

Инж. АЛЕКСАНДЪР Я. САВОВ

МОЩНИ НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ

ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО „ТЕХНИКА“
СОФИЯ, 1987

ПРЕДГОВОР

В книгата са описаны 23 схеми на мощни нискочестотни усилватели. За повечето от тях са обяснени принципът на действие и начинът за настройка. Към всяка схема на нискочестотен усилвател е приложен графичен оригинал на печатна платка, с което работата на по-неолитните радиолюбители ще се улесни значително. В отделна глава са разгледани действията на различните стъпала в един мощен нискочестотен усилвател, като са посочени и начини за оптимизиране на работата и подобряване на качествата на усилвателете.

Интерес представляват и описаните в края две усилвателни уредби, за които са дадени схеми на всички съставящи ги блокове. Книгата има определено приложен характер и е предназначена за широк кръг радиолюбители.

Някога радиолюбителите започваха „карнерата“ си с неизменния детекторен радиоприемник. Но всичко в този свят върви напред и сегашният радиолюбител, ако не се „запали“ по компютрите, то много е вероятно да започне направо с изработването на мощен нискочестотен усилвател.

„Всяко начало е трудно“ — гласи народната поговорка. А в началото любителят трябва да избере схема на нискочестотния усилвател, съобразена с желанията му, условията и елементите, с които разполага. За да бъде изборът възможно най-сполучлив, са необходими известни познания за усилвателите изобщо, за техните параметри и начините за подобряването им. Тази книга има задачата да ориентира радиолюбителя при избора на подходяща схема на мощен нискочестотен усилвател и да му даде тези първоначални познания.

В първа глава са дадени основните понятия за един нискочестотен усилвател (НЧУ). Разгледана е структурата на усилвателя и работата на отделните стъпала. Особено внимание е отдeleno на видовете изкривявания и начините за тяхното намаляване. Даден е и практически пример за изчисляване на елементите на един мощен нискочестотен усилвател.

В следващите до края глави са предложени схеми на най-различни нискочестотни усилватели по отношение на използвани елементи, схемни решения, режими на работа и т. н. Указанията за настройка, приложението с параметрите на използвани активни елементи, както и графичните оригинали на печатните платки ще улеснят радиолюбителя при реализирането на избраната схема.

Това, че в книгата почти не се срещат формули (изключение е т. 1.9), не бива да смущава читателите. Нека спокойно реализират желаната схема на основата на написаното в книгата, а после, ако желаят и им е интересно, да пристъпят към по-подробно запознаване с теорията от съответната специализирана литература. Тази размяна на обичайния ред дава почти винаги добри резултати. Тя вдъхва повече увереност, като интересът нараства постоянно и влече след себе си нови практически експерименти и творческо преосмисляне на направеното.

Авторът

ГЛАВА 1

ОБЩ СВЕДЕНИЯ ЗА МОЩНИТЕ НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ

1.1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ПАРАМЕТРИ НА НИСКОЧЕСТОТНИТЕ УСИЛВАТЕЛИ

Започваме с някои основни понятия и параметри на НЧУ, чието познаване е абсолютно необходимо, за да се разбере правилно действието на усилвателните схеми.

Синусоиден сигнал. Това е най-простият вид периодично трептение, което не може да се разложи на по-прости съставни трептения. Между амплитудната (максималната) и ефективната стойност на синусоидния сигнал съществуват следните зависимости:

$$U_m = \sqrt{2} \cdot U_{eff} \text{ и } I_m = \sqrt{2} \cdot I_{eff}.$$

Хармоники. Всяко устройство, което генерира периодично несинусоидно трептение с определена честота, генерира наред с това и множество други трептения (наричат се още обертонове, или хармонични) с честоти, кратни на основната. Колкото е по-висока честотата на даден хармоник, толкова по-малка е неговата амплитуда.

Човешкият глас, а също и музикалните инструменти произвеждат точно такива несинусоидни трептения, поради което честотният им спектър е значително по-широк от основния им обхват. Тази именно особеност изисква от качествените нисковестотни усилватели по-широк честотен обхват.

Тембър. Хармониците са тези, които определят тембъра на звука. По съотношението на амплитудите на хармониците се различава тембърът на различните инструменти или гласове.

Коефициент на усилване по напрежение. Той се определя от отношението между амплитудите на променливото изходно и променливото входно напрежение

$$K_U = \frac{U_{изх}}{U_{вх}}.$$

Кофициент на усилване по ток. Той представлява отношение между променливия изходен и променливия входен ток

$$K_I = \frac{I_{\text{изх}}}{I_{\text{вх}}}.$$

Кофициент на усилване по мощност. Дефинира се като отношение на променливата изходна мощност към променливата входна мощност

$$K_P = \frac{P_{\text{изх}}}{P_{\text{вх}}}.$$

Входно съпротивление. Дава се с израза

$$R_{\text{вх}} = \frac{U_{\text{вх}}}{I_{\text{вх}}}.$$

Когато входният сигнал е променлив, входното съпротивление е по променлив ток и се нарича още динамично или диференциално. На практика за нискоомен вход се смята този с $R_{\text{вх}} < 5 - 10 \text{ k}\Omega$, а за високоомен — този с $R_{\text{вх}} > 50 \text{ k}\Omega$.

Изходно съпротивление. То се определя от израза

$$R_{\text{изх}} = \frac{U_{\text{изх}}}{I_{\text{изх}}},$$

като ако изходният сигнал е променлив, се нарича още диференциално или динамично. Ако $R_{\text{изх}} < 2 - 5 \text{ k}\Omega$, е прието изходът да се нарича нискоомен. Ако $R_{\text{изх}} > 20 - 50 \text{ k}\Omega$, тогава е налице високоомен изход.

Изходна мощност. Това е променливотоковата изходна мощност на усилвателя. На практика се използва понятието номинална изходна мощност. Това е мощността, отделена в товара при определен коефициент на нелинейни искривявания. Номиналната изходна мощност се определя от стойностите на номиналния изходен ток и номиналното изходно напрежение от формулите

$$P_{\text{изх}} = U_{\text{изх}} I_{\text{изх}} = R_T P_{\text{изх}}^2 = \frac{U_{\text{изх}}^2}{R_T}.$$

Чувствителност. Амплитудата на входното променливо напрежение, при която на изхода се получава номиналната изходна мощност, се нарича чувствителност на усилвателя. Усилвателят трябва да се проектира с чувствителност, равна или по-висока от напрежението на сигнала от източника.

Собствен шум. На практика изходното напрежение на усилвателя не е равно на нула, когато входното е равно на нула. Причината за това е собственият шум на транзисторите и резисторите, недобро филтриране на мрежовото напрежение, лошо екранирани или неекранирани входни вериги и др. Трябва да се има предвид, че основен източник на шум са първите стъпала на усилвателя, тъй като техният шум се усилва по-нататък.

Динамичен обхват. Той характеризира способността на усилвателя да усилва както малки, така и големи сигнали. Динамичният обхват се определя от израза

$$D = \frac{U_{\text{вх max}}}{U_{\text{вх min}}},$$

където $U_{\text{вх max}}$ и $U_{\text{вх min}}$ са стойностите на входното напрежение, между които амплитудната характеристика (наричана още предавателна характеристика) на усилвателя е линейна. Самата амплитудна характеристика графично изразява зависимостта между изходното и входното напрежение на усилвателя при определена честота.

Качественият НЧУ трябва да има възможно най-голям динамичен обхват, за да може да възпроизведе и най-тихите, и най-силните тонове. Това се постига, от една страна, с повишаване на изходната мощност, а от друга — с намаляване на нивото на собствения шум.

Коефициент на полезно действие (к. п. д.). Той показва каква част от цялата консумирана от токонизточника мощност се превръща в полезна изходна мощност


$$\eta = \frac{P_{\text{изх пол}}}{P_{\text{захр}}}.$$

К. п. д. на крайните стъпала зависи от режима на работа (класа на усилване). К. п. д. по принцип е голям, когато постоянните токове в колекторните вериги са възможно по-малки в сравнение с токовете на полезнния сигнал.

Амплитудно-честотна характеристика (АЧХ). Това е графично изразената зависимост на коефициента на усилване по напрежение от честотата. При идеалните усилватели това е една права линия (фиг. 1.1a). При реалните усилватели коефициентът на усилване по напрежение намалява с повишаване на честотата, поради което АЧХ вече не е права линия, а има формата, показана на фиг. 1.1b. Това се дължи преди всичко на влиянието на свързвашите капацитети и на намаляването на коефициента на

усилване по напрежение на самите транзистори при повишаване на честотата.

Неравномерност на АЧХ. При реалните усилватели ходът на АЧХ не е права линия. Обикновено при ниските и при по-високи-

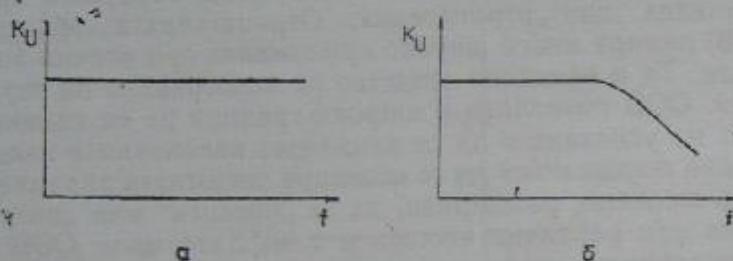

Фиг. 1.1. Амплитудно-честотни характеристики
а — на идеален усилвател; б — на реален усилвател

те честоти има спадане на АЧХ. Освен това се срещат и случаи на подем (повдигане) на характеристиката за дадена честотна област. Тези отклонения на коефициента на усилване в сравнение с усилването при средни честоти се наричат неравномерност на АЧХ. Поради особеностите на човешкото ухо се допуска известна неравномерност на K_U в областта на ниските и високите честоти. Практиката е показвала, че най-голямото спадане на K_U , което все още не се забелязва от човешкото ухо, е 30% или 3 dB спрямо стойността му при средни честоти, напр. при 1 kHz.

Децибел. Това е логаритмична мярка за отношение между две едноименни величини. С децибел (dB) се изразяват коефициенти на усилване, звуков интензитет, шумове и т. н.

За коефициентите на усилване по напрежение и ток важи формулата

$$K_{\text{dB}} = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} = 20 \lg \frac{I_2}{I_1},$$

закато за коефициента на усилване по мощност е в сила изразът

$$K_{\text{dB}} = 10 \lg \frac{P_2}{P_1}.$$

Както е известно, усещането за сила на звука при човешкото ухо нараства пропорционално на логаритъма на дразнението. За илюстрация на това ще споменем, че нормалният човешки говор е по-интензивен от едваоловимите за ухото звуци около 1 000 000 пъти, но се възприема от ухото само като 60 пъти по-

силен звук. Единицата децибел ни спестява неудобството от работа с много големи числа. Освен това по този начин се приближаваме до реалното възприемане и представа на човека за звука.

Освен за сравняване на отношенията децибелът е удобен за сравняване на конкретни стойности на мощности, напрежения и токове. За това са избрани т. нар. нулеви нива, спрямо които се изразяват тези стойности. За нулево ниво на електрически сигнали е приета мощността 0,001 W, отделена в активно съпротивление 600 Ω. Оттук се определят и нулевите нива за напрежения (0,775 V) и токове (1,29 mA).

В акустиката за нулево ниво е приет звук с интензитет 10^{-12} W/m^2 , което е долният праг на чуване. Така интензитетът на всички звуци се сравнява с този праг, наречена е ниво и се изразява в dB. Например нивото на звука при нормален разговор съответствува на 60 dB, докато горният праг на болката съответствува на около 120 dB.

Честотен обхват. Това е обхватът от честоти, в границите на който коефициентът на усилване намалява с определена стойност. За качествените нискочестотни усилватели честотният обхват неизменно трябва да покрива обхвата от честоти, които човек чува, т. е. 20—20 000 Hz.


Честотни изкривявания. Това са изкривявания, които се дължат на нееднаквото усилване на сигналите с различни честоти. На практика усилвателите не усилват едакво различните хармоники на входния сигнал, с което се изменя тяхното съотношение, а това поражда изменение на тембъра на звука и именно това е резултатът от честотните изкривявания.

Фазови изкривявания. Този вид изкривявания се пораждат от честотнозависими елементи в усилвателите (кондензатори, бобини, транзистори и др.). При усилване на синусоиден сигнал фазовите изкривявания предизвикват изоставане или избързване на изходния сигнал спрямо входния. Това избързване или изоставане се нарича още допълнително дефазиране и трябва да се разграничава от основното дефазиране, породено от начина на включване на транзисторите.

| Допълнителното дефазиране на сигнала зависи от неговата честота и се изразява с фазово-честотната характеристика на усилвателя. На фиг. 1.2 е показана фазово-честотната характеристика на постояннотоков усилвател. При граничната честота на усилвателя f_c ъгълът на допълнителното дефазиране е -45° .

Нелинейни изкривявания. Когато формата на изходния сигнал се различава от формата на входния сигнал, налице са нелинейни изкривявания. С други думи, при наличие на нелинейни изкри-

вявания на изхода на усилвателя се получават нови трептения, каквото липсват на входа. И колкото амплитудите на тези трептения са по-големи спрямо основния сигнал, толкова нелинейните изкривявания са по-големи.

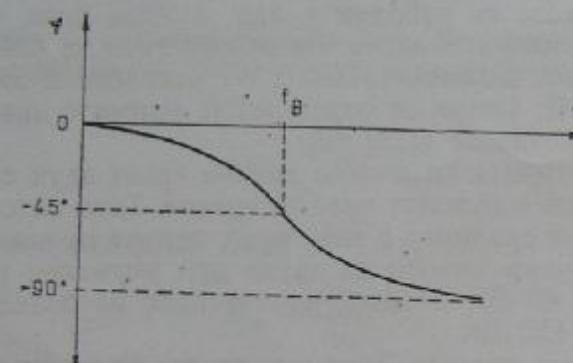

Фиг. 1.2. Фазово-честотна характеристика на усилвателя

Количествената оценка на нелинейните изкривявания става чрез коефициента на нелинейни изкривявания (известен още като клирфактор, коефициент на хармониците). Той е равен на отношението между сумата на всички хармоници след основния, към сигнала с основна честота.

Причината за появата на нелинейни изкривявания е нелинейността в характеристиките на елементите (транзистори, диоди и др.), с които се изгражда нискочестотният усилвател.

Интермодулационни изкривявания. Входните сигнали на един нискочестотен усилвател не са синусоидни, а с много по-сложна форма. В резултат на нелинейните изкривявания освен хармоници се появяват и комбинационни трептения, които представляват суми и разлики от трептения с различни честоти. Така получените изкривявания са особено неприятни за ухoto.

Динамични изкривявания. Това са изкривявания на сигнала, проявяващи се в моментите на резки амплитудни изменения (атаки) на сигнала. Причината за тяхната поява са много дълбоките отрицателни обратни връзки и ниската гранична честота на усилвателите. Динамичните изкривявания са един от най-неприятните и ако са над допустимите, могат да променят до неузнаваемост звуковата картина.

Отрицателна обратна връзка. Подаването (връщането) на сиг-


нал от изхода (или някоя междинна точка) на усилвателя към входа му се нарича обратна връзка. В зависимост от това, дали сигналът на изхода (или в съответната точка) съвпада по фаза или е с обратна на входния сигнал фаза, обратната връзка е положителна или отрицателна. Отрицателната обратна връзка (ООВ) намира много широко приложение при всички видове усилватели. Тя е ефикасно средство за подобряване на техните параметри. ООВ позволява в широки граници да се изменя коефициентът на усилване и да се намаляват нелинейните изкривявания. С нея помош може да се моделира честотната характеристика — да се стеснява, разширява, да се „повдига“ или „потиска“ усилването при различни честоти и т. н. Като цяло ООВ подобрява температурната стабилност на усилвателите.

1.2. ОСНОВНИ СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ НА ТРАНЗИСТОРИ*

Всички предложени по-нататък схеми на нискочестотни усилватели са изградени с транзистори (интегралните НЧУ и ОУ също са изградени с транзистори).


Преди да се спрем накратко на схемите на свързване на транзисторите, трябва да изясним какво представлява работната точка на транзистора, тъй като от правилния ѝ избор зависят много неща. На фиг. 1.3 е показан транзистор, включен по схема с общ емитер (OE) в статичен режим. За да работи без изкривявания, е необходимо да се избере подходящ постояннотоков режим на работа на транзистора или, все едно, подходяща работна точка. Тя се определя от преднареждението „база—емитер“, предизвикващо протичането на определен начален базов ток, който от своя страна предизвиква 3 пъти по-голям начален колекторен ток (ток на покой) и съответно колекторно напрежение U_{CEO} . Всичко това е илюстрирано на фиг. 1.4, където работната точка А е избрана в линейната област от входната характеристика (зависимостта на базовия ток от напрежението „база — емитер“) на транзистора.

Известни са три основни схеми на свързване на транзистора.

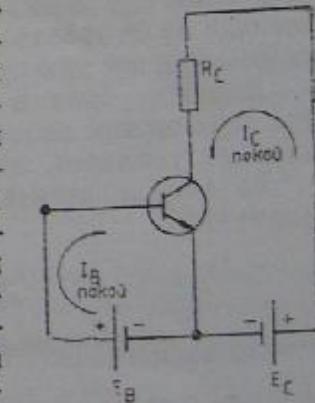

Фиг. 1.3. Транзистор, включен в схема с общ емитер

Схема с общ емитер (фиг. 1.5). При тази схема входният сигнал се подава между базата и емитера, а изходният усилен сигнал се получава между колектора и емитера. Това е схема, която се характеризира със значително усилване както по напрежение,

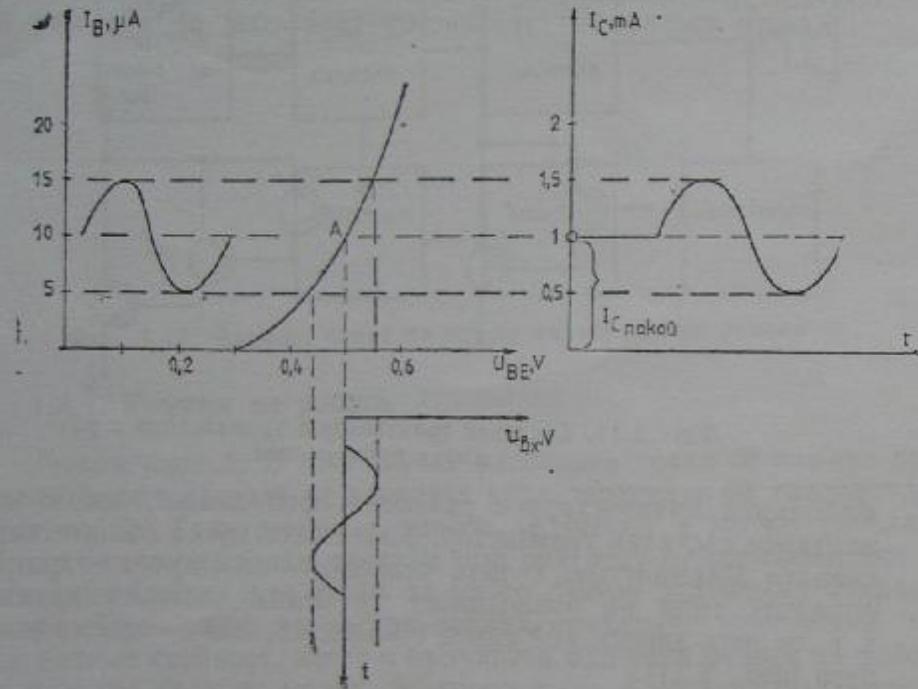


Фиг. 1.4. Определяне на работната точка на транзистора в схема ОЕ

така и по ток, а оттам и по мощност. Стойността на тези кофициенти, както и на входното и изходното съпротивление, зависи от избраната работна точка. Така например с увеличаването на тока на покой нараства K_U , докато R_{bx} намалява. Това е може би най-често използваната схема на свързване на транзистора.


Схема с обща база (фиг. 1.6). Тук входният сигнал се подава между емитера и базата, а изходният се получава между колектора и базата. Характерни за тази схема на свързване са много малко входно съпротивление, много голямо изходно съпротивление, много голям K_U и голям K_P . Кофициентът на усилване по ток K , е по-малък от 1.

Схема с общ колектор (фиг. 1.7). Тази схема на свързване е известна още и като емитерен повторител. При нея входният сигнал се подава между базата и колектора, а изходният се получава


между емитера и колектора. Емитерният повторител се характеризира с голямо входно съпротивление, малко изходно съпротивление, много голям коефициент на усилване по ток K_I и коефициент на усилване по напрежение $K_U < 1$. Тази схема е особено

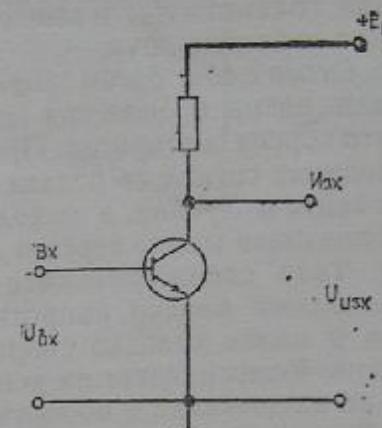


Фиг. 1.5. Транзистор, включен в схема с общ емитер

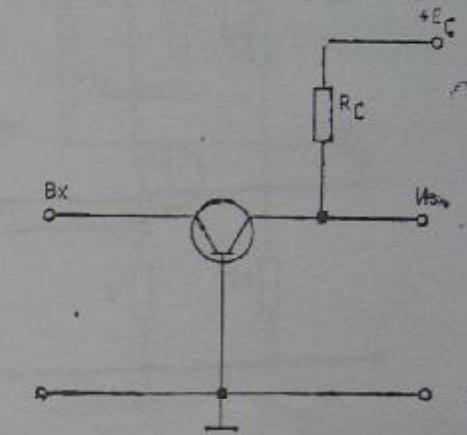

Фиг. 1.6. Транзистор, включен в схема с обща база

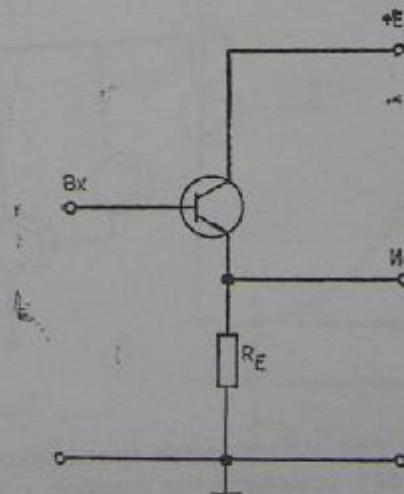

Фиг. 1.7. Транзистор, включен в схема с общ колектор

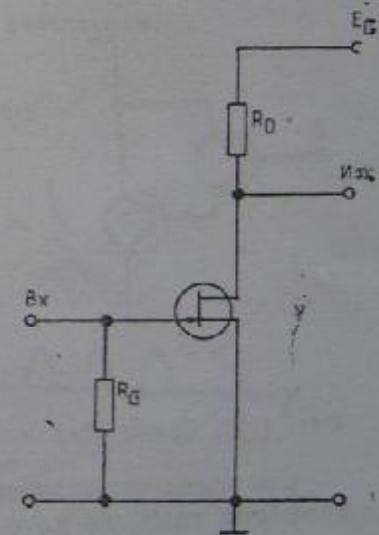


Фиг. 1.8. Транзистор, включен в схема с общ сурс

удобна за включване между високоомен източник на сигнал (микрофон и т. н.) и нискоомен (транзисторен) вход.

Схема с общ сурс (фиг. 1.8). Това е схема на свързване на по-

леви транзистори, която се характеризира с голям коефициент на усилване по напрежение и много голямо входно съпротивление. В сравнение със схемите с биполярни транзистори K_u е по-малък, но основното предимство на полевите транзистори си състои в големото R_{ex} и много малкият собствен шум.

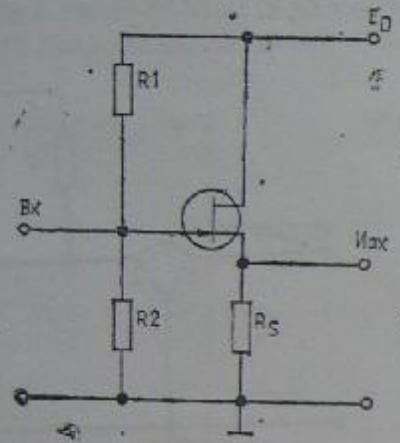


Фиг. 1.9. Транзистор, включен в схема с общ дрейн

Схема с общ дрейн (фиг. 1.9). Тази схема е известна още и като сорсов повторител. При нея входният сигнал се подава между гейта и дрейна, а изходният се получава между сорса и дрейна. Тази схема притежава много голямо входно съпротивление и малко изходно съпротивление. Коефициентът на усилване по напрежение е по-малък от 1. Характерно за сорсовия повторител е, че има много добри честотни свойства.

мата Дарлингтон може да се разглежда като обикновен биполярен транзистор с много голям коефициент β , голямо входно и малко изходно съпротивление. На практика схемите Дарлингтон са изградени от нееднакви транзистори, като всеки следващ е по-мощен от предния. Като недостатък може да се спомене недобрата температурна стабилност на тази схема.

Когато съставният транзистор се състои от два или повече

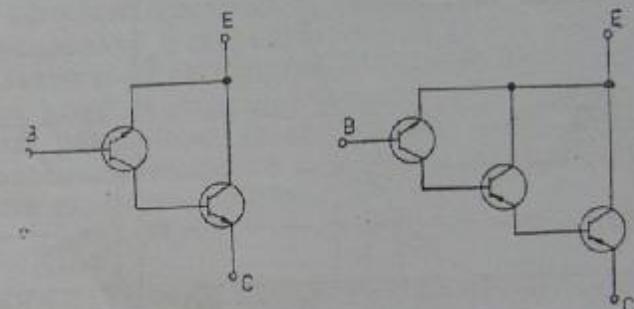


Фиг. 1.11. Съставен транзистор с различна проводимост

биполярни транзистора с различна проводимост, той е комплементарен съставен транзистор. Качествата му са същите като на схемата Дарлингтон, с тази особеност, че първият транзистор определя типа на проводимост на целия съставен транзистор, т. е. от него зависи кой извод е колектор, кой — емитер и кой — база (фиг. 1.11).

1.3. КРАЙНО СТЪПАЛО

Схемата на един мощен нискочестотен усилвател може условно да се раздели на три части: крайно стъпало, драйверно стъпало и предусилвателно (възбудително) стъпало. Както се вижда от блоковата схема на фиг. 1.12, към тези основни стъпала могат да се добавят схемите за защита на крайните транзистори от температурно претоварване и късо съединение в изхода, различните схеми за индикация, защитните схеми за високоговорителите и др. За всички тези схеми е необходимо съответното токозахранване.

Обикновено описание и изчисляването на мощния нискочестотен усилвател се прави отзад напред, т. е. започва се с крайното стъпало. За да се получи по-голям к. п. д. на крайното стъпало, най-често се използва двутактна схема на свързване на транзисторите. От избраната чрез различни преднапрежения работна точка зависи режимът на работа на тези транзистори.

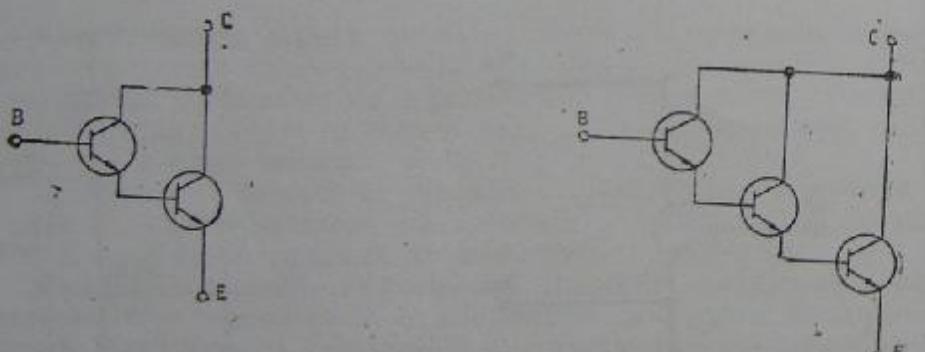

Фиг. 1.10. Схема Дарлингтон

Съставни транзистори. Това са два или повече транзистора, свързани така, че като цяло образуват усилвателен прибор с три извода. Характерното за такива транзистори е много големият коефициент на усилване по ток β , получен от умножението на коефициентите β на отделните транзистори.

Когато съставният транзистор се състои от два или повече еднотипни биполярни транзистора, колекторите на които са свързани, говорим за схема Дарлингтон (фиг. 1.10). По принцип схе-




Фиг. 1.12. Блокова схема на мощен нискочестотен усилвател

1.3.1. Режими на работа


Режим клас А. В този случай работната точка се намира при близително в средата на входната характеристика на транзистора (фиг. 1.13). Този режим е удобен за работа с малки сигнали. При по-големи входни сигнали има опасност от ограничаване на изходния сигнал и от появя на много големи нелинейни изкривявания. При липса на входен сигнал началният колекторен ток е с голяма стойност, което е причината при този режим на работа к. п. д. да бъде по-малък. Режимът клас А намира най-широко приложение там, където сигналите са сравнително малки — микрофонни усилватели, маломощни крайни стъпала и др.

Режим клас B. Работната точка при него се намира в началото на входната характеристика на транзистора (фиг. 1.14). В този режим транзисторите работят без начален колекторен ток и к. п. д. е много голям. Едно двутактно крайно стъпало, работещо в клас B, внася много големи нелинейни изкривявания в областта на превключване. Особено характерни за този режим на работа са изкривяванията в изходния сигнал тип „стъпало“ (фиг. 1.15) при подаване на синусоиден сигнал на входа.

Режим клас AB. При този режим на работа се подава малко предизвикателство, с което работната точка на транзистора се измества малко надясно от началото, т. е. пропада малък начален колекторен ток (фиг. 1.16). Така при работа на двутактно стъпало в режим клас AB в областта на превключване работят и двата транзистора за разлика от клас B, при които не работи нито

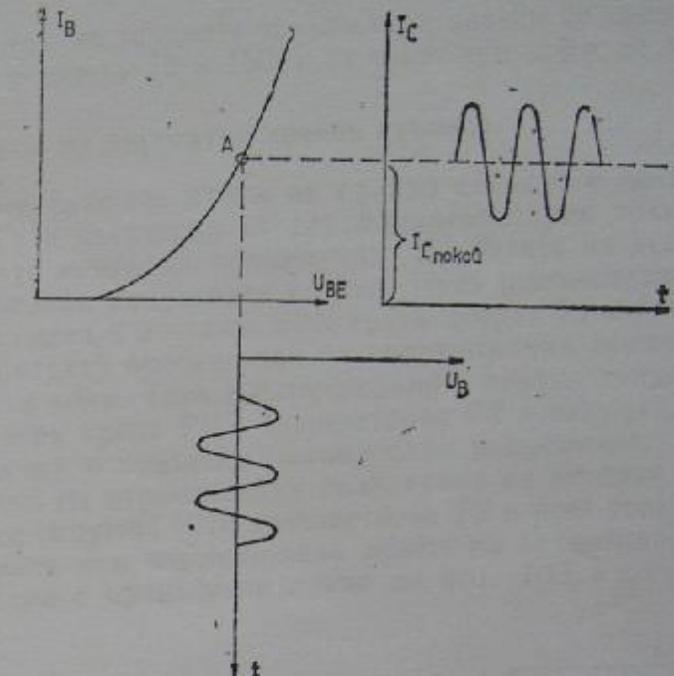


Фиг. 1.13. Режим на работа клас А

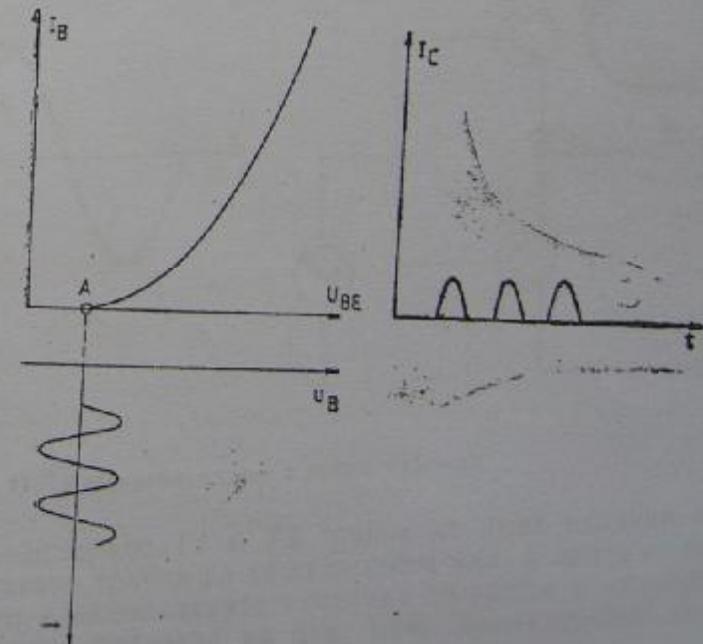


Фиг. 1.14. Режим на работа клас B

един. С това нелинейните изкривявания силно намаляват, а К. п. д. си остава сравнително голям. Това е причината в съвремен-ните транзисторни нискочестотни усилватели да се предпочита именно този режим на работа на крайните транзистори.

В крайните стъпала мощностите са относително големи и това налага съгласуване между значителното изходно съпротивление на транзисторите и малкото съпротивление на товара. За получаване на необходимите големи токове усилвателният елемент трябва да има малко изходно съпротивление, т. е. крайните транзистори трябва да са мощни и да бъдат включени по схема с общ колектор. Сигналът се усилва по напрежение в предните стъпала, като в крайното обикновено той се усилва само по ток. Коефициентът на

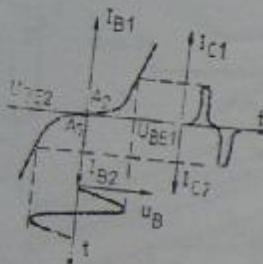

Фиг. 1.15. Изкривявания тип „стъпало“

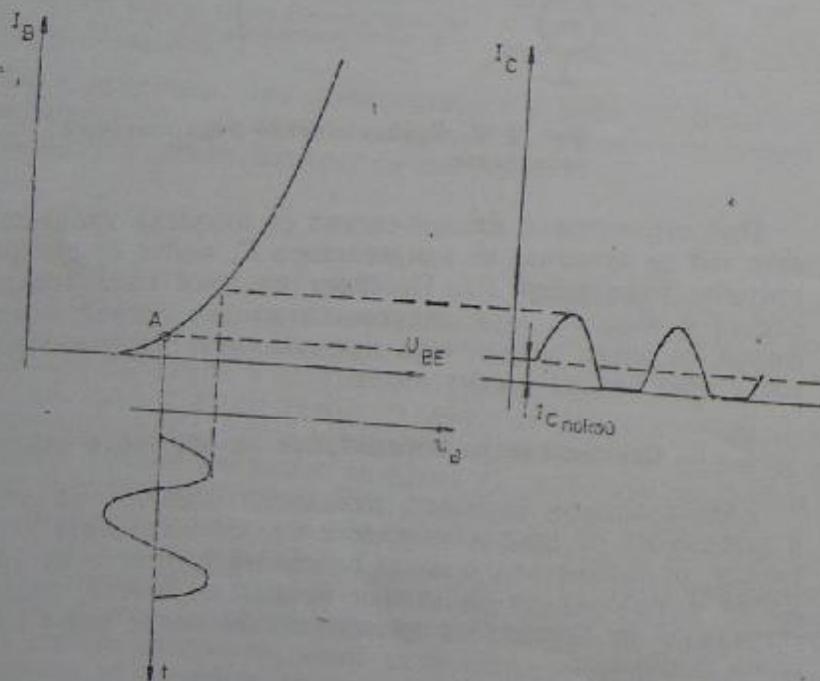


Фиг. 1.16. Режим на работа клас АР

усилване по ток на мощните транзистори зависи от самите транзистори (той е между 10 и 150) и от тока, при който се измерва.

1.3.2. Схеми на двутактни крайни стъпала

Една често срещана схема на крайно стъпало е показана на фиг. 1.17. Тя е съставена от два комплементарни транзистора, включени като емитерни повторители. На базите на двета транзистора се подава синусоиден сигнал. През положителния полупериод на сигнала е отпущен NPN транзисторът T_1 и през товара (високоговорителя) протича ток от положителния полюс на захранването към маса. Това е илюстрирано с пътна линия на фиг. 1.17. През това време PNP транзисторът T_2 е запущен, тъй като на базата му е подадено положително напрежение.

През време на отрицателния полупериод на входния синусоиден сигнал се отпуска PNP транзисторът T_2 и през товара протича ток от маса към отрицателния полюс на захранването. Това е илюстрирано с прекъсвана линия на фиг. 1.17.

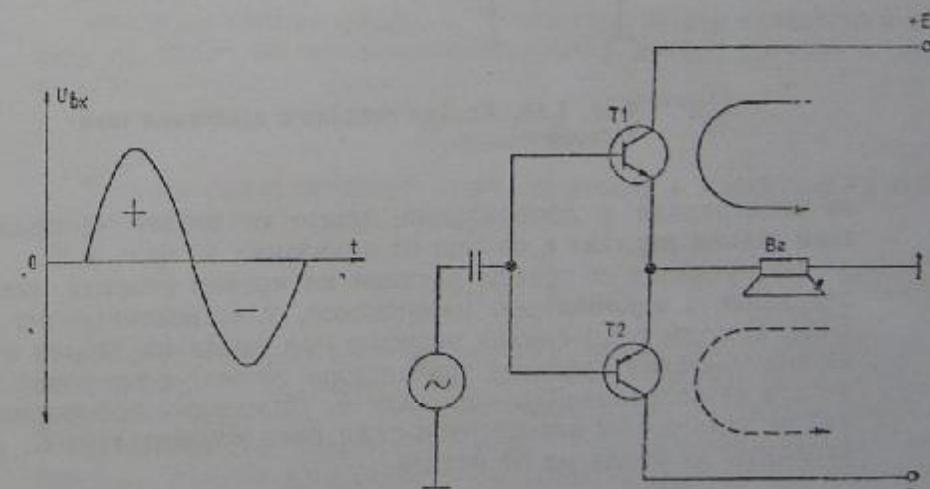


Фиг. 1.17. Комплементарно крайно стъпало

Транзисторите T_1 и T_2 трябва да имат еднакви параметри, като и двета трябва да са силициеви или и двета — германиеви.

Често в любителската практика се среща и схемата на крайно стъпало, показана на фиг. 1.18. Характерното за нея е, че

е изградена с два еднакви NPN транзистора. Това крайно стъпало се нуждае от две противофазни входни напрежения, които се осигуряват от фазоинверсно стъпало, включено преди крайното. Транзисторът T_2 работи в схема с общ емитер и въпреки мерките

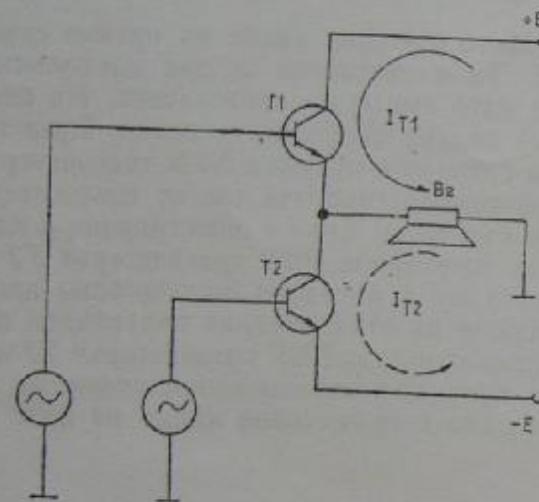

Фиг. 1.18. Крайно стъпало с еднотипни транзистори

за симетриране и компенсация, които се вземат на практика, този схемен вариант е по-лош от показанията на фиг. 1.17.


На практика се срещат и схеми на крайни стъпала, които се захранват с еднополярно напрежение, т. е. несиметрично (фиг. 1.19). С подходящо схемно решение при липса на входен сигнал на емитерите на крайните транзистори се осигурява точно половината от захранващото напрежение. Изходният променлив сигнал се подава към високоговорителя през кондензатора C , чийто капацитет се определя от израза

$$C = \frac{1}{2\pi f_u R_t},$$

където f_u е долната гранична честота на стъпалото;
 R_t — товарното съпротивление (съпротивлението на високоговорителя).

При положителен входен сигнал се отпушва само транзисторът T_1 , като неговият колекторен ток тече през кондензатора C .

товара към маса. При това напрежението, с което се захранва транзисторът T_1 , е равно на половината от общото захранващо напрежение, тъй като то представлява разликата между напрежението на захранването и напрежението, до което се е заредил кондензаторът C .

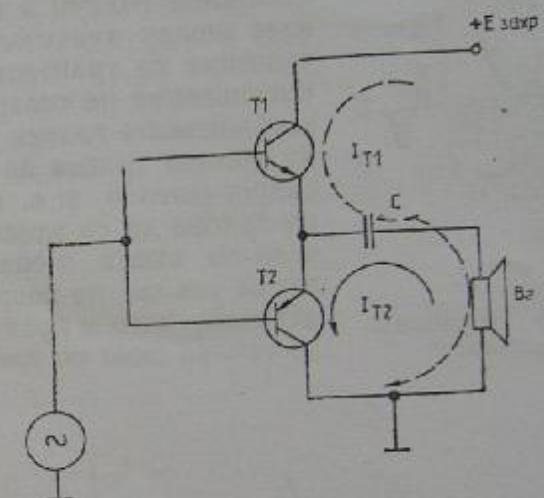

Фиг. 1.19. Крайно стъпало с еднополярно захранване


При отрицателен входен сигнал се отпушва транзисторът T_2 , като той се захранва от кондензатора C , който се дозарежда при отпушен транзистор T_1 . Посоката на тока през товара в този случай е обратна. При синусоиден входен сигнал колекторните токове на двата транзистора представляват полусинусоиди, като токът през товара е синусоиден.

1.3.3. Определяне на параметрите на крайното стъпало

Конструкторът определя изходната мощност на усилвателя в зависимост от предназначението му, от наличните високоговорители, от елементите, с които разполага и естествено от цената. Добре е изборът да започне с предназначението, например за озвучаване на определено помещение. За целта може да се приложи формулата

$$P = \frac{3.2 \cdot V \cdot J}{\pi f_p} \cdot 10^{-3}, W,$$

Където P е препоръчителната минимална мощност;
 V — обемът на помещението в m^3 ;
 J — избраното звуково ниво в dB;
 t_p — времето на реверберация на помещението в s;
 η — к. п. д. на високоговорителите.

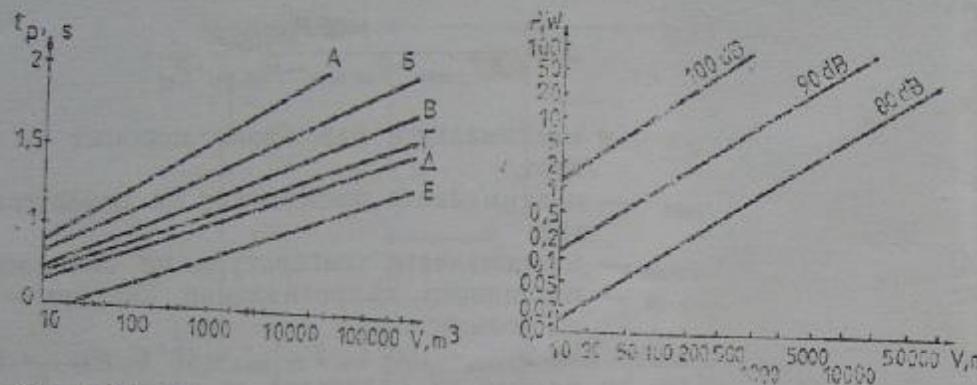

Фиг. 1.20. Времето на реверберация в зависимост от обема на помещението
A — топла стена за орган; B — конкретна за-
дела; C — класични стени; D — голма стая; E — малка стая

Така например, ако помещението е с обем $50 m^3$, J е 100 dB , а кофициентът на полезно действие на високоговорителите е 10% , за необходимата мощност се получава

$$P = \frac{1.6}{t_p}.$$

От графиките на фиг. 1.20 се намира стойността на времето на реверберация за едно жилищно помещение (стая) с посочения обем ($t_p = 0.75 \text{ s}$). Тогава необходимата минимална мощност за възпроизвеждане в тази стая е 2.2 W .

На фиг. 1.21 са дадени графики за определяне на минимално необходимата звукова мощност в зависимост от обема на помещението. Графиките важат за време на реверберация 0.53 s , к. п. д. на високоговорителите 5% и при затворени озвучителни тела.

Високоговорителите, които се произвеждат, обикновено са със съпротивление 4 или 8Ω . Съществуват високоговорители със съпротивление 15Ω , но те се използват много рядко. И така, след като се знае изходната мощност на усилвателя и съпротивлението на високоговорителя, може да се определи стойността на захранващото напрежение по формулата

$$E_C = \frac{1}{\xi} \sqrt{8P_t R_t},$$

където $\xi = \frac{2U_m}{E_C}$

и се нарича коефициент на използване на захранващото напрежение, а U_m е амплитудната стойност на напрежението на сигнала в товара. При максимална мощност ξ е 0.9 . Така например, ако сме избрали $P_t = 20 \text{ W}$ и $R_t = 4 \Omega$, за E_C се получава около 28 V .

От формулата може да се определи амплитудата на напрежението върху товара при изходна мощност 20 W :

$$U_m = \sqrt{2P_t R_t} = 12.6 \text{ V}.$$

При максимална изходна мощност колекторният ток на всеки от крайните транзистори има амплитудна стойност

$$U_{CE \max} = \frac{E_C}{2(R_t + R_{sat})},$$

където R_{sat} е съпротивлението на отпусния транзистор и е от 1 до 10Ω .

Максималното напрежение, приложено между колектора и емитера на всеки от крайните транзистори, когато другият е запущен, е

$$U_{CE \max} \approx E_C.$$

Максималната мощност, която се отделя в колектора на всеки транзистор, се определя от израза

$$P_{\max} = \frac{P_t}{4}.$$

След като се изчислят всички тези стойности, се избират мощни транзистори с подходящи параметри. Допустимият колекторен ток $I_{C \max}$ на транзисторите трябва да е 3—5 пъти по-голям от необходимия за максималната изходна мощност на стъпалото ток I_{max} , защото коефициентът на усиливане β на транзисторите зависи от I_C и при максимален колекторен ток той силно намалява. Възможен е вариант, при който $I_{C \max} = I_{max}$, но това става за сметка на по-големите изкривявания и по-тежкия режим на работа на драйверното стъпало, което трябва да осигурява по-голям ток.

Всеки от крайните транзистори трябва да може да издръжи разсейващата се върху него мощност P_{\max} . За сигурност се избират транзистори с $P_{C \max}$, с 10 — 15% по-голяма от тази стойност.

трева да се отбележи, че в каталозите се посочва мощност, която транзисторът издържа при идеално охлаждане и поддържа на определена температура на корпуса. Тази мощност се различава от разсейваната от транзистора мощност в един реален усилвател. Температурата на колекторния преход, където се отделя основната част от топлината, е всъщност тази, която има значение за изправността на транзистора. Максимално допустимата температура $150\text{--}250^\circ\text{C}$ в никакъв случай не бива да се надвишава. Затова топлината от колекторния преход се отвежда към корпуса и оттам — в околното пространство.

1.3.4. Топлинен режим на транзисторите

Неидеалният контакт между полупроводниковата силициева пластина и корпуса на транзистора, както и топлопроводимостта на материалите, от които са направени, определят т. нар. топлинно съпротивление на колекторния преход, което се бележи с R_{th} и се определя като отношение на температурната разлика в мощността

$$R_{th} = \frac{\Delta T}{P},$$

т. е. ако между две точки има топлинно съпротивление R_{th} и в едната точка се отделя мощност P , то в другата точка температурата ще бъде с ΔT градуса по-ниска. В разглеждания случай двете точки са колекторният преход и корпусът на транзистора и стойността на R_{th} се дава в градуси на ват — $^\circ\text{C/W}$. Колкото R_{th} е по-малко, толкова топлинните качества на транзистора са по-добри и той се загрява по-малко от единица мощност.

Аналогично се говори и за топлинни съпротивления „корпус — радиатор“, „радиатор — околнна среда“. Стойността на R_{th} „колекторен преход — корпус“ на мощн транзистор, монтиран в корпус TO-3, е $1\text{--}2^\circ\text{C/W}$. Стойността на R_{th} „корпус — радиатор“ е $0,2\text{--}0,4^\circ\text{C/W}$, когато транзисторът не е изолиран електрически от радиатора и $0,8\text{--}1^\circ\text{C/W}$, когато е изолиран със слюден пластинка. Затова се препоръчва да се изолира не транзисторът от радиатора, а целият радиатор от кутията на усилвателя. В този случай обаче са необходими отделни радиатори за всеки транзистор.

Стойността на R_{th} „радиатор — околнна среда“ зависи от площта на радиатора, топлопроводимостта му (използуват се мед или алуминий) и обработката на повърхността му — матова, покерена и т. н. Примерната стойност на R_{th} за алуминиев радиатор с гладка повърхност и с площ 200 cm^2 е $6\text{--}8^\circ\text{C/W}$.

В любителски условия често се използват плоски охлаждащи радиатори от алуминий с дебелина $3\text{--}4\text{ mm}$. При директното закрепване на транзистора върху такъв радиатор необходимата площ S в cm^2 , включваща и двете страни на радиатора, може да се определи приблизително по формулата

$$S = \frac{1400 P_c}{0,9 T_{j,\max} - T_{ok,\max} - R_{th, pk} \cdot P_c},$$

където P_c е максималната разсейвана мощност от транзистора,

$T_{j,\max}$ — максималната температура на колекторния преход,

$t_{ok,\max}$ — максималната температура на околната среда,

$R_{th, pk}$ — топлинното съпротивление „преход — корпус“ на транзистора.

Така например, ако $T_{j,\max}=100^\circ\text{C}$, $T_{ok,\max}=40^\circ\text{C}$, $R_{th, pk}=1,5^\circ\text{C/W}$ и $P_c=10\text{ W}$, за площта на радиатора се получава $S=400\text{ cm}^2$. Понеже това е цялата площ на радиатора, той може да се представи като квадрат с размери приблизително $14\times 14\text{ cm}$.

1.4. ДРАЙВЕРНО СТЪПАЛО

Задачата на това стъпало е да управлява крайните транзистори по напрежение и ток. На фиг. 1.22 е показана основната схема на едно драйверно стъпало заедно с крайното стъпало. Комплементарната двойка драйверни транзистори T_1 и T_2 работят по-отделно за положителните и отрицателните входни сигнали. Те са обикновено средномощни ($0,5\text{--}5\text{ W}$) и работят като емитерни повторители.

На фиг. 1.23 е показана схемата на драйверно стъпало за крайно стъпало с еднотипни транзистори. Тук комплементарната двойка драйверни транзистори T_1 и T_2 играят ролята и на фазоинверсно стъпало, осигуряващо противофазен управляващ сигнал за крайните транзистори.


Изискванията за максимално допустимо напрежение U_{CE} на драйверните транзистори са същите, както и за крайните транзистори, т. е. $U_{CE,\max} > E_C + (15\text{--}20\%) E_C$. При симетрично двуполярно захранващо напрежение е в сила изразът

$$U_{CE,\max} > 2E + (15\text{--}20\%) E.$$

Токът, който трябва да издържат драйверните транзистори

$(I_{C\max})$, се определя от максималния колекторен ток $I_{C\max}$ на крайните транзистори и техният коефициент на усилване поток:

$$I_{C\max} \geq \frac{I_{C\max}}{\beta}.$$

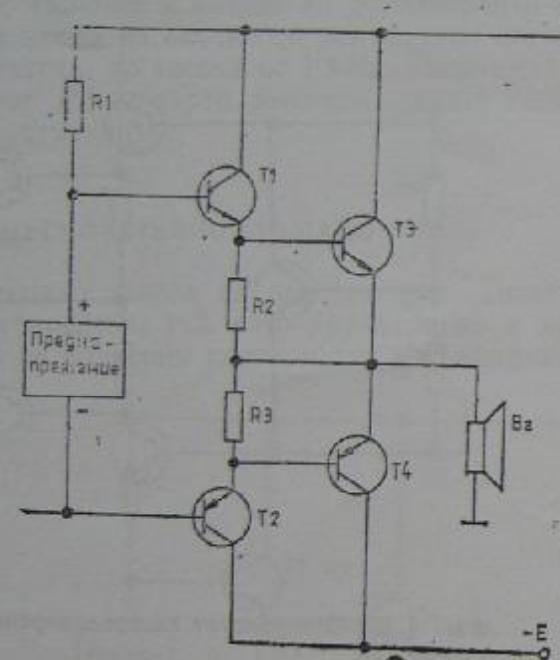


Фиг. 1.22. Основна схема на комплементарно драйверно стъпало

Резисторите R_2 и R_3 се включват, за да се осигури на T_1 и T_2 нормален режим на работа с малки нелинейни изкривявания, както и за получаването на високо пробивно напрежение на крайните транзистори T_3 и T_4 .

Може приблизително да се приеме, че разсейваната мощност от драйверните транзистори е β (на крайните транзистори) пъти по-малка от мощността, която разсейват крайните транзистори, като стойността β се определя за ток, равен на 70% от максималния. Това потвърждава колко е важно коефициентът на усилване по ток да бъде голям. Ето защо в практиката се използват съставни транзистори (виж т. 1.2) с много голям коефициент на усилване β , които обединяват в едно крайните и драйверните транзистори.

Драйверното стъпало осигурява необходимото предиапрежение „база—емитер“ на крайните транзистори, с което се определя и техният режим на работа. В действителност дори в режим на работа клас В транзисторите от крайното стъпало се нуждаят

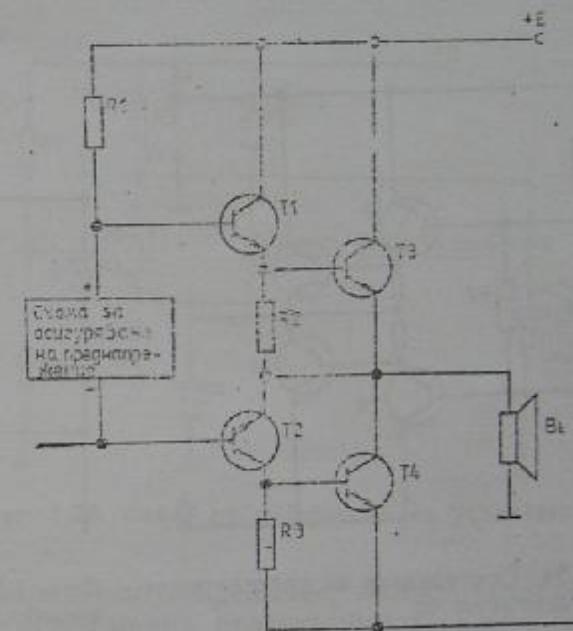


Фиг. 1.23. Схема на квазикомплементарно драйзерено стъпало

от известно предиапрежение „база—емитер“ поради неиздействеността на характеристиките си. Силициевите транзистори работят при предиапрежения, по-големи от $\pm(0,5 \div 0,6)$ V, а германиевите — от $\pm(0,1 \div 0,2)$ V. По време, когато не работят и двата транзистора, се получават и най-големите нелинейни изкривявания (виж фиг. 1.1б).

Най-просто предиапрежението за драйверни транзистори може да се получи чрез резистор, с промяната на тока през който може да се постигне желаната стойност на предиапрежението (фиг. 1.24). Напрежението „база—емитер“ на транзисторите силно зависи от температурата, поради което се получава т. нар. температурно отместване на входната характеристика. За отстраняване на този недостатък паралелно на резистора (в случая — R_2) се включва терморезисторът R_t , трябва да се монтира

тира непременно върху радиатора на един от крайните транзистори (по възможност по-близо до транзистора), за да се осъществи добър топлинен контакт. Този вариант не е съвършен, поради което се използува само при прости усилватели за неголеми мощности.

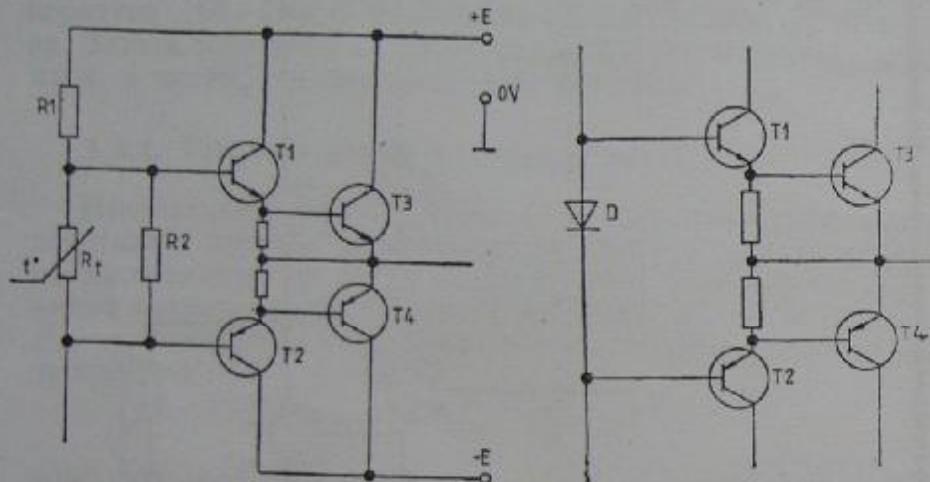

Фиг. 1.24. Осигуряване на преднапрежение с терморезистор


Фиг. 1.25. Осигуряване на преднапрежение с диод

По-добри резултати се получават, ако за компенсация на температурното отместване на входната характеристика на транзистора се използват направо елементи, чието съпротивление при повишаване на температурата намалява. На фиг. 1.25 е показан вариант, при който е използван диод. Диодът има същото температурно изменение на съпротивлението, каквото има и преходът „база—емитер“ на транзистора. Освен това променливотоковото съпротивление на диода е значително по-малко от това за постоянен ток. По такъв начин асиметрията на входните променливи напрежения на T_1 и T_2 е по-малка.

Диодът трябва да се монтира върху радиатора на крайните транзистори и по такъв начин той работи при еднаква температура с тях. При повишаване на температурата напрежението „база—емитер“ намалява, но по същия начин намалява напрежението и върху диода, така че режимът на работа на крайните транзистори не се променя.

При използване на диод преднапрежението на транзисторите трудно се настройва и затова на практика често се използува

схемата, показана на фиг. 1.26. Транзисторът T е този, който осигурява стабилно преднапрежение за драйверните транзистори. Използването на транзистор като термостабилизиращ елемент се основава на това, че при повишаване на температурата напре-

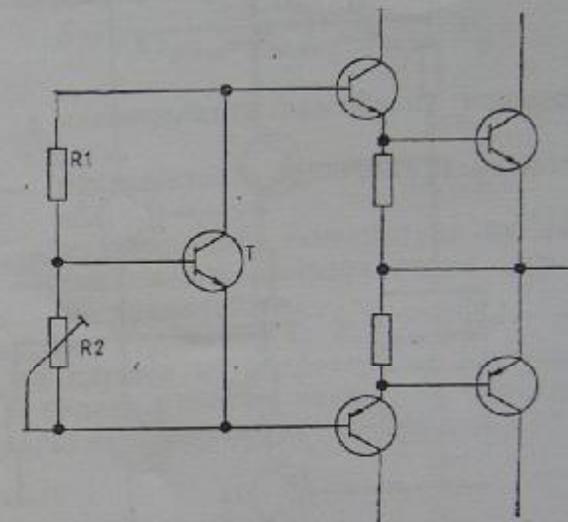

Фиг. 1.26. Осигуряване на преднапрежение с транзистор

жението „колектор—емитер“ намалява. Преднапрежението на драйверните транзистори зависи от напрежението „колектор—емитер“ на транзистора T . То може да се изменя в известни граници чрез промяна в съотношението на съпротивленията на резисторите R_1 и R_2 . На практика това става чрез донастройващ резистор, както е показано на фиг. 1.26.


Транзисторът T се монтира върху радиатора на крайните транзистори и така се осъществява топлинната връзка с тях. По този начин промяната на напрежението „база—емитер“ на крайните транзистори вследствие на температурни промени веднага се „увлавя“ от този транзистор и се коригира от него чрез промяната на напрежението му „колектор—емитер“, а оттам и на напрежението между базите на драйверните транзистори.

Стойността на напрежението „колектор—емитер“ на транзистора T се определя от избрания режим на работа на крайните транзистори и необходимия за този режим колекторен ток на по-

кой. За стойности на този ток от 0 до 10 mA режимът на работа е клас В, до 200—300 mA режимът е клас AB и за токове 1—2A — клас А. На практика точното предна преграждане на крайните транзистори за режим клас В се настройва най-добре с помощта на осцилоскоп, включен в изхода на усилвателя и сигналгенератор, подаващ на входа на стъпалото синусоидни сигнали с амплитуда 1—2 V и честота, по-висока от 1 kHz. Пълзгачът на донастройващия резистор R_2 се върти дотогава, докато изчезнат изкривяванията тип „стъпало“.

1.5. ПРЕДУСИЛВАТЕЛНО СТЪПАЛО


Това стъпало трябва да осигури усилването по напрежение на целия усилвател, тъй като драйверното и крайното стъпало обикновено са емитерни повторители с коефициенти на усилване

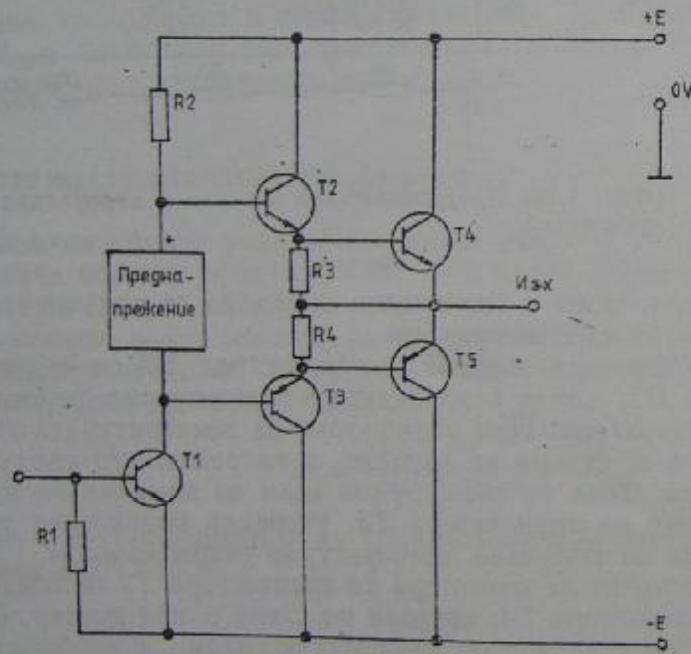

Фиг. 1.27. Предусилвателно стъпало с NPN транзистор

по напрежение, по-малки от 1. Съществуват най-разнообразни схеми на предусилвателни стъпала. Обикновено се използува транзистор (PNP или NPN) в схема с общ емитер, както е показвано на фиг. 1.27.

Съпротивлението на резистора R_2 се определя в зависимост от необходимия базов ток за драйверните транзистори. То се избира компромисно, тъй като, ако е голямо — и напрежението върху резистора ще бъде голямо, а това няма да позволи използването

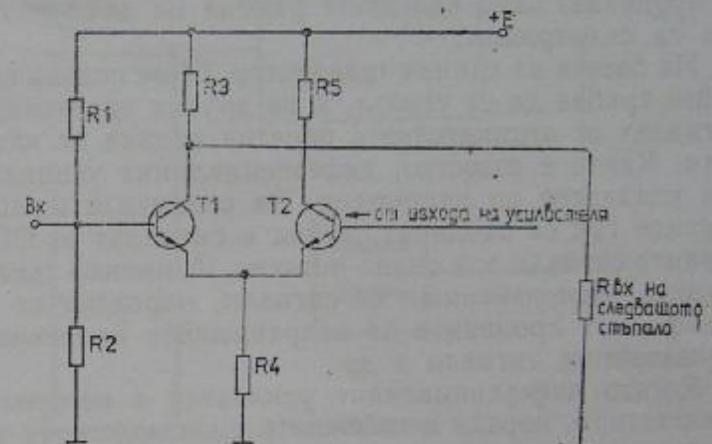

Фиг. 1.28. Схема на диференциален усилвател

на цялото захранващо напрежение. Ако съпротивлението на резистора R_2 е много малко, протичащият през него ток ще е много голям и опасен за транзистора.

Това също показва предимството на използването на транзистори с голям коефициент на усилване по ток β . Тогава необходимият базов ток за драйверните транзистори ще бъде по-малък и ще може да се използува по-високоомен резистор R_2 , а това ще разтовари транзистора T_1 по мощност. Тъй като в схемата от фиг. 1.27 транзисторът T_1 е включен по схема с общ емитер, коефициентът на усилване по напрежение на стъпалото зависи от стръмността на транзистора и от товарното съпротивление на стъпалото. Стръмността зависи от избраната работна точка на транзистора, докато товарното съпротивление зависи от резистора R_2 и от входното съпротивление на драйверното стъпало. Ето още една причина, която изисква R_2 да е възможно по-високоомен, за да бъде и коефициентът на усилване по-голям.

Напоследък често се срещат схеми на предусилвателни стъпала, изградени с диференциални усилватели. На фиг. 1.28 е показана схемата на такова предусилвателно стъпало с диференциален усилвател, реализиран с транзисторите T_1 и T_2 . В сравнение с обикновените транзисторни усилвателни стъпала дифе-

Диференциалният усилвател има много предимства — два входа, два изхода, много добра температурна стабилност, много голям коефициент на усилване по напрежение, слаба зависимост на параметрите от промяните на захранващото напрежение, много добра шумозащитеност, т. е. способност да усилва малки сигнали при наличието на големи смущаващи сигнали. Всички тези свойства се проявяват само ако двете рамена на диференциалния усилвател са симетрични.


На базата на единия транзистор T_1 се подава входният сигнал, който трябва да се усилва, а на другия транзистор T_2 се подава сигналът от отрицателната обратна връзка от изхода на усилвателя. Както е известно, диференциалният усилвател е превъзходен усилвател по напрежение за разликата между два сигнала, каквото тук са входният сигнал и сигналът от ОOB, докато синфазните сигнали той силно потиска. А именно такива са нежелателните бавноизменящи се сигнали, породени от температурния дрейф и от промените на захранващото напрежение, шумовете, смущаващите сигнали и др.

Когато диференциалният усилвател е направен с дискретни транзистори, поради неизбежните производствени толеранси (разлики в параметрите на отделните образци) не може да се получи пълна симетрия на двете рамена. Това е причината реалните диференциални усилватели да не потискат напълно синфазните сигнали в изхода, например температурният дрейф не е нула. Също така няма пълно съвпадение на входните характеристики на двета транзистора, както и на коефициентите на усилване по ток на двета транзистора в работния температурен интервал.

Теорията и практиката показват, че най-ефикасният начин за подобряване на качествата на диференциалния усилвател е увеличаване на съпротивлението на резистора R_4 . Това е свързано понякога с известни неудобства при настройката, поради което в практиката по-често се използва вместо резистора R_4 един генератор на ток. На фиг. 1.29 той е изграден с транзистора T_3 , резисторите R_4 и R_5 и диодите D_1 и D_2 . Този генератор трябва да осигурява ток с много голяма стабилност. Това означава, че неговият ток в работния участък практически не трябва да зависи нито от напрежението, нито от температурата.

Токът на генератора представлява сума от токовете през двета транзистора T_1 и T_2 на диференциалния усилвател. Точната стойност на тока зависи от желаната работна точка, честотна лента, усилване, разсейвана мощност и може да се променя в известни граници, като се променя съпротивлението на резистора R_4 .

Теоретично се доказва, че генераторът на стабилизиран ток уძакнява колекторните токове на двета транзистора, т. е. той ги симетрира допълнително. От това следва, че неизбежната асиметрия в диференциалните усилватели, изградени с дискретни тран-

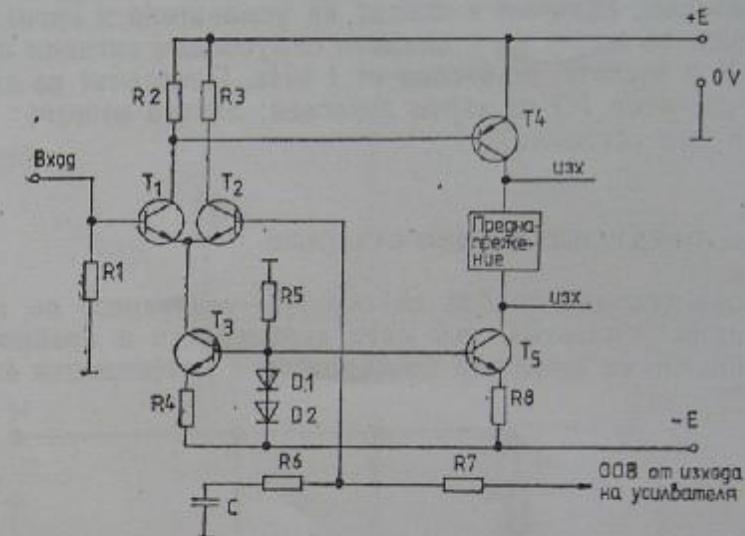

Фиг. 1.29. Предусилвателно стъпало с диференциален входен усилвател

истори, може в значителна степен да се компенсира чрез осигуряването на стабилизиран ток.

В базовата верига на транзистора T_3 са включени диодите D_1 и D_2 , които стабилизират температурно режима на работа на генератора. При повишаване на температурата токът на генератора се стреми да нарасне, а напрежението върху диодите намалява. Това от своя страна води до намаляване на преднапрежението на транзистора T_3 , неговият колекторен ток намалява и така се получава температурно стабилизиране.

Сигналът от колектора на транзистора T_1 се подава на базата на транзистора T_4 , свързан по схема с общ емитер. За да бъде и неговото усилване по напрежение голямо, е необходимо транзисторът да има голяма стръмност, колекторният товар да е с голямо съпротивление и входното съпротивление на следващото стъпало да е голямо. Увеличаването на стръмността и съпротивлението на колекторния товар е свързано с някои нежелани явления (нарастване на собствения шум, увеличаване на дрейфа, увеличаване

на захранващото напрежение и др.), поради което на практика много често се използва т. нар. динамичен товар за получаване на голям коефициент на усилване по напрежение.

Динамичният товар представлява елемент, който има голямо съпротивление за променлив ток и малко съпротивление за постоянен ток. От това следва, че един генератор на ток е идеален динамичен товар.

В схемата от фиг. 1.29 динамичен товар за транзистора T_4 е генераторът на ток с транзистора T_5 , включен по схема с обща база, която има много голямо изходно съпротивление. Токът на този генератор се стабилизира температурно също с диодите D_1 и D_2 , като стойността му зависи от съпротивлението на резистора R_8 .

Транзисторите T_1 и T_2 трябва да са с максимално близки параметри (β , U_{CE} , f_T , P_C), като е желателно използването на транзистори с по-малък собствен шум. Транзисторите T_4 и T_5 трябва да са направени от един и същ материал (силиций), но да са с различна проводимост и близки параметри. Пробивното напрежение U_{CEO} на всички тези транзистори трябва да е по-високо от използваното захранващо напрежение.

1.6. ОТРИЦАТЕЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА

В нискочестотните усилватели много широко се прилага отрицателната обратна връзка (ООВ), при която върнатият сигнал е обратен по фаза на входния.

Величината, която показва каква част от изходния сигнал се връща обратно на входа, се нарича коефициент на обратната връзка и се определя от израза (фиг. 1.30)

$$\beta_{OB} = \frac{U_{OB}}{U_{INX}}.$$

Известно е, че коефициентът на усилване по напрежение на един усилвател без ООВ е


$$K = \frac{U_{OUT}}{U_{INX}}.$$

При наличие на ООВ този коефициент става

$$K_{OB} = \frac{U_{OUT}}{U}.$$

където U е входният сигнал за усилвателя, получен от разликата между действителния входен сигнал и сигнала от ООВ, т. е.

$$U_{INX} = U - U_{OB}.$$

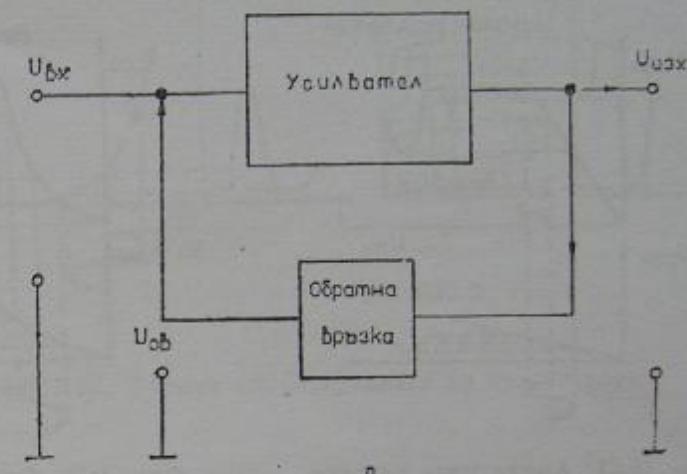

Фиг. 1.30. Блокова схема на усилвател с отрицателна обратна връзка

От тези изрази за коефициента на усилване с ООВ се получава

$$K_{OB} = \frac{K}{1 + \beta_{OB} K}.$$

Изразът в знаменателя — $1 + \beta_{OB} K$ — се нарича дълбочина на отрицателната обратна връзка и се бележи с F . Това е число без измерение и показва колко пъти намалява усилването при наличие на ООВ в сравнение с усилването без ООВ. При липса на ООВ $F=1$.

Когато при някой усилвател е изпълнено условието $\beta_{OB} K \gg 1$, се казва, че усилвателят е обхванат от дълбока ООВ. При това положение за коефициента на усилване се получава


$$K_{OB} = \frac{1}{\beta_{OB}}.$$

Вижда се, че в този случай коефициентът на усилване не зависи от параметрите на усилвателя (т. е. на транзисторите), а от веригата на отрицателната обратна връзка.


ООВ подобрява стабилността на коефициента на усилване

така, че относителните изменения на този коефициент, породени от старееене, температурни изменения, изменения на захранващи напрежения и др., с прилагане на ОOB намаляват F пъти.

ОOB намалява нелинейните изкривявания на усилвателя, т. е.

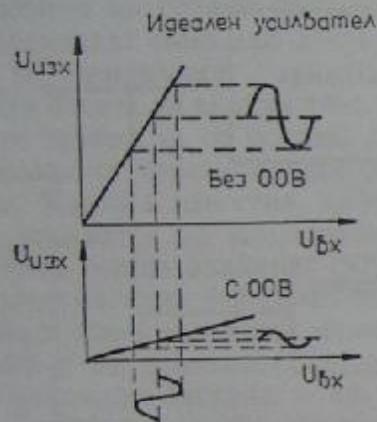

Фиг. 1.31. Амплитудна характеристика на усилвателя

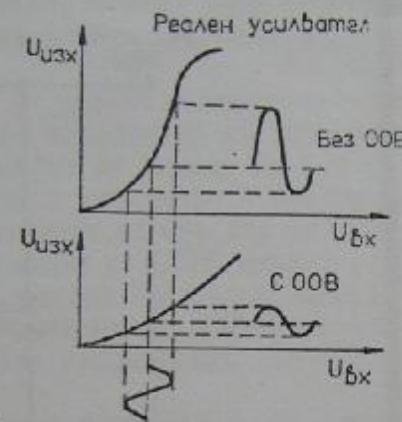

Фиг. 1.32. Отрицателната обратна връзка намалява нелинейните изкривявания

линеаризира неговата амплитудна характеристика (характеристика на предаване по ток), както е илюстрирано на фиг. 1.31. Вижда се, че идеалният усилвател без ОOB усилва еднакво и двете полувълни на входния сигнал. При прилагане на ОOB намалението на усилването ще бъде еднакво и за двете полувълни. Следователно амплитудната характеристика след прилагането на ОOB ще бъде пак права линия, но с по-малък наклон поради по-малкия коефициент на усилване.

Друго е положението при един реален усилвател без ОOB, който внася значителни нелинейни изкривявания на сигнала. От фиг. 1.32 се вижда, че положителната полувълна се усилва по-вече от отрицателната. С прилагането на ОOB усилването намалява, като за положителната полувълна то ще намалее по-силно, отколкото за отрицателната. Наклонът на амплитудната характеристика е по-малък, тъй като K_U е намалял, т. е. тя е с по-добра линейност и изкривяванията ще намалят. ОOB намалява нелинейните изкривявания F пъти.

При въвеждане на ОOB едновременно с намаляване на коефициента на усилване се разширява честотната лента на усилвателя. Това разширяване се дължи на вече споменатия „изравнителен

ефект“ на ОOB. Дълбината на ОOB при различни честоти е различна, т. е. там, където усилването е било голямо, намаляването е по-голямо и обратно.

Когато ОOB съдържа честотнозависим елемент, се получава честотнозависима отрицателна обратна връзка. Така например с включването на кондензатора C на схемата от фиг. 1.29 обратната връзка от изхода става честотнозависима. Така стойността на коефициента K_{OB} за звуковите честоти и за постоянния ток е различна и това не е случайно. За най-ниските честоти капацитетът на кондензатора се избира така, че реактивното му съпротивление $X_C = \frac{1}{\omega C}$ да е 5–10 пъти по-малко от съпротивлението на резистора R_6 и по този начин да не се пречи на усилването в целия нискочестотен обхват. За постоянен ток обаче ОOB е 100%, т. е. целият изходен сигнал се връща на входа и усилването е равно на 1. Ето защо, ако във входа на усилвателя се получи никакво постоянно напрежение, то не се усилва.

Благодарение на ОOB се намалява влиянието на разликите в параметрите на елементите. Така например, ако напреженията „база–емитер“ на двата входни транзистора се различават с 10 mV и липсва кондензаторът C , в изхода на усилвателя ще се получи постоянно напрежение 400–600 mV (общото усилване е около 40–60). Това постоянно напрежение ще измести мембрата на високоговорителя в една посока. С кондензатора C отместването ще бъде само 10 mV, тъй като усилването по постоянен ток е 1.

Ако ОOB е последователна (по ток или напрежение), входното съпротивление нараства F пъти. По такъв начин чрез подбор на дълбината на ОOB може да се изменя входното съпротивление на усилвателя, което е особено важно при биполярните транзистори. Входното съпротивление на усилвателни стъпала с полеви транзистори е по принцип голямо.

Изходното съпротивление на усилвателното стъпало намалява, ако стъпалото е обхванато от последователна или паралелна ОOB по напрежение и се увеличава, ако ОOB е последователна или паралелна по ток.

От всичко казано дотук за ОOB се вижда, че тя е едно универсално средство за подобряване на качествата на усилвателите. Намаляването на коефициента на усилване лесно се компенсира с включване на допълнителни усилвателни стъпала.

1.7. ИЗКРИВЯВАНИЯ В НИСКОЧЕСТОТНИЯ УСИЛВАТЕЛ

Всяко изменение на формата на усилванния сигнал се нарича изкривяване. При нискочестотните усилватели се получават различни видове изкривявания на сигнала, породени от използваните нелинейни елементи, от дълбоките отрицателни обратни връзки, зависимостта на коефициента на усилване от честотата и др.

1.7.1. Честотни изкривявания

Реалните усилватели не усилват еднакво сигналите с различни честоти, като причина за това са използваните честотно зависими елементи (кондензатори, бобини и др.) и зависимостта на коефициента на усилване на транзисторите от честотата. При това положение различните хармоники не се усилват еднакво и в резултат на това като цяло се изменя тембрърът на звука. Обикновено усилването спада при ниските и високите честоти спрямо усилването при средни честоти, макар че има честотни области, в които усилването нараства.

Коефициентът на честотни изкривявания на усилвателя се дава като отношение между коефициента на усилване при избраната горна гранична честота f към коефициента на усилване при средни честоти:

$$M = \frac{K_f}{K_0}$$


При идеалния усилвател $M=1$ за целия честотен диапазон, но при реалния усилвател той може да е както по-малък от 1, така и по-голям от 1 (има „повдигане“ на усилването). Общият коефициент на честотни изкривявания при многостъпални усилватели е равен на произведението от коефициентите на отделните стъпала или на тяхната сума, ако са изразени в децибелни.

1.7.2. Нелинейни изкривявания


Както вече се спомена в т. 1.1, нелинейните изкривявания се пораждат от използваните нелинейни елементи и се изразяват в това, че на изхода на усилвателя се появяват трептения с честоти, каквито не са подавани на входа на усилвателя. Коефициентът на нелинейни изкривявания дава съотношението между амплитудите на всички новополучени хармоники към амплитудата на основния тон. Той е число без измерение и е винаги по-малък от 1. Причини за появата на нелинейни изкривявания са нелиней-

ността на входната характеристика на транзисторите, илюстрирана на фиг. 1.33, както и нелинейната зависимост на коефициента на усилване по ток β от колекторния ток.

С нарастване на амплитудата на сигналите се навлиза в нели-

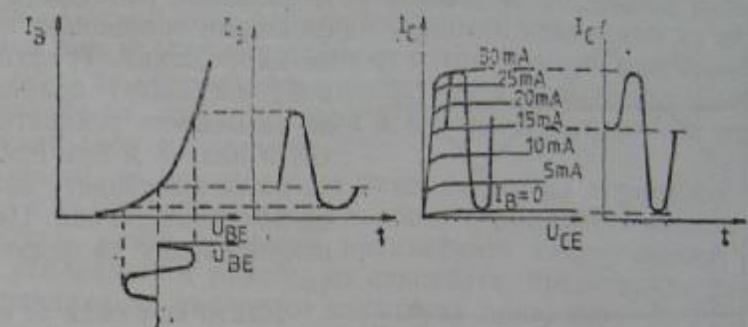


Фиг. 1.33. Входна характеристика на транзистора

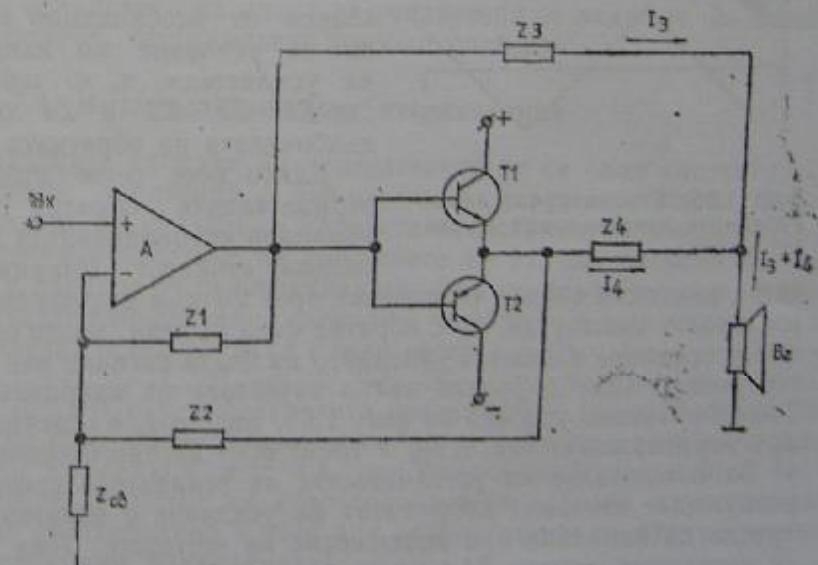

Фиг. 1.34. Блокова схема на усилвател клас В с „права“ връзка

нейната област от характеристиките на транзисторите. Ето защо основен източник на нелинейни изкривявания са крайните стъпала, където и амплитудата на усилванния сигнал е най-голяма.

Един от методите за минимизиране на нелинейните искривявания в крайни стъпала, работещи в клас В, е т. нар. корекция на искривяванията с „права“ връзка. Принципът на този метод става ясен от примерната схема, показана на фиг. 1.34. Усилвателят

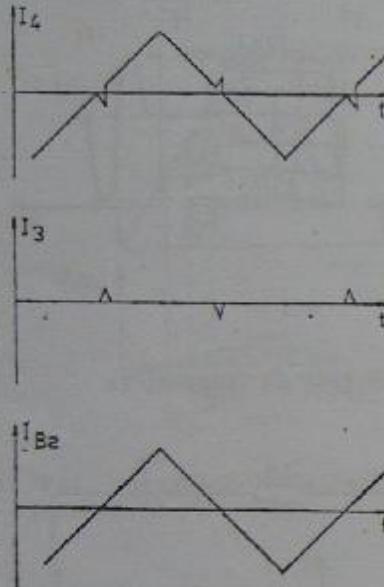

Фиг. 1.35. Компенсиране на нелинейните искривявания с „права“ връзка

A е линеен, работещ в клас А с фиксиран коефициент на усилване по напрежение. Транзисторите T_1 и T_2 изграждат крайното стъпало на мощния усилвател. Те работят в клас В и при превключването им се получават искривявания на изходния сигнал. Целта е тези искривявания да бъдат премахнати.

Както се вижда от схемата, токът през високоговорителя представлява сума от изходния ток I_4 на усилвателя A и I_3 — на крайното стъпало. Стойността на $Z_{\text{вз}}$ зависи от необходимия коефициент на усилване по напрежение на усилвателя, т. е. той заедно със Z_1 , Z_2 , Z_3 и Z_4 определя дълбочината на обратната връзка.

Както вече беше отбелоязано, отрицателната обратна връзка намалява искривяванията до определена стойност. Искривяванията на изходния сигнал се подават през Z_3 към високоговорителя със същата амплитуда, но с обратна фаза на тези, които се съдържат в основния сигнал. Сумирането на двата сигнала във високоговорителя води до почти пълно изчезване на искривяванията.


Това е показано условно на фиг. 1.35, където I_4 е основният ток, I_3 е коригиращият ток, а $I_{\text{вз}}$ е токът през високоговорителя.

За повишаване на устойчивостта на усилвателя срещу самовъзбуждане неговият коефициент на усилване с обратна връзка трябва да намалява при повишаване на честотата. Това условие се изпълнява, когато Z_4 е индуктивност, Z_1 е капацитет, а Z_2 и Z_3 са активни съпротивления. На фиг. 1.36 са дадени и примерни стойности на тези елементи. На практика обикновено последовательно на бобината L и паралелно на кондензатора C се включва резистор.

Необходимо е да се има предвид и това, че искривяванията

на усилвателя A трябва да са съвсем малки, тъй като те се подават директно към високоговорителя. Това се постига лесно, когато усилвателят работи в клас A .

За получаването на минимални искривявания е необходимо

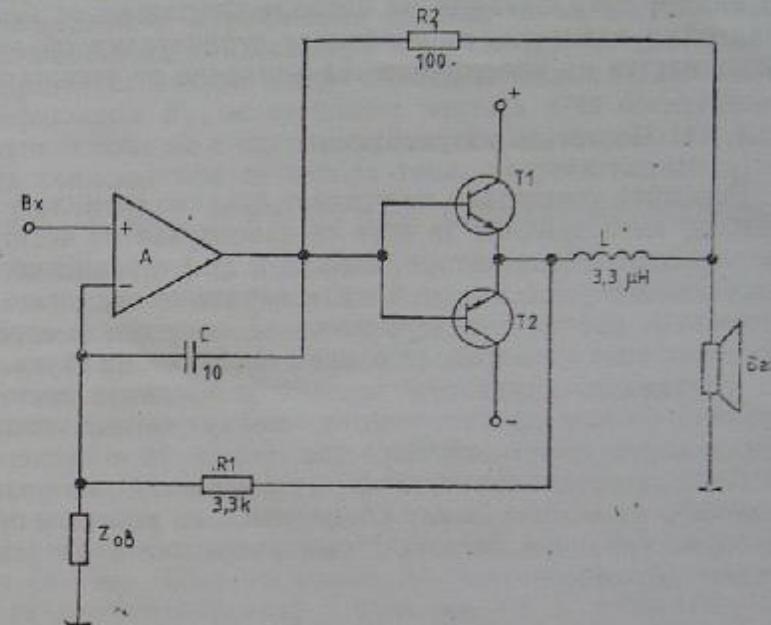

Фиг. 1.36. Примерна схема на усилвател с права връзка

във веригата на ОВ да се използува усилвател с много голям коефициент на усилване без обратна връзка. Също така е желателно крайните транзистори T_1 и T_2 да имат много голям коефициент на усилване по ток. Най-добре е да се използват двойки или дори тройки транзистори, свързани по схема Дарлингтон.


1.7.3. Динамични искривявания

Динамичните искривявания на сигнала са тези, които се появяват в моментите на резки амплитудни изменения на сигнала, които ще наричаме накратко „атаки“ (фронтове) на сигнала.

Усилвателят с обратна връзка може условно да се раздели на две части — основен усилвател с коефициент на усилване K и верига за отрицателна обратна връзка с коефициент $\beta_{\text{ов}}$. За да се задействува отрицателната обратна връзка и да окаже по-

ложителното си влияние върху параметрите на усилвателя, сигналът трябва да премине през основния усилвател и едва тогава да се върне през обратната връзка, а за това е необходимо време.

При подаване на сигнал със стръмен фронт на входа извест-

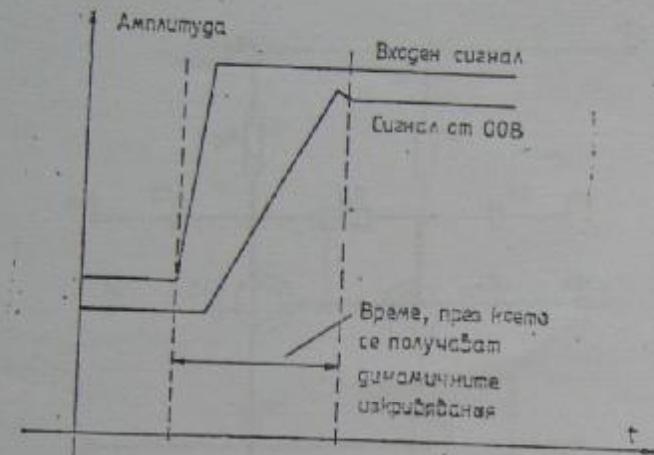

Фиг. 1.37. Получаване на динамични изкривявания

що време усилвателят ще работи на практика без обратна връзка, докато сигналът на изхода достигне съответната стойност. А без обратна връзка усилването е много голямо и някои стъпала могат да навлязат в области на ограничение, тъй като някои транзистори се насищат. В този именно момент се получават динамичните изкривявания, т. е. докато се задействува отрицателната обратна връзка, или с други думи, в моментите, когато усилвателят работи "без" обратна връзка. Този процес е илюстриран на фиг. 1.37.

Динамичните изкривявания изменят забележимо звуковата картина и ако са над допустимата степен, могат да я променят до неузнаваемост. Динамичните изкривявания са тези, които предизвикват т. нар. "транзисторно звучене" на усилвателите. В такива случаи обикновено се казва, че липсва прозрачност на звученето, че звукът не е чист, че звуковата картина е изменена, че тембрът на звука е изменен, и то в моментите на "атаката" на звука.

Както всеки тон се разпознава по честотата, така отделните музикални инструменти се различават по тембъра и най-вече по "атаката" на звука. Човешките гласове също се разпознават по "атаката". Чрез нея ние възприемаме интонацията, различаваме емоциите.

Известно е, че и пианото, и цигулката са струнни инструменти, но ги различаваме по "атаката" на тоновете, които те създават. За разпознаването естествено са важни и тембърът, и хармоничният състав на всеки тон, но се оказва, че решаваща роля играе "атаката". Поради това дори при сериозни изменения на тембъра, например при възпроизвеждане от стари и повредени грамофонни площи, няма да събъркame два инструмента, докато при умышлено изрязване на "атаките" дори и опитни музиканти не могат да разпознат своя инструмент.

Оказва се, че причината за появяването на динамични изкривявания е наличието на много дълбока отрицателна обратна връзка. Същата, която намалява нелинейните изкривявания, стабилизира усилването и режима на стъпалата, предизвиква динамични изкривявания, ако не се използува правилно.

За да не се получават динамични изкривявания, не бива на входа на усилвателя да се подават сигнали с честоти, по-високи от граничната честота на усилвателя с обратна връзка, т. е. сигнали, които усилвателят би възпроизвел с изкривявания. Ето защо обикновено на входа на усилвателя се включва нискочестотен филтер, отстраняващ подобни сигнали.

1.7.4. Интермодулационни изкривявания



Входните сигнали за усилвателите не са само синусоидни, а съдържат трептения с най-различна форма и честота. Поради наличието на нелинейни елементи се появяват и комбинационни трептения вследствие на смесването на такива сигнали. Смесването е понятие от радиотехниката. Ако на един нелинейен елемент се подадат едновременно сигнали с честоти f_1 и f_2 , в изхода му ще се получат освен сигнали с тези честоти и сигнали с нови честоти — $f_1 + f_2$, $f_2 - f_1$, $2f_1 - f_2$, $3f_1 - f_1$ и много други комбинации. Докато в радиотехниката смесването е много полезно (без него не биха съществували суперхетеродинните радио- и телевизионни приемници и т. н.), при звуковъзпроизвеждането то е вредно. В резултат на новопоявилите се сигнали оригиналният сигнал се изкривява и този вид изкривявания се наричат интермодулационни изкривявания.

Количествено интермодулационните изкривявания се изразяват с коефициента на интермодулационни изкривявания, представляващ отношението на сумата от амплитудите на сигналите с комбинационни честоти към амплитудата на сигнала с основна честота. Измерването на този коефициент е много трудно. За целта са необходими два тонгенератора с точно съотношение на ам-

плитудите и честотите, както и прецизни филтри. Поради това в любителската практика се измерва само коефициентът на нелинейни изкривявания и по него се съди и за коефициента на интермодулационните изкривявания, като се знае, че колкото единият коефициент е по-малък, толкова е по-малък и другият.

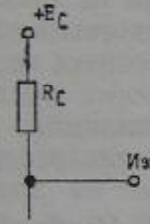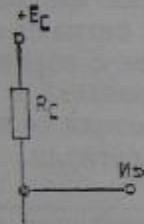
1.8. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВАТА НА УСИЛВАТЕЛИТЕ

Транзисторно стъпало с резистор в емитерната верига. Резисторът в емитерната верига (фиг. 1.38) стабилизира температурния режим на стъпалото, тъй като с него се осъществява отрицателна обратна връзка по постоянен ток. С увеличаване на него-




ните изкривявания за сметка на по-високото входно напрежение, необходимо за получаването на определен базов ток.

Когато е необходима добра температурна стабилност (дълбока ОOB по постоянен ток) и голям коефициент на усилване по напре-

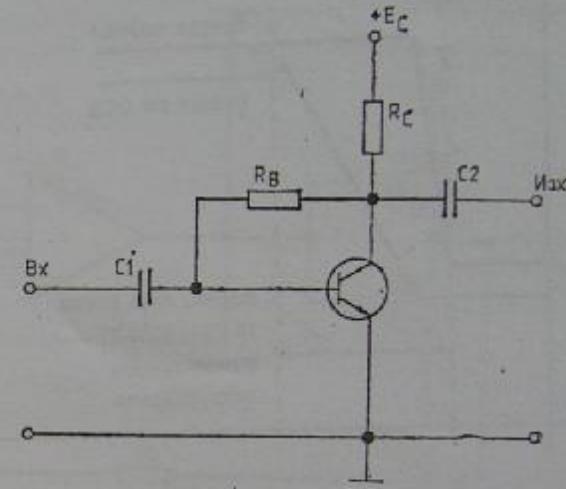

Фиг. 1.40. Транзисторно стъпало с резистор

С повишаване на работната честота коефициентът на усилване на транзистора намалява. От това следва, че с нарастване на честотата ще намалее и коефициентът на усилване на стъпалото, изградено с транзистори. На фиг. 1.42 е показана амплитудно-

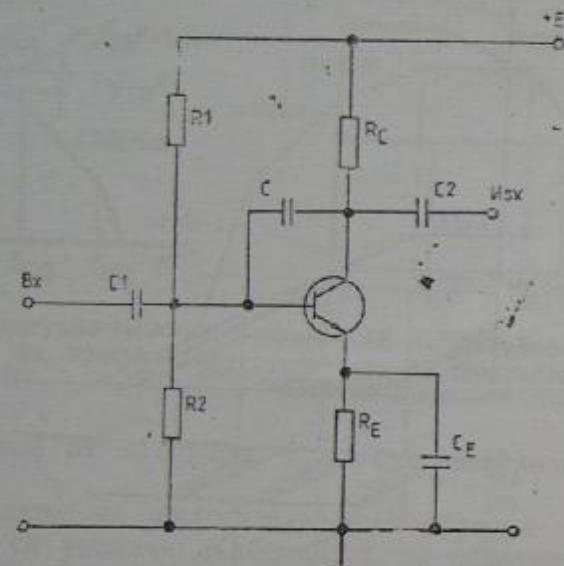


Фиг. 1.41. Транзисторно стъпало с кондензатор между колектора и базата


честотната характеристика (АЧХ), а на фиг. 1.43 — фазово-честотната характеристика (ФЧХ) на еднотранзисторно стъпало. Вижда се, че при граничната честота f_{rp} (при нея коефициентът на усилване намалява $\sqrt{2}$ пъти) ъгълът на допълнителното дефазиране е 45° . Това трябва да се има предвид, тъй като при определено свързване на транзистора фазата на изходния сигнал се обръща на 180° спрямо фазата на входния сигнал. Така че ако транзисторът в стъпалото обръща фазата на сигнала на 180° , то при ниски честоти, където допълнителното дефазиране е 0° , общото дефазиране ще си остане 180° . При честота f_{rp} общото дефазиране ще се получи вече $180^\circ + 45^\circ = 225^\circ$, докато при много високи честоти дефазирането на изходния сигнал спрямо входния може да достигне 270° .

На практика АЧХ и ФЧХ се заменят от т. нар. прави начупени линии, известни още като диаграми на Боде. На фиг. 1.44 е показана такава диаграма за еднотранзисторно стъпало. Ко-

фициентът на усилване в честотния диапазон до f_{rp} е равен на K_0 , а след това започва да намалява с 20 dB/dec или 6 dB/oct чак до транзитната честота на транзистора f_T , при която коефициентът на усилване става 1. Прието е също така, че при честоти

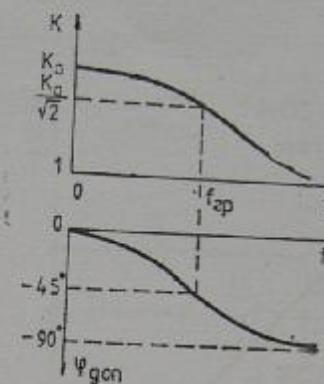

Фиг. 1.42. Амплитудно-честотна характеристика на еднотранзисторно стъпало

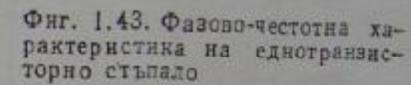


Фиг. 1.43. Фазово-честотна характеристика на еднотранзисторно стъпало

от 0 до $0,1 f_{rp}$ няма допълнително дефазиране. От $0,1$ до $10 f_{rp}$ ъгълът на дефазиране нараства с 45° на декада, а след $10 f_{rp}$ ъгълът е постоянно -90° .


С използването на отрицателна обратна връзка коефициентът на усилване намалява със стойността на дълбочината на ОВ. За сметка на това се разширява честотният обхват, в който K остава постоянно (фиг. 1.45). Вижда се, че граничната честота с ОВ е по-висока от граничната честота без ОВ.

Съвременните нискочестотни усилватели са изградени от по няколко стъпала с директна (галванична) връзка помежду им. При тези стъпала общото усилване намалява при по-високи честоти и причината за това е входният динамичен капацитет на всяко следващо стъпало. Като правило граничната честота на целия усилвател е по-ниска или най-много равна на граничната честота на стъпалото, изградено с най-нискочестотния транзистор.

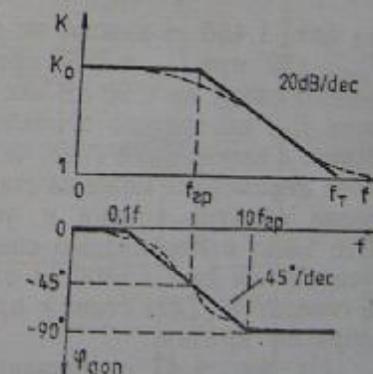

Фиг. 1.44. Диаграми на Боде

Изразеният в логаритмичен мащаб (или в dB) коефициент на усилване на един тристъпален усилвател без ОВ се получава като сума от коефициентите на усилване на отделните стъпала. Това е илюстрирано на фиг. 1.46a. От фазово-честотната характеристика

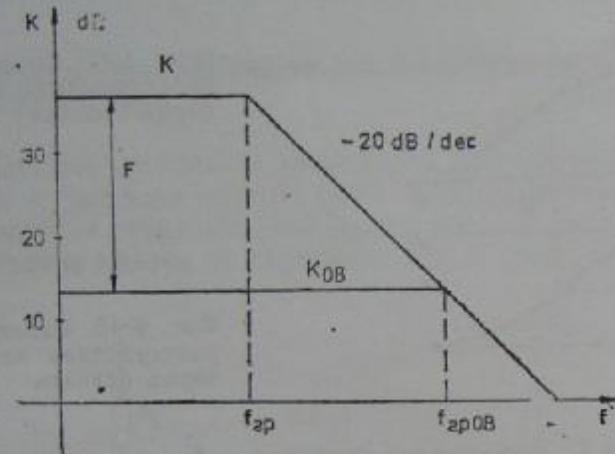


Фиг. 1.45. Зависимост на коефициента на усилване от честотата на еднотранзисторно стъпало

на фиг. 1.46b се вижда, че допълнителното дефазиране е 45° при f_{rp1} , 135° при f_{rp2} и 225° при f_{rp3} . Вижда се още, че след f_{rp2} усилването спада не с 20 dB/dec , а с 40 dB/dec . След границната честота f_{rp3} на третото стъпало спадането на K е вече 60 dB/dec . Много е важно да се знае, че още след второто стъпало допълнителното дефазиране може да стане 180° , което ще предизвика положителна обратна връзка и усилвателят ще започне да генерира. Ето защо е необходимо след f_{rp2} коефициентът на усилване на усилвателя да е по-малък от 1, за да не се превърне усилвателят в генератор. Това става с прилагането на подходящи отрицателни обратни връзки.

На фиг. 1.47 е показана АЧХ на тристъпален усилвател, обхванат от отрицателна обратна връзка. Коефициентът на усилване на усилвателя с ОВ е по-малък от коефициента на усилване без ОВ и двете характеристики се пресичат в т. A. В този случай K_{OB} е по-голям от единица, но ъгълът на допълнителното дефазиране е по-малък от този при f_{rp2} , т. е. от 180° и няма опасност от самовъзбуждане. На практика за устойчивата работа на усилвателя се е наложило изискването АЧХ на усилвателя с ОВ да пресича основната АЧХ при наклон 20 dB/dec .

Максималната дълбочина на отрицателната обратна връзка трябва да е равна на отношението на двете гранични честоти f_{rp2}/f_{rp1} . От друга страна, за получаването на малки нелинейни изкривявания се изискват значително по-дълбоки обратни връзки, т. е.

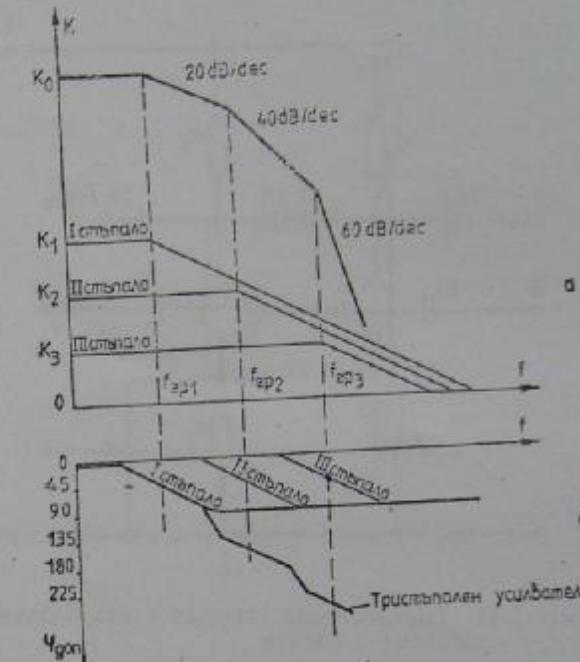


Фиг. 1.46. Амплитудно-честотна характеристика и фазово-честотна характеристика на тристъпален усилвател


по-голямо отношение между двете гранични честоти. След като не може да се постигне по-висока гранична честота f_{rp2} , се налага да се намали граничната честота f_{rp1} .

Колкото обратната връзка е по-дълбока, толкова граничната честота f_{rp1} трябва да е по-ниска, а динамичните изкривявания са по-големи. И твърдението, че динамичните изкривявания се предизвикват от по-дълбоките обратни връзки, не е съвсем точно. Всъщност причината се крие и в ниската гранична честота. Когато във веригата на отрицателната обратна връзка има включени честотнозависими елементи (обикновено кондензатори), тя също става честотнозависима, т. е. нейната дълбочина за различните честоти е различна. В този случай нейната гранична

честота е f_{rpF} , фиг. 1.48. При тази честота фазата на изходния сигнал изпреварва с 45° фазата на входния сигнал и F нараства. В този случай АЧХ на усилвателя с ОВ има наклон 20 dB/dec и пресичането на двете характеристики става между f_{rp2} и f_{rp3} при

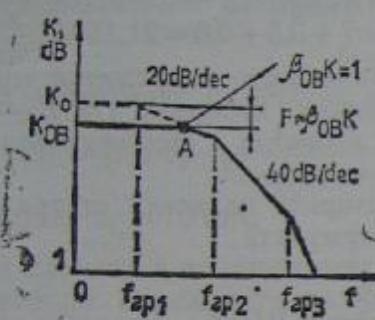

Фиг. 1.47. Амплитудно-честотна характеристика на тристъпален усилвател с ОВ

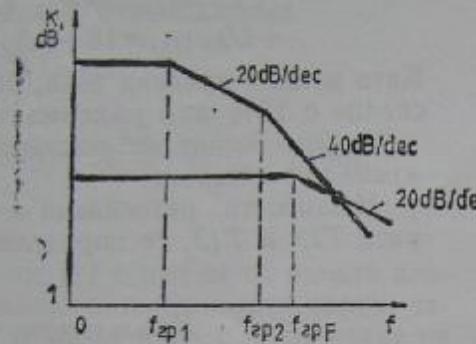

Фиг. 1.48. Амплитудно-честотна характеристика на тристъпален усилвател с честотно зависима ОВ

желания наклон от 20 dB/dec , т. е. без опасност от самовъзбуждане.

С прилагането на честотнозависима обратна връзка става възможно да се увеличи дълбината на обратната връзка до стойност $F = f_{rp3}/f_{rp1}$. Обикновено ползата не е особено голяма, тъй като двете гранични честоти f_{rp2} и f_{rp3} са близки по стойност. На практика се прилагат едновременно и двата вида корекции — понижаване на граничната честота f_{rp1} и въвеждане на честотно зависима отрицателна обратна връзка.

1.9. ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МОЩЕН НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ


Схемата на усилвателя, чиито елементи ще изчисляваме, е показана на фиг. 1.49. Изходните данни са следните. Усилвателят трябва да осигурява 40 W изходна мощност върху товар 4Ω . Честотният му диапазон е от 20 до $20\,000 \text{ Hz}$. Кофициентът на усилване на целия усилвател е 20 , а входното му съпротивление е $30 \text{ k}\Omega$. Усилвателят е със защита от късо съединение в изхода. Захранващото напрежение не е стабилизирано, но е добре филтрирано.

1. Определяне на стойностите на напрежението и тока при максимална изходна мощност върху товар 4Ω .

Напрежението върху товара при максимална мощност е

$$U = \sqrt{2P_{\max} \cdot P_t} = \sqrt{2 \cdot 40 \cdot 4} = 17.8 \text{ V}$$
 или $\approx 18 \text{ V}$.
 Токът през товара при максимална мощност е


$$I_{\max} = \frac{U}{R_t} = \frac{18}{4} = 4.5 \text{ A.}$$

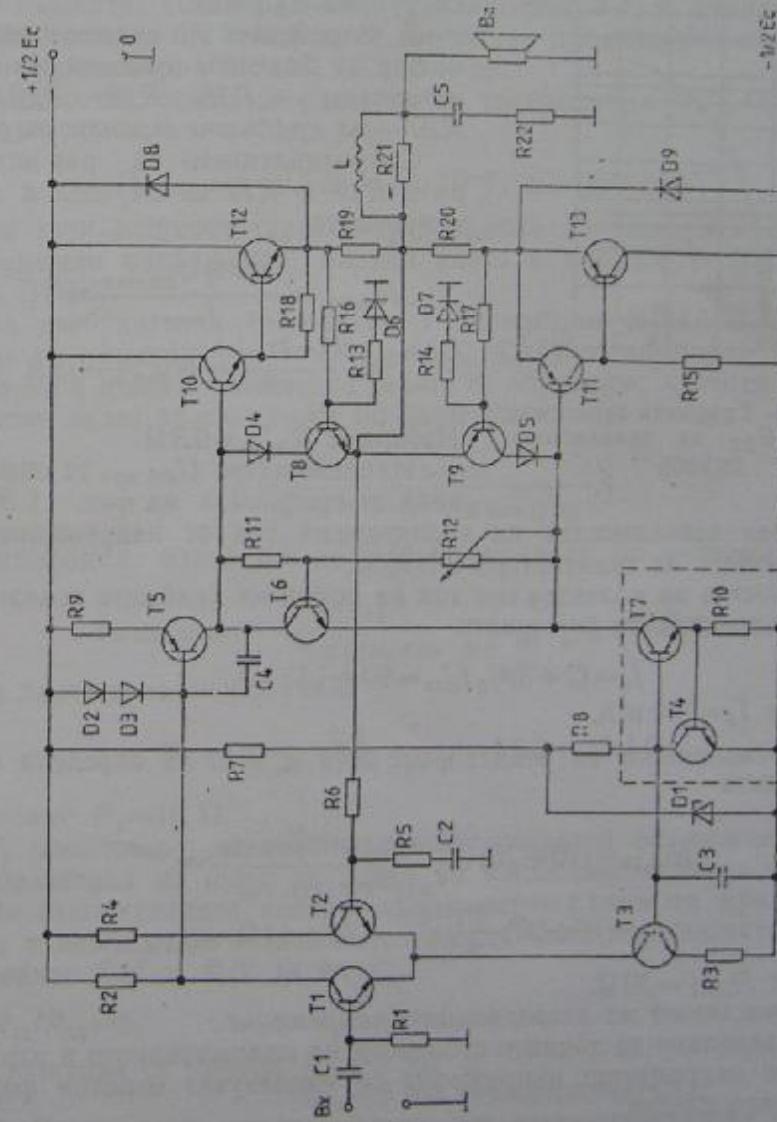

Фиг. 1.49. Схема на краен мощен усилвател

За крайното стъпало се избират двойка транзистори от типа 2N3055 със следните параметри:

$$U_{CBO} = 100 \text{ V}; U_{CEO} = 60 \text{ V}; h_{21E} = 20 \div 70 (I_C = 4 \text{ A}); \\ I_{Cmax} = 15 \text{ A}; P_{Cmax} = 117 \text{ W}.$$

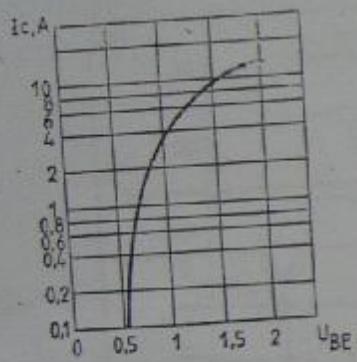

Фиг. 1.50. Графична зависимост на I_C от U_{BE} на транзистора 2N3055

Избираме $R_{19,20} = 0.3 \Omega$.

Напрежението $U_{BE\max}$ се определя от графиката на фиг. 1.50, която дава зависимостта на колекторния ток от напрежението "база—емитер" на транзистора 2N3055.

Стойността на колекторния ток на покой на крайните транзистори се определя по формулата

$$I_0 = (2 \div 3)\% I_{max} = 90 \div 135 \text{ mA}.$$

Избираме $I_0 = 100 \text{ mA}$.

Съпротивлението на резисторите R_{15} и R_{18} се определя от отношението

$$R_{15,18} = (10 \div 20) \frac{U_{BE}(I_{max}) - U_{BE}(I_0)}{I_{max}/h_{21E}(T12, T13)} = \\ = (10 \div 20) \frac{1.1 - 0.6}{4.5/20} = 22 \div 44 \Omega.$$

Избираме $R_{15,18} = 30 \Omega$.

3. Изчисляване на захранващото напрежение.

За определяне на точните стойности на положителното и отрицателното захранващо напрежение се използват отделни формули, както следва:

$$+ 1/2 E_C = U_{max} + R_{19} \cdot I_{max} + U_{BE\max(T12)} + U_{BE\max(T10)} + \\ + U_{CEsat(T5)} + U_{BE(T4)} = 18 + 0.3 \cdot 4.5 + 1.1 + 0.7 + \\ + 0.5 + 0.6 = 22.25 \text{ V}; \\ - 1/2 E_C = U_{max} + R_{20} \cdot I_{max} + U_{BE\max(T11)} + U_{CEsat(T7)} + \\ + U_{BE(T4)} = 18 + 0.3 \cdot 4.5 + 0.7 + 0.5 + 0.6 = 21.15 \text{ V}.$$

Като вземем предвид това, че захранващото напрежение може да спадне с 10% при максимална мощност, избираме $1/2 E_C = 25 \text{ V}$.

4. Определяне на разсейваната мощност в транзисторите от крайното стъпало.

Мощността, разсейвана в колекторите на всеки от транзисторите $T12$ и $T13$, се определя от формулата

$$P_{Cmax(T12, T13)} = \frac{E_C^2}{4\pi^2 \cdot R_0} + 0.5 \cdot E_C \cdot I_0,$$

където $R_0 = R_T + R_{19}$.

След заместване се получава

$$P_{Cmax(T12, T13)} = \frac{50^2}{4 \cdot (3.14)^2 \cdot (0.3+4)} + 25 \cdot 0.1 = 17.24 \text{ W}.$$

5. Определяне на мощността, разсейвана в транзисторите $T10$ и $T11$.

Товарното съпротивление за транзистора $T10$ се определя от израза

$$R_{Tob(T10)} = 0.9 \cdot h_{21E}(T12) \cdot R_T = 0.9 \cdot 20 \cdot 4 = 72 \Omega.$$

Началният ток на транзистора $T10$ се определя по формулата

$$I_{0(T10)} = \frac{U_{BE(T12, I_0)}}{R_{18}} + \frac{I_0(T12)}{h_{21E}} = 0.6 / 30 + 0.1 / 20 = 0.025 \text{ A}.$$

Мощността, разсейвана в транзистора $T10$, се дава с аналогична формула, както за транзисторите $T12$ и $T13$:

$$P_{Cmax(T10)} = \frac{E_C^2}{4 \cdot \pi^2 \cdot R_{Tob(T10)}} + 0.5 \cdot E_C \cdot I_{0(T10)} = \\ = 50^2 / 4 \cdot (3.14)^2 \cdot 72 + 25 \cdot 25 \cdot 10^{-3} = 1.505 \text{ W}.$$

За изчисленията може да се приеме $P_{Cmax(T10, T11)} = 1.5 \text{ W}$.

За $T10$ и $T11$ се избира комплементарната двойка транзистори BD137—BD138, които са със следните параметри:

$$U_{CBO\max} = 60 \text{ V}; U_{CEO\max} = 60 \text{ V}; I_{Cmax} = 1.5 \text{ A}; \\ P_{Cmax} = 6.5 \text{ W}; h_{21E} = 40 \div 160 (I_C = 0.15 \text{ A}).$$

За изчисленията приемаме $h_{21E} = 80$.

6. Изчисляване на елементите на генератора на ток с транзисторите T_4 и T_7 .

На практика за осигуряване на необходимия режим на работа на транзисторите от крайното стъпало е необходимо

$$I_T = (2 \div 5) I_B \max.$$

След заместване се получава

$$I_T = (2 \div 5) \cdot \frac{I_{B \max}}{h_{2IE}(T11, T12)} = (2 \div 5) \cdot \frac{4,5}{20 \cdot 80} = 5,6 \div 14 \text{ mA.}$$

Избираме $I_T = 10 \text{ mA.}$

В схемата е включен ценеров диод $D1$ с цел да се намали влиянието на пулсациите на захранващото напрежение върху качествата на усилвателя. Избран е ценеров диод с напрежение на стабилизация 6,8 V. Колекторният ток на покой на транзистора $T4$ се избира 3 mA. За нормалната работа на ценеровия диод токът през него трябва да е поне 5 mA и поне два пъти по-голям от колекторния ток на транзистора или

$$I_Z \geq 6 \text{ mA.}$$

Тъй като стойността на този ток не може да се намали при максимална изходна мощност на усилвателя, съпротивлението на резистора $R7$ трябва да се определя, като се вземе под внимание спадането на захранващото напрежение с 10% при максимална мощност, а именно

$$R7 = \frac{E_C - 0,1 \cdot E_C - U_Z}{I_Z + I_{C(T4)}} = \frac{50 - 5 - 6,8}{(6,3 + 3) \cdot 10^{-3}} = 4,25 \text{ k}\Omega.$$

Избираме най-близката стандартна стойност $R7 = 3,9 \text{ k}\Omega$.

Максимална мощност ще се отделя върху диода при минимална изходна мощност на усилвателя, т. е.:

$$P_{D1} = U_Z \cdot I_Z = U_Z \left(\frac{E_C - U_Z}{R7} - I_{C(T4)} \right) = 6,8 \left(\frac{50 - 6,8}{3,9 \cdot 10^{-3}} - 3 \cdot 10^{-3} \right) = 55 \text{ mW}$$

Избран е ценеров диод от типа BZP611C6V8.

Съпротивлението на резистора $R8$ се определя, като се вземе под внимание приеманият колекторен ток за $T4$, т. е.

$$R8 = \frac{U_Z - U_{BE(T7)} - U_{BE(T4)}}{I_{C(T4)}} = \frac{6,8 - 0,7 - 0,6}{3 \cdot 10^{-3}} = 1,8 \text{ k}\Omega.$$

Съпротивлението на резистора $R10$ зависи от тока, осигуряван от генератора, и се определя по формулата

$$R_{10} = \frac{U_{BE(T4)}}{I_T} = \frac{0,6}{10 \cdot 10^{-3}} = 60 \text{ }\Omega.$$

Избираме стандартната стойност $R_{10} = 62 \text{ }\Omega$.

Мощността, която разсейва транзисторът $T4$, е незначителна, поради което за $T4$ може да се използува произведен маломощен NPN транзистор — BC107, BC108 и др.

Мощността, която се разсейва от транзистора $T7$, се дава от израза

$$P_{C(T7)} = I_T \cdot 0,5 E_C = 10 \cdot 10^{-3} \cdot 25 = 250 \text{ mW.}$$

Освен тази мощност транзисторът трябва да издържа и цялото захранващо напрежение, поради което е избран транзистор от типа BD137.

За възбудителен транзистор $T5$ е избран BD138C с коефициент на усиливане по ток $h_{2IE} = 100$. Съпротивлението на резистора $R9$ в неговата емитерна верига се определя, като се осигури известен запас за сигурност по формулата

$$R9 = \frac{U_{BE(T4)}}{(2+3) \cdot I_T + I_{B \max}(T10)}.$$

Максималният базов ток на $T10$ се определя по формулата

$$I_{B \max(T10)} = \frac{I_{B \ max}}{h_{2IE}(T10, T12)} = \frac{4,5}{80 \cdot 20} = 2,8 \text{ mA.}$$

След заместване се получава

$$R9 = \frac{0,6}{(2+3) \cdot 12,8 \cdot 10^{-3}} = 15,6 \div 23,4 \text{ }\Omega.$$

Избираме $R9 = 18 \text{ }\Omega$.

7. Изчисляване на елементите от схемата за температурна стабилизация на тока на покой на крайните транзистори.

За използваниата квазикомплементарна схема на крайно стъпало е необходимо отношението между съпротивленията на резисторите $R11$ и $R12$ да е

$$R_{11}/R_{12} = 2.$$

На практика се приема $R_{11} = 2 \text{ k}\Omega$ и

$R_{12} = 2 \text{ k}\Omega$ (потенциометър).

8. Изчисляване на елементите от отрицателната обратна връзка.

С цел да се намали температурният дрейф на тока на усилвателя съпротивлението на резистора R_6 от отрицателната обратна връзка трябва да е равно на съпротивлението на резистора R_1 , който е определящ за входното съпротивление на усилвателя.

Избира се стойност $R_6 = R_1 = 33 \text{ k}\Omega$.

Тъй като по задание усилвателят е с коефициент на усиливане 20, за съпротивлението на резистора R_5 се получава

$$R_5 = \frac{R_6}{2K-1} = \frac{33}{19} = 1,7 \text{ k}\Omega.$$

Избираме стойността $R_5 = 1,6 \text{ k}\Omega$.

Капацитетът на кондензатора от обратната връзка C_2 се определя по формулата

$$C_2 = \frac{(2+5) \cdot 10^6}{2\pi f_d \cdot R_5} = \frac{(2+5) \cdot 10^6}{6,28 \cdot 20 \cdot 1,6 \cdot 10^3} = 10 \div 25 \mu\text{F},$$

където f_d е долната гранична честота на усилвателя.

Избираме $C_2 = 33 \mu\text{F}$.

9. Изчисляване на елементите на диференциалния входен усилвател.

Токът през транзистора T_1 е съставен от тока през R_2 и базовия ток на транзистора T_5 :

$$I_{C(T_1)} = I_{R2} + I_{B(T_5)}.$$

Базовият ток на T_5 не трябва да натоварва много транзистора T_1 (а това е и условие за по-голяма линейност на сигнала) и затова

$$I_{R2} = (5 \div 10) I_{B \max T_5}.$$

Максималният базов ток на T_5 също има две съставки:

$$I_{B \max T_5} = I_r + \frac{I_{B \max T10}}{h_{21E}(T_5)}.$$

След заместване се получава

$$I_{B \max T_5} = \frac{(10+2,8) \cdot 10^{-3}}{100} = 0,128 \text{ mA}.$$

Оттук определяме

$$I_{R2} = (5 \div 10) \cdot 0,128 = 0,64 \div 1,28 \text{ mA}.$$

Приемаме, че токът през R_2 е 1 mA.

Съпротивлението на резистора R_2 може да се определи по формулата

$$R_2 = \frac{U_{BE(T_5)} + U_{R9}}{I_{R2}} = \frac{0,7 + 18 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-3}} = 880 \Omega.$$

Избираме стандартната стойност $R_2 = 820 \Omega$.

За колекторния ток на транзистора T_1 тогава се получава

$$I_{C(T_1)} = I_{R2} + I_{B(T_5)} = 1 \cdot 10^{-3} + \frac{10 \cdot 10^{-3}}{100} = 1,1 \text{ mA}.$$

Токът със същата стойност тече и през транзистора T_2 .

Съпротивлението на резистора R_3 от емитерната верига на транзистора T_3 , изграждащ генератора на стабилен ток, се определя по формулата

$$R_3 = \frac{U_{BE(T_2)} + U_{BE(T_4)} - U_{BE(T_3)}}{I_{C(T_1)} + I_{C(T_2)}} = \frac{0,7 + 0,6 + 0,6}{2,2 \cdot 10^{-3}} = 318 \Omega.$$

Избираме стандартната стойност $R_3 = 300 \Omega$.

Капацитетът на кондензатора C_1 от входното стъпало се определя по формулата

$$C_1 = \frac{(5 \div 10) \cdot 10^3}{2\pi f_d \cdot R_1} = \frac{(5 \div 10) \cdot 10^3}{6,28 \cdot 20 \cdot 33 \cdot 10^3} = 1,2 \div 2,4 \mu\text{F}.$$

Избираме кондензатор с капацитет $2,2 \mu\text{F}$.

За осигуряване на добра честотна стабилност на усилвателя капацитетът на кондензатора C_4 се избира да бъде 100 pF . За C_3 се избира кондензатор с капацитет 1 nF .

За $D_2 \div D_7$ са използвани диоди от типа BAY 95, а за транзистори T_1 , T_2 и T_3 — BC107B.

10. Изчисляване на елементите от защитната схема.

Резисторите R_{13} и R_{14} са еднакви. Съпротивлението им е избрано $1 \text{ k}\Omega$. В този случай съпротивлението на резисторите R_{16} и R_{17} се определя от формулата

$$R_{16} = R_{17} = \frac{I_{\max} \cdot R_{13} \cdot R_{13}}{I_{\max} \cdot R_t - U_{D8}} = \frac{4,5 \cdot 0,3 \cdot 1000}{4,5 \cdot 4 - 0,6} = 77,6 \Omega.$$

Избираме $R_{16} = R_{17} = 82 \Omega$.

За T_8 и T_9 са използвани транзистори от типа BC107 и BC177.


11. Определяне на елементите за честотна стабилизация.

Резисторите R_{21} и R_{22} са избрани със съпротивление 10Ω , кондензаторът C_5 — с капацитет $0,1 \mu\text{F}$ и бобината L — с индуктивност $5 \mu\text{H}$. Защитните диоди D_8 и D_9 са от типа BYP401 — 200.

12. Изчисляване на елементите на схемата „буистрап“, ако

тя е използвана вместо генератора на ток с транзисторите T4—T7.

Променената част от схемата на усилвателя е заградена с прекъсвани линии на фиг. 1.51. Съпротивлението на резисторите R23 и R24 се определя съгласно формулата

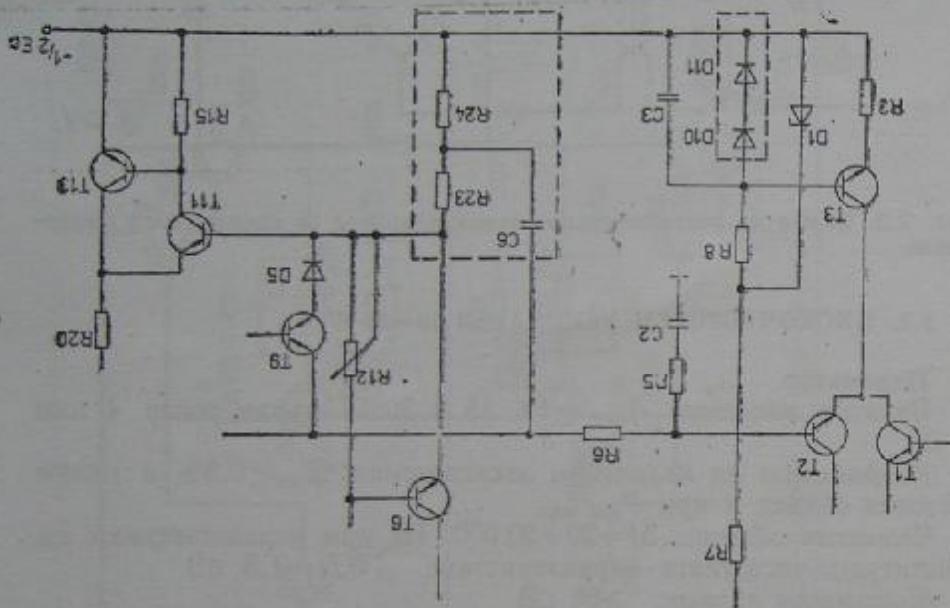

Фиг. 1.51. Схема „бустррап“, използвана вместо генератор на ток

$$R_{23} + R_{24} = \frac{0,5 \cdot E_C}{(2+5) \cdot I_{B \max}(T11)} = \frac{25}{(2+5) \cdot 2,8 \cdot 10^{-3}} = 1,7 \div 4,4 \text{ k}\Omega.$$

Избираме $R_{23} + R_{24} = 2,5 \text{ k}\Omega$.

За резистора R24 важи следната зависимост:

$$R_{24} = (20 \div 100) \cdot R_1 = 80 \div 400 \text{ }\Omega.$$

Избираме $R_{24} = 360 \text{ }\Omega$.

Тогава за R_{23} се получава

$$R_{23} = 2500 - 360 = 2140 \text{ }\Omega.$$

Избираме $R_{23} = 2,2 \text{ k}\Omega$.

Капацитетът на кондензатора C_6 се определя от равенството

$$C_6 = (5 \div 10) \cdot \frac{(R_{23} + R_{24}) \cdot 10^6}{2\pi f_A \cdot R_{23} \cdot R_{24}} = (5 \div 10) \cdot \frac{2560 \cdot 10^6}{6,28 \cdot 20 \cdot 28 \cdot 360 \cdot 2200} = \\ = 128 \div 256 \mu\text{F}.$$

Избираме $C_6 = 220 \mu\text{F}$.

За осигуряване на необходимото преднареждение на базата на T3 се използват два последователно свързани силициеви диода от типа BAY 95. Останалите елементи от схемата остават без изменение.


ГЛАВА 2

СХЕМИ НА НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ С БИПОЛЯРНИ ТРАНЗИСТОРИ

2.1. ЗАХРАНВАЩИ СХЕМИ ЗА НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ


Токозахранващата част на един нисковолновател е много важен елемент за качествената работа на усилвателя. Както казва един много опитен радиоконструктор, никой усилвател не е по-добър от своето захранване. С други думи, когато захранващата схема е лоша, и с най-добра усилвател ще получава лошо качество на звука.

В почти всички схеми на НЧУ, които се предлагат по-нататък, е използвана нестабилизирана захранване. Схемата на един нестабилизиран токоизправител, осигуряващ симетрично двуполярно напрежение, е показана на фиг. 2.1. За усилватели, които се захранват с еднополярно напрежение, може да се използва схемата, показана на фиг. 2.2.

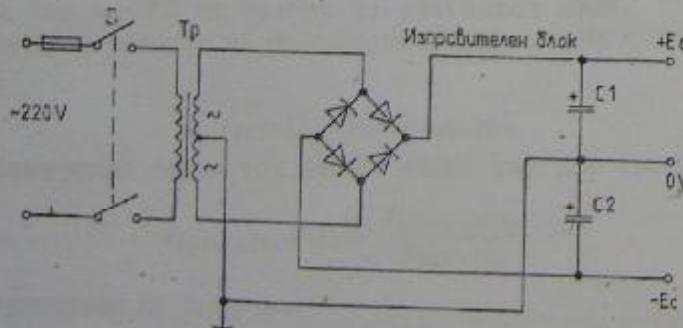

Фиг. 2.1. Схема на нестабилизиран токоизправител за симетрично двуполярно напрежение

При описание на конкретните схеми са посочени данни за трансформатора, типът на диодите, както и капацитетите на филтриращите кондензатори. Там, където е използвано по-специално захранване, е дадена и схемата му.

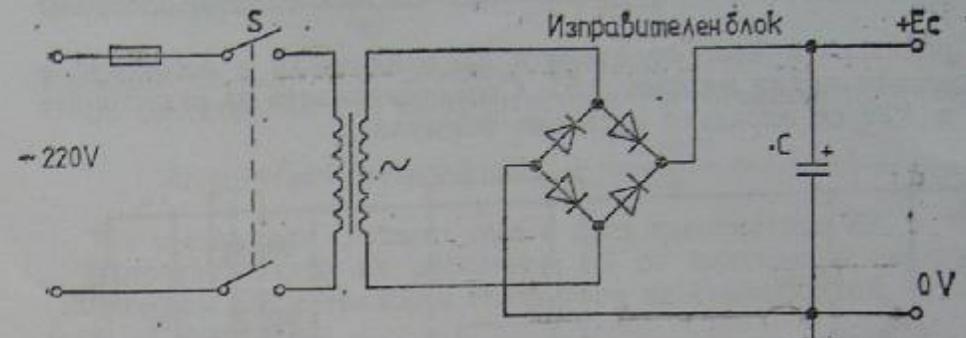

Фиг. 2.2. Схема на нестабилизиран токоизправител за еднополярно напрежение

2.2. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 10—30 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 10, 15$ и 30 W върху товар 4 или 8Ω

Коефициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,8\%$ в целия честотен обхват и при $P_{\text{изх max}}$

Честотен обхват: $\Delta f = 20 \div 20000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $+0,5; -1,5 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $>86 \text{ dB}$


Чувствителност: 250 mV

Схемата на нисковолнователя (фиг. 2.3) е близка по конфигурация до схемата на един операционен усилвател. Това позволява добра работа на схемата при известен толеранс на стойностите на използвани елементи.

Входното стъпало представлява диференциален усилвател, изграден с транзисторите T_1 и T_2 , чието работни режими се стабилизират от генератора на ток с транзистора T_3 . Предусилвателното стъпало се изгражда от транзистора T_4 . Крайното стъпало е съставено от еднотипните транзистори T_{10} и T_{11} , като драйверното стъпало с T_8 и T_9 играе ролята и на фазоинверсно стъпало.

В усилвателя има вградена схема за защита на крайните транзистори от късо съединение в изхода на усилвателя, изградена с транзисторите T_6 и T_7 . Посоченият коефициент на нелинейни изкривявания е сравнително висок, но ако се използват транзистори с по-висока гранична честота и добра линейност, $K_{\text{нл}}$ ще спадне под $0,3\%$.

И за трите посочени изходни мощности се използва една и съща схема на усилвателя и тя е показана на фиг. 2.3. Различните изходни мощности се постигат само с използване на различни захранващи напрежения и промяна на стойностите на някои елементи. В табл. 1 са дадени стойностите на елементите

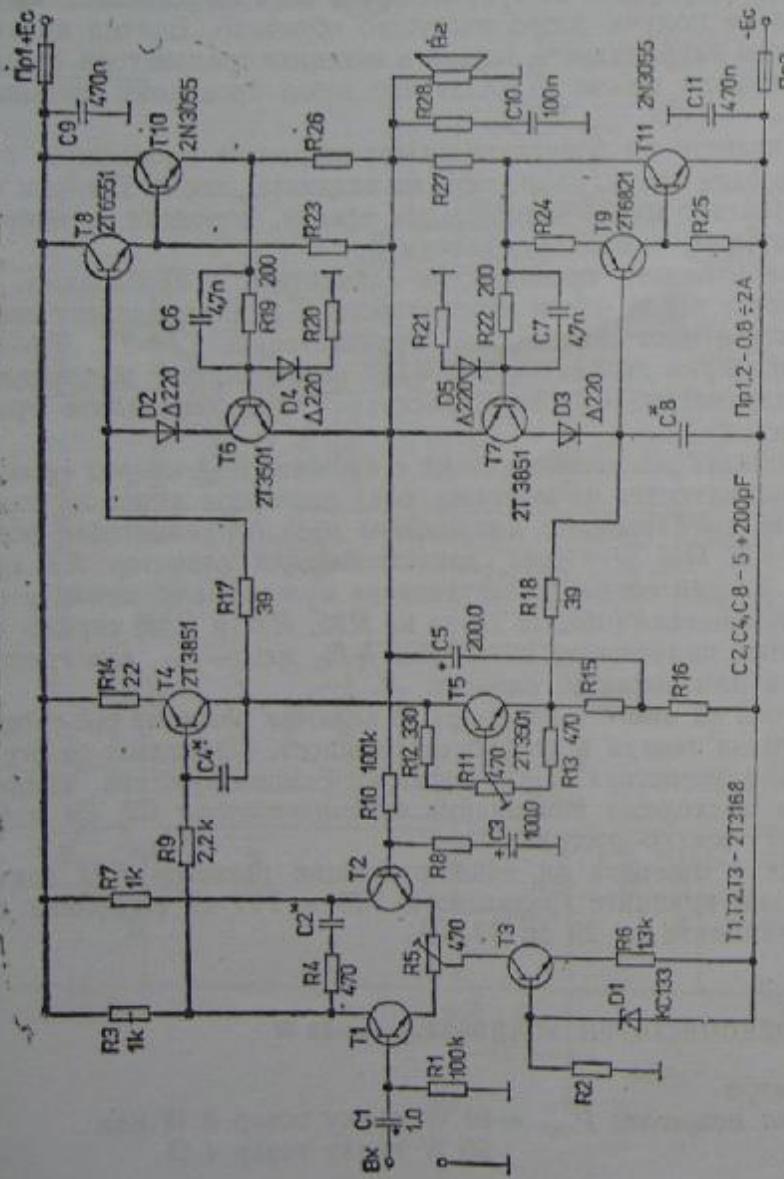

Фиг. 2.3. Нискочестотен усилвател 10–30 W

за различните варианти, а стойностите на елементите, които не се променят, са посочени на схемата. За R_{26} и R_{27} в таблицата е посочена и мощността.

Таблица 1

$R_{\text{изх.}}$, W	R_T , Ω	R_1 , $k\Omega$	R_8 , $k\Omega$	R_{14} , $k\Omega$	R_{15} , Ω	R_{26} , R_{27} , $k\Omega$	R_{22} , R_{23} , Ω	R_{24} , Ω	R_{25} , Ω	R_{16} , R_{17} , Ω	R_{18} , Ω	E_C , V
10	4	2,2	3,9	0,68	300	1	100	10	0,5/1	8	+14	
10	8	3,3	2,7	1,3	560	1,1	100	10	1/1	15	+18	
15	4	2,7	3,3	0,68	300	1,6	100	10	0,3/1	8	+16	
15	8	3,3	2,2	1,5	560	1,6	100	10	0,6/1	15	+20	
30	4	3,3	2,2	0,68	300	1,6	47	5,6	0,3/3	8	+20	
30	8	3,3	1,6	1,1	470	1,6	47	5,6	0,5/3	15	+25	

Този начин на получаване на различна изходна мощност гарантира параметрите на крайното стъпало независимо от тази мощност. Улеснява се конструирането и настройката.

Заштата с транзисторите T_6 и T_7 на крайните транзистори от късо съединение в изхода се задействува, когато токът през резисторите R_{26} и R_{27} нарасне дотолкова, че падът на напрежението върху тях стане достатъчен за отпушването на транзисторите T_6 и T_7 . По този начин те действуват запушващо на драйверните транзистори T_8 и T_9 , чийто базов ток не може да нараства повече и остава с постоянна минимална стойност.


Коефициентът на усилване на целия усилвател се определя от съпротивленията на резисторите R_8 и R_{10} по формулата

$$K_U = \frac{R_8 + R_{10}}{R_8}.$$


Усилвателят се захранва с нестабилизирано двуполярно симетрично напрежение. Може да се използува токоизправител, чиято схема е показана на фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява в зависимост от желаната изходна мощност следните напрежения:

Изходна мощност	Захранващо напрежение
10 W/4 Ω	2×10 V
10 W/8 Ω	2×13 V
15 W/4 Ω	2×12 V
15 W/8 Ω	2×14 V
30 W/4 Ω	2×14 V
30 W/8 Ω	2×18 V

Токът във вторичната намотка на трансформатора трябва да е по-голям от 2,5 А. Вторичното напрежение се изправя от мостов изправителен блок B30C3000. Първата цифра показва работното напрежение, а втората — тока в mA. Също така може да се из-

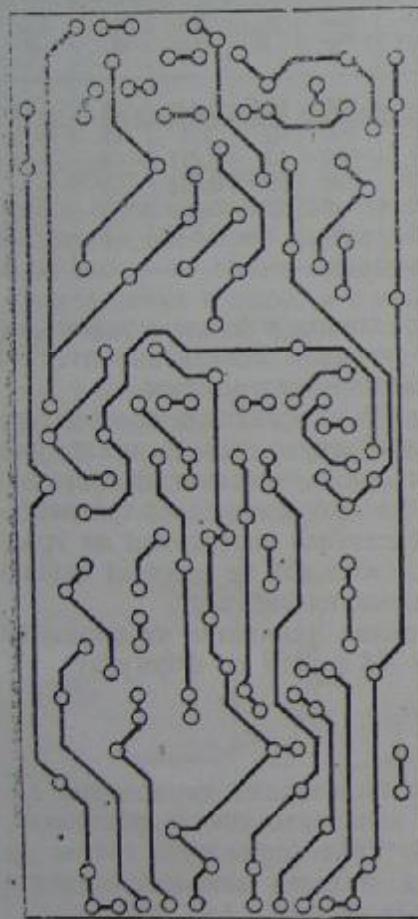

Фиг. 2.4. Печатна платка на НЧУ
10–30 W

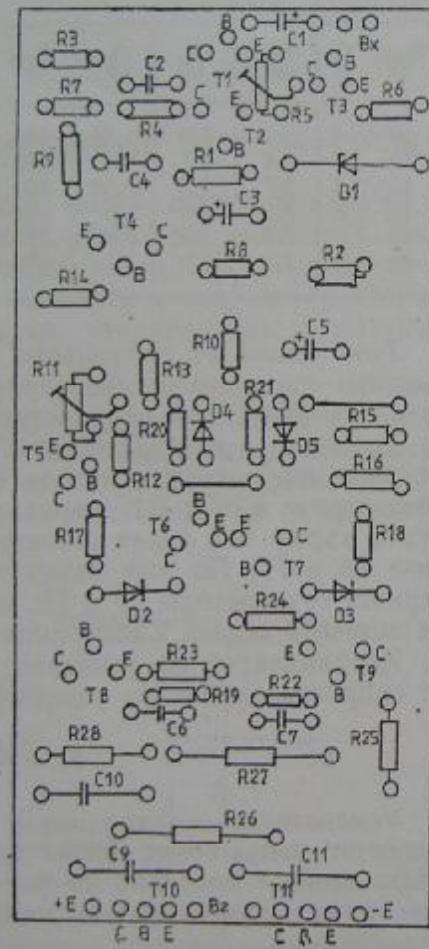

Фиг. 2.5. Монтажна схема на НЧУ
10–30 W

ползват и дискретни диоди със същите параметри. Кондензаторите са с капацитет, не по-малък от 4700 μF .

Елементите на усилвателя се монтират върху печатна платка, чийто графичен оригинал и монтажна схема са показани на фиг.

2.4 и 2.5. Крайните транзистори T_{10} и T_{11} се монтират върху подходящи охлаждащи радиатори. Транзисторите T_4 , T_8 и T_9 също се монтират върху малки радиатори. За по-добър топлинен контакт между корпуса на транзистора и радиатора се нанася силиконова паста. Радиаторите трябва да са изолирани електрически от корпусите на транзисторите и да са разположени така, че да се получи добро въздушно обтиchanе. Всички връзки, особено към захранването, товара и мощните транзистори, се правят с възможно по-къс и достатъчно дебел проводник (диаметър $> 1 \text{ mm}$).

Заземяването на оплетката на екранираните проводници става само в една точка, напр. тази на входната „земя“. По този начин се избягват много нежелателни ефекти, породени от непредвидени шумове, самовъзбуждане и др.

Предварителната проверка на елементите е необходима, за да се спестят после много неприятности и да се предпазят дефицитни елементи от повреждане. Транзисторите T_1-T_2 , T_8-T_9 (комплементарна двойка) и $T_{10}-T_{11}$ се подбират с максимално близки параметри. Особени изисквания към останалите транзистори няма.

Настройката на усилвателя не е сложна. Най-напред се проверява правилността на монтажа, след което при липса на товар се включва захранващото напрежение през ограничителни резистори $20-50 \Omega/5 \text{ W}$. Чрез донастройващия резистор R_5 при липса на входен сигнал се установява нулево напрежение в изхода на усилвателя (общата точка на R_{26} , R_{27} и R_{28}) спрямо земя. Ако това напрежение клони към $+E_C$ или $-E_C$, има грешка в монтажа или дефектен елемент.

След това на мястото на товара се включва резистор със съпротивлението на товара и достатъчна мощност. Премахват се ограничителните резистори. При появя на самовъзбуждане включването на подходяща комбинация от кондензатори C_2 , C_4 и C_8 ($5-200 \text{ pF}$) ще го отстрани.

Накрая с помощта на донастройващия резистор R_{11} токът на покой на крайните транзистори T_{10} и T_{11} се настройва да бъде в границите от 20 до 50 mA.

2.3. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 40–60 W

Параметри


Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 40 \text{ W}$ върху товар 8Ω или
 60 W върху товар 4Ω

Коефициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,05\%$ в целия честотен обхват и при $P_{\text{изх max}}$

Честотен обхват: $\Delta f = 20 \div 20000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 1,5 \text{ dB}$


Динамичен обхват: $> 90 \text{ dB}$

Чувствителност: 800 mV

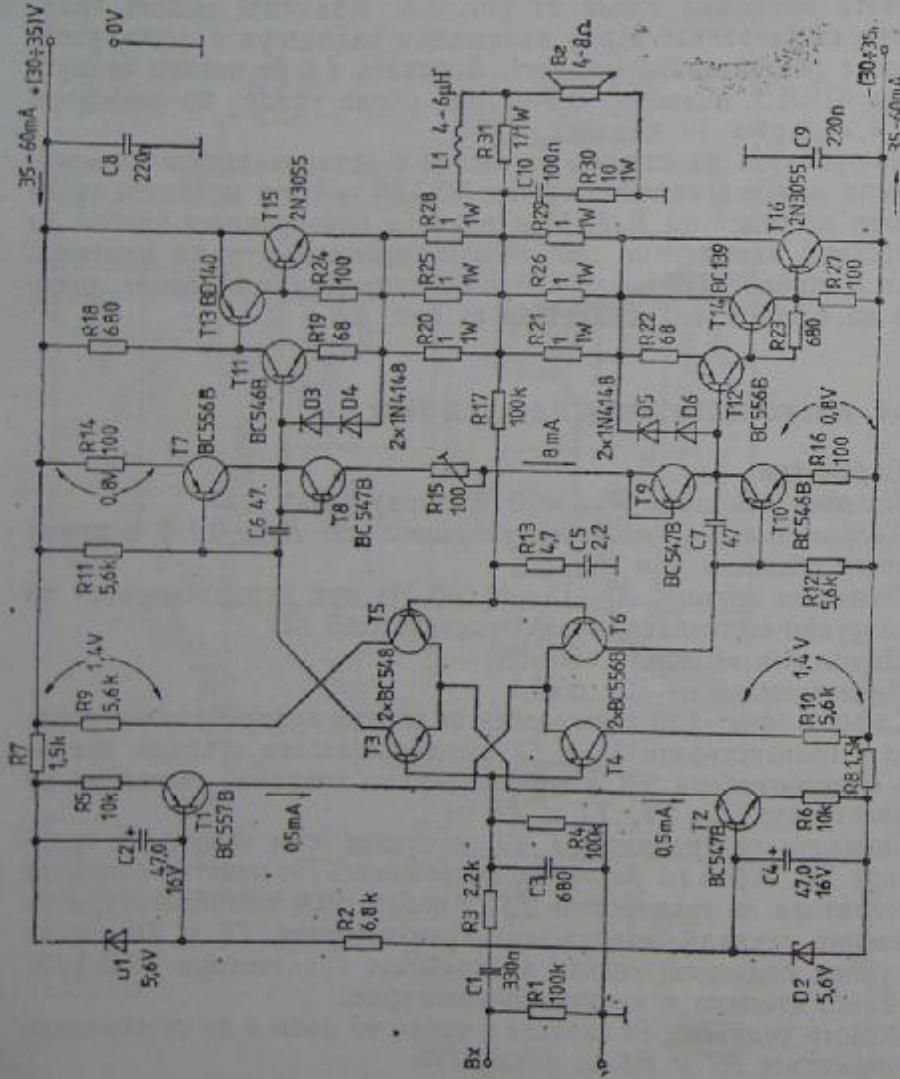

Фиг. 2.6. Нискоамплификационен усилвател 40—60 W

На пръв поглед предлаганата схема на мощн усилвател (фиг. 2.6) не изглежда симетрична, понеже двета крайни транзистора са NPN тип. По- внимателното вглеждане в схемата обаче показва, че транзисторите $T12$, $T14$ и $T16$ изграждат съставен PNP

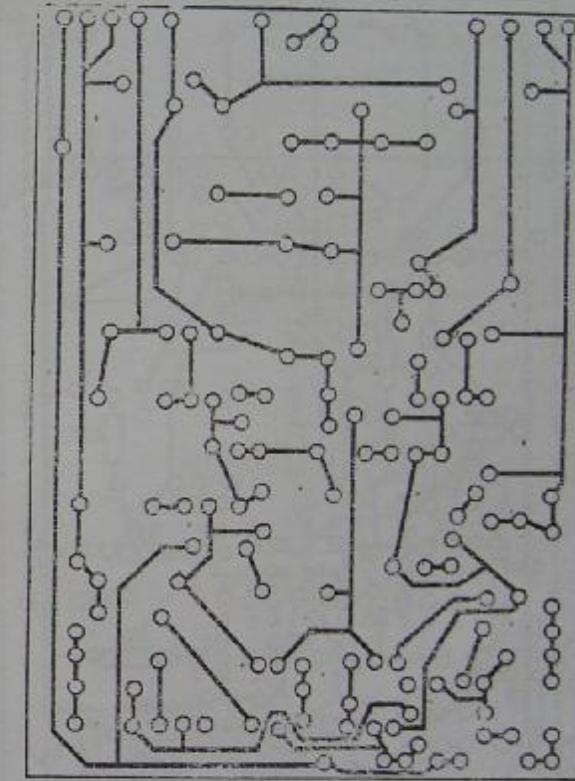


Фиг. 2.7. Печатна платка на НЧУ 40—60 W

транзистор. Също така транзисторите $T11$, $T13$ и $T15$ изграждат съставен NPN транзистор. Понеже тези две комбинации се „държат“ като комплементарна двойка, на практика се оказва, че крайното стъпало е симетрично.

С транзисторите $T2$, $T3$ и $T5$ е изградено диференциално стъпало за горното рамо на усилвателя, а с транзисторите $T1$, $T4$ и $T6$ е изградено аналогично стъпало за долното рамо на усилвателя. Предусилвателното стъпало е съставено от транзисторите $T7$ и $T10$.

Стабилността на усилвателя се осигурява от включените във входа и изхода RC вериги $R1-C1$, $R3-C3$ и $R30-C10$, както и от кондензаторите $C6$ и $C7$. Обратната връзка, осъществена с резисторите $R13$ и $R17$ и кондензатора $C5$, определя и общото усилване по формулата

$$K_U = \frac{R_{13} + R_{17}}{R_{13}}.$$

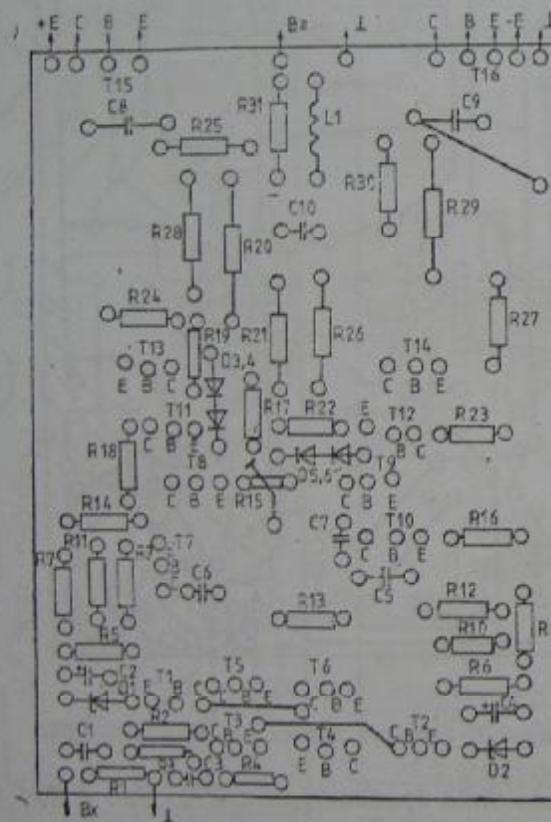

Фиг. 2.8. Монтажна схема на НЧУ 40–60 W

При посочените стойности на тези елементи коефициентът на усилване е около 22.

За захранване на усилвателя се използва нестабилизирано

напрежение, осигурявано от схемата от фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява $2 \times 22 \text{ V}_{\text{AC}}/2 \text{ A}$, а четирите диода представляват мостов изправителен блок B80C5000. Кондензаторите са с капацитет $4700 \mu\text{F}/40 \text{ V}$.

Елементите от схемата на усилвателя се монтират върху печатна платка с графичен оригинал, показан на фиг. 2.7, съгласно дадената монтажна схема от фиг. 2.8. Крайните мощни транзистори се закрепват върху охлаждащи радиатори с площ, съобразена с разсейваната мощност. Бобината $L1$ се навива от проводник ПЕЛ с диаметър $0,8\text{--}1 \text{ mm}$ около тялото на резистора $R31$ и съдържа 10 навивки.

Настройката на схемата се състои в установяването на необходимия начален колекторен ток ($25\text{--}50 \text{ mA}$) за крайните транзистори посредством $R15$. При никаква неизправност трябва да се провери внимателно още веднъж правилността на монтажа, както и стойностите на контролните напрежения и токове, посочени на схемата на усилвателя от фиг. 2.6.

2.4. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 50 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 50 \text{ W}$ върху товар 4Ω

Коефициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,1\%$ в целия честотен обхват и при $P_{\text{изх max}}$

Честотен обхват: $\Delta f = 15\text{--}40\,000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 3 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $>80 \text{ dB}$

Чувствителност: 700 mV

Схемата (фиг. 2.9) е изградена от входен диференциален усилвател с транзисторите $T1$ и $T2$, предусилвателно стъпало, изградено с транзистора $T3$, и крайно мощно стъпало, съставено от транзисторите $T5$, $T6$, $T7$ и $T8$.

Сигналът от транзистора $T1$ се подава към базата на транзистора $T3$, който го усилва по напрежение. По-нататък сигналът от колектора на транзистора $T3$ се подава към комплементарното драйверно стъпало, изградено с транзисторите $T5$ и $T6$, което осигурява подходящ сигнал за крайните транзистори $T7$ и $T8$. Крайното стъпало е квазикомплементарно.


Общото усилване на схемата е около 40 пъти и то се определя от елементите $R7$ и $R5$ по формулата

$$K_U = \frac{R_5 + R_7}{R_5}.$$


Транзисторът T_4 определя режима на работа на крайните транзистори, като осигурява необходимия начален колекторен ток за тях и при температурни промени го коригира. Затова той трябва да се монтира върху радиатора на крайните транзистори T_7 и T_8 , и то в близост до някой от тях. С помощта на донастрой-

ващия резистор R_{12} началният колекторен ток на крайните транзистори се настройва на около 35 mA.

В схемата на усилвателя е предвидена възможност за индикация на изходната мощност с включването на елементите R_{22} ,

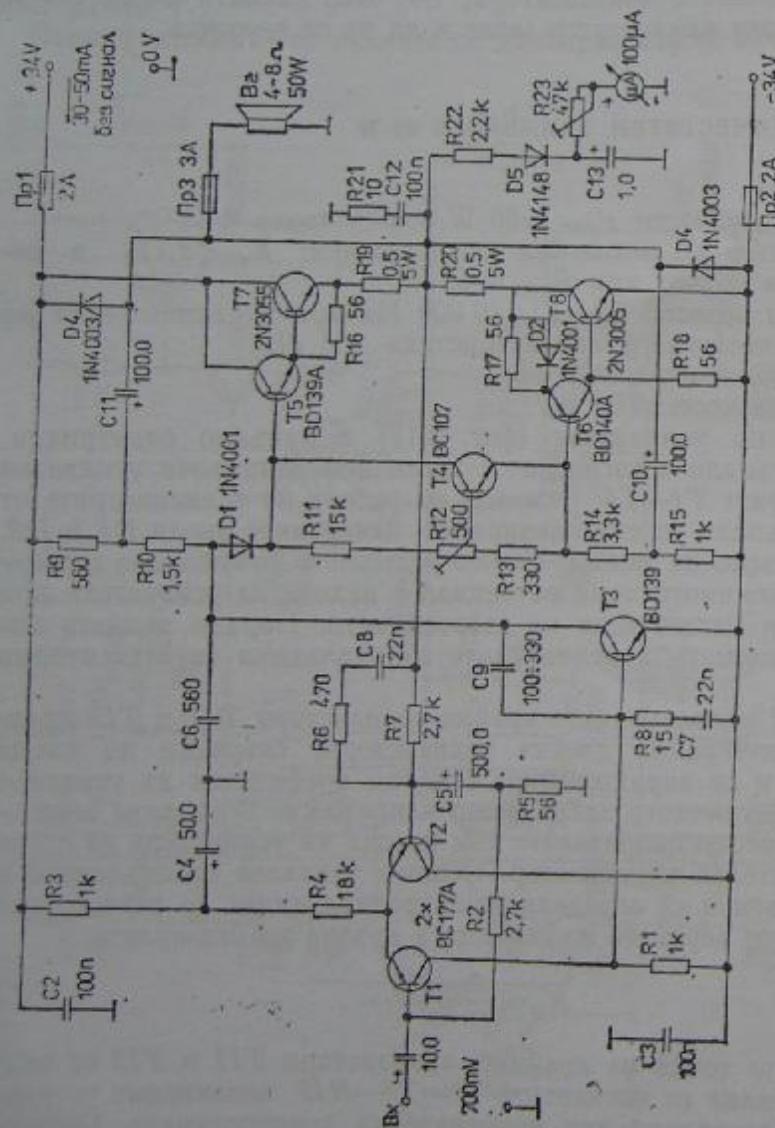

Фиг. 2.9. Нискочастотен усилвател 50 W

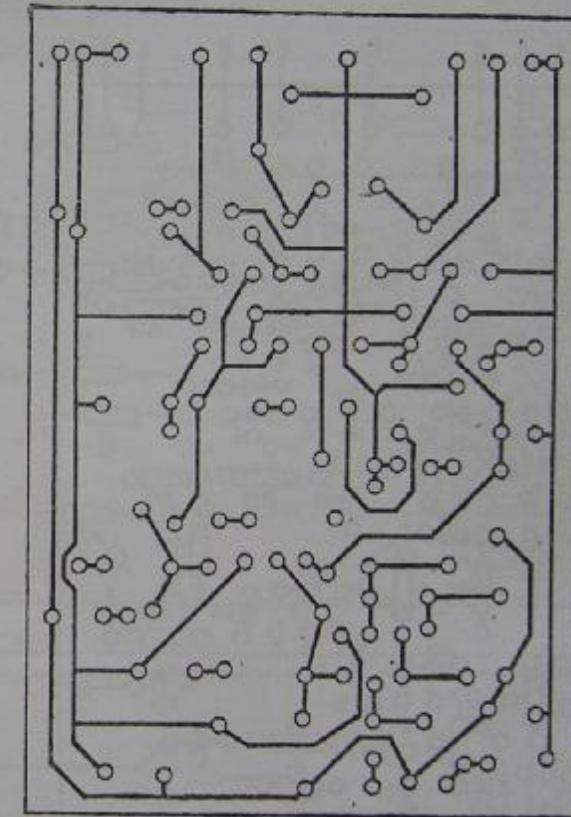


Фиг. 2.10. Печатна платка на НЧУ 50 W

R_{23} , D_5 , C_{13} и измерителната система 100 μ A. Настройката на показването на изходната мощност се прави с помощта на донастройващия резистор R_{23} , като на входа се подава синусоиден сигнал с амплитуда, съответстваща на максималната изходна мощност на усилвателя. Тогава плъзгачът на R_{23} се завърта до крайно отклонение на стрелката на измерителната система.

Предпазителят $Пр3$, включен в изхода на усилвателя, предпазва до известна степен крайните транзистори, тъй като в схе-

мата няма електронна защита от късо съединение в изхода. Транзисторите T_1-T_2 , T_5-T_6 и T_7-T_8 се подбират с максимално близки основни параметри. Резисторите R_{19} и R_{20} се навиват от съпротивителен проводник (например константан) и трябва да издържат няколко вата мощност.

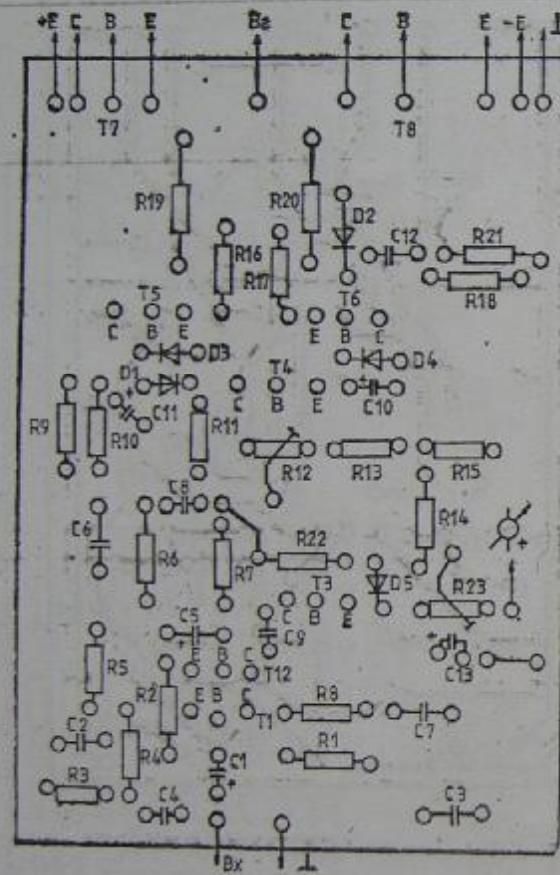

Фиг. 2.11. Монтажна схема на НЧУ 50 W

Усилвателят се захранва от нестабилизирана токоизправителна схема (фиг. 2.1). Трансформаторът трябва да осигурява $2 \times 24 \text{ V}_\text{~}/2 \text{ A}$. Изправителят е изграден с мостов блок B80C5000. Капацитетът на кондензаторите е $4700-10\,000 \mu\text{F}/40 \text{ V}$.

Всички елементи от схемата се монтират върху печатна плата, чито графичен оригинал и разположение на елементите са показани на фиг. 2.10 и 2.11. Двата крайни транзистора T_7 и

T_8 трябва да се закрепят върху подходящи охлаждащи радиатори. Добре е преди монтажа да се провери изправността на всички елементи, както и верността на печатната платка.

Върху печатната платка е предвидено място за елементите от индикаторната схема, но усилвателят може да работи и без нея. За предотвратяване на евентуално самовъзбуждане на усилвателя се включва кондензаторът C_9 . Ако схемата не се само-възбужда, този кондензатор може и да не се включва.

2.5. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 60 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 60 \text{ W}$ върху товар 4Ω

Коефициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нк}} < 0,1\%$ в целичастотен обхват при $P_{\text{изх}} = 50 \text{ W}$

Честотен обхват: $\Delta f = 10 \div 40\,000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 3 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $> 90 \text{ dB}$

Чувствителност: 750 mV

Схемата на усилвателя (фиг. 2.12) е напълно симетрична. Входното стъпало е изградено с двоен диференциален усилвател с транзисторите T_1-T_6 . Режимът на работа на транзисторите от входното стъпало се стабилизира от ценеровите диоди D_1 и D_2 . Преимущество на такова схемно решение е по-голямата стабилност на постояннотоковия потенциал в изхода на усилвателя при включване и изключване на захранването. Поради пълната симетрия на схемата и нелинейните изкривявания са относително малки.

Всеки от използваните крайни транзистори T_{11} и T_{12} представлява интегрална двойка транзистори, свързани по схема Дарлингтон, и се характеризира с голям коефициент на усилване по ток. Симетричното захранващо напрежение позволява включването на високоговорителите към изхода на усилвателя да стане без разделителен кондензатор. Общото усилване на стъпалото е около 21 пъти и се определя от съпротивленията на резисторите R_{15} и R_{16} от веригата на обратната връзка по формулата


$$K_U = \frac{R_{15} + R_{16}}{R_{15}}.$$

Работната точка на крайните транзистори T_{11} и T_{12} се поддържа стабилна от елементите $T_7-T_8-R_{19}$ независимо от различното натоварване или промените на температурата. Поради

това изкривяванията намаляват допълнително. В схемата на усилвателя не е предвидена защита от късо съединение в изхода.


За захранване на усилвателя може да се използува токоизправителят, чиято схема е показана на фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява $2 \times 24 \text{ V}_\text{~}/3 \text{ A}$. Изправителният мостов блок е B80C5000, а филтриращите кондензатори са с капацитет $4700 \mu\text{F}/40 \text{ V}$.

Всички елементи от схемата се монтират върху печатна плат-

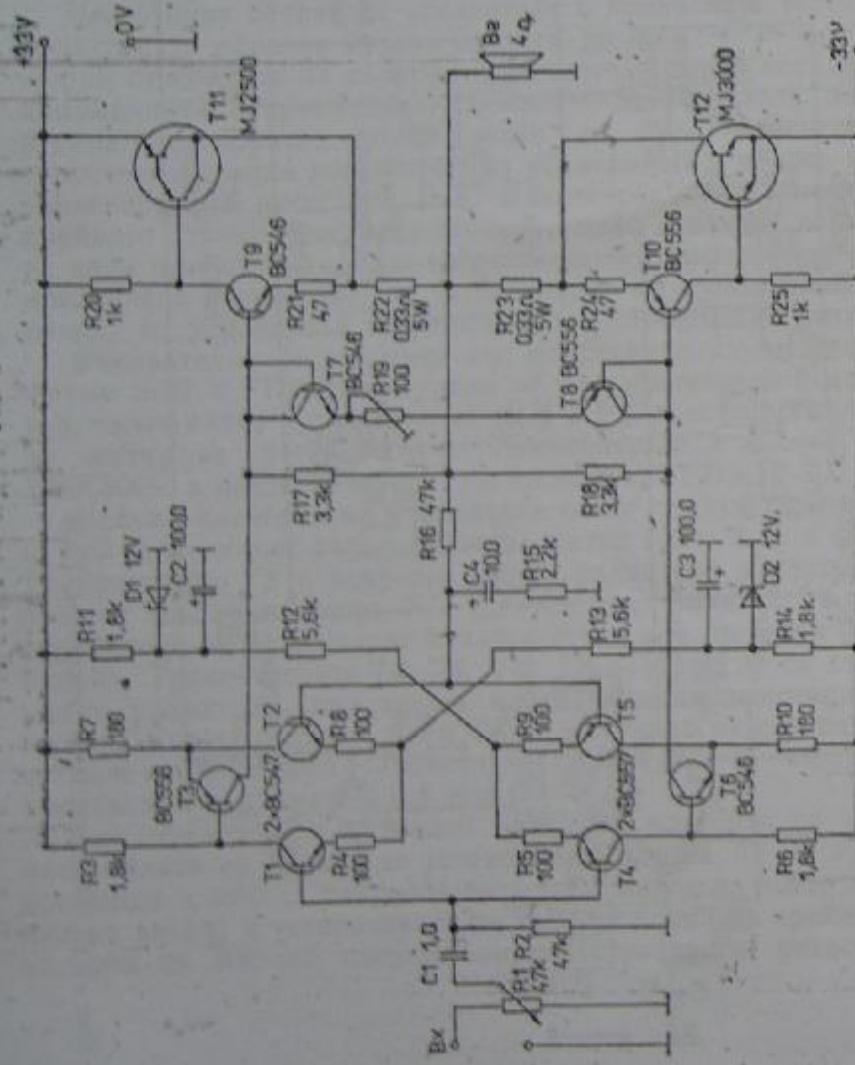


Фиг. 2.12. Нискочестотен усилвател 60 W

ка. Графичният и оригинал и разположението на елементите са показани на фиг. 2.13 и 2.14. При използване на изправния елемент и при правилен монтаж схемата „тръгва“ без проблеми. Единствената настройка е установяването на началния ток на покой на крайните транзистори на около 50 mA посредством донастройващия резистор R19.

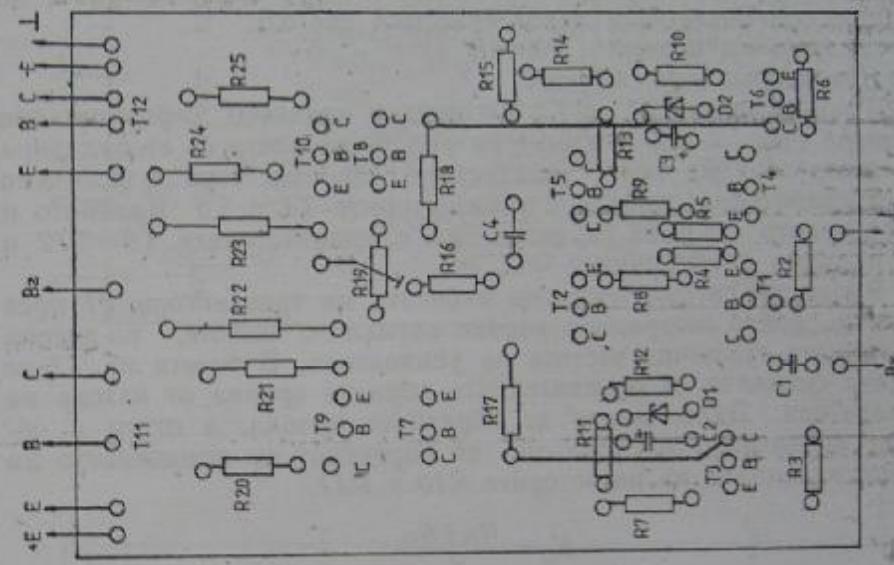

Фиг. 2.14. Монтажна схема на НЧУ 60 W

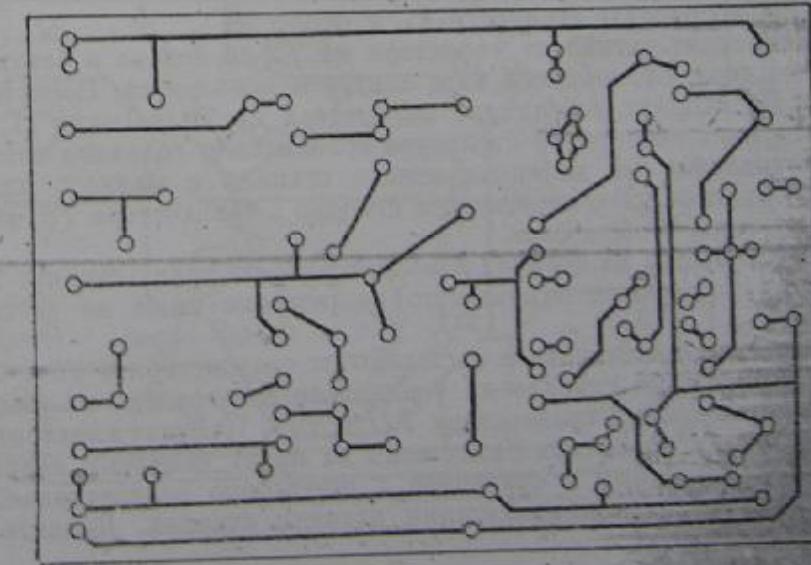

2.6. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 70 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 70 \text{ W}$ върху товар 4Ω

Кофициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,02\%$ в целия честотен обхват и на ниво -3 dB от максималната мощност.

Честотен обхват: $\Delta f = 20 \div 35000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 3 \text{ dB}$.

Динамичен обхват: $>90 \text{ dB}$

Чувствителност: 600 mV

Транзисторите T_1 и T_2 изграждат входното диференциално стъпало (фиг. 2.15), режимът на работа на което се стабилизира от генератора на ток с транзистора T_3 . След това е включено предусилвателно стъпало с транзисторите T_4 и T_5 . Крайното и драйверното стъпало са изградени с транзисторите T_9-T_{12} и са напълно симетрични.

Входният сигнал постъпва в базата на транзистора T_1 през филтър, който отстранява всички сигнали с честота, по-висока от горната гранична честота на усилвателя. В базата на T_2 се подава сигналът от отрицателната обратна връзка от изхода на усилвателя. Дълбочината на обратната връзка, а оттам и общият кофициент на усилване се определят от отношението на съпротивленията на резисторите R_{10} и R_{11} .

$$K_U = \frac{R_{10} + R_{11}}{R_{10}}.$$

При посочените стойности K_U е около 28.


Усиленният сигнал от колектора на T_2 се подава в базата на транзистора T_4 , включен като емитерен повторител. Ценоровият диод D_3 повдига потенциала на емитера на T_4 до ниво $11,4 \text{ V}$. Емитерният повторител съгласува сравнително голямото изходно съпротивление на диференциалното стъпало с малкото входно съпротивление на усилвателното стъпало с транзистора T_5 , включен по схема с обща база.

Амплитудата на сигнала в колекторите на транзисторите T_6 и T_7 при посоченото захранващо напрежение може да достигне до 28 V .

Драйверното стъпало е съставено от транзисторите T_9 и T_{10} . Крайното мощно стъпало на усилвателя е изградено от комплементарните двойки транзистори T_{11} и T_{12} . Пълната симетрия на тези стъпала позволява съществено да бъдат намалени нелинейните изкривявания в сравнение с по-широко разпространените в момента квазикомплементарни изходни стъпала. Диодите D_8

и D_9 служат за защита на транзисторите T_{11} и T_{12} от по-високи обратни напрежения.

Напрежението „колектор — емитер“ на транзистора T_8 определя преднапрежението на базите на драйверните, а с това и на крайните транзистори. Началният колекторен ток (токът на по-край) на крайните транзистори зависи именно от това преднапре-

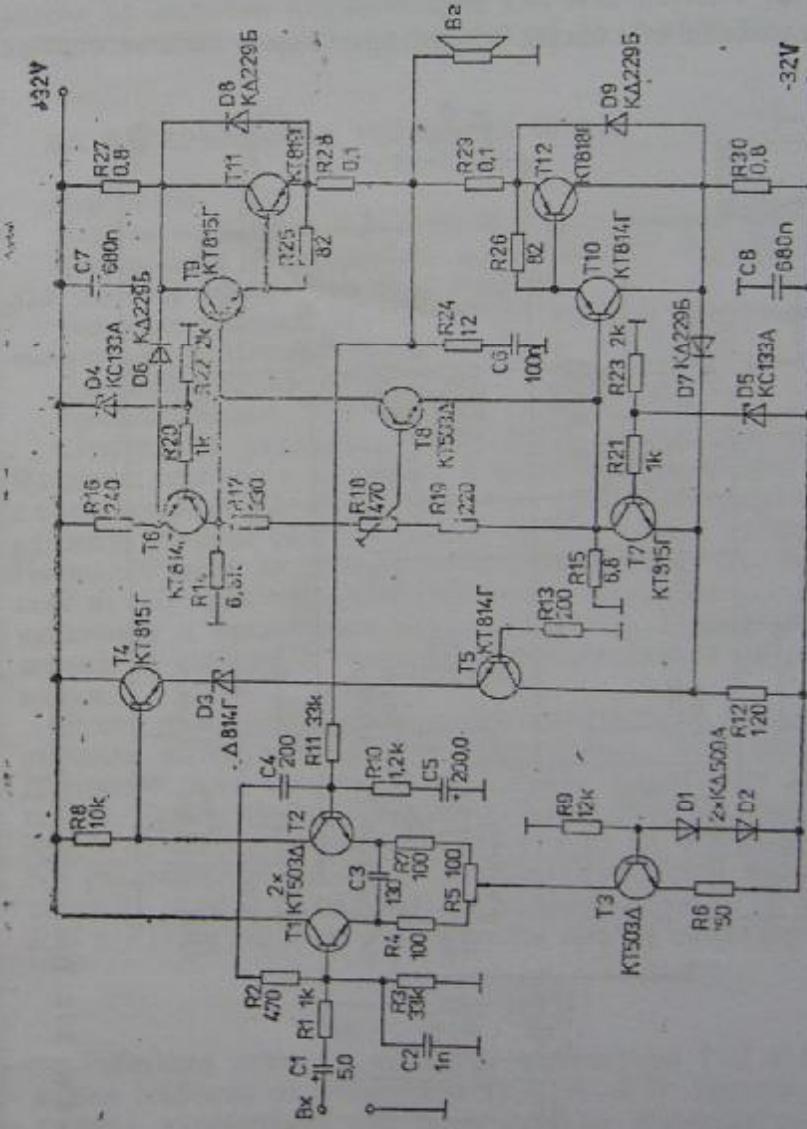

Фиг. 2.15. Нискочестотен усилвател 70 W

жение. Точната му настройка става с донастройващия резистор R_{18} . Чрез транзистора T_8 се осъществява и температурната стабилизация на тока на покой.


Чрез диодите D_6 и D_7 е изградена защита от късо съединение в изхода на усилвателя. Ако падът на напрежение върху резисторите R_{27} и R_{30} нарасне над 3 V, двата диода се отпушват и шунтират резисторите R_{12} и R_{16} , ограничавайки по този начин по-нататъшното нарастване на управляващия ток във входа на крайното стъпало.

Честотният обхват на усилвателя с прекъсната верига на отрицателната обратна връзка достига до 40 kHz, т. е. той е поширок от обхвата на възпроизвежданите честоти, поради което и динамичните искривявания са малки. Дълбочината на общата отрицателна обратна връзка може да бъде променена в зависимост от желания коефициент на усилване чрез подбор на съпротивлението на резистора R_{10} . Благодарение на симетрията на крайното стъпало постояннотоковото ниво в изхода не се изменя дори при ограничаване на сигнала. В схемата въпреки това е предвидена възможност за установяване на нулево напрежение в изхода на усилвателя посредством донастройващия резистор R_5 .


Усилвателят се захранва със симетрично двуполярно напрежение ± 32 V. То се осигурява от нестабилизиран токоизправител, чиято схема е показана на фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява 2×24 V_{AC}/3 A. Изправителят е мостов, от типа B80C5000, а кондензаторите са с капацитет $4700 \div 10\ 000 \mu F/40$ V.

Всички елементи на усилвателя освен транзисторите T_8 , T_{11} и T_{12} се монтират върху печатна платка (фиг. 2.16 и фиг. 2.17). Транзисторът T_8 е закрепен върху радиатора в непосредствена близост до транзистора T_{11} . Самите радиатори могат да се монтират така, че да затварят кутията отзад или отстрани (с ребрата навън). Транзисторите T_4 , T_5 , T_6 , T_7 , T_9 и T_{10} са снабдени с малки радиатори, тип звезда или П-образни пластини от алуминий. Кондензаторите C_7 и C_8 се монтират от страната на печатните проводници. Резисторите $R_{27} \div R_{30}$ се изработват от константан с диаметър 0,3 mm.

Ако монтажът е правилен и всички елементи са изправни, настройката се свежда до установяването чрез R_5 на нулево напрежение в изхода на усилвателя (при липса на товар и на сигнал на входа) и установяване на тока на покой на крайните транзистори на 200 mA посредством донастройващия резистор R_{18} .

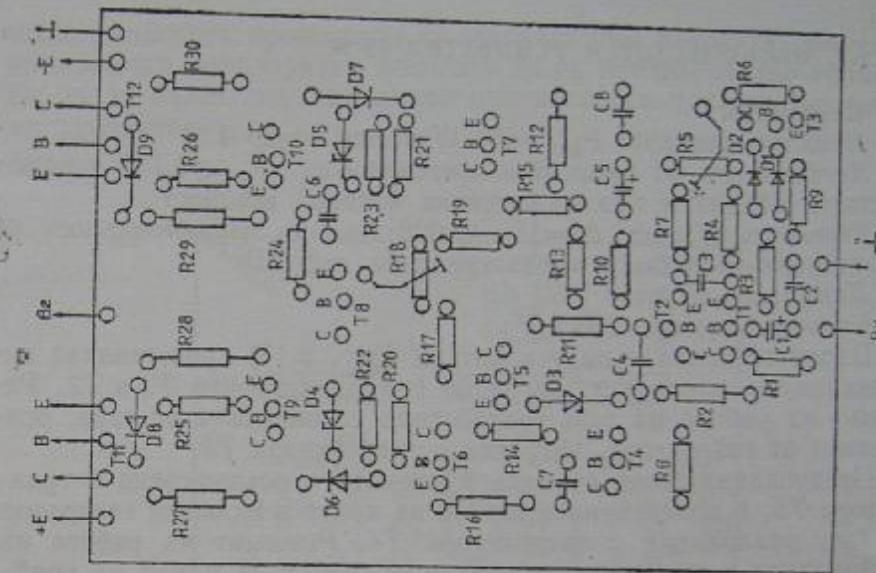

Фиг. 2.17. Монтажна схема на НЧУ 70 W

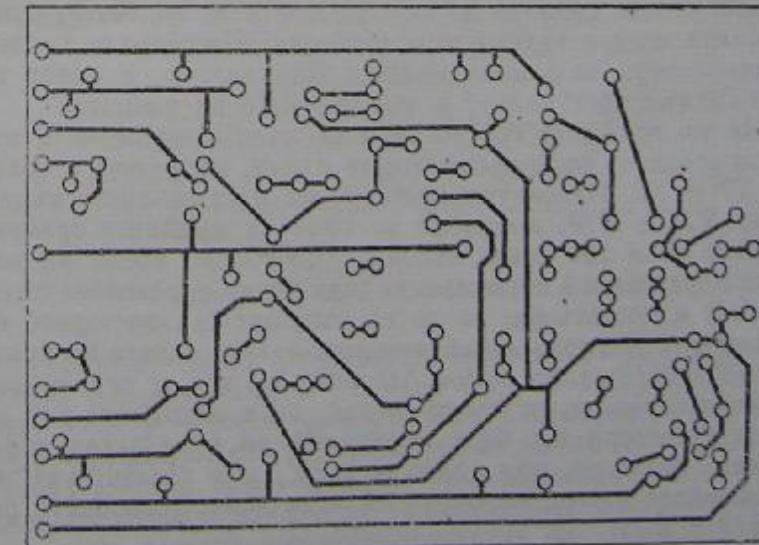

Фиг. 2.16. Печатна платка на НЧУ 70 W

2.7. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 80 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 80 \text{ W}$ върху товар 4Ω

Коефициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,1\%$ в целия честотен обхват и при максимална изходна мощност

Честотен обхват: $\Delta f = 15 \div 40 \text{ 000 Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 2 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $> 90 \text{ dB}$

Чувствителност: 200 mV

Входното стъпало на усилвателя (фиг. 2.18) представлява диференциален усилвател, изграден с транзисторите $T1$ и $T2$. Режимът на работа на тези транзистори се определя от тока, осигурян от генератора, изграден с транзистора $T3$.

Предусилвателното стъпало в схемата е осъществено с транзистора $T5$, в колекторната верига на който е включен генератор на ток, реализиран с транзистора $T4$. Режимът на работа на драйверното и крайното стъпало, т. е. токът на покой на крайното стъпало, се определя от положението на плъзгача на донастроивящия резистор $R11$. Транзисторът $T6$ осигурява компенсация на температурния дрейф на тока на крайните транзистори. Поради това този транзистор се монтира върху някой от радиаторите на крайните транзистори, и то близо до тях.

Комплементарната двойка транзистори $T9$ и $T10$ от драйверното стъпало усилва сигнала до необходимата за задействуването на крайните мощни транзистори стойност. Посочените типове крайни транзистори са мощни двойки Дарлингтон, с което се постига по-голяма ефективност и компактност на схемата.


Заштитата на крайните транзистори от късо съединение в изхода се осигурява от токоограничаваща схема, изградена с транзисторите $T7$ и $T8$. Използва се падът на напрежението върху резисторите $R18$ и $R19$, причинен от тока на крайните транзистори. Когато този ток стане недопустимо голям, падът на напрежението нараства и в един момент (при точно определена стойност на тока) е достатъчен, за да се отпускат транзисторите от защитната схема. По този начин потенциалът на базата на транзисторите $T9$ и $T10$ силно спада, базовият им ток се ограничава до определена стойност, от която следва, че и изходният ток на крайните транзистори ще бъде ограничен до определена стойност. Точната стойност, при която желаем да се задействува токоограничаващата схема, се определя чрез донастроивящите резистори $R12$ и $R13$.

Коефициентът на усилване на усилвателя се определя от

Формулата

$$K_U = \frac{R_5 + R_7}{R_5}$$


и при посочените на схемата стойности е около 92.

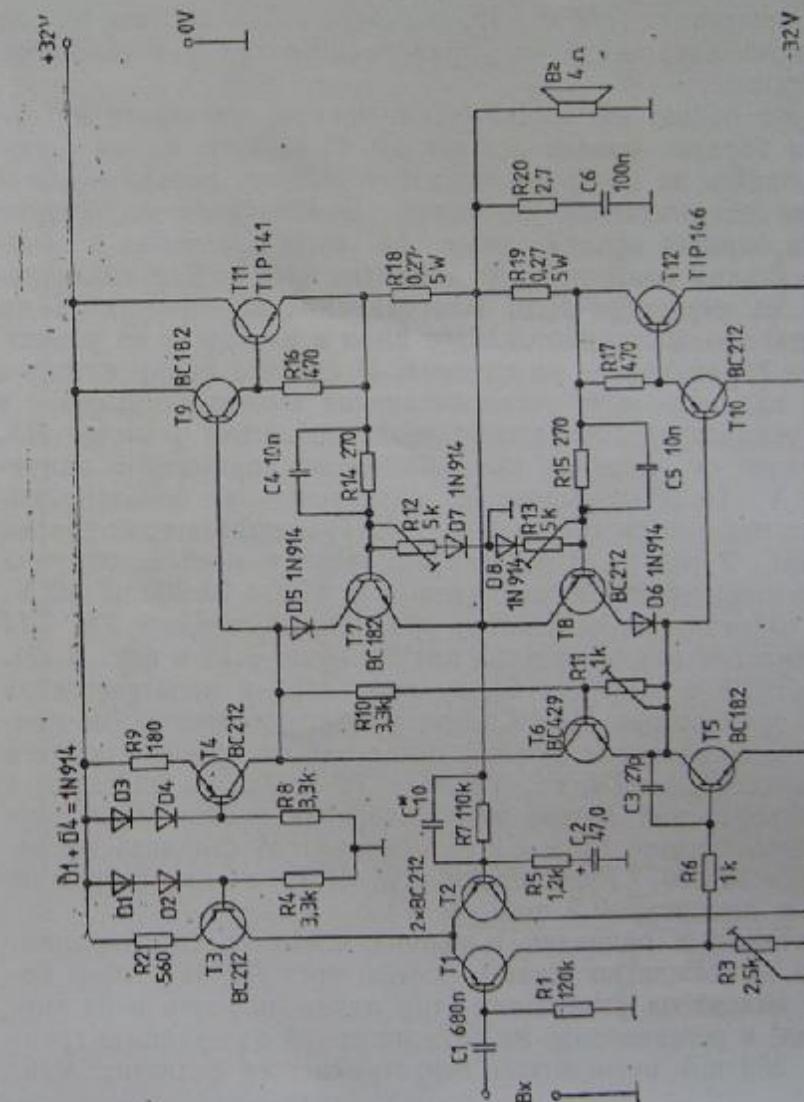

Фиг. 2.18. Нискочестотен усилвател 80 W

Честотната стабилност на усилвателя се осигурява от включените честотно зависими елементи $C3$, C^* , $R20$ — $C6$.

Усилвателят се захранва с двуполярно симетрично напрежение, осигурявано от нестабилизиран токоизправител, реализиран

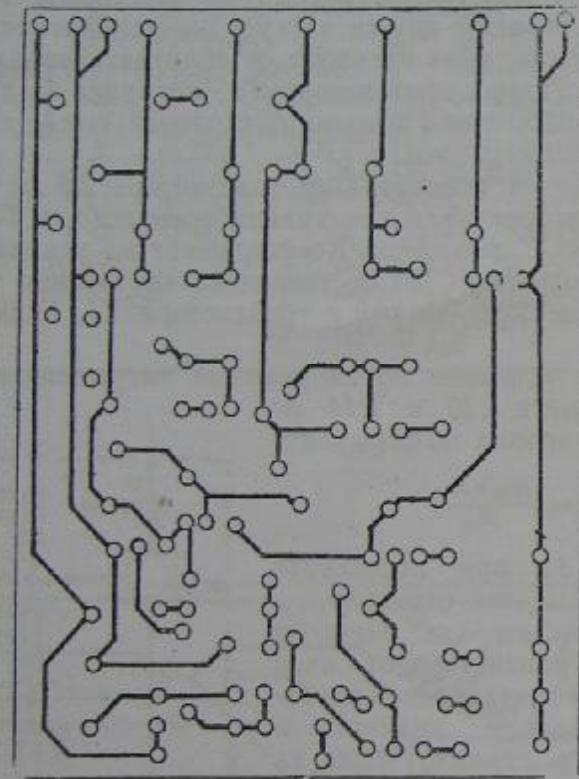


Фиг. 2.19. Печатна платка на НЧУ 80 W

по схемата от фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява $2 \times 30 \text{ V}$ —/3 A. Изправителната мостова схема е от типа B80C5000, а филтриращите електролитни кондензатори са с капацитет $10\,000 \mu\text{F}/50 \text{ V}$.

Всички елементи от схемата на усилвателя с изключение на $T11$ и $T12$ се монтират върху печатна платка с вида, показан на фиг. 2.19, по начин, показан на фиг. 2.20. Крайните транзистори се монтират върху подходящи охлаждащи радиатори и с въз-

можно най-къси проводници се свързват към платката. Желателно е всички използвани елементи да са предварително проверени, за да бъдат спестени някои неприятности при „оживяването“ на усилвателя.

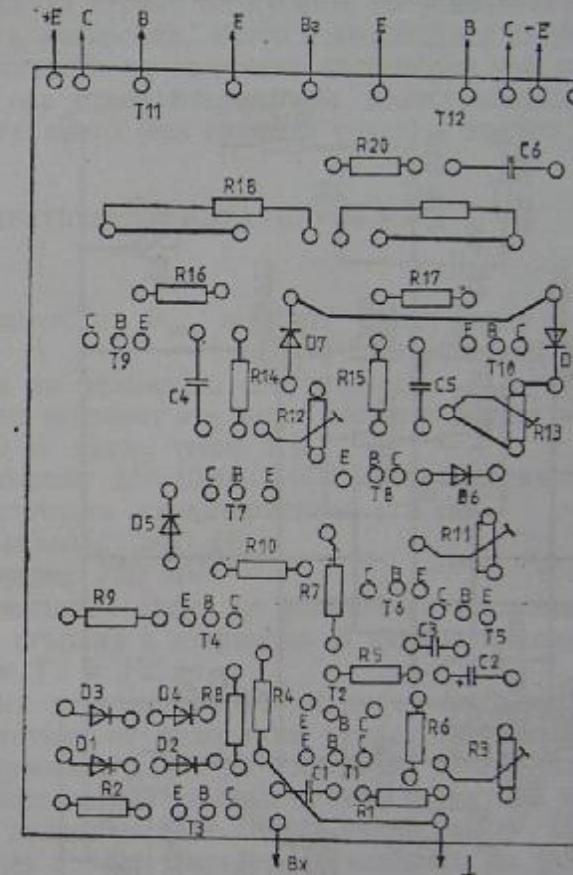

Фиг. 2.20. Монтажна схема на НЧУ 80 W


Токът на покой на крайните транзистори се настройва посредством донастройващия резистор $R11$ на 125 mA при никако даден вход и отворен (без включен високоговорител) изход. Ако при това някой от транзисторите се загрее недопустимо, има някаква грешка при монтажа. Чрез донастройващия резистор $R3$ напрежението в изхода на усилвателя се настройва точно равно на нула, защото високоговорителите не „понасят“ постоянните напрежения. В противен случай се повреждат много бързо.

2.8. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 90 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 90 \text{ W}$ върху товар 4Ω

Кофициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,03\%$ при максимална изходна мощност и честота 1 kHz и $< 0,1\%$ в целия честотен обхват

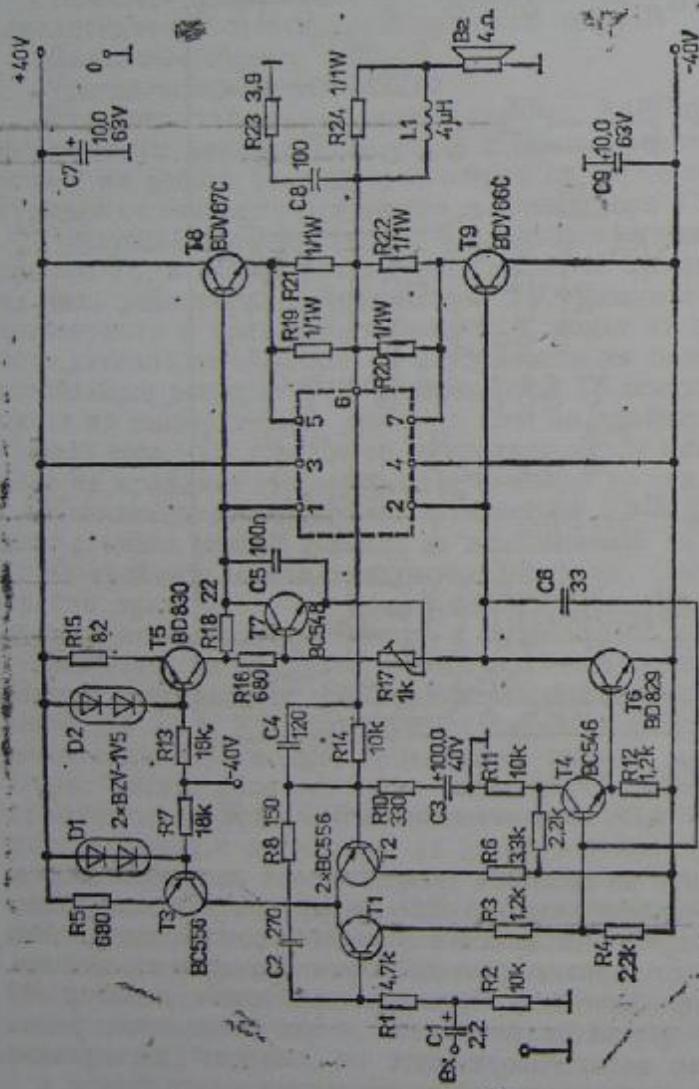

Фиг. 2.21. Нискочестотен усилвател 90 W

Честотен обхват: $\Delta f = 10 \text{ Hz} \div 60 \text{ kHz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 3 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $> 90 \text{ dB}$

Чувствителност: 600 mV

Входното стъпало на схемата (фиг. 2.21) представлява диференциален усилвател, изграден с транзисторите T_1 и T_2 . Базата на транзистора T_1 служи за вход на усилвателя, докато на базата на T_2 постъпва сигналът от обратната връзка. Генераторът на ток, изграден с транзистора T_3 , оигурява за диференциалното входно стъпало ток с постоянна стойност 1 mA, с което стабилизира неговата работа.

Сигналът от колектора на транзистора T_6 се подава към базите на комплементарните крайни транзистори T_8 и T_9 , свързани по схема Дарлингтон. Кофициентът на усиливане по напрежение на транзистора T_6 се увеличава значително чрез използването на генератор на ток с транзистора T_5 , включен в колектора му.

Общото усиливане по напрежение на усилвателя се определя от резисторите R_{10} и R_{14} от обратната връзка по формулата


$$K_U = \frac{R_{10} + R_{14}}{R_{10}}$$

и е около 31 при посочените стойности на тези елементи.


Ако желаем да защитим крайните транзистори от късо съединение в изхода или претоварване, между крайното и драйверното стъпало може да се включи схемата, показана на фиг. 2.22, на мястото, заградено с прекъсвания линия на фиг. 2.21.

Захранването на усилвателя може да се осъществи с позната схема на нестабилизиран токоизправител от фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява $2 \times 26 \text{ V}_{\text{AC}} / 3 \text{ A}$. Използван е изправителен мостов блок от типа B80C5000. Добре е филтриращите електролитни кондензатори да са с по-голям капацитет — $10\,000 \mu\text{F}/40 \text{ V}$.


На фиг. 2.23 е показан графичният оригинал на използува-

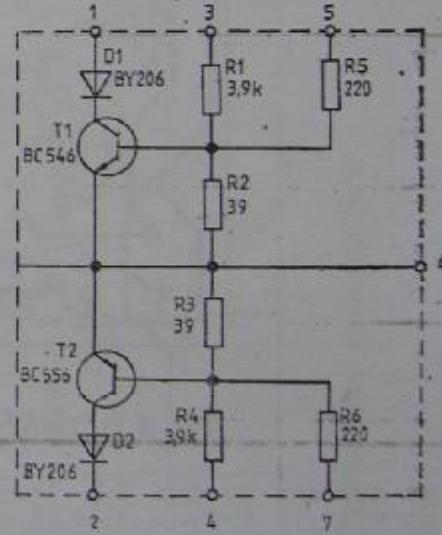

Фиг. 2.22. Защита на НЧУ 90 W

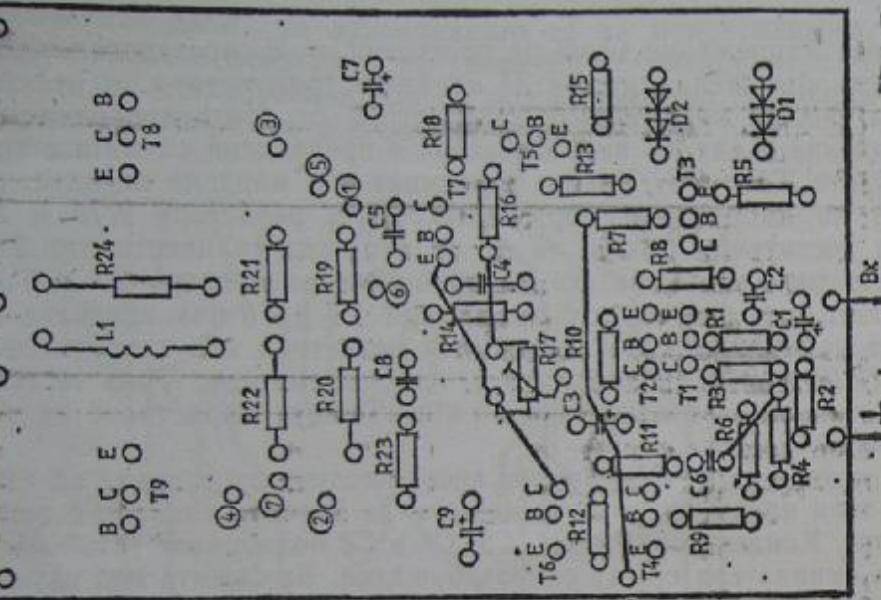

Фиг. 2.24. Монтажна схема на НЧУ 90 W

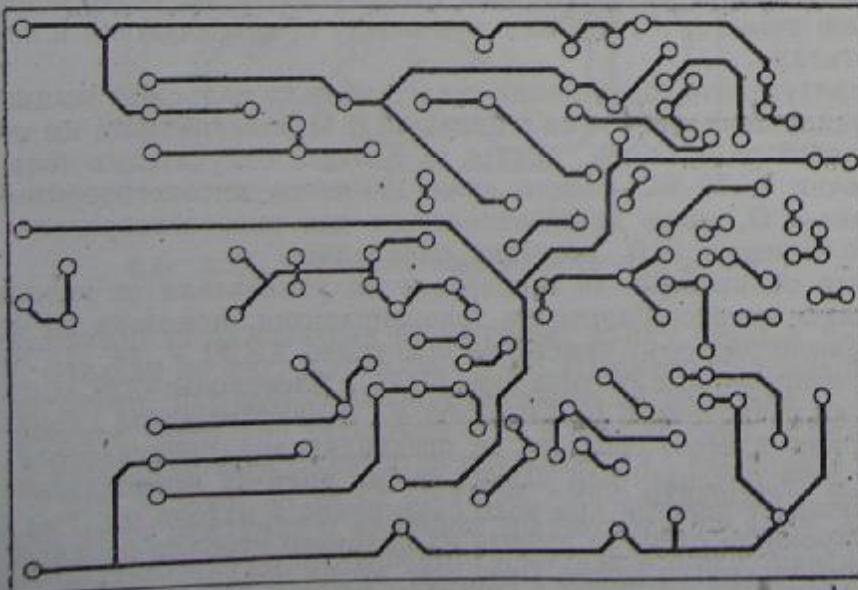

Фиг. 2.25. Печатна платка на НЧУ 90 W

ната печатна платка за усилвателя, и на фиг. 2.24 — монтажната схема. Най-напред се запояват резисторите и кондензаторите, след тях диодите и най-накрая — транзисторите. Крайните транзистори се монтират на подходящи охлаждащи радиатори, а те — от външната страна на кутията на усилвателя.

Единствената настройка, която е необходима за този усилвател, е установяването на началния колекторен ток на крайните транзистори. Това става посредством донастройващия резистор R_{17} при отворен изход (без включен товар) и накъсо даден вход.

29. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 120 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{изх} = 120 \text{ W}$ върху товар 4Ω или
 70 W върху товар 8Ω

Коефициент на нелинейни искривявания: $K_{нн} < 1\%$ при максимална изходна мощност и в целия честотен обхват и $K_{нн} < 0,1\%$ при $P_{изх} = 100 \text{ W}$ върху товар 4Ω .

Честотен обхват: $\Delta f = 10 \div 100 000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 3 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $> 90 \text{ dB}$

Чувствителност: 775 mV

Пълната принципна схема на усилвателя е показана на фиг. 2.25. Входното стъпало е изградено от диференциален усилвател с транзисторите T_1 и T_2 .


На базата на транзистора T_2 от диференциалния усилвател се подава върнатият от изхода на усилвателя през R_7 сигнал. Тази обратна връзка е както по постоянен, така и по променлив ток. Постояннотоковата обратна връзка гарантира постоянното напрежение на изхода да бъде винаги равно на 0 V . Променливотоковата обратна връзка определя усилването на усилвателя и се осъществява от резисторите R_6 и R_7 и кондензатора C_3 . С посочените на схемата стойности на тези елементи за усилването по напрежение се получава

$$K_U = \frac{R_6 + R_7}{R_6} = \frac{3420}{120} = 28.5.$$

Предусилвателното стъпало с транзистора T_4 е свързано към колектора на T_1 . Освен усилването по напрежение, това стъпало има задача да осигури управляващия ток за крайните транзистори T_7 и T_8 . Понеже те като дарлингтонови транзистори с относително голямо усилване по ток се нуждаят от малък базов ток,

разсейваната мощност от транзистора T_4 е малка и той няма нужда от допълнително охлаждане.

Токът на покой на крайните транзистори се определя от преднапрежението на базите на тези транзистори. То от своя страна зависи от напрежението „колектор — емитер“ на транзистора T_3 , включен в колекторната верига на T_4 . Чрез потенциометъра

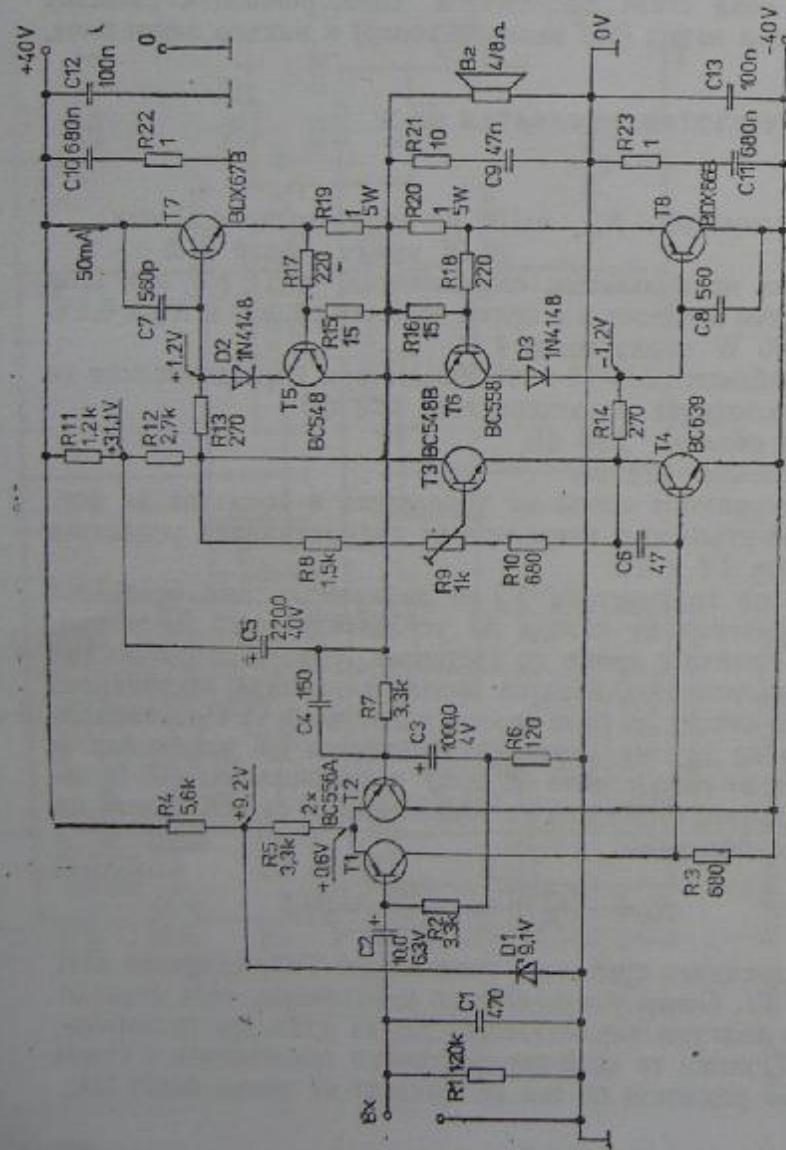

Фиг. 2.25. Нискочестотен усилвател 120 W

R_9 това напрежение може да се изменя, т. е. чрез него може да се настройва желаният ток на крайните транзистори.

За защита на крайните транзистори от претоварване и късо съединение в изхода на усилвателя е предвидена схемата с транзисторите T_5 и T_6 . Когато изходният ток нарасне недопустимо, падът на напрежение върху емитерните резистори R_{19} и R_{20} става достатъчно голям, за да се отпушат транзисторите T_5 и T_6 . По този начин базите на крайните транзистори T_7 и T_8 се свързват през отпушените транзистори T_5 и T_6 към средната точка на усилвателя, към която през резистори със съпротивление 1Ω (R_{19} и R_{20}) са свързани и техните емитери. Така те се запушват и става невъзможно по-нататъшното нарастване на тока през тях.


Кондензаторът C_1 шунтира високочестотните сигнали на входа и по този начин пречи в усилвателя да попадат сигнали с висока честота. Кондензаторите C_4 , C_6 , C_7 и C_8 подобряват устойчивостта на усилвателя срещу самовъзбуждане. За същата цел служи и веригата на Бушеро, съставена от резистора R_{21} и кондензатора C_9 . Вижда се, че не са пестени кондензатори, за да се потисне всяка възможна склонност на крайното стъпало към самовъзбуждане.

За получаване на пълната мощност усилвателят се нуждае от входно напрежение $0,775$ V и това е по „силите“ на всеки обикновен предусилвател. Ако предусилвателят осигурява по-високо ниво на сигнала, се препоръчва съгласуването да стане с донастройващ резистор $10 \text{ k}\Omega$, включен между предусилвателя и крайното стъпало.

Използваните озвучителни тела трябва да издържат мощността на усилвателя. Ако те са с импеданс 4Ω , номиналната им мощност трябва да е 120 W, докато за 8 -омови озвучителни тела са достатъчни и 70 W. Вместо един 120 -ватов високоговорител с импеданс 4Ω , може да се използват два високоговорителя по 60 W с импеданс 8Ω , свързани паралелно.

Както обикновено за захранване на усилвателя се използва схемата на нестабилизиран токонизправител, показана на фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява 2×30 V_{AC}/4 A. Мостовият изправител е от типа B80C5000, а електролитните кондензатори са с капацитет $10\,000 \mu\text{F}/63$ V. В захранващата схема на усилвателя е необходимо да се предвидят два предпазителя за $2,5$ A. Тези предпазители играят важна роля за предпазване на усилвателя от повреда при късо съединение в изхода му, тъй като електронната схема за защита на крайното стъпало обикновено действува за кратко време. През това време предпазителите трябва да изгорят и така усилвателят остава невредим.

Посочените данни за захранването са за моноусилвател. За стереоусилвател е необходим втори такъв токоизправител. Така качествата на стереоусилвателя се подобряват, но за сметка на по-големите размери на усилвателя.

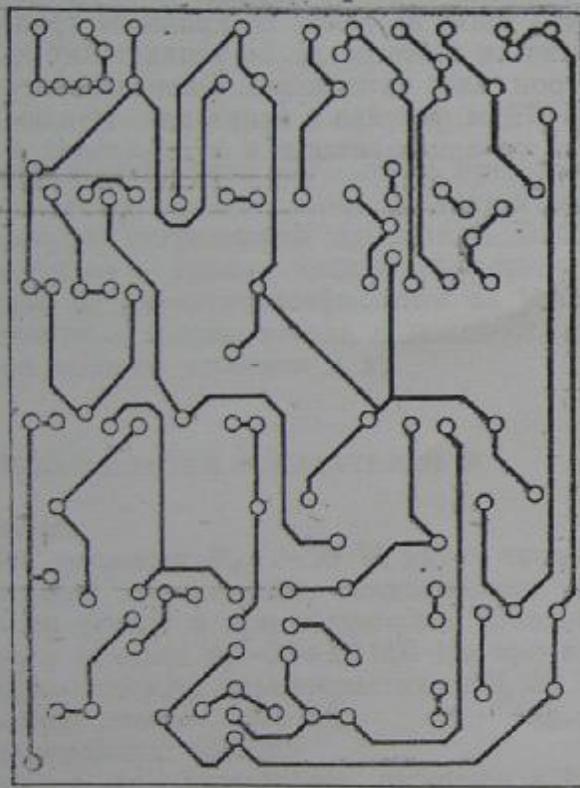


Фиг. 2.26. Печатна платка на НЧУ 120 W

Елементите от усилвателя се монтират върху печатна платка с вида, показан на фиг. 2.26 и фиг. 2.27. И всичко ще стане сравнително лесно, ако използваниите елементи са изправни.

„Големите“ емитерни резистори $R19$ и $R20$ не бива да се монтират в непосредствена близост до платката, а на разстояние най-малко 5 mm от нея, за да се постигне добро охлаждане. Върху платката не се монтират и крайните транзистори $T7$ и $T8$, както и кондензаторите $C7$ и $C8$. Важното в случая е всеки транзистор да се монтира върху отделен радиатор с топлинно съпротивление

$1,2^\circ\text{C/W}$, като се изолира корпусът на транзистора от радиатора. Ако изолационната пластина се намаже и от двете страни с топлопроводяща силиконова паста, е достатъчен и охлаждащ радиатор с топлинно съпротивление $1,8^\circ\text{C/W}$. При монтиране на по-

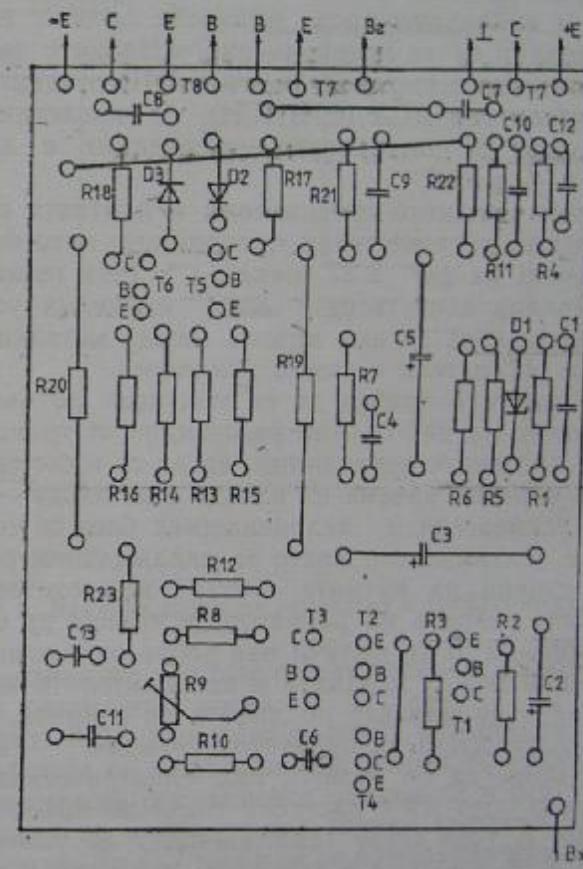

Фиг. 2.27. Монтажна схема на НЧУ 120 W

вече транзистори върху общ радиатор топлинното съпротивление на радиатора трябва да се раздели на броя на транзисторите. Така например, ако $T7$ и $T8$ се монтират върху общ радиатор, площта му се изчислява при топлинно съпротивление $0,6^\circ\text{C/W}$.

Корпусът и изводите на транзисторите в никакъв случай не трябва да имат връзка с охлаждащия радиатор. Освен това на корпуса на мощните транзистори има колекторно напрежение от

40 V, което не е съвсем безопасно за човека. Поради това тези транзистори трябва да се покрият с изолационни капачета. Също така всички места, където се осъществява връзка с електродите на транзисторите, трябва да се изолират с шлаух.

Елементите, разположени извън печатната платка, се свързват с нея с медни изолирани проводници със сечение най-малко 1 mm². Късите връзки са за предпочитане. Изводите за озвучителните тела могат да завършват както с DIN-съединители, така и със съединители тип RCA (CHINCH). В последния случай трябва да се внимава за полярността — червеният е активният извод, а черният — „маса“.

Връзките между входните съединители и платката се осъществяват с екранирани нискочестотни проводници, като екранът се свързва с показаната на фиг. 2.27 точка „ \perp “. Тази точка е много важна и представлява единствената „маса“ на целия усилвател. Само в тази точка трябва да има връзка между металната (евентуално) кутия на усилвателя и самия усилвател.

Входните съединители трябва да се монтират по възможност на място, отдалечно на най-голямо разстояние от трансформатора, мрежовите и изходните проводници, за да се избегнат брумът и нежелателната обратна връзка от изхода към входа.

Платката на усилвателя и захранващият блок се монтират в подходяща кутия. Оптималното място за охлаждащите радиатори е от външната страна на кутията — отзад или отстрани. Във всеки случай обаче ребрата на радиаторите трябва да са разположени вертикално, за да се получи най-добро охлаждане. Свързвашите проводници между платката и съединителите за високоговорителите трябва да минават по дъното на кутията, за да се избегне евентуалната поява на паразитни сигнали.

Усилвателят може да се включи към електрическата мрежа само тогава, когато чрез R9 е настроен токът на покой на крайните транзистори. А това става така. Изходът на усилвателя се оставя свободен, т. е. нищо не е включено към него, а входът се дава накъсо. Предлазителят (фиг. 2.1) се сваля и на негово място се включва амперметър на обхват 1 A (постоярен ток). При това положение плъзгачът на донастройващия резистор R9 се завъртва обратно на часовниковата стрелка до отказ. След като правилността на монтажа се провери още веднъж, може да се включи захранващото напрежение чрез ключа S. Стрелката на амперметъра ще трябва да трепне леко след включването. Ако уредът отчете по-голяма консумация, веднага изключете захранването, защото вероятно има някаква грешка при монтажа. Необходима е нова проверка на схемата, като за това ще ви ориентират посо-

чените на схемата на усилвателя (фиг. 2.20) измерени контролни напрежения в някои точки. Всички тези напрежения са измерени спрямо „маса“ при накъсо даден вход и изключени високоговорители.

Ако консумацията на схемата е нормална и е от порядъка на няколко милиампера, обхватът на измерване се превключва на 100 mA. С плъзгача на R9 токът през уреда се настройва на около 80 mA, при което токът на покой на крайните транзистори е около 50 mA. Оставя се известно време усилвателят да поработи, за да се донастрои, след като загрее. Окончателното положение на плъзгача на R9 се фиксира с капка лак. Изключва се захранването, поставя се предлазителят и усилвателят е готов.

ГЛАВА 3

СХЕМИ НА НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ НА ВХОДА И БИПОЛЯРНИ КРАЙНИ ТРАНЗИСТОРИ

Напоследък стана нещо нормално в предусилвателното стъпало на един мощен нисковестотен усилвател вместо транзистори да се използват операционни усилватели. Това е свързано с редица предимства — голямо входно съпротивление, възможност за постигане на различни кофициенти на усиливане, малки размери, малка консумация, висока надеждност, ниска цена, минимален брой външни елементи и др.

3.1. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 25 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 25 \text{ W}$ върху товар 4Ω

Кофициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{из}} < 0,06\%$ в целия честотен обхват и при максимална изходна мощност

Честотен обхват: $\Delta f = 20 \div 20000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 1 \text{ dB}$


Динамичен обхват: $>86 \text{ dB}$

Чувствителност: 650 mV

Известно е, че усилвателите, работещи в клас А, имат най-малки изкривявания. Това става за сметка на по-големия начален ток (ток на покой), а оттам и на по-голямата обща консумация на енергия. Усилвателите от клас В са много по-икономични, но при тях съществува проблем с намаляване на нелинейните изкривявания в областта на превключване на крайните транзистори. Засега може би най-разпространеният вариант е компромисен — усилватели, работещи с малък ток на покой или в т. нар. режим клас AB.

Все още се търсят начини за оптимизиране на режима на работа на крайните стъпала. Схемата на предлагания усилвател е също един опит в това отношение. Принципът на действие на усилвателя е илюстриран на фиг. 3.1.

Транзисторите в драйверното стъпало работят в клас А, докато транзисторите в действителното крайно стъпало работят в клас В. Драйверното стъпало осигурява управляващ сигнал директно за товара през резистора R_3 по времето, когато край-

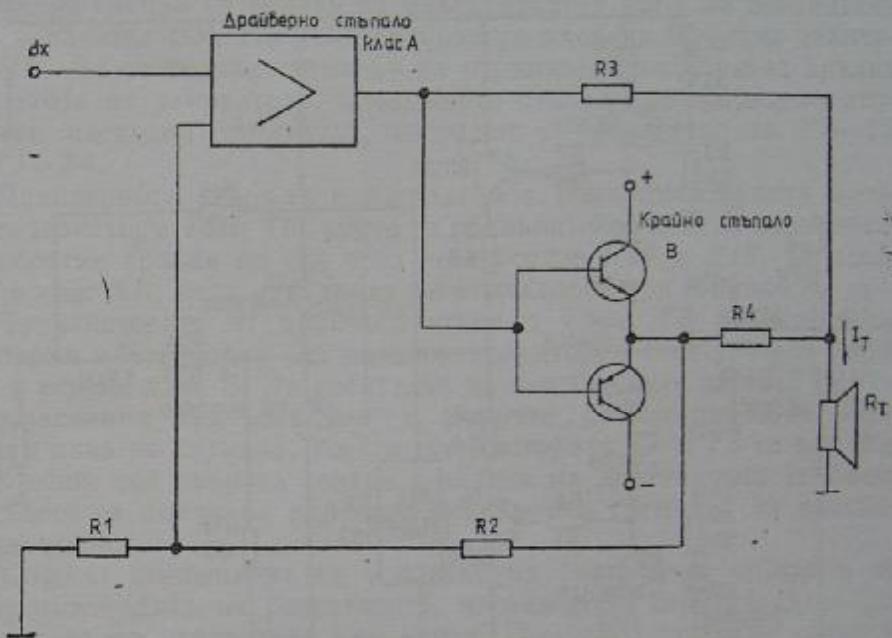

Фиг. 3.1. Блокова схема на усилвател с драйверно стъпало клас А


ните транзистори все още са запушени, и за крайните транзистори през останалото време.

На фиг. 3.2 е показана пълната принципна схема на усилвателя, работещ на този принцип. Входното стъпало е реализирано с помощта на операционен усилвател и осигурява много голямо усиливане по напрежение в широк честотен обхват за драйверното стъпало. За ОУ може да се използува някой от двата типа — OP37 или NE5534. За получаване на по-голяма изходна мощност може да се използува операционен усилвател с по-високо работно напрежение от показаното, включително и операционен усилвател в дискретно изпълнение.

Работният режим на драйверното стъпало, реализирано с транзисторите T_3 и T_4 , се определя от пада на напрежение върху четирите диода $D_5 \div D_8$, като посредством емитерните резистори R_9 и R_{10} той се стабилизира. Токът през диодите се осигурява от два генератора на ток, изградени с транзисторите T_1 и T_2 .

началният колекторен ток на драйверното стъпало е 10 mA с около 10 mA .

Необходимата дълбочина на отрицателната обратна връзка, а оттам и необходимото общо усилване на схемата се определят от

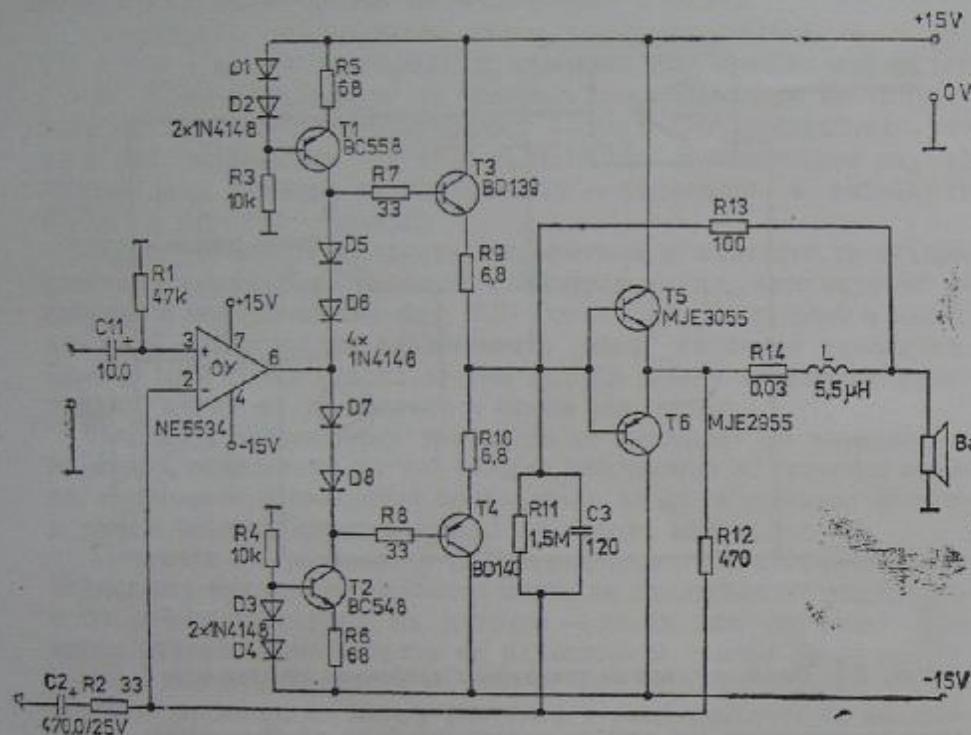

Фиг. 3.2. Нискочестотен усилвател 25 W


отношението на съпротивленията на резисторите R_{12} и R_2 по формулата

$$K_U = \frac{R_2 + R_{12}}{R_2}$$


и с посочените стойности този коефициент е около 15.

Резисторът R_{14} представлява активно съпротивление, а усилването е честотно зависимо. Поради това е необходимо последователно на R_{14} да се включи бобина. За резистора R_{14} се избира съпротивление 0.03Ω , каквото има проводник с дължина 140 см и диаметър 1 mm. Навит, този проводник представлява и съпротивление, и индуктивност.

Схемата се захранва със симетрично двуполярно напрежение. То може да се осигури от нестабилизирания токоизправител, чиято схема е показана на фиг. 2.1. Трансформаторът осигурява вторично променливо напрежение $2 \times 11 \text{ V}$ и ток 1.5 A . Фил-

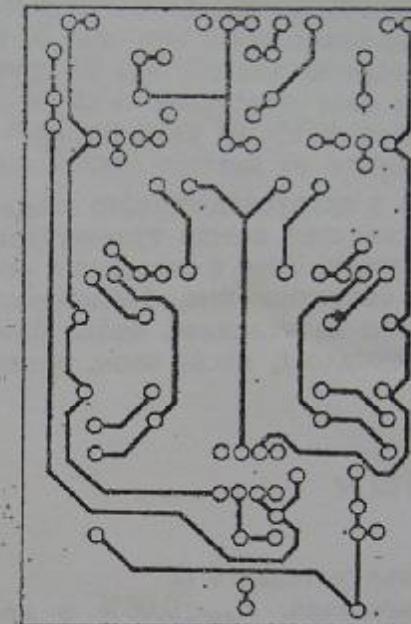

Фиг. 3.3. Печатна платка на НЧУ 25 W

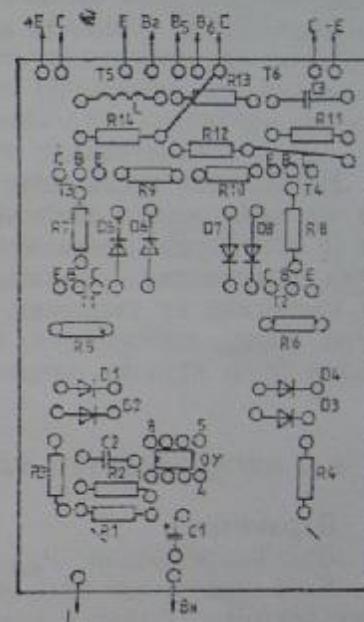

Фиг. 3.4. Монтажна схема на НЧУ 25 W

триращите електролитни кондензатори са с капацитет $4700 \mu\text{F}$ / 24 V . Мостовият изправителен блок е от типа В30С3000.


На фиг. 3.3 е показан графичният оригинал на печатната платка на този усилвател, а на фиг. 3.4 — монтажната схема. Крайните транзистори T_5 и T_6 се монтират върху подходящи за мощността охлаждащи радиатори, а за закрепване на операционния усилвател е добре да се използува цокъл. При правилен монтаж и изправни елементи схемата на усилвателя заработка веднага и няма нужда от специална настройка.

3.2. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 30 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 30 \text{ W}$ върху товар 8Ω

Коефициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нв}} < 0,5\%$ в целия

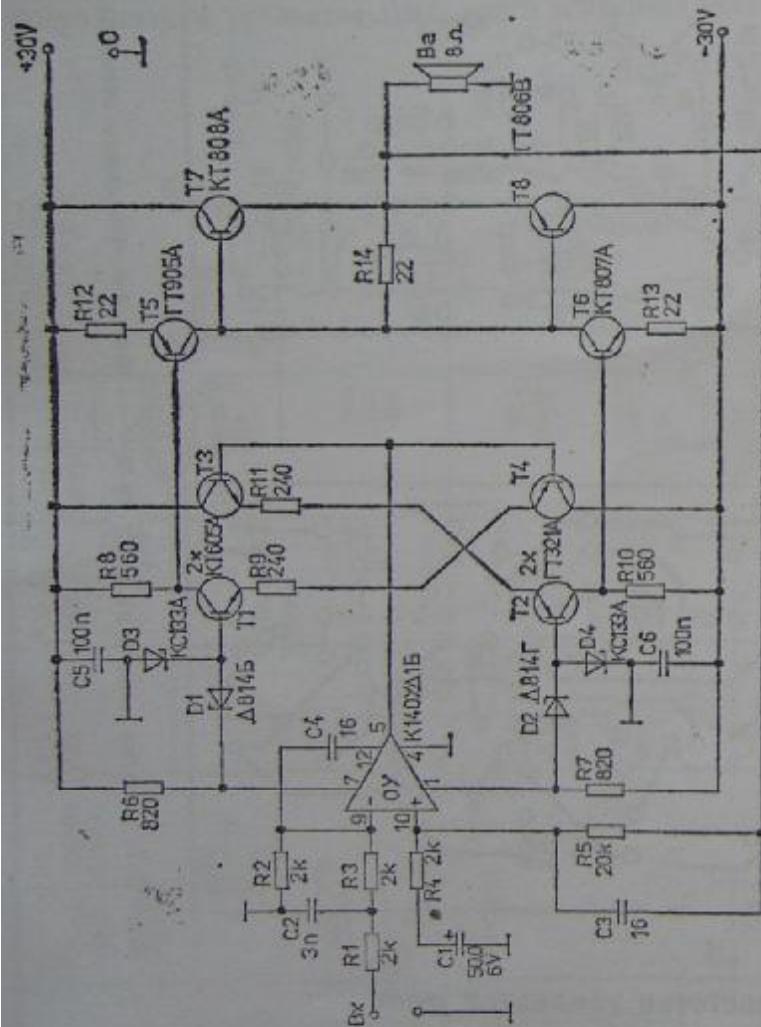

Фиг. 3.5. Нискочестотен усилвател 30 W

Честотен обхват и при максимална изходна мощност

Честотен обхват: $\Delta f = 20 \div 20000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 3 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $>80 \text{ dB}$

Чувствителност: 1,4 V

В усилвателя, чиято схема е показана на фиг. 3.5, входното предусилвателно стъпало е изградено с операционен усилвател. Входният сигнал се подава на инвертиращия вход на операционния усилвател OY. На неинвертиращия вход на OY през делителя $R5-R4$ се подава сигналът на отрицателната обратна връзка от изхода на усилвателя. Следващото стъпало представлява двутактен каскоден усилвател, изграден с транзисторите $T2-T3$ и $T1-T4$.

Драйверното стъпало е изградено с комплементарната двойка транзистори $T5$ и $T6$, които са обхванати от местна отрицателна обратна връзка по ток чрез резисторите $R12$ и $R13$. Те работят в клас АВ, като началният им колекторен ток е около 30 mA.

Транзисторите от крайното стъпало $T7$ и $T8$ работят като емитерни повторители без начален колекторен ток, т. е. те работят в режим клас В. За избягване на неизбежните за този режим изкривявания тип „стъпало“ е включен резисторът $R14$. При малки нива на сигнала, когато транзисторите $T7$ и $T8$ са все още запушени, той свързва товара с изхода на драйверното стъпало, откъдето се получава директно неизкривен сигналът за високоговорителя.

Общийт коефициент на усилване на схемата се определя от съпротивленията на резисторите, изграждащи веригата на ОВ от изхода на усилвателя към входа. При посочените на схемата стойности той е

$$K_U = \frac{R_5 + R_4}{R_4} = 11.$$

Усилвателят може да се захранва от обикновен нестабилизиран двуполярен изправител (като този от фиг. 2.1), осигуряващ в изхода си напрежение $\pm 30 \text{ V}$ и ток 1 A. Вторичната намотка на трансформатора трябва да осигурява $2 \times 22 \text{ V}/1,5 \text{ A}$. Кондензаторите са с капацитет $4700 \mu\text{F}/40 \text{ V}$, а изправителят е мостов от типа В30С3000.

В усилвателя е използван операционен усилвател от типа К140УД1Б с коефициент на усилване по напрежение, по-голям от 2000. Транзисторите на каскодния усилвател могат да бъдат различни от посочените на схемата, с параметри: $U_{\text{ceo}} > 30 \text{ V}$, $f_T > 40 \text{ MHz}$. Вместо германиевите транзистори GT321A могат да се използват силициевите KT626A, Б.В. Крайните транзистори $T7$ и $T8$ е добре да се подберат с еднакви параметри, като коефициентите им на U_{ceo} са по ток трябва да са над 50. За подоб-


ръване на симетричността на стъпалата германиевите транзистори от драйверното и крайното стъпало могат да се заменят със силициеви, например ГТ905 с КТ814Г, а ГТ806В с КТ816Г.

Вместо опорния диод КС133 А за осигуряване на преднапрежение на базата на транзистора T_1 може да се използува делител на напрежение (фиг. 3.6). Единият от резисторите в делителя със съпротивление 3–6,2 k Ω се включва в точката на свързване на R_6 с ценовия диод D_1 и извода 7 на операционния усилвател. Вторият резистор със съпротивление 1 k Ω се свързва към „маса“ и се шунтира с електролитен кондензатор 10 μF /6 V. Опорният диод D_1 (Д814Б) в случая трябва да се замени с опорен диод Д814Г, чийто анод се свързва към „маса“. Съпротивлението на първия резистор (3–6,2 k Ω) се избира с оглед на това, при температура токът на покой на транзисторите T_5 и T_6 да остава около 30 mA.


Всички елементи от схемата се монтират върху печатна плата. Опроводяването и разположението на елементите върху платата са показани на фиг. 3.7 и фиг. 3.8.

Транзисторите T_5 и T_6 се закрепват върху малки П-образни охлажддащи радиатори, които се монтират направо върху платата. Крайните мощнни транзистори T_7 и T_8 се монтират върху по-големи и масивни радиатори с площ, по-голяма от 300 cm^2 .


Ако усилвателят е монтиран правилно и с изправни елементи, на практика няма нужда от настройка. Единственото, което е необходимо да направите преди включването на високоговорителя, е да се убедите в липсата на постоянно напрежение в изхода на усилвателя. Допуска се отклонение не повече от $\pm 0,01$ V. Също така токът на покой на транзисторите T_5 и T_6 от драйверното стъпало не трябва да надвишава 40 mA.

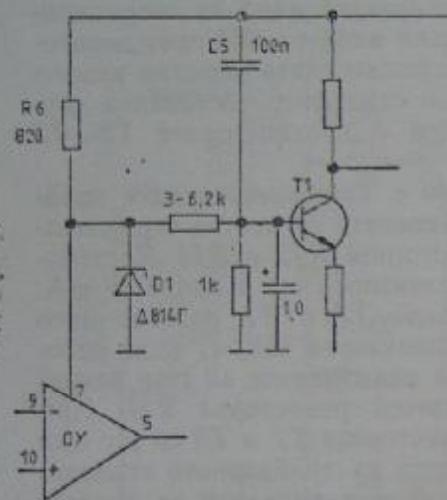

Фиг. 3.6. Осигуряване на преднапрежение на базата на T_1 чрез делител

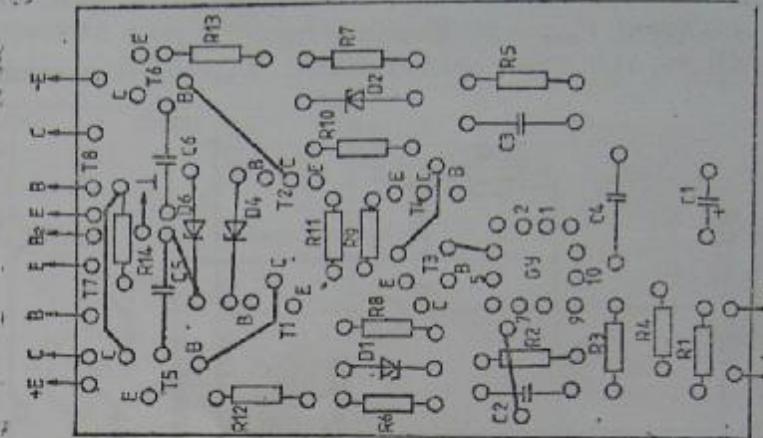

Фиг. 3.8. Монтажна схема на НЧУ 30 W

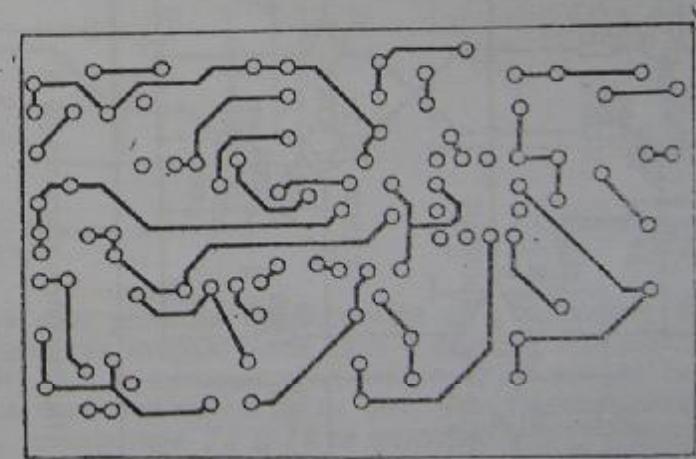

Фиг. 3.7. Печатна платка на НЧУ 30 W

3.3. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 100 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 100 \text{ W}$ върху товар 4 Ω


Коефициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{изх}} < 0,02\%$ в целия честотен обхват и при $P_{\text{изх}} = 60 \text{ W}$

Честотен обхват: $\Delta f = 20 \div 20000$ Hz при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика ± 2 dB

Динамичен обхват: >95 dB

Чувствителност: 0,9 V

Входното стъпало на този усилвател (фиг. 3.9) е изградено с операционния усилвател $OY1$, който осигурява основното уси-

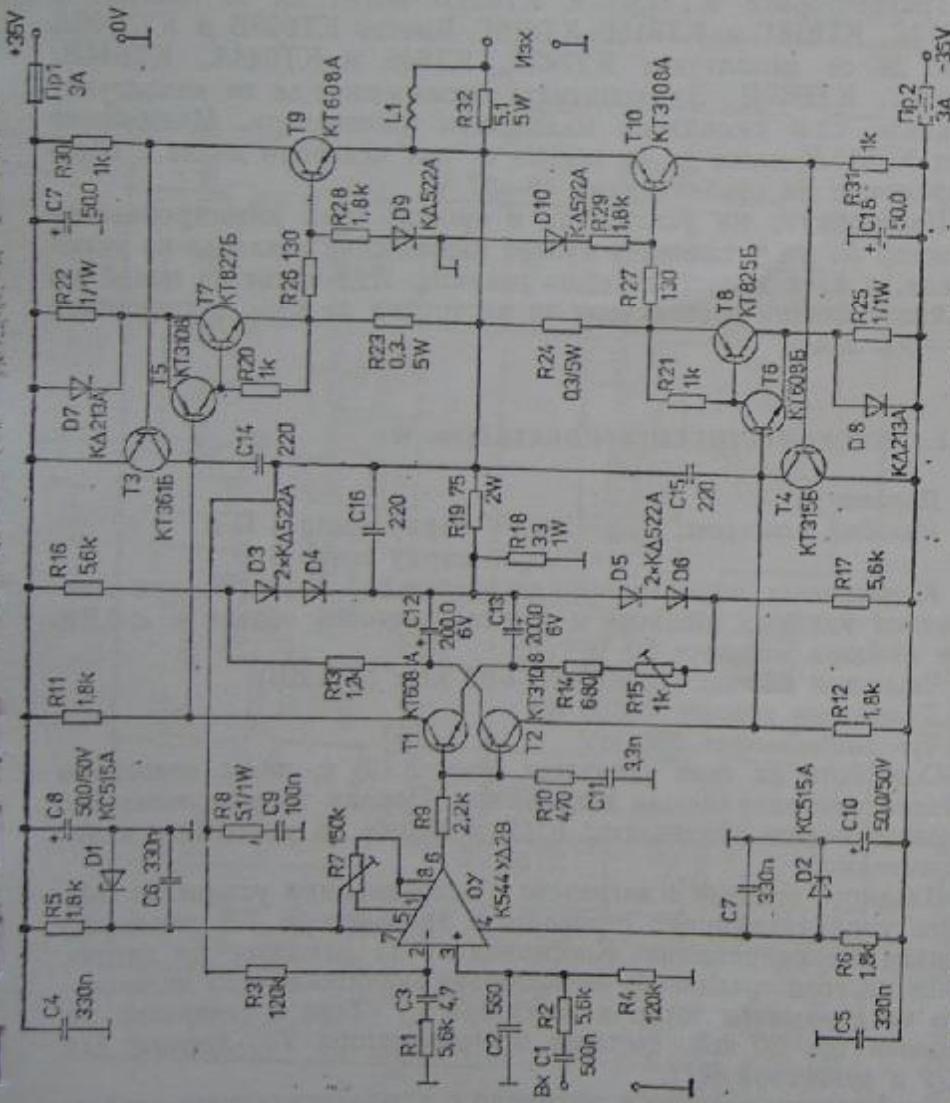


Фиг. 3.9. Нискочестотен усилвател 100 W

ване по напрежение. Изходният сигнал от $OY1$ се подава едновременно в базите на комплементарната двойка транзистори $T1$ и $T2$, изграждащи предусилвателното стъпало. Драйверното стъпало е реализирано с транзисторите $T5$ и $T6$, а крайното стъпало — с транзисторите $T7$ и $T8$.

Транзисторите $T3$, $T4$, $T9$ и $T10$ изграждат защитна токограничаваща схема за крайните транзистори при късо съединение в изхода на усилвателя. Тя действува аналогично на вече описаните в предните точки защитни схеми.

Диодите $D_3 \div D_6$ служат за стабилизиране на напрежението

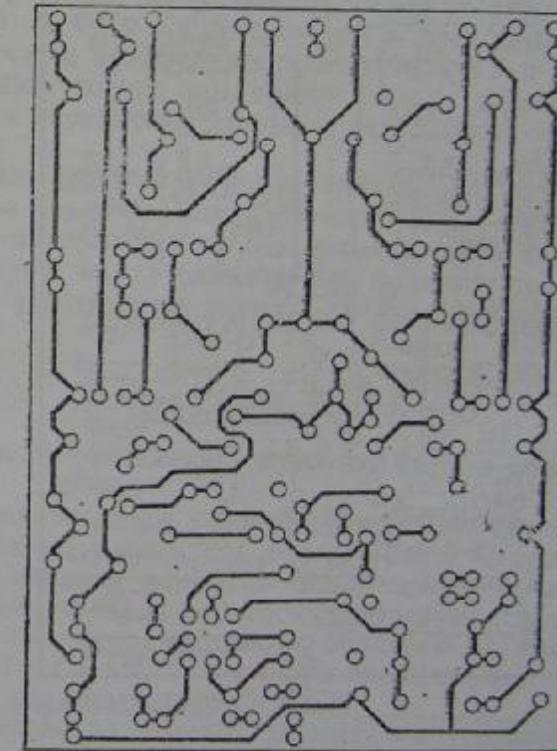

Фиг. 3.10. Печатна платка на НЧУ 100 W


"база—емитер" на транзисторите T_1 , T_2 , T_5 и T_6 при промяна на температурата на околната среда.

Общото усилване на усилвателя се определя от елементите на отрицателната обратна връзка по формулата

$$K_U = \frac{R_8 + R_1}{R_1 R_{22}}$$

и при посочените стойности на тези елементи е около 22.

Усилвателят се захранва от нестабилизиран токоизправител, чиято схема е показана на фиг. 2.1. Мрежовият трансформатор

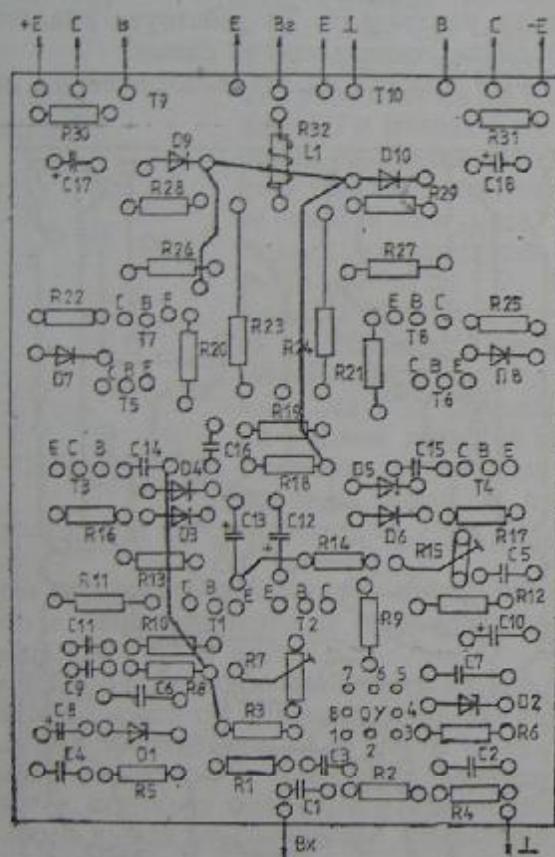

Фиг. 3.11. Монтажна схема на НЧУ 100 W

трябва да осигурява две променливи напрежения по 25 V и ток 2,5 A. Изправителят е мостов блок от типа В80С5000, а филтриращите електролитни кондензатори са с капацитет 4700 или 10 000 μF /40 V.

Всички елементи на усилвателя с изключение на транзи-

торите T_7 и T_8 , който се закрепват върху охлаждащ радиатор, са монтирани на печатна платка с вида, показан на фиг. 3.10. Монтажната схема е показана на фиг. 3.11. Желателно е за C_3 да се използува неелектролитен кондензатор. Бобината L_1 е навита еднослойно с проводник ПЕЛ-0,8 шт върху цялата дължина на тялото на резистора R_{32} .

Транзисторите KT825Б и KT827Б могат да се заменят с KT814Г, KT818Г и KT815Г, KT819Г. Вместо KT608Б и KT3108А могат да се използват KT342Г, KT646 и KT644Б, KT639Г, KT639Д. За защитната схема можат да се използват всякакъв тип силициеви маломощни транзистори. Ценеровият диод KC515А може да се замени от два ценерови диода с общо напрежение на стабилизация 15—17 V.

Настройката на усилвателя е проста. Чрез донастройващия резистор R_7 се установява нулево напрежение в изхода на усилвателя, а чрез донастройващия резистор R_{15} токът на покой на крайните мощни транзистори се настройва да бъде в границите 250—300 mA.

3.4. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 200 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 200 \text{ W}$ върху товар 4Ω и 100 W върху товар 8Ω

Коефициент на нелинейни искривявания: $K_{\text{иск}} < 1\%$ при максимална изходна мощност и в целия честотен обхват и $< 0,2\%$ при изходна мощност 50 W

Честотен обхват: $\Delta f = 10 \text{ Hz} - 60 \text{ kHz} (-3 \text{ dB})$

Динамичен обхват: $> 100 \text{ dB}$


Чувствителност: 850 mV

Особеното на този усилвател (фиг. 3.12), е, че се използува еднополярно захранващо напрежение. Поради това включването на разделителен кондензатор (C_{15}) в изхода на усилвателя е задължително.

Входното стъпало е изградено с операционния усилвател OY , който управлява пряко стъпалото с транзистора T_2 , усиливащо сигнала по напрежение. Коефициентът на усиливане по напрежение на този транзистор се повишава значително при включването на динамичен товар в колектора му. Това е генератор на стабилен ток 30 mA, съставен от транзистора T_1 , диодите D_1 и D_2 и резистора R_{11} .

Драйверното стъпало е изградено с комплементарната двойка

транзистори T_5 и T_6 . Това стъпало осигурява необходимия ток за транзисторите от крайното стъпало. Крайното стъпало е съставено от три паралелно свързани комплементарни двойки транзистори T_7-T_8 , T_9-T_{10} и $T_{11}-T_{12}$, работещи в клас АВ.

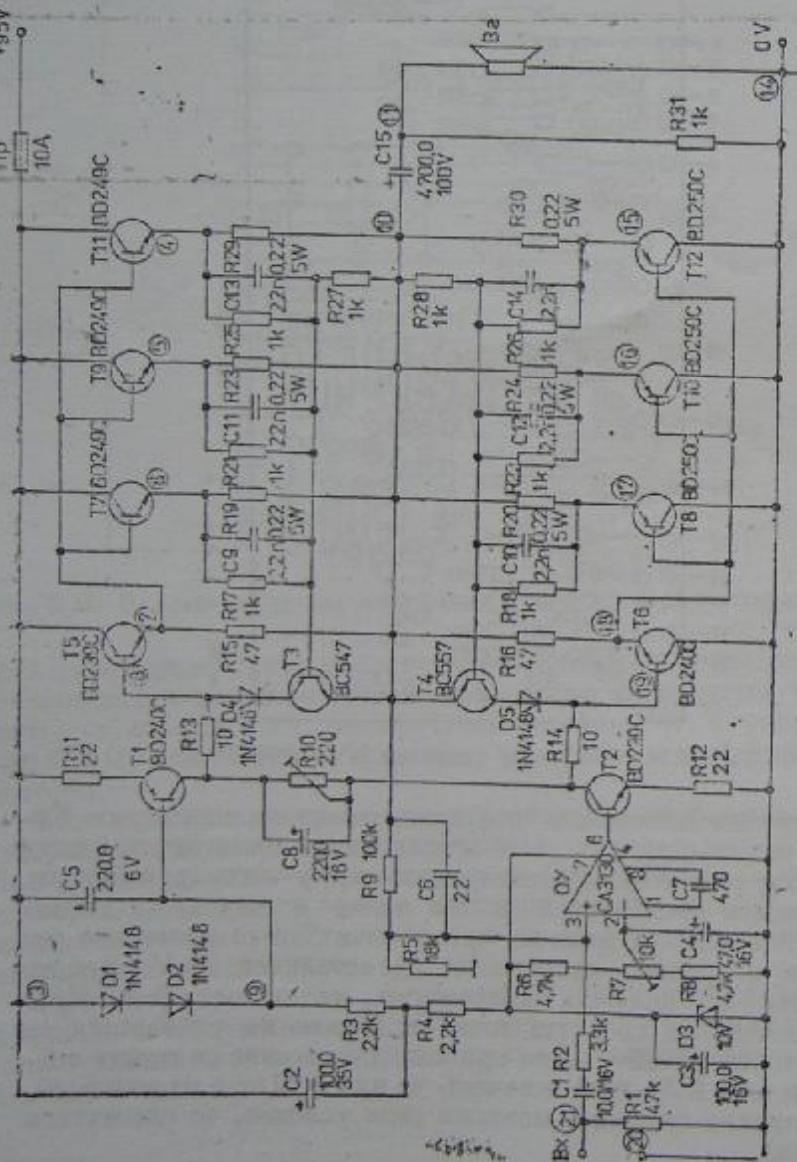

Фиг. 3.12. Нискочастотен усилвател 200 Вт

Усилвателят има схема за защита на крайните транзистори от късо съединение в изхода, изградена с транзисторите T_3 и T_4 . Падът на напрежение върху резисторите R_{19} , R_{20} , R_{23} , D_{24} , R_{29} и R_{30} , включени в емитерите на крайните транзистори, се използва от защитната схема. При нормална работа на стъпалото транзисторите T_3 и T_4 са запушени. Тези резистори, освен че изравняват токовете през крайните транзистори, осигуряват и температурна стабилизация на токовете на покой на тези транзистори.

Когато вследствие на пропадането на по-голям ток през тези резистори падът на напрежението върху тях достигне 0,65 V, транзисторите T_3 и T_4 се отпушват и през диодите D_4 и D_5 запушват отчасти драйверните транзистори T_5 и T_6 . По този начин изходният ток на тези транзистори се ограничава и не може да надвиши определена безопасна за крайните транзистори стойност.

Токът на покой на крайните транзистори се регулира плавно посредством донастройващия резистор R_{10} . Температурната стабилизация на този ток се осъществява, като двата диода D_4 и D_5 се монтират върху радиатора на крайните транзистори.

Общото усилване на схемата се дава приблизително с отношението

$$K_U = \frac{R_8 + R_9}{R_2}$$

и при посочените на схемата стойности за тези елементи то е около 33.

Чрез намаляване на съпротивлението на резистора R_2 чувствителността на усилвателя се подобрява. Съпротивлението на R_2 обаче в никакъв случай не бива да бъде по-малко от 1 k Ω , тъй като усилвателят може да се самовъзбуди.

Долната гранична честота се определя от капацитетите на кондензаторите C_1 и C_{15} , а горната гранична честота — от капацитетите на кондензаторите C_6 и C_7 .

Коефициентът на полезно действие на усилвателя при максимална изходна мощност е около 60%. При по-малка изходна мощност к. п. д. намалява, тъй като токът на покой на крайните транзистори е избран сравнително голям с цел да се получи по-малък коефициент на нелинейни искривявания.

Транзисторите T_5-T_{12} заедно с диодите D_4 и D_5 се монтират на охлаждащ радиатор, като се изолират с помощта на изолационни подложки и се осигурява добро топлоотвеждане чрез силиконова паста. Останалите елементи, с изключение на изход-

ния кондензатор, се монтират на печатна платка, чийто графичен оригинал е показан на фиг. 3.13. На фиг. 3.14 е показана монтажната схема на усилвателя. Връзките между транзисторите и платката трябва да бъдат възможно най-къси, а проводникът трябва да бъде с диаметър, по-голям от 1 mm.

За да се намали дължината на проводниците, е удобно платката да бъде закрепена към самия радиатор. Не бива да се забравя и това, че ребрата на радиатора трябва да са разположени вертикално, за да се създаде добра конвекция на въздуха, а оттам и по-добро охлаждане.


Тъй като използваният операционен усилвател е с MOS транзистори на входа, е необходимо особено внимание при неговото монтиране. Той се поставя в предвидения цокъл, след като са монтирани всички останали елементи. Обикновено такива схеми са забодени в т. нар. проводяща гума, при което всичките изводи на интегралната схема са дадени накъсо. Преди да се изведи схемата от гумата, изводите на схемата седават накъсо с тънък проводник. След поставяне в цокъла този проводник трябва да се отстрани от крачетата на интегралната схема.

Фиг. 3.13. Печатна платка на НЧУ 200 W

Необходимото за усилвателя постоянно напрежение от 95 V се получава от нестабилизиран токоизправител, схемата на който е показана на фиг. 2.2. Трансформаторът трябва да осигурява вторично променливо напрежение 68 V и ток 6 A. Филтриращият кондензатор е с капацитет най-малко 10 000 μ F/125 V. Изправителят е от типа B100C10000.

На фиг. 3.15 е показано как да се осъществят връзките между платката, трансформаторите и захранващия източник. Точките на присъединяване са номерирани върху електрическата принципна схема и са показани на монтажната схема.

Преди включването на захранващото напрежение трябва да се провери още веднъж дали правилно са монтирани елементите. Плъзгачът на донастройващия резистор R7 трябва да се постави в средно положение, а плъзгачът на донастройващия резистор

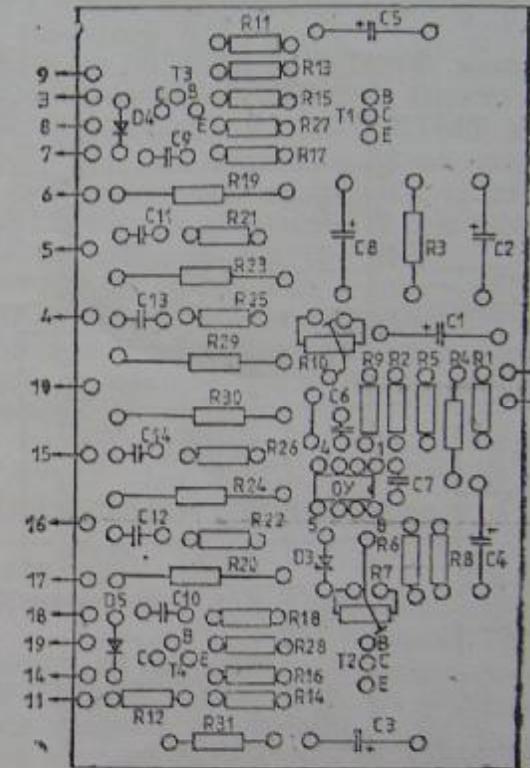


Фиг. 3.14. Монтажна схема на НЧУ 200 W

R10 — в крайно положение, съответствуващо на минимума. Също така с омметър трябва да се провери дали няма електрическа връзка между радиатора и монтираниите върху него транзистори.

При изведен предпазител и без товар в изхода захранването на усилвателя се включва чрез ключа S и се проверява наличието на изправено напрежение със стойност 95 V. Вместо предпазителя се включва амперметър на обхват 5 A. Чрез R7 потенциалът на средната точка в изхода на усилвателя се настройва точно на 45 V. Ако при това положение се отчете значителен ток (над 2 A), това означава, че или R10 не е на минимум, или има някаква грешка в монтажа (при условие, че елементите са изправни).

Ако няма подобен проблем, входът се дава накъсо, а чрез R_{10} токът на покой на крайните транзистори се настройва на около 150 mA. При това положение усилвателят се оставя да поработи 10–15 min, като се следи показанието на амперметъра. Ако

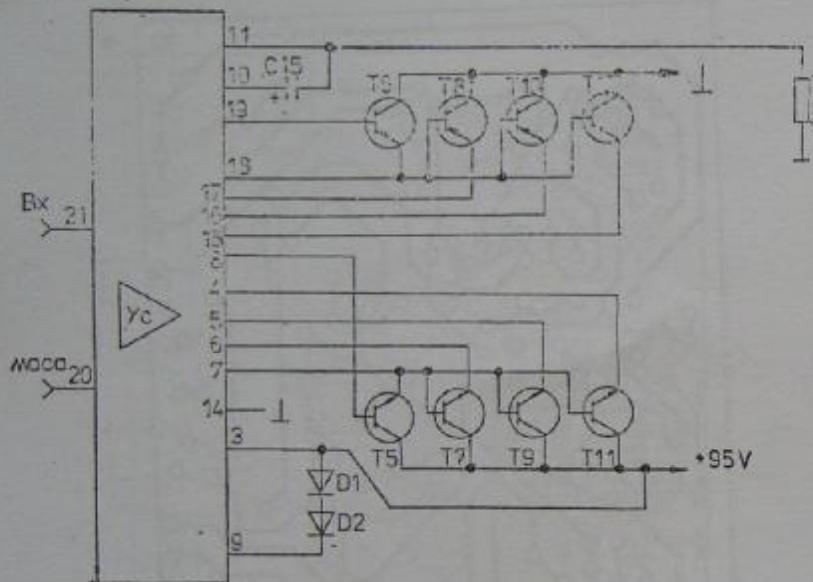

Фиг. 3.15. Връзки между платката и елементите, които се монтират отделно

през това време токът нарасне чувствително, паралелно на донастройващия резистор R_{10} допълнително се включва терморезистор с отрицателен температурен коефициент и съпротивление 500 Ω , който се монтира върху радиатора на крайните транзистори.

След това се включва товарен резистор с необходимата мощност, а на входа се подава синусоиден сигнал с честота 1 kHz. При пълна мощност с осцилоскоп се проверява дали ограничението на двете полувълни на изходния сигнал започва едновременно. Ако това не е така, трябва да се коригира потенциалът на средната точка в изхода чрез R_7 .

При стереоусилвател „оживяването“ на двета канала става поотделно. Необходим е и втори захранващ токонизточник или използваният захранващ източник трябва да осигурява два пъти по-голям ток.

3.5. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 200 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 200 \text{ W}$ върху товар 4Ω
 130 W върху товар 8Ω
 80 W върху товар 15Ω

Коефициент на нелинейни изкриваения: $K_{\text{нл}} < 0,3\%$ в целият честотен обхват и при максимална изходна мощност

Честотен обхват: $\Delta f = 10 \div 80000 \text{ Hz}$ при нелинейност на амплитудно-честотната характеристика $= 3 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $> 96 \text{ dB}$

Чувствителност: 725 mV

За входен усилвател (фиг. 3.16) е използван операционен усилвател, захранван със симетрично двуполярно напрежение $\pm 5,1 \text{ V}$, което се стабилизира от ценеровите диоди D_1 и D_2 . С транзистора T_1 е изградено буферно стъпало с разделен товар. Инвертиращият изход на това стъпало е свързан към базата на транзистора T_2 , а от неинвертиращия изход чрез резисторите R_7 и R_{10} и кондензаторите C_8 и C_9 се изгражда отрицателна обратна връзка. Транзисторът T_2 усилва по напрежение.


Транзисторът T_3 заедно с диодите D_5 и D_6 и резистора R_8 представлява динамичен товар за транзистора T_2 . Транзисторът T_4 осигурява необходимото напрежение „база — емитер“ за крайните транзистори, а с това и техния начален ток.

Драйверното стъпало е изградено с комплементарната двойка транзистори T_7 и T_8 , а крайното стъпало се изгражда от двесте двойки паралелно свързани транзистори T_9-T_{11} и $T_{10}-T_{12}$. Общата отрицателна обратна връзка е изградена с елементите R_{18} , R_3 и C_3 и тя определя коефициента на усилване

$$K_U = \frac{R_{18} + R_3}{R_3}.$$


С посочените на схемата стойности на тези елементи той е приблизително 39. Стабилността на усилвателя при високи честоти се осигурява от кондензаторите C_9 , C_{11} , C_{12} и C_{13} , както и от RC-веригите $R_{31}-C_{16}$ и C_7-R_9 . Евентуален капацитивен товар в изхода на усилвателя се компенсира от LR-веригата L_1-R_{34} .

Заштитата на крайните транзистори от късо съединение в изхода се осигурява от схема, изградена с транзисторите T_5 и T_6 . Съпротивленията на резисторите $R_{19}-R_{20}$, $R_{22}-R_{25}$ са така избрани, че благодарение на пада на напрежението върху тях при изходна мощност над 200 W единият или и двата транзистора T_5 и T_6 да се отпускат. При това положение потенциалът на ба-

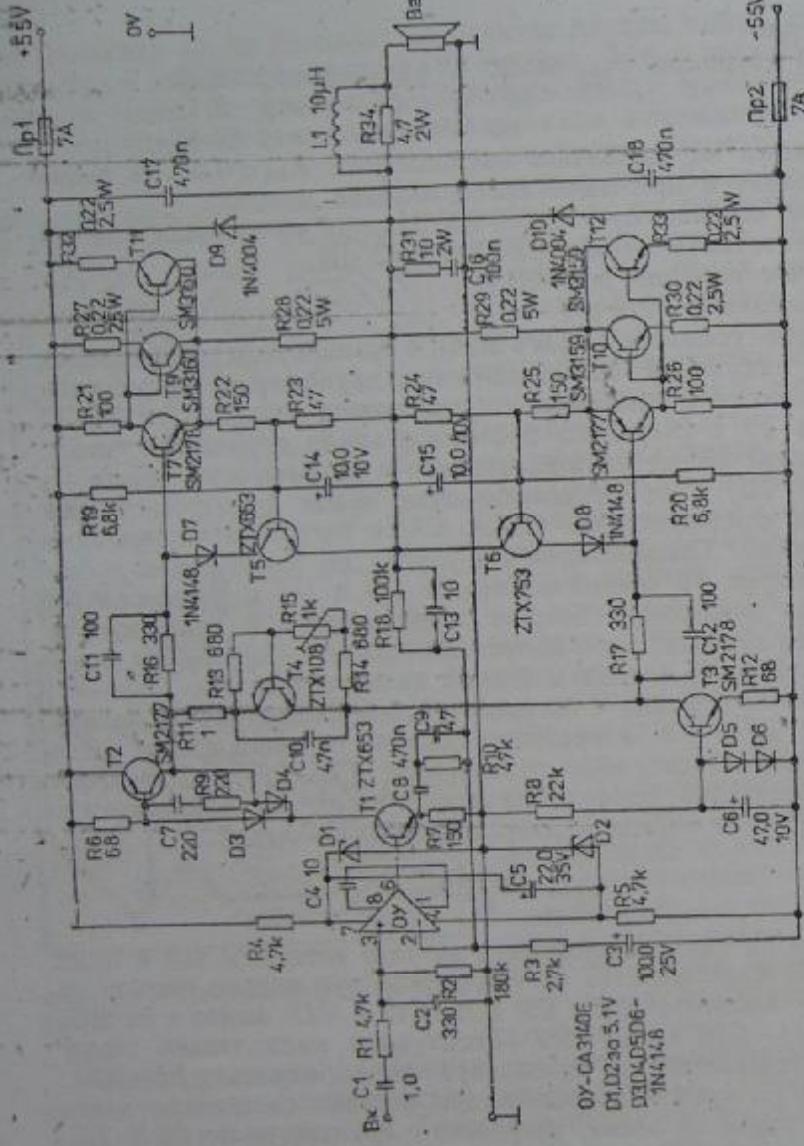

Фиг. 3.16. Нискочестотен усилвател 200 W

вите на драйверните транзистори T_7 и T_8 (през диодите D_7 и D_8 и отпушните транзистори T_5 и T_6) се изравнява с потенциала на техните емитери, с което драйверните транзистори частично се запушват и ограничават по-нататъшното нарастване на базо-

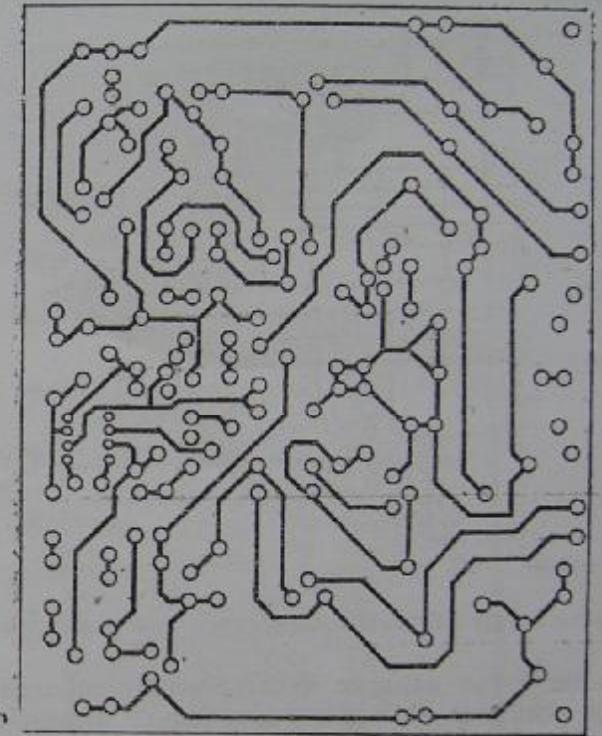


Фиг. 3.17. Печатна платка на НЧУ 200 W

ния им ток. С това и изходният ток на мощните транзистори се ограничава до определена безопасна за тях стойност.

Усилвателят се захранва с нестабилизирано симетрично двуполярно напрежение -55 V, осигурявано от познатия токоизправител от фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява две вторични променливи напрежения 40 V и ток 5 A. Изправителният блок е от типа B80C10000, а капацитетите на филтриращите електролитни кондензатори трябва да са с по-големи стойности — $10\ 000\ \mu F/60$ V.

Елементите от схемата на усилвателя се монтират върху печатна платка с вида, показан на фиг. 3.17. Монтажната схема е

показана на фиг. 3.18. Настройката при правилен монтаж и изправни елементи се свежда до установяването на началния колекторен ток за крайните транзистори посредством донастройващия резистор R_{15} на около 150 mA.

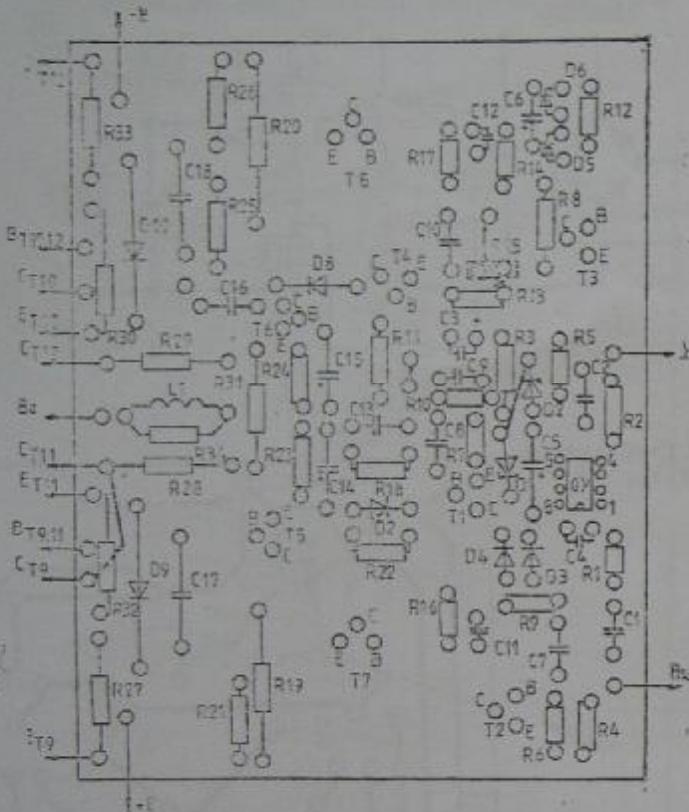

Фиг. 3.18. Монтажна схема на НЧУ 200 W

3.6. МОЩЕН УСИЛВАТЕЛ КЛАС А+В

Параметри


Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 15 \text{ W}$ върху товар 8Ω

Кофициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,01\%$ при максимална изходна мощност и в целия честотен обхват

Честотен обхват: $\Delta f = 20 \div 20 000 \text{ Hz}$ при нелинейност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 2 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $>85 \text{ dB}$
Чувствителност: 750 mV.

Както се каза вече, усилвателите от клас А притежават много малък коффициент на нелинейни изкривявания и по-голяма кон-

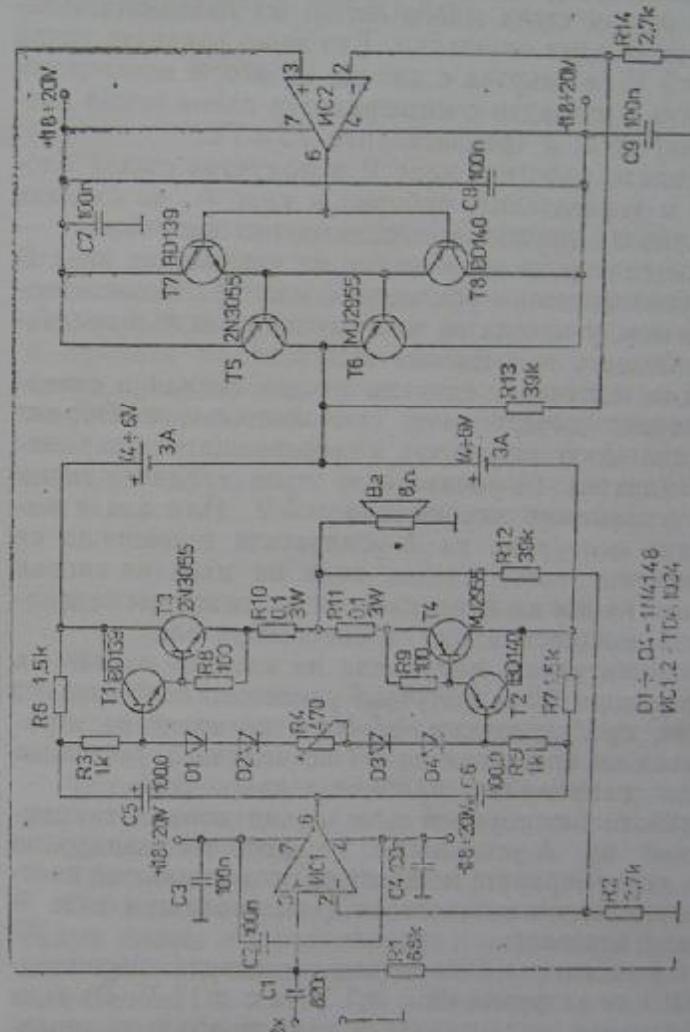

Фиг. 3.19. Мощен високочестотен усилвател клас А+В

сумирана мощност. Правени са и се правят опити за оптимизиране на работата на този тип усилватели.

Усилвателят, чиято схема е показана на фиг. 3.19, работи по принцип, разработен от японската фирма Matsushita. С този усил-

вател се постига изходна мощност 350 W без особено нарастване на консумираната мощност, въпреки че работи в клас А. С операционния усилвател *IC1* е изградено входно стъпало. Крайното стъпало е съставено от транзисторите *T1* + *T4*, които работят в клас А. При захранващи напрежения ± 5 V настройката на този режим става много лесно, но изходната мощност ще стигне само за един слушалки. Ето защо средната точка на захранването ± 5 V се свързва с изхода на втори нискочестотен усилвател, който е изграден с интегралната схема (също операционен усилвател) *IC2* и транзисторите *T5* + *T8*.

Това крайно стъпало работи в клас В и получава същия входен сигнал, както и усилвателят, работещ в клас А, но схемата се захранва с по-високо двуполярно симетрично напрежение ± 18 V. Тогава усилването по напрежение на усилвателя клас В съответствува на усилването на усилвателя клас А. Високоговорителят е включен между изхода на усилвателя клас А и средната точка на захранващото напрежение ± 18 V.

Двета усилвателя получават еднакъв входен сигнал и следователно се задействуват едновременно. Това означава, че вторият усилвател (В-усилвателят) повишава захранващото напрежение на първия усилвател (А-усилвателя) през средната точка на симетричното захранващо напрежение ± 5 V. Или иначе казано, В-усилвателят осигурява на А-усилвателя променящо се захранващо напрежение, което следва хода на входния сигнал и позволява по този начин на А-усилвателя да осигури желаната голяма изходна мощност върху високоговорителя.


По време на положителната полувълна на входния сигнал на колектора на транзистора *T3* се получава усиленото положително входно напрежение, прибавено към $+5$ V, а по време на отрицателната полувълна на колектора на *T4* се получава усиленото отрицателно входно напрежение, прибавено към -5 V.

Усилвателят работи безспорно в клас А, но понеже захранващото напрежение на А-усилвателя се променя синхронно с входния сигнал, консумираната мощност на този усилвател съответствува на консумираната мощност на един усилвател клас В със същата изходна мощност.


За получаването на сигнал с по-голяма амплитуда операционният усилвател *IC1* се захранва не с ± 5 V, а с ± 18 V. От тази стойност зависи размакът (амплитудата от връх до връх) на усиления сигнал. Освен това източникът на захранващо напрежение ± 5 V трябва да може да осигури необходимия ток, протичаш през високоговорителя.

Симетричното захранващо напрежение $\pm(18 \pm 20)$ V, необходимо

димо за захранването на стъпалото клас В, може да осигури схемата на нестабилизиран токоизправител, показана на фиг. 2.1. Вторичното променливо напрежение на трансформатора е $2 \times 13 -$

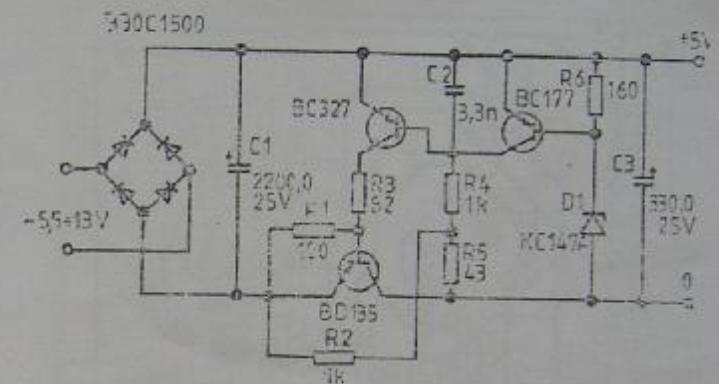


Фиг. 3.20. Стабилизиран токоизправител $+5$ V

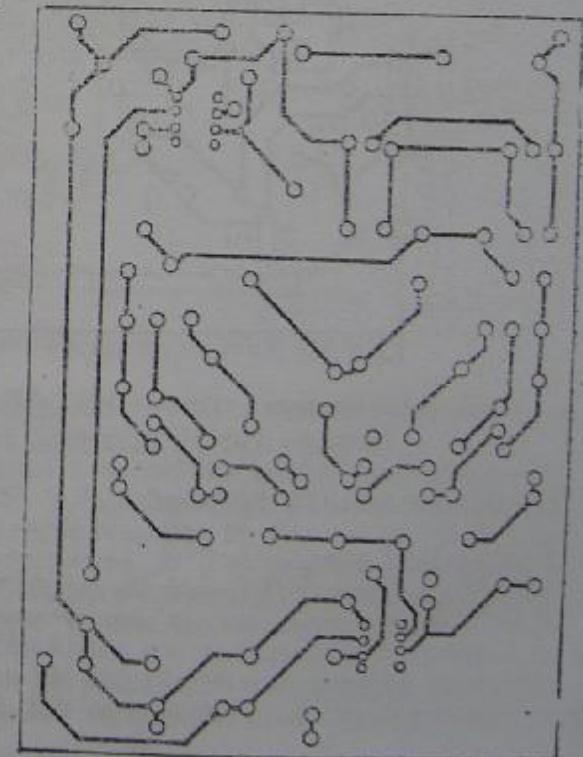

Фиг. 3.21. Печатна плата на нискочестотен усилвател А+B

14 V/1,5 A, изправителният мостов блок е от типа В30С2000, а капацитетът на филтриращите електролитни кондензатори е $4700\mu\text{F}/25$ V.

За получаване на захранващо напрежение 4—6 V, необхо-

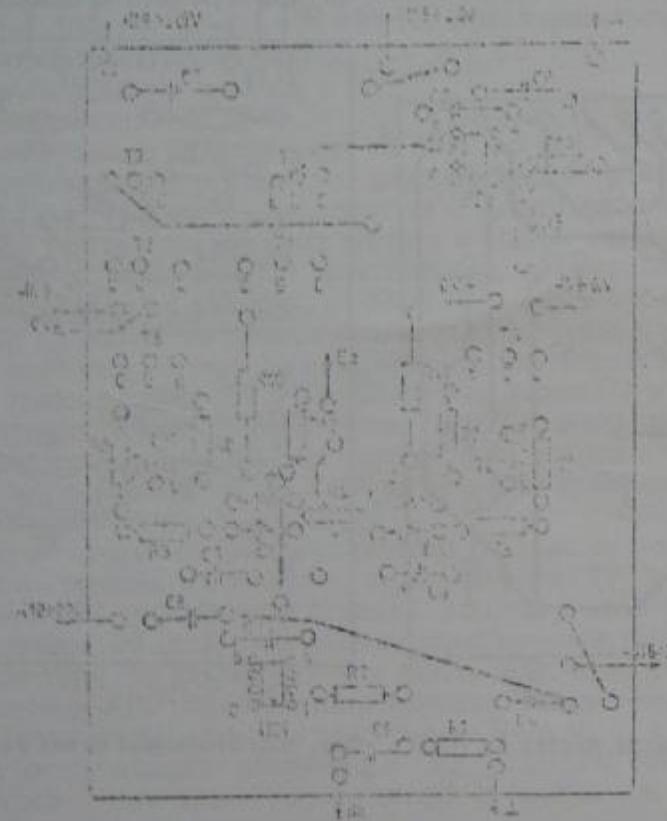

Фиг. 3.22. Монтажна схема на нискочестотен усилвател клас А—АВ

димо за стъпалото клас А, може да се използува схемата на стабилизиран токоизправител, показана на фиг. 3.20. Трябва да се има предвид това, че двете захранващи напрежения трябва да са напълно независими едно от друго.

На фиг. 3.21 е показан вариант на печатна платка, на която се монтират елементите на схемата съгласно с монтажната схема от фиг. 3.22. Единствената настройка се състои в това, чрез донастройващия резистор $R4$ да се определи необходимият работен режим (клас А) на крайните транзистори $T3$ и $T4$, като токът на покой се настройва на около 500 mA.

ГЛАВА 4

НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ С MOS ТРАНЗИСТОРИ В КРАЙНОТО СТЪПАЛО

Включването на мощнi MOS транзистори в крайните стъпала на мястото на традиционните биполярни транзистори доведе до известно опростяване на схемите на нискочестотните усилватели. Динамичните изкривявания намаляха значително и полученият с помощта на такъв усилвател звук твърде много прилича на звука при висококачествен лампов усилвател. Главната особеност на MOS транзисторите е, че се управляват с напрежения, а не с ток, както биполярните транзистори. Входното съпротивление на един MOS транзистор поради липсата на PN греход във входната верига е изключително голямо, обикновено 10^{12} — $10^{14} \Omega$.

4.1. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 9 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 9$ W върху товар 15Ω

Кофициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,5\%$ в целия честотен обхват и при максимална изходна мощност

Честотен обхват: $\Delta f = 30$ Hz—60 kHz при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика ± 3 dB

Динамичен обхват: > 75 dB

Чувствителност: 400 mV


Схемата на този усилвател, както се вижда от фиг. 4.1, е съвсем проста и е реализирана с минимален брой елементи. Крайната двойка комплементарни MOS транзистори се управляват с напрежение, с което се облекчава режимът на драйверния транзистор.

Входното стъпало е изградено с биполярен транзистор $T1$ и работи с много малък колекторен ток и много голямо усиливане, с което шумовите качества на усилвателя като цяло се подобряват. Входното съпротивление е около $50 \text{ k}\Omega$ и може да се увеличи, ако се увеличи съпротивлението на резистора $R1$.

Усиленият входен сигнал от колектора на $T1$ се подава през

кондензаторите C_2 и C_3 и резисторите R_6 и R_7 към гейтовете на крайните мощни транзистори T_2 и T_3 .

Чрез паралелно включване на допълнителни крайни транзистори изходната мощност може да се увеличи, без да се повишава

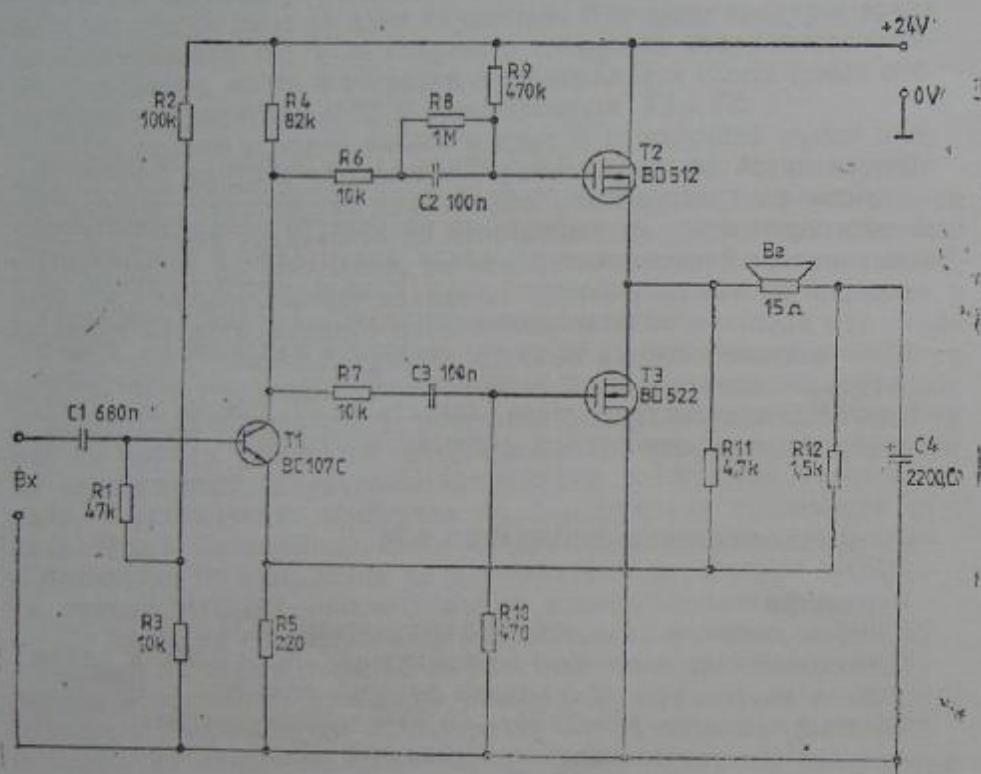


Фиг. 4.1. Нискочестотен усилвател 9 W

ва напрежението на захранването. Допълнителните транзистори се поставят върху един и същ охлаждащ радиатор, без да е необходимо изолирането им от него.

Товарът (високоговорителят) на схемата е свързан през разпределителен кондензатор към изхода на усилвателя. Това се налага поради еднополярното захранващо напрежение. Чрез резисторите R_{11} , R_{12} и R_5 е реализирана обща постояннотокова отрицателна обратна връзка, стабилизираща както режима на работа на първия транзистор T_1 , така и на целия усилвател.

За захранване на усилвателя може да се използува схемата на

лесно извирания токоизправител за еднополярно напрежение от фиг. 2.2. Вторичното напрежение на трансформатора е 17 V/1 A. Изправителят е мостов от типа B30C1800, а филтриращите кондензатори са с капацитет 4700 μ F/30 V.

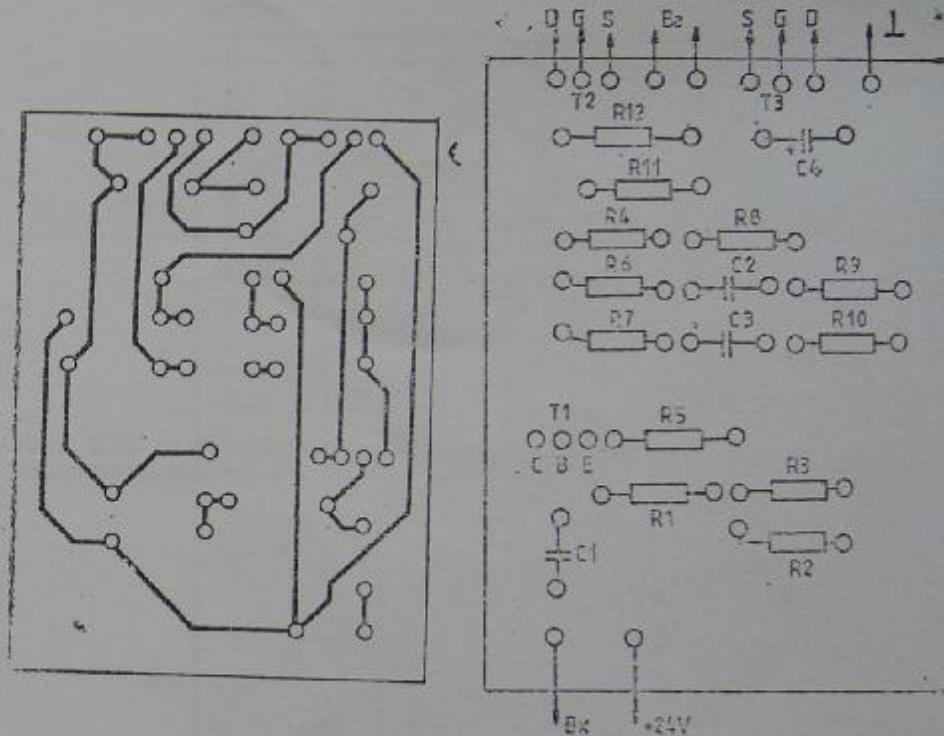

Фиг. 4.2. Печатна платка на НЧУ

Фиг. 4.3. Монтажна схема на НЧУ

Всички елементи от схемата се монтират върху печатна платка с вида, показан на фиг. 4.2. Разположението на елементите е показано на фиг. 4.3. Особености при монтажа няма с изключение на MOS транзисторите. Трябва да се работи със заземен поясник, тъй като статичното електричество е много опасно изобщо за MOS елементите. Трите извода на MOS транзисторите са свързани предварително накъсо помежду си посредством неизолиран проводник, който се заземява. След като транзисторът се монтира, проводникът, даваш накъсо изводите му, се срязва и отстранява. Желателно е MOS транзисторите да се запоят върху платката последни.

4.2. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 35 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 35 \text{ W}$ върху товар 8Ω

Кофициент на нелинейни искривявания: $K_{\text{нл}} < 0,1\%$ в целия честотен обхват и при максимална мощност

Честотен обхват: $\Delta f = 15 \div 30 \text{ 000 Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 3 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $> 86 \text{ dB}$

Чувствителност: 775 mV


Входното стъпало на показания на фиг. 4.4 НЧУ е изградено от два диференциални усилвателя, реализирани с транзисторите $T1-T2$ и $T5-T6$. Тези транзистори са с голям кофициент на усиление по ток, висока работна честота и малък кофициент на шума. Трябва да се използват транзистори с максимално близки параметри (допуска се разлика, не по-голяма от 10%).

Режимът на работа на транзисторите от диференциалните усилватели се определя от тока на генераторите на стабилизиран ток, изградени с транзисторите $T3$ и $T4$. Опорните диоди $D1$ и $D2$ фиксират емитерния ток на транзисторите $T3$ и $T4$, а следователно и колекторният им ток. С посочените стойности на елементите от схемата този ток е 2 mA , т. е. по 1 mA за всеки от транзисторите от диференциалните стъпала.

Усиленният сигнал от диференциалното стъпало се подава към драйверното стъпало, изградено с транзисторите $T7$ и $T9$. Токът из локой на драйверното стъпало е около 7 mA . Стъпалото с транзистора $T8$ осигурява необходимия начален ток за крайните транзистори, за да работят те в режим АВ. Чрез донастройващия резистор $R25$ потенциалната разлика между гейтъвете на крайните транзистори може да достигне до $6 \div 8 \text{ V}$, т. е. да бъде по-голяма от праговите напрежения на крайните MOS транзистори, когато началният ток из локой в дрейна ще достигне до 100 mA .


Трябва да се има предвид това, че праговото напрежение на MOS транзистора намалява с повишаване на температурата и напрежението „колектор-емитер“ на $T8$ също намалява с повишаване на температурата, така че за температурна компенсация е най-добре $T8$ да се монтира върху охлаждящия радиатор на крайните транзистори. Опорните диоди $D3$ и $D4$ не позволяват напрежението „гейт-сурс“ на крайните транзистори да превиши допустимата стойност. Тези диоди, обаче поради собствения им капацитет намаляват скоростта на нарастване на сигнала.

Верижата $R32-C9$ предпазва усилвателя от високочестотно

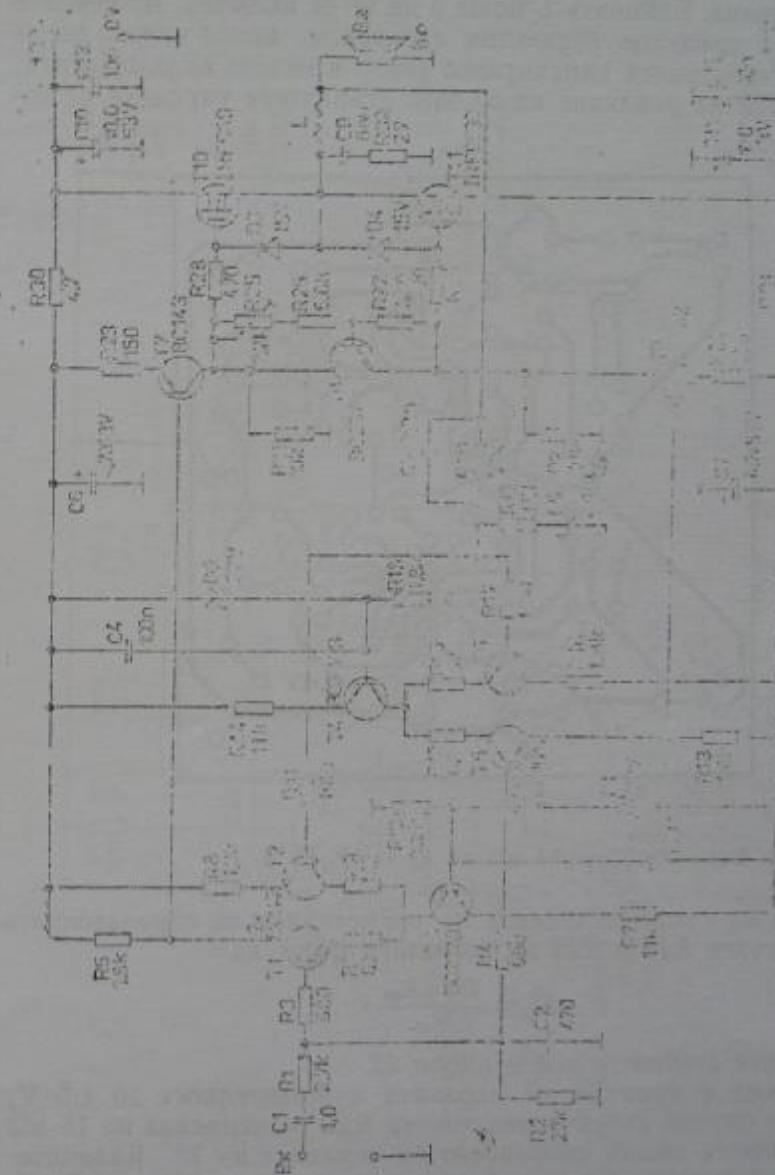

Фиг. 4.4 Нисковчастотен усилвател 35 W

самовъзбуждане. Бобината L може и да не се включва, но нейната задача е да премахне паразитни трептения, които могат да се породят от евентуален капацитивен товар в изхода на усилвателя. Коефициентът на усилване на цялото стъпало се определя от от-

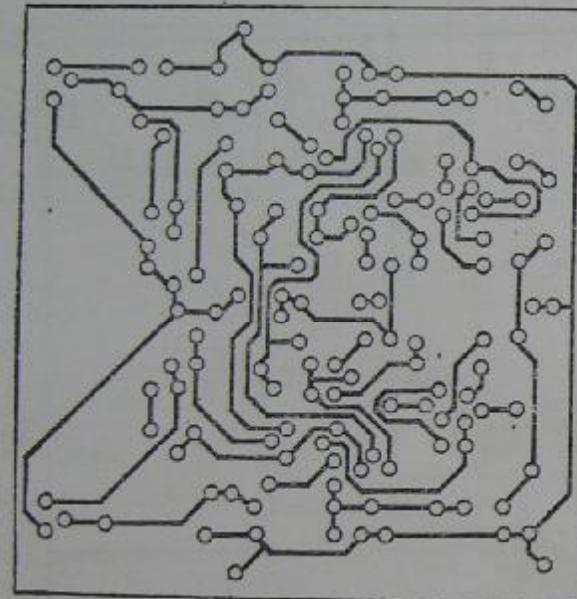

Фиг. 4.5. Печатна платка на НЧУ 35 W

ношението на съпротивлението на резисторите от отрицателната обратна връзка $R19$ и $R20$ по познатата формула

$$K_U = \frac{R_{19} + R_{20}}{R_{19}}$$


С посочените стойности той е около 23.

Възможна е промяна на входната чувствителност до 1,5 V, но в такъв случай съпротивлението на $R20$ се намалява на 18 k Ω и това променя общия коефициент на усилване на 13. Капацитетът на кондензатора $C8$ се избира в границите от 2,2 до 4,7 pF.

Захранващото напрежение ± 32 V може да се осигури от нестабилизирания токонизправител, чиято схема е показана на фиг. 2.1. Вторичните напрежения от трансформатора са по около

23 V/2 A. Изправителят е мостов от типа B30C500U, а кондензаторите са с капацитет 10 000 μ F/60 V.

Печатната платка и разположението на елементите на усилвателя са показани на фиг. 4.5 и 4.6.

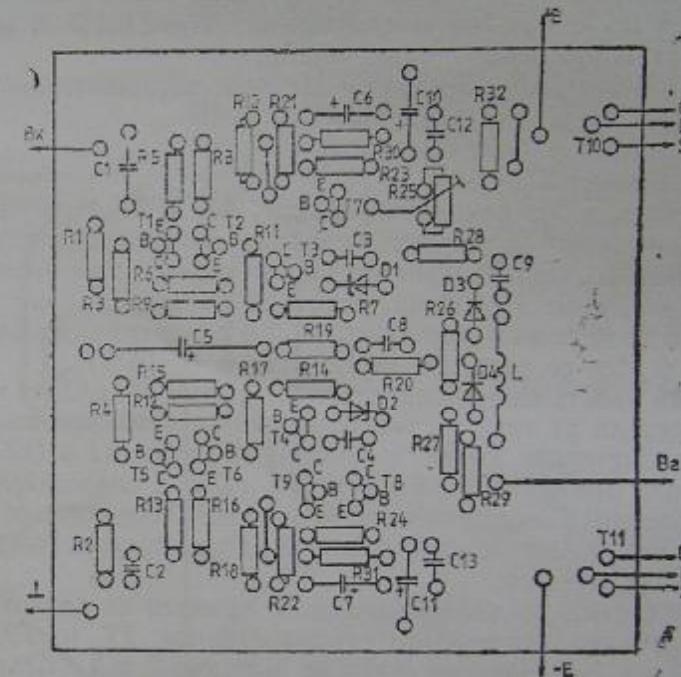

Фиг. 4.6. Монтажна схема на НЧУ 35 W

Температурният дрейф се ограничава, ако се осигури термичен контакт между транзисторите от двата входни диференциални усилвателя. Това става, като корпусите им се допрат плътно един до друг и предварително се намажат със силиконова паста.

След като всичко е проверено още веднъж много внимателно, се включва захранващото напрежение. Напрежението в изхода на усилвателя трябва да е приблизително равно на 0 V, като е допустимо отклонение от ± 20 mV. След това чрез донастройващия резистор $R25$ токът на покой се настройва на 100 mA при накъсък даден вход и отворен изход.

4.3. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ КЛАС А-АВ

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 15 \text{ W}$ върху товар 8Ω в клас А при ток на покой 1 A

$P_{\text{изх}} = 25 \text{ W}$ върху товар 8Ω в клас АБ при ток на покой 100 mA или 40 W при товар 4Ω

Кофициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,01\%$ в целия честотен обхват и при максимална изходна мощност в клас А

$K_{\text{нл}} < 0,08\%$ в клас АВ

Честотен обхват: $\Delta f = 13 \div 65 \text{ 000 Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $= 3 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $> 100 \text{ dB}$

Чувствителност: 600 mV при $P_{\text{изх}} = 15 \text{ W}$ 8Ω

790 mV при $P_{\text{изх}} = 25 \text{ W}$ 8Ω

700 mV при $P_{\text{изх}} = 40 \text{ W}$ 4Ω


Безспорно усилвателите, работещи в клас А, са най-качество-
ните, но все пак мнозина предпочитат усилватели, работещи в
клас В или АВ. Усилвателят, чиято схема е показана на фиг.
4.7, може по желание да работи в един от двата режима — А
или АВ.

Схемата е напълно симетрична. Входното стъпало е съставено от двоен симетричен диференциален усилвател. По същество то-
ва са два диференциални каскодни усилвателя, изградени с тран-
зиорите $T1-T2-T5-T6$ и $T3-T4-T7-T8$. Изходните сиг-
нали на това стъпало се получават върху резисторите $R13$ и $R16$
и се подават през емитерните повторители $T9$ и $T10$ към пред-
усилвателното стъпало, съставено от транзиорите $T11$ и $T12$.

Началният ток на крайните транзиори се настройва чрез
донастройващия резистор $R19$. Диодите $D3$ и $D4$ служат за тем-
пературия компенсация на тока на покой на крайните транзи-
стори и трябва да се монтират върху радиатора заедно с тях.


За честотна компенсация са използвани кондензаторите $C5$ и
 $C6$. Резисторите $R21$ и $R22$ са товар за транзиорите от драйвер-
ното стъпало и от тяхното съпротивление зависи усилването
на това стъпало. Крайните MOS транзиори се управляват, как-
то е известно, с напрежение.

Диодите $D5+D8$ изграждат прости, но ефективна защитна
схема, ограничаваща напрежението на крайните MOS транзи-
стори. Веригата $R28-C9$ повишава стабилността на усилвателя при
високи честоти. Бобината L и резисторът $R31$ отстраняват вли-
янието на евентуален капацитивен товар в изхода.

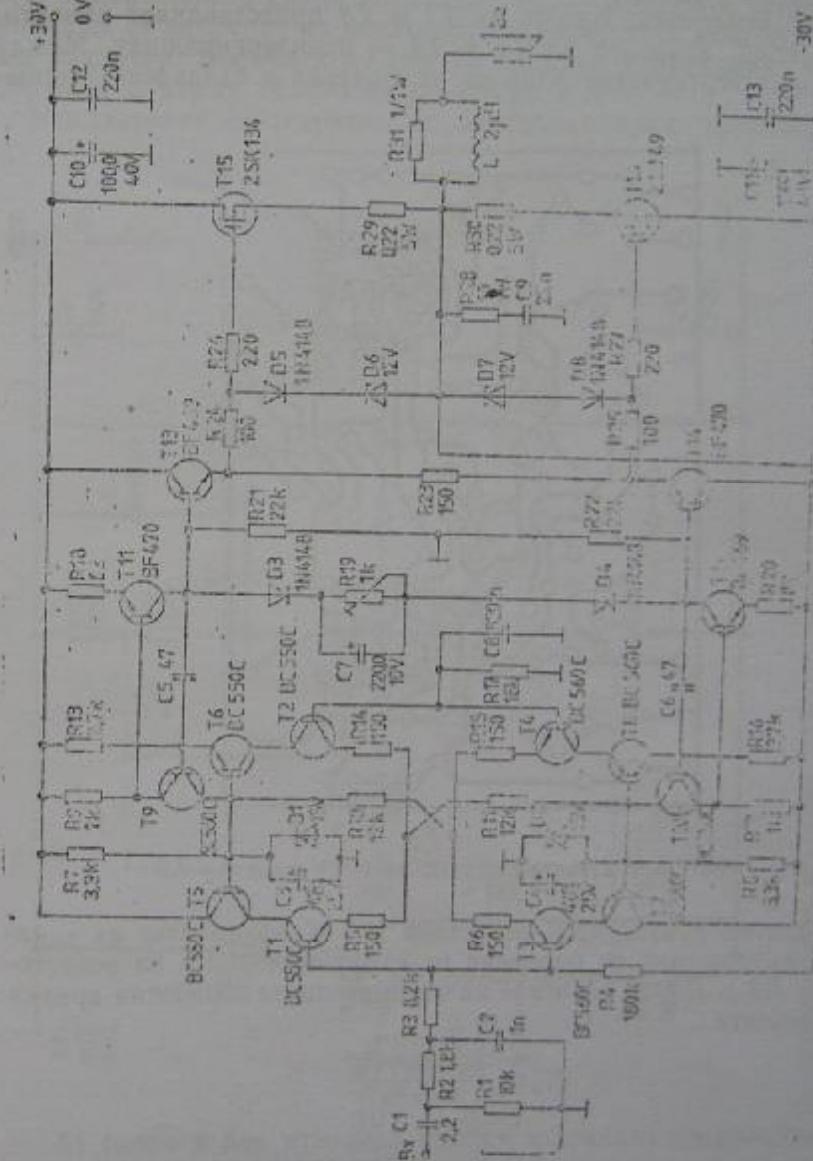

Фиг. 4.7. Нисковестотен усилвател клас А-АВ

Схемата на усилвателя принципно наподобява схемата на операционен усилвател. Базите на T_1 и T_3 представляват инвертиращият вход, а базите на T_2 и T_4 — неинвертиращият. Между изхода и инвертиращия вход на усилвателя е създадена отрица-

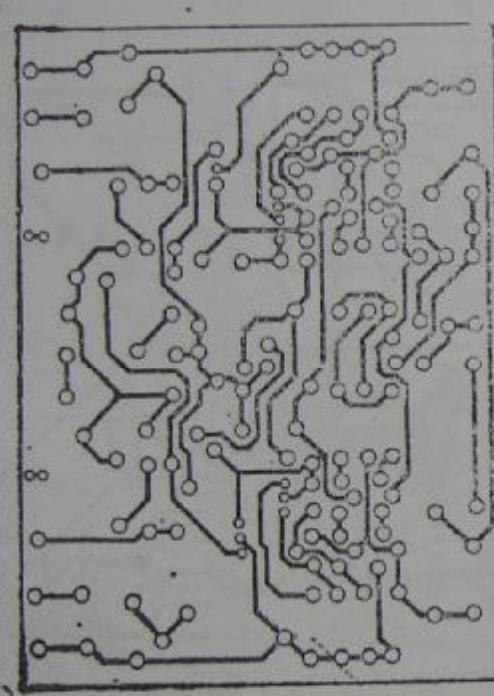

Фиг. 4.8. Печатна платка на НЧУ клас А-АВ

телна обратна връзка чрез резистора R_4 . Коефициентът на усилване по напрежение се определя от съпротивленията на резисторите R_4 , R_2 и R_3 от веригата на отрицателната обработка връзка по формулата


$$K_U = \frac{R_2 + R_3 + R_4}{R_2 + R_3}$$

и при посочените стойности на тези елементи той е около 18.

Входната филтрираща RC-група $C_1 - R_1$ отстранява постояннотоковите съставки на сигнала, докато C_2 и R_2 не допускат в усилвателя сигнали с честоти, по-високи от 90 kHz.

Крайните транзистори, закрепени върху подходящи охлаж-

дащи радиатори, се монтират направо върху печатната платка, чийто вид е показан на фиг. 4.8. По този начин се постига компактност на монтажа, а освен това се избягват много опасните за самовъзбудждането на усилвателя дълги свързващи проводници. Монтажната схема е показана на фиг. 4.9.

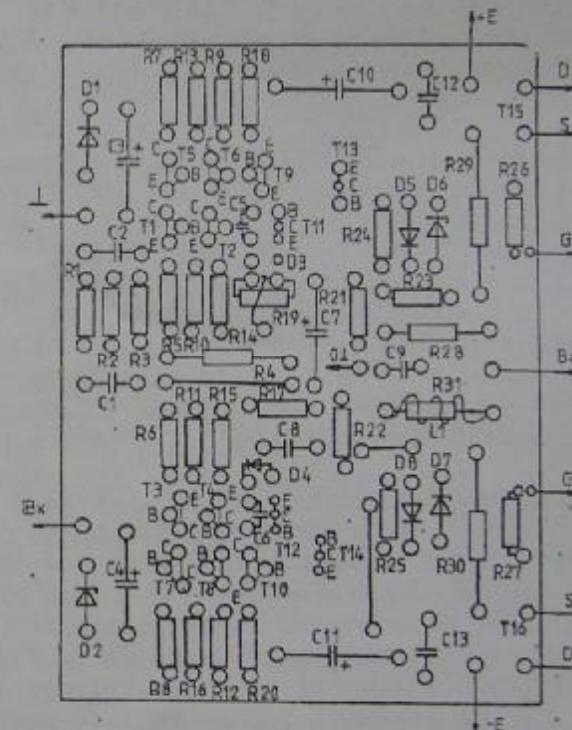

Фиг. 4.9. Монтажна схема на НЧУ клас А-АВ

За захранване на усилвателя може да се използува схемата на нестабилизирания токоизправител, показана на фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява $2 \times 28 \text{ V}_{\text{AC}}/3 \text{ A}$. Изправителят е от типа B80C10000, а филтриращите електролитни кондензатори са с капацитет 4700 или $10\,000 \mu\text{F}/40 \text{ V}$. По-големите електролитни кондензатори не са излишен лукс, а доста добро средство за намаляване на мрежовия брум.

След като се направи основна проверка на верността на монтажа, се включва захранващото напрежение. В началото се измерва постоянното напрежение в изхода на усилвателя, като то трябва да бъде приблизително равно на 0 V. Допуска се отклоне-

нение ± 20 mV. Ако отклонението е по-голямо, то се коригира с подбор на съпротивленията на резисторите R_5 , R_6 , R_{14} и R_{15} . Трябва да се има предвид, че сумите от съпротивленията на резисторите R_5+R_{14} и R_6+R_{15} трябва да остават постоянни.

След като в изхода на усилвателя е установено нулеvo ниво, се настройва необходимият ток на покой на крайните транзистори посредством донастройващия резистор R_{19} . При стойност 100 mA усилвателят работи в клас АВ. При по-големи стойности на тока усилвателят преминава в режим клас А. При 1 A е желателно захранващото напрежение да не надвишава ± 30 V.

4.4. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 60 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{max}} = 60$ W върху товар 40Ω и 35 W върху товар 8Ω

Коефициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{失}} < 0,15\%$ при 60 W/ 4Ω в целия честотен обхват и $< 0,1\%$ при 35 W/ 8Ω

Честотен обхват: $\Delta f = 15 + 60\,000$ Hz при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика ± 3 dB

Динамичен обхват: > 90 dB

Чувствителност: 800 mV

Особеното на този усилвател (фиг. 4.10) е, че с малък брой елементи и несложно схемно решение са постигнати много добри показатели.

Схемата се състои от входен диференциален усилвател, изграден с транзисторите T_1 и T_2 , драйверно стъпало с транзистора T_4 и крайно стъпало с мощните MOS транзистори T_5 и T_6 . Вместо посочените на схемата транзистори за T_5 и T_6 могат да се използват и други, например 2SK183, 2SJ49 и др.

Общата отрицателна обратна връзка е реализирана с елементите R_6 , R_8 и C_4 . Общийят коефициент на усиливане на усилвателя се определя от същите елементи по познатата вече формула


$$K_U = \frac{R_6 + R_8}{R_8}$$

и с посочените стойности той е около 22.

С донастройващия резистор R_9 началният ток на крайните транзистори се настройва на 100 mA. Стабилната работа на усилвателя при високи честоти се осигурява от елементите C_2 , L_1 , R_{16} , както и от кондензатора C^* , който може и да не се включва, ако без него усилвателят не се самовъзбуджа.


Графичният оригинал на печатната платка е показан на фиг. 4.11, а монтажната схема — на фиг. 4.12. Крайните транзистори трябва да се закрепят на подходящ за съответната мощност охлаждащ радиатор. Бобината L_1 има 10 навивки с проводник ПЕЛ — 0,5, навити върху тялото на резистора R_{16} .

Усилвателят се захранва от нестабилизиран токоизправител

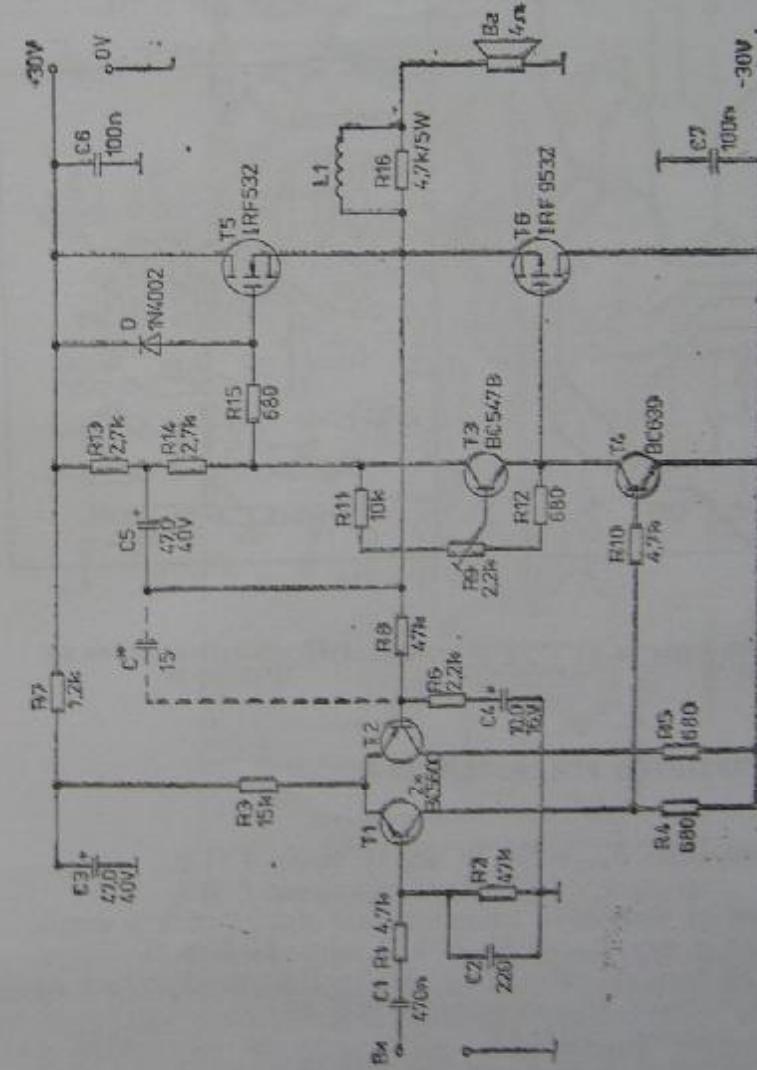


Фиг. 4.10. Нисковестотен усилвател 60 W

(фиг. 2.1) с трансформатор, осигуряващ вторични напрежения $2 \times 22 \text{ V}_{\text{AC}}/3 \text{ A}$, изправителен блок B80C3200/5000 и два електролитни филтриращи кондензатора $4700 \mu\text{F}/35 \text{ V}$.

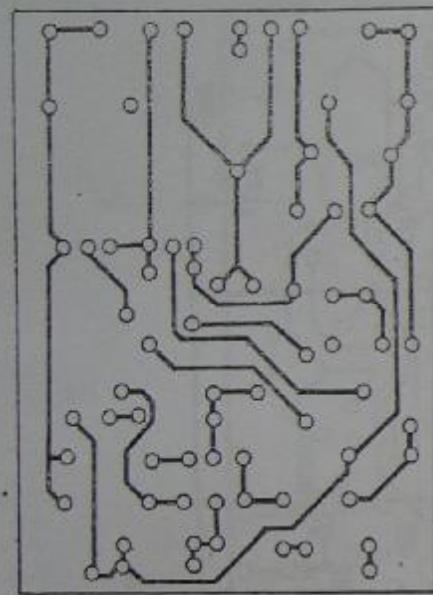

Фиг. 4.11. Печатна платка на НЧУ 60 W

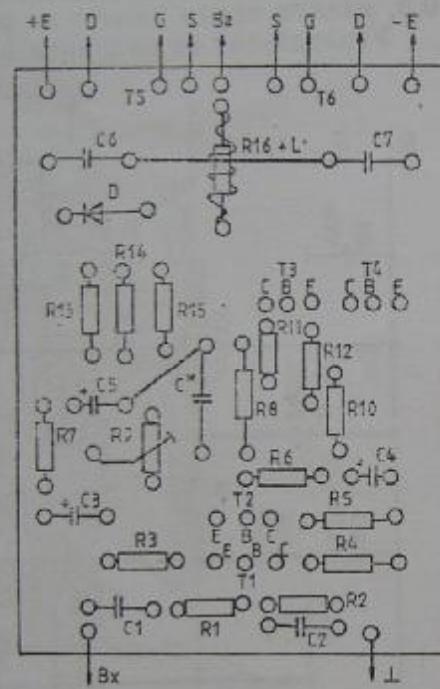

Фиг. 4.12. Монтажна схема на НЧУ 60 W

4.5. НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 250 W

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 250 \text{ W}$ върху товар 4Ω и 180 W върху товар 8Ω


Коефициент на нелинейни искрявания: $K_{\text{нл}} < 0,05\%$ в целия честотен обхват и при $P_{\text{изх}} = 180 \text{ W}/4 \Omega$ или $140 \text{ W}/8 \Omega$

Честотен обхват: $\Delta f = 20 \div 20000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 2 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $> 100 \text{ dB}$

Чувствителност: 1 V за $P_{\text{изх}} = 250 \text{ W}/4 \Omega$ и 1,2 V за $P_{\text{изх}} = 180 \text{ W}/8 \Omega$

Входното стъпало на усилвателя (фиг. 4.13) е изградено с два диференциални усилвателя (транзисторите $T1-T3$ и $T2-T4$), работещи разделно за положителната и отрицателната полувълна на входния сигнал. Техният работен режим се определя от генераторите на ток, изградени с транзисторите $T5$ и $T6$.

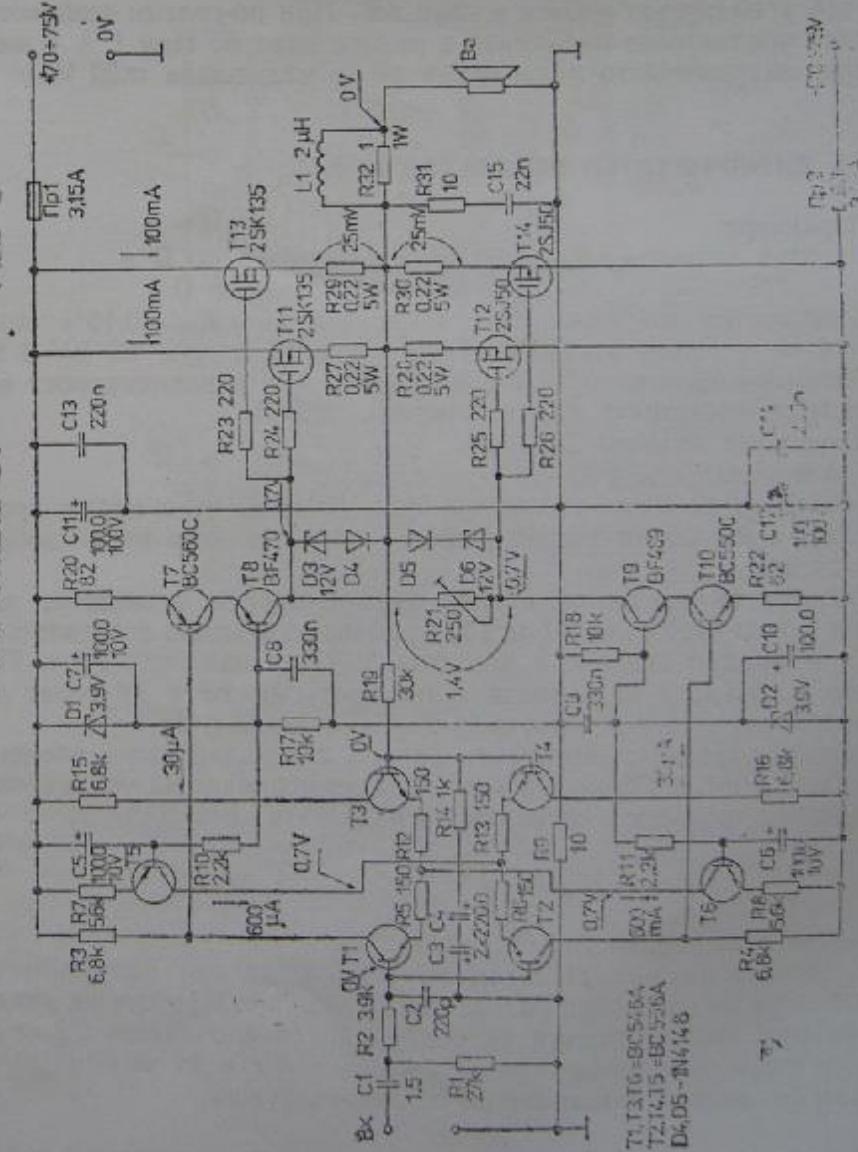

Фиг. 4.13. Нискочестотен усилвател 250 W

Сигналите от входното стъпало се подават на входовете на транзисторите T_7 и T_{10} от драйверното стъпало. В колектора на всеки от тези транзистори е включен динамичен товар, представляващ генератор на ток (с транзисторите T_8 и T_9). Драйверното стъпало осигурява необходимата стойност на управляващия сигнал за крайните транзистори $T_{11} \div T_{14}$.

Подходящ работен режим за драйверните транзистори и транзисторите от входното стъпало се осигурява от опорните диоди D_1 и D_2 заедно с кондензаторите $C_5 \div C_{10}$ и резисторите $R_{10} \div R_{11}$ и $R_{17} \div R_{18}$. Дори при колебания на захранващото напрежение режимът на работа на всички стъпала в усилвателя остава постоянен благодарение на тези елементи.

Токът на покой на крайните транзистори се настройва чрез донастройващия резистор R_{21} на около 200 mA, което е напълно достатъчно, за да няма нелинейни изкривявания в областта на превключване на транзисторите. Дрейновият ток намалява с повишаването на температурата и това позволява токът на покой да се настройва само чрез един донастройващ резистор без съответния транзистор, диод или термистор за температурна компенсация, както е при биполярните крайни транзистори.

Известно е, че зависимостта на изходния ток от входното напрежение на крайните стъпала с MOS транзистори е по-близка до линейната в сравнение с биполярните крайни стъпала. Така че тук има условия за по-малки нелинейни изкривявания.

Крайните транзистори се защитават от ограничаващата схема, изградена с диодите D_4 и D_5 и опорните диоди D_3 и D_6 . Трябва да се има предвид, че при късо съединение в изхода такова ограничаване не може да продължи безкрайно и ако през това време не изгорят предпазителите Pr_1 и Pr_2 , нищо вече не може да спаси крайните транзистори.


Общото усилване на схемата се определя от съпротивленнята на резисторите R_{14} и R_{19} от веригата на отрицателната обратна връзка по известната формула

$$K_u = \frac{R_{14} + R_{19}}{R_{14}},$$

С посочените на схемата стойности коефициентът е 32.

Крайното стъпало с транзисторите $T_{11} \div T_{14}$ не само осигурява големи изходни мощности, но то работи и при високи честоти на сигнала. Зависимостта на дрейновия ток от напрежението "гейт—сорс", а следователно и стръмността, не се променят при повишаване на честотата до няколко мегахерца. Това може да доведе и до високочестотно самовъзбуждане на усилвателя.

RC-веригата $R_{31} \div C_{15}$ служи за повишаване на устойчивостта на усилвателя. Не бива да се използува жичен резистор поради голямата му индуктивност. Веригата $L_1 \div R_{32}$ осигурява пълно или частично компенсиране на фазовото изместяване при включване на капацитивен товар в изхода на усилвателя.

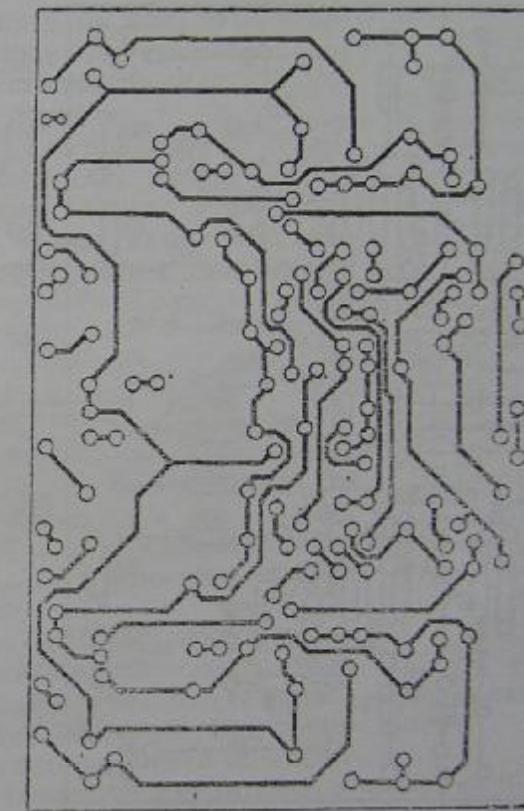


Фиг. 4.14. Печатна платка на НЧУ 250 W

Усилвателят се захранва от нестабилизиран токоизправител, схемата на който е показана на фиг. 2.1. Трансформаторът трябва да осигурява $2 \times 50V_{\text{AC}}/6$ A. Изправителният блок е мостов от типа B80C10000. Филтриращите електролитни кондензатори са с капацитет $10.000 \mu F/80 - 100 V$.

Всички елементи от схемата се монтират върху печатна платка с вида, показан на фиг. 4.14, съгласно с монтажната схема

от фиг. 4.15. Резисторите $R_{27} \div R_{30}$ се запояват на известно разстояние (5—10 mm) от платката за по-доброто им охлаждане. Краищата на бобината L_1 трябва да се зачистят много добре, тъй като то е възможност да се осъществи добър контакт при запояването към R_{32} . Веднага след монтажа пълзгачът на донастройващия резистор R_{21} се завърта нагоре (към колектора на T_8), за да няма проблеми след това при настройката и оживяването на схемата.

Изводите на транзисторите $T_1 \div T_7$ и T_{10} трябва от страната на елементите да не бъдат по-дълги от 4 mm. Радиаторите на транзисторите T_8 и T_9 се монтират вертикално на платката, като не трябва да се допират до никой от околните елементи. Край-

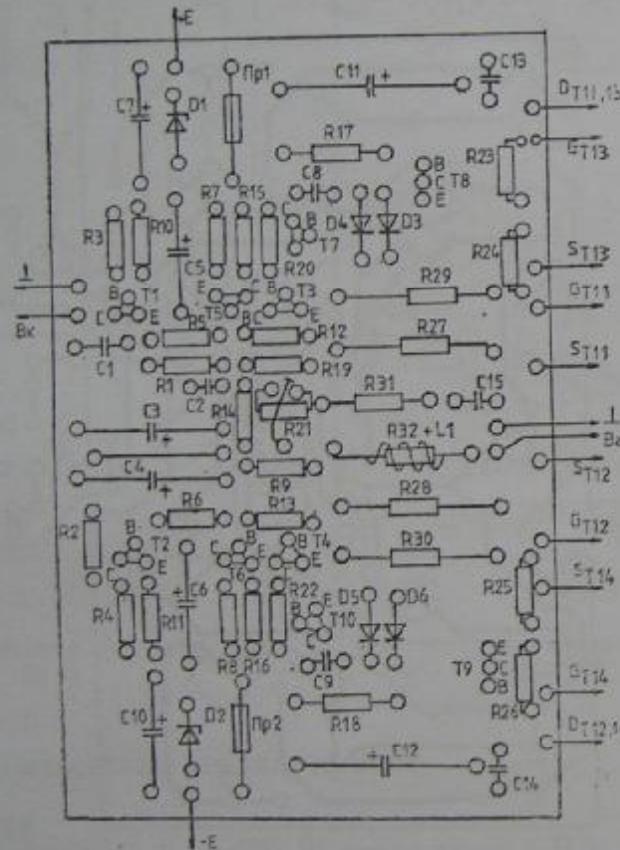

Фиг. 4.15. Монтажна схема на НЧУ 250 W

ните транзистори се монтират изолирано върху общ радиатор или се използват отделни радиатори за всеки от тях.

За да се избегне нежелано самовъзбудждане на усилвателя, е необходимо за заземяване да се използува само една точка от схемата, например „земята“ на входа на усилвателя.

След като всички елементи са монтирани и захранването е свързано (без да е включено), на мястото на Pr_1 и Pr_2 се включва по един амперметър (на обхват 1 A). Изходът на усилвателя остава освободен, т. е. без включени високоговорители. Включва се захранването и бавно се завърта пълзгачът на донастройващия резистор R_{21} , докато показанието на амперметъра стане 200 mA. Това съответствува на начален ток за всеки от MOS-транзисторите по 100 mA.


След това захранването се изключва, поставят се предпазителите Pr_1 и Pr_2 . Отново се включва захранването, като този път се измерва постоянното напрежение в изхода на усилвателя спрямо „земя“. Неговата стойност не бива да е по-голяма от ± 20 mV. При по-голяма стойност се подбират други транзистори за входното стъпало ($T_1 \div T_4$) до получаване на минимално-изходно напрежение. След това се проверяват напреженията и токовете в посочените на схемата точки и усилвателят е готов.

НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ КЛАС D

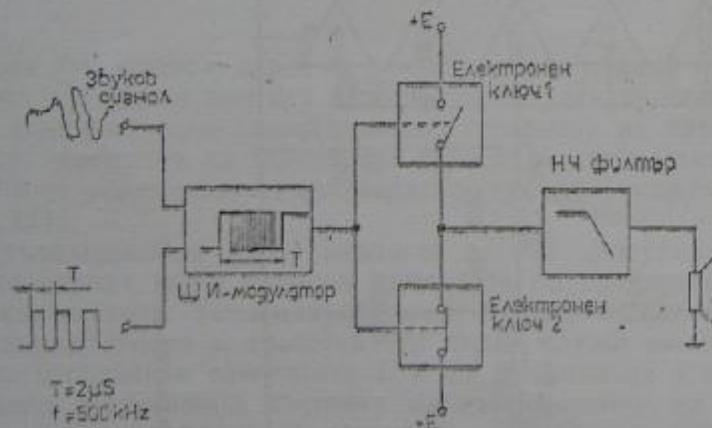5.1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Тези усилватели не са така популярни сред любителите, както например усилвателите, работещи в клас А, АВ или В, но след като се видят и преценят всички техни плюсове и минуси, може би те ще спечелят бъдещата „битка“ с другите видове усилватели. Най-същественото предимство на D-усилвателите е техният висок к. п. д. и нискожно малките нелинейни изкривявания.

В началото трябва да си отговорим на въпроса, какво всъщност представлява един D-усилвател? Наименованието D-усилвател е съвсем условно, като в практиката са известни и други наименования на този тип усилватели като ШИМ-усилвател, превключващ усилвател, PDM или РХМ-усилвател и т. н.




Принципът на работа на един D-усилвател е илюстриран с блоковата схема, показана на фиг. 5.1. Аналоговият звуков сигнал се превръща в импулсен (наричан още цифров, логически) сигнал. Известно е, че такъв сигнал се характеризира само с две

нива на амплитудата си — ниско и високо. Високото ниво остава винаги постоянно. Постоянен остава и периодът на този импулсен сигнал. Продължителността на импулса се мени в зависимост от нивото на звуковия сигнал. Както се вижда, вече не амплитудата е носител на звуковата информация, а продължителността (широкината) на импулса. Именно оттук идва и едно от имената на този тип усилватели — широчинно-импулсно модулиращи усилватели или ШИМ-усилватели.

На фиг. 5.2 са показани 23 периода на ШИМ-сигнал, модулиран от един аналогов сигнал, в случая — синусонден. Преди началото и след края на показвания период амплитудата на модулиращия аналогов сигнал е равна на нула, като в този случай импулсният сигнал е симетричен, т. е. кофициентът на запълване е 50%. За да се получи видът на характеристика за широчинно-импулсната модулация сигнал, трябва всичките 23 периода от поредицата да се наследят един до друг, спазвайки номинацията, дадена в началото и края на периодите.


Полученият ШИМ-сигнал управлява двата ключа от блоковата схема на фиг. 5.1, от която единият е отворен, а другият — затворен. При прехода на управляващия сигнал от ниско към високо ниво ключ 1 се затваря, а ключ 2 се отваря. И обратно, при „скок“ от високо към ниско ниво ключ 1 се отваря, а ключ 2 се затваря. Следователно общата точка на двата ключа се свързва последователно с положителния или отрицателният полюс на захранващото напрежение в такт с широчинно-импулсно модулиращия сигнал. Така в изхода се получават импулси с амплитуда, равна на захранващото напрежение, т. е. получава се максимално възможното усиливане по напрежение, а с това и много голямо усиливане по мощност.

Нискочестотният филтър в края на веригата от фиг. 5.1 отделя съдържащата се в импулсния сигнал полезна звукова ин-

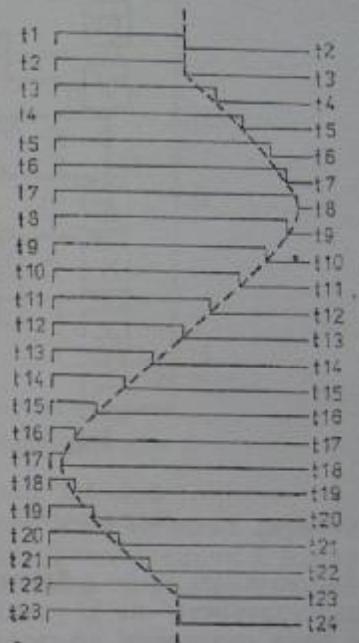

Фиг. 5.2. Синусонден сигнал модулира широчинно-импулсен сигнал

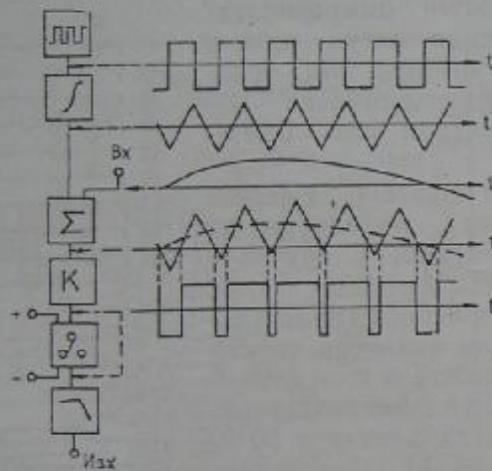формация, т. е. превръща цифровия сигнал в аналогов. При идеални условия дотук би се получил коефициент на полезно действие 100%. Понеже ключовете не са идеални, а и върху филтрите се получават известни загуби, то и к. п. д. на усилвателя като




цяло не е 100%, но е близък до тази стойност. В последно време „настъплението“ на D-усилвателите е още по-силно поради това, че бяха създадени по-съвършени електронни ключове и мощнни MOS транзиستори с много висока работна честота. Станаха възможни времена на превключване 50 нс при напрежения 160 V и токове до 10 A.

За получаването на реален усилвател, работещ в клас D, могат да се използват различни схеми. На фиг. 5.3 е показана блоковата схема на сравнително несложен D-усилвател. Импулсният сигнал с правоъгълна форма и с коефициент на запълване 50% се преобразува от един интегратор в симетрично линейноизменящо се напрежение с триъгълна форма. Това напрежение се „наслагва“ в суматора Σ върху звуковия сигнал. Сумарният сигнал се подава на компаратора K , който се превключва тогава, когато сигналът премине през нулата. В изхода на компаратора се получава правоъгълен сигнал, като продължителността (широкочината) на импулса се менят в такт със звуковия сигнал. Така полученият широчинно-импулсно модулиран сигнал се обработва по познатия вече начин.

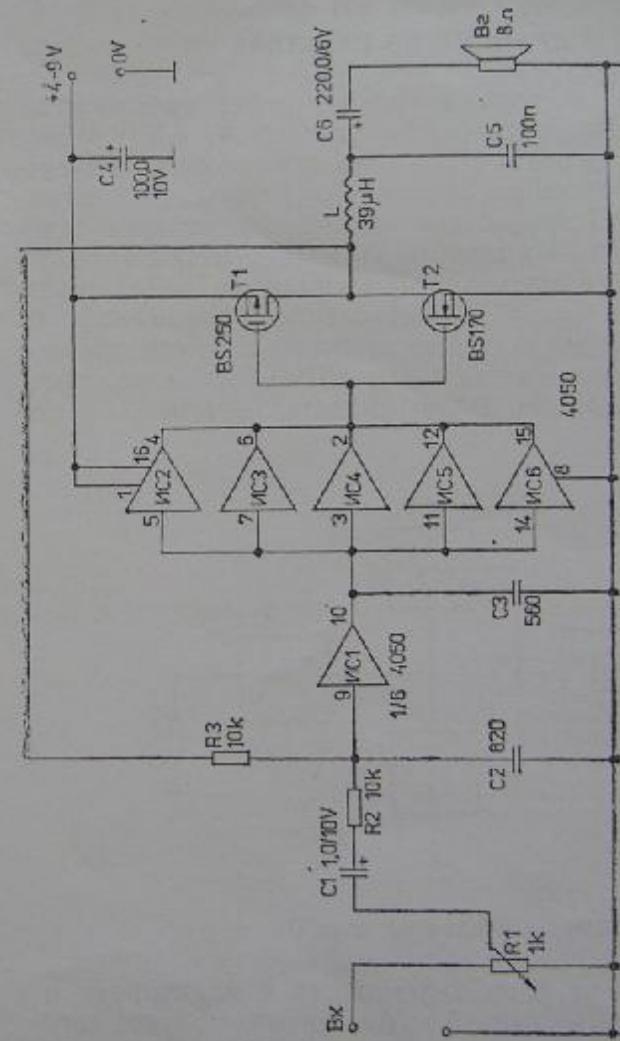
5.2. УСИЛВАТЕЛ КЛАС D

На фиг. 5.4 е показана схемата на несложен широчинно-импулсно D-усилвател.

При липса на сигнал на входа и включено захранващо напрежение кондензаторът C_2 не е зареден. В изхода на логическия елемент $IC1$ има логическа „0“. В изхода на драйверното стъпало, изградено с логическите елементи $IC2 \div IC6$, също има логи-



ческа „0“. Транзисторът T_1 от крайното стъпало се отпуска и кондензаторът C_2 започва да се зарежда през резистора R_3 . Когато напрежението върху него стане достатъчно, за да се отпуши транзисторът T_2 , кондензаторът C_2 започва да се разрежда през

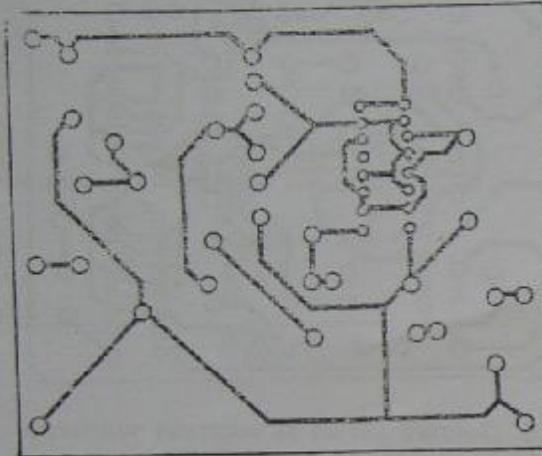


Фиг. 5.5. Печатна платка на усилвателя клас D

резистора R_3 , който е даден на „маса“ през отпусния транзистор T_2 . Този процес се повтаря непрекъснато, така че схемата действува всъщност като самоосцилиращ генератор на правозъгълни импулси. Честотата на генериране зависи от стойностите на C_2 , R_3 , C_3 и от усилването на драйверното стъпало и в случая е около 500 kHz.

Постъпващият на входа аналогов сигнал „модулира“ правоъгълния сигнал, като променя моментите на превключване при постоянна честота. Така модулираният цифров сигнал трябва да се превърне отново в аналогов. За целта служи нискочестотен филтър, изграден с елементите L и C_5 . Изходният кондензатор C_6 отделя постоянната съставка на напрежението на сигнала, така че усиленият входен нискочестотен сигнал се възпроизвежда от високоговорителя.

Захранвашото напрежение на усилвателя е между 4 и 9 V, затова могат да се използват и батерии. Консумацията без сигнал на входа при захранване 4,5 V е около 4 mA. Изходната мощност при захранване 9 V е около 300 mW и е достатъчна за малък радиоприемник.

Елементите на усилвателя се монтират върху печатна платка с графичен оригинал, показан на фиг. 5.5. Монтажната схема е показана на фиг. 5.6. Бобината L е с индуктивност 39 μ H, но

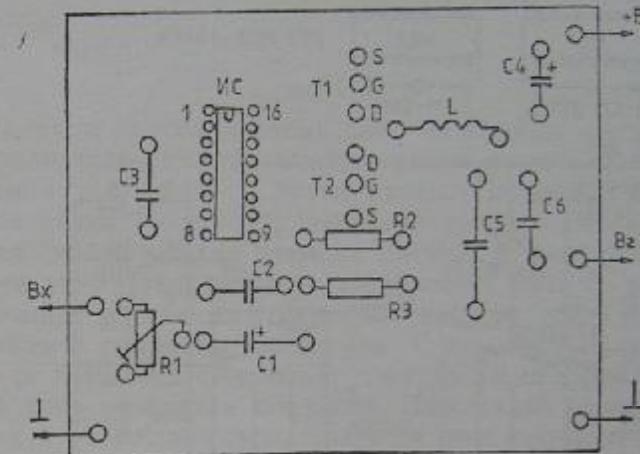

Фиг. 5.6. Монтажна схема на усилвателя клас D

тази стойност не е критична. Може просто да се вземе феритна пръчка с дължина около 10 mm от стар радиоприемник и върху нея да се навият 25–30 навивки с тънък меден проводник.


5.3. МОСТОВ НИСКОЧЕСТОТЕН D-УСИЛВАТЕЛ ЗА АВТОМОБИЛ

С изходната си мощност 10 W върху товар 4Ω този усилвател е особено подходящ за озвучаване в автомобил. Използвано е мостово свързване на два усилвателя, за да се постигне необходимата изходна мощност при сравнително ниското захранващо напрежение. Принципната схема на целия усилвател е показана на фиг. 5.7.

Сигналът от звукоизточника се подава през разделителен кондензатор на инвертиращия вход на операционния усилвател $OY1$. От изхода на втория операционен усилвател $OY2$ усиленият входен сигнал се подава на входовете на инверторите $I1+I2$.

Едното рамо на моста на D-усилвателя е съставено от инверторите $I1+I6$ и транзисторите $T1$ и $T2$, докато второто рамо на моста се изгражда от елементите $I7+I12$ и $T3$ и $T4$. Сигналите в емитерите на транзисторите $T1-T2$ и $T3-T4$ са с обратна

фаза. Особеното на това схемно решение е, че стъпалото за обръщане на фазата е включено не паралелно, а последователно, т. е. изходният сигнал от инверторите $I7+I12$ е входен за инверторите $I1+I6$ от другото рамо на моста. При достатъчно голямо

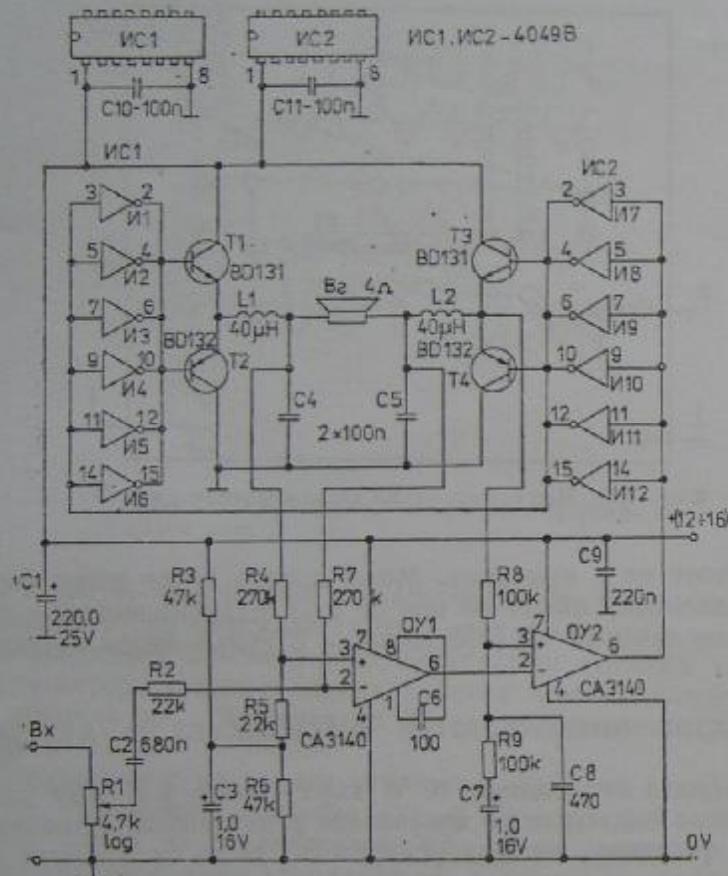


Фиг. 5.7. Мостова схема на усилвател клас D за автомобил

обързодействие на елементите изкривяванията, които биха се породили от това, са минимални.


Изходното напрежение на този D-усилвател зависи от използваните крайни транзистори. Двойката BD131—BD132 осигурява изходна мощност 10 W при нелинейни изкривявания под 0,3%. По-нататъшното увеличаване на мощността води до увеличаване на нелинейните изкривявания. Вместо тези транзистори

могат да се използват и други, например BD247—BD248, което дава мощността, при която коефициентът на нелинейни изкривявания остава под 0,3%, вече е само 8 W.

Понякога в автомобила могат да се появят смущения, прими-

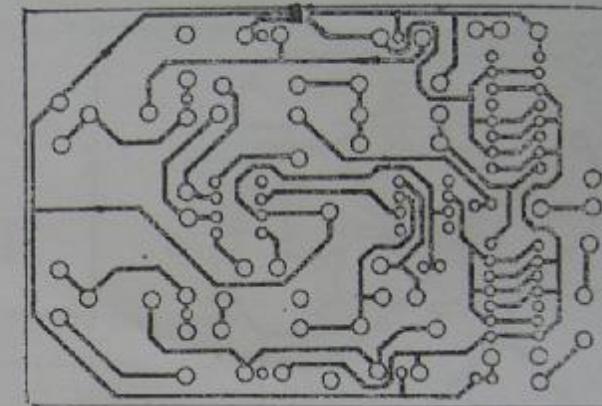

Фиг. 5.8. Печатна платка за мостовия усилвател

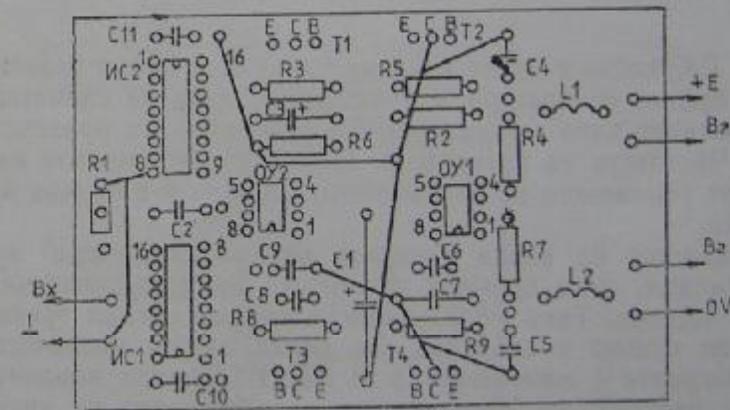


Фиг. 5.9. Монтажна схема за мостовия усилвател

чени от електрическата инсталация на самия автомобил. За отстраняването им е необходимо последователно на захранването да се включи бобина с индуктивност 1 мН, а паралелно — един кондензатор — 2200 μ F/25 V.

Усилвателят консумира в активен режим до 1,5 А. Графичният оригинал на печатната платка, върху която се монтират елементите на усилвателя, е показан на фиг. 5.8, а монтажната схема — на фиг. 5.9. Много важно условие за стабилната работа на усилвателя е здравото му закрепване в автомобила.

ГЛАВА 6 УСИЛВАТЕЛНИ УРЕДБИ

Дотук бяха описвани схеми само на крайни мощни нискочестотни усилватели. Усилвателните уредби включват в себе си освен мощния усилвател и други възли. На фиг. 6.1 е показана блоковата схема на една усилвателна уредба. Тя съдържа предусилвател, който усилва входния сигнал до подходяща за мощния крайен усилвател стойност, още повече като се има предвид, че различните източници (грамофон, касетен дек и др.) осигуряват сигнали с различна амплитуда. С помощта на тонкоректора може да се коригира частотният спектър на получавания сигнал, тъй като това се налага понякога. Защитните схеми за мощния усилвател и за високоговорителите са необходим елемент от всяка съвременна усилвателна уредба, тъй като предотвратяват повреждането на скъпи елементи от усилвателя и озвучителните

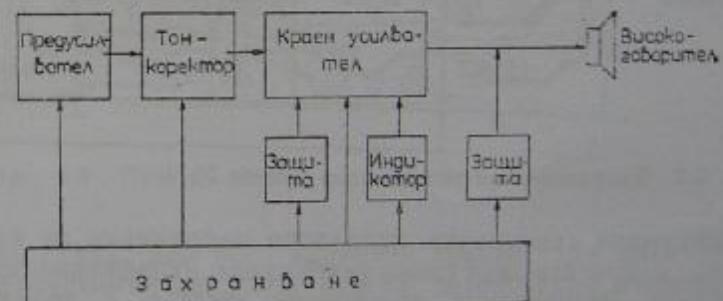


Фиг. 6.1. Блокова схема на усилвателна уредба

ла. Нивоиндикаторът е необходим, за да може да се следи визуално моментната изходна мощност на усилвателя. Оформен по подходящ начин, той придава красив и естетичен външен вид на кутията на усилвателя.

6.1. УСИЛВАТЕЛНА УРЕДБА 70 W

6.1.1. Токозахраниващ блок

Това е на пръв поглед най-простият, но същевременно най-труден за реализиране блок от уредбата. Принципната схема на токоизправителя е показана на фиг. 6.2. Във вторичната страна на трансформатора има две изправителни групи, едната от

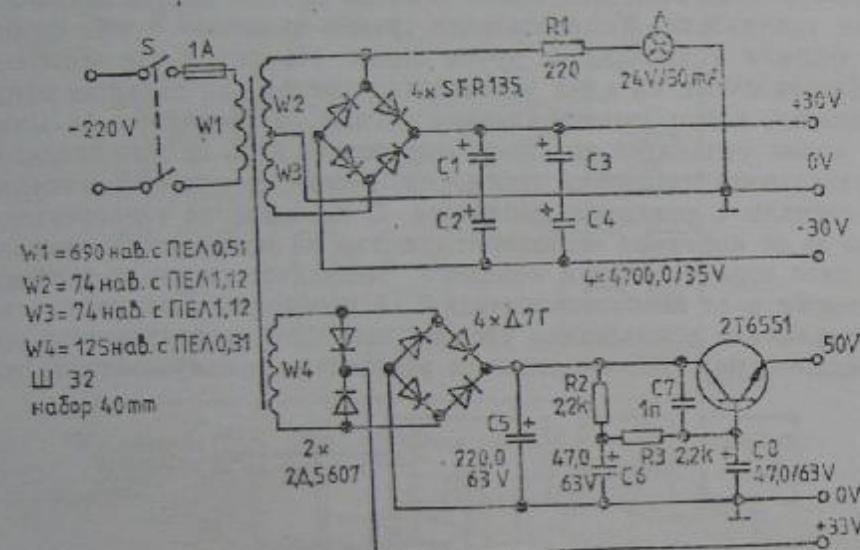

Фиг. 6.2. Захранване за усилвателна уредба 70 W

които осигурява симетрично изправено напрежение за крайния усилвател, а другата осигурява захранващо напрежение за предусилвателите. Включеният електронен филтър с транзистора 2T6551 силно намалява брума от мрежата. Високото захранващо напрежение за предусилвателните стъпала +50 V е избрано, за да се даде възможност на входовете да се подават входни сигнали с нива до 3 V, без да се използват входни делители, които по принцип влошават динамичните качества. Изправеното от диодите 2Д5607 напрежение управлява схемата за защита на високоговорителите.

6.1.2. Краен мощен усилвател

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 70 \text{ W}$ върху товар 4Ω

Коефициент на нелинейни искривявания: $K_{\text{иск}} < 0,1\%$ в целия честотен обхват и при $P_{\text{изх}} = 70 \text{ W}$

Честотен обхват: $\Delta f = 5 \text{ Hz} \div 100 \text{ kHz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 1 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $>100 \text{ dB}$


Чувствителност: 800 mV

Входното стъпало на усилвателя (фиг. 6.3) е изградено от два диференциални усилвателя с транзисторите $T1-T3$ и $T2-T4$. Два симетрични генератора на ток с транзисторите $T5$ и $T6$ осигуряват съответно захранването на диференциалните усилватели. Сигналите от изходите на диференциалните усилватели се подават към базите на транзисторите $T7$ и $T8$ от предусилвателното стъпало.

Характерно за тази схема е малко по-особеното включване на транзисторите от крайното стъпало. Тук за разлика от известните схеми товарът е включен в колекторните вериги на крайните транзистори, т. е. те работят и като усилватели на напрежение по схема с общ емитер. Крайните транзистори са свързани като съставен транзистор по схема Лин-Дарлингтон ($T10-T12-T16$ и $T11-T13-T17$). Транзисторите от крайното стъпало са обхванати от местна ОOB чрез делителите, включени между колектора на $T16$ и емитера на $T10$, съответно $T17$ и $T11$. Избраният коефициент на усилване по напрежение е 3. Това схемно решение предлага няколко съществени предимства, като например това, че входният сигнал на крайното стъпало може да е с три пъти по-малка амплитудата. Това дава възможност входното стъпало да се захранва с по-ниско стабилизирано напрежение, което улеснява осигуряването на нулевото постоенотоково напрежение в изхода на усилвателя при всички режими на работа.


Схемата за осигуряване на начален ток за крайните транзистори включва в себе си транзистора $T9$, компенсиращ промените на този ток при промени на околната температура, и монтирания върху радиатора на някой от крайните транзистори диод $D7$, компенсиращ тези промени при промяна на температурата на крайните транзистори.

Схемата за защита на крайните транзистори от късо съединение е изградена с два транзисторни ключа — $T14$ и $T15$. Чрез делителите $R35-R37$ и $R36-R38$ на техните бази е подадено

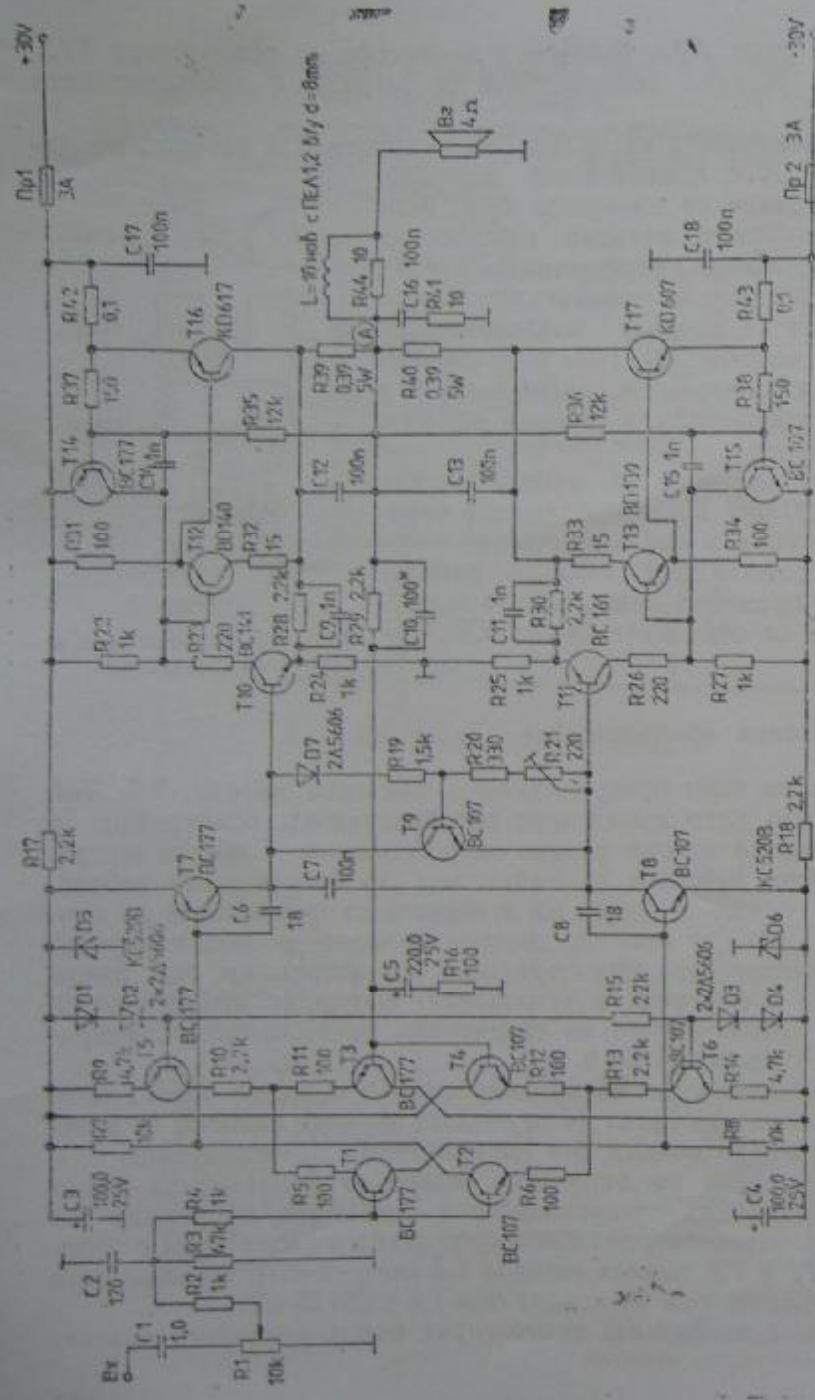

Фиг. 6.3. Краен монтичен усилвател 70 W

напрежение около 0,4 V. Повишаването на това напрежение, а оттам и затварянето на ключовете (отпускането на транзисторите) става от повишаването на пада на напрежението върху резисторите $R39$ и $R40$, включени в емитерните вериги на крайните

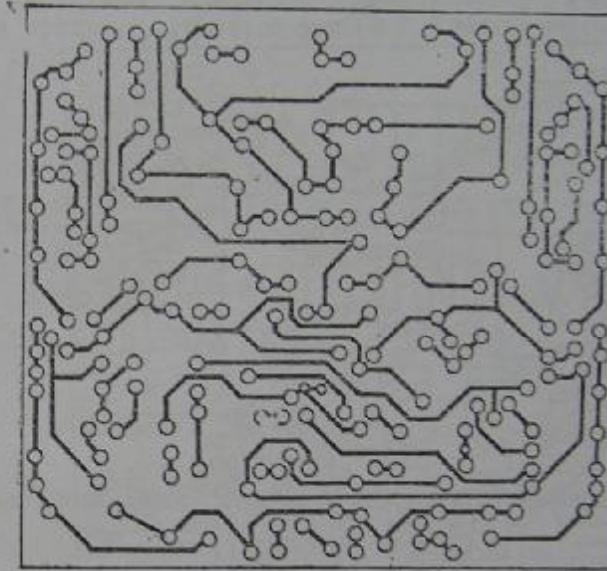

Фиг. 6.4. Печатна платка за усилвател 70 W


транзистори. Така, ако през крайните транзистори пропада по-голямо от допустимия ток, защтата се задействува и предпазва мощните транзистори.

Стабилната работа на схемата се осигурява от кондензаторите $C2$, $C6$, $C8$, $C14$ — $C16$ и резистора $R41$.

Елементите на схемата се монтират на печатна платка с графичен оригинал, показан на фиг. 6.4, съгласно с монтажната схема, показана на фиг. 6.5. Крайните транзистори се монтират върху подходящи охлаждащи радиатори. Транзисторите трябва да са надеждно изолирани посредством изолационни подложки и топлопроводяща (силиконова) паста от радиаторите. Добре е радиаторите да са почертани — елоксирани или боядисани със специален черен лак.

Преди да се включи захранването, предпазителите се изваждат и на тяхно място се включват амперметри на обхват 3 A.

Към изхода, в който не е включен високоговорител, се включват осцилоскоп и волтметър. Входът се дава на „маса“. След включване на захранването се следи картината в изхода на усилвателя (евентуална появя на паразитни трептения) и токът, който с по-

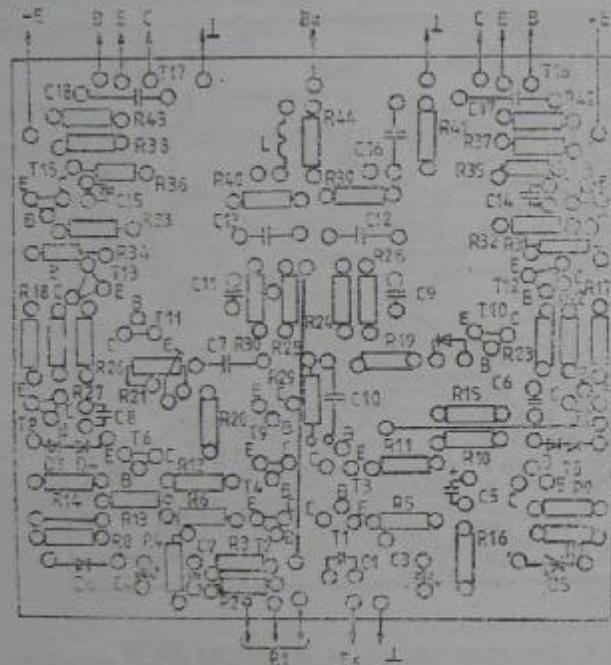

Фиг. 6.5. Монтажна схема за усилвателя 70 W

мощта на донастройващия резистор R_{21} се настройва на 120 mA.

След това от тонгенератор на входа се подава синусоиден сигнал с честота 1000 Hz. Върти се плавно плъзгачът на входния потенциометър R_1 и се следи изходното напрежение. При изправност на схемата ограничаването на синусоидата настъпва едновременно отдолу и отгоре при стойност около $20 V_{eff}$ на изходното напрежение.

Следващият етап от настройката е с включен товар, представляващ жичен резистор 4Ω с подходяща мощност (може да бъде потопен в чаша с вода). Подава се сигнал от тонгенератора и при максимална изходна мощност се отчитат стойностите на токовете в двата клона на схемата. Ако се установи разлика, по-голяма от 100 mA, е необходимо да се промени съпротивлението на рези-

стора R_{32} , респ. R_{33} , включен в колектора на транзистора $T12$, респ. $T13$. Накрая амперметрите се заменят с предпазителите $Pr1$ и $Pr2$.

За окончателната настройка на усилвателя е необходимо изследването му с правоъгълни импулси. Това изследване се извършва при ниво 1/3 от номиналната изходна мощност (в изхода е измерено напрежение $9,7 V/4 \Omega$), като от генератор на правоъгълни импулси на входа се подават последователно сигнали с честоти 40, 1000 и 20 000 Hz. Видът на осцилограмите, наблюдавани в изхода на усилвателя, е показан на фиг. 6.6 a, б и в.

Ако при подаване на входен сигнал с честота 20 000 Hz се наблюдават паразитни трептения в хоризонталните части на осцилограмата (фиг. 6.6 г), е необходимо да се променят капацитетите на кондензаторите от обратните връзки $C9$, $C10$ и $C11$.


6.1.3. Входен предусилвател

Схемата на този предусилвател е показана на фиг. 6.7. Той служи главно като импедансен преобразувател, осигуряващ за целия усилвател високо входно съпротивление. Схемата отстранява вредното действие на капацитета на свързващите кабели, които при голяма стойност на изходното съпротивление на звуковия източник (до няколко десетки килоома в някои случаи) влошават честотната характеристика на източника още преди сигналът да е постъпил в усилвателя. Входният предусилвател позволява използването на стандартни тончестотни (екранирани) кабели с дължина до 5 м.

Максималното ниво на входния сигнал е около 3,5 V, като към предусилвателя могат да се подават звукови сигнали от всички стандартни източници без допълнително преобразуване.


За осигуряване на достатъчен резерв от усиливане за целия усилвател входният предусилвател е оразмерен да усилява 2,5 пъти (8 dB). Първото комплементарно стъпало, изградено с транзисторите $T1$ и $T2$, усилява сигнала 1,4 пъти (3 dB), а следващото стъпало с транзистора $T3$ усилява още 1,8 пъти (5 dB).

Елементите от схемата се монтират върху печатната платка,

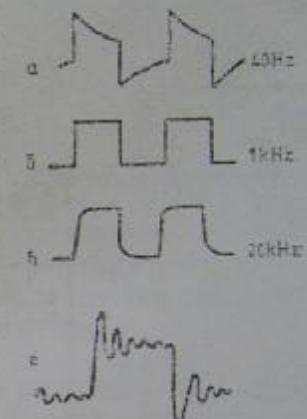


Фиг. 6.6. Осцилограми в изхода на усилвателя


фичен оригинал е показан на фиг. 6.8. При правилен
въглосно с монтажната схема от фиг. 6.9) и изправни
схемата не се нуждае от никаква настройка. Еventуални
на усилването могат да се извършат чрез подбор на
еинето на резистора R_7 .

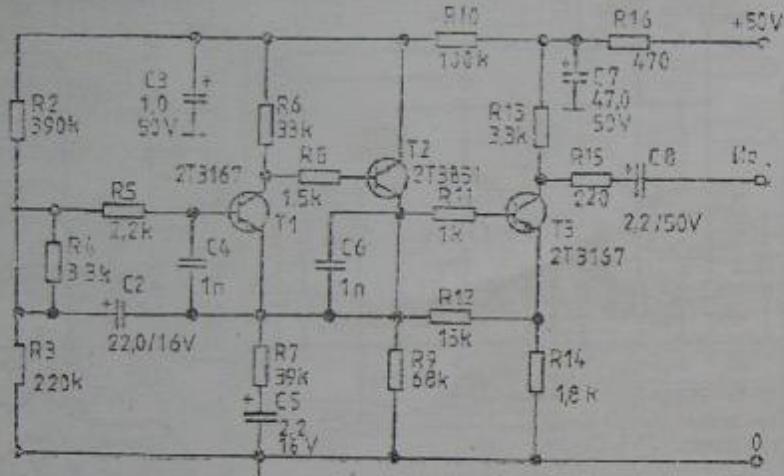

Фиг. 6.7. Входен предусилвател

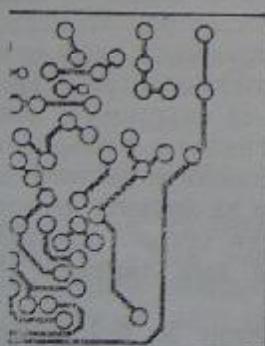


Лепчена платка за
предусилвател

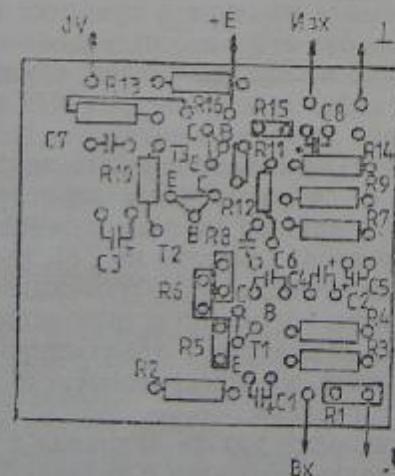

Фиг. 6.9. Монтажна схема за
входния предусилвател

6.1.4. Предусилвател за магнитна грамофонна доза

Принципната схема на този предусилвател е показана на
фиг. 6.10. Той има голямо усилване и широк динамичен обхват
на входа. В същно отношение грамофонният предусилвател
подобен на предусилвателя от фиг. 6.7. Състои се от комплемен-

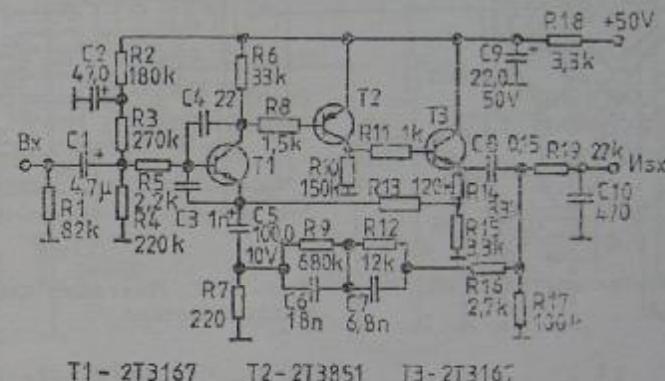


Фиг. 6.10. Предусилвател за Магнитна грамофона доза


тарен усилвател с транзисторите T_1 и T_2 и от емитерен повтори-
тел с T_3 . Честотнозависимата обратна връзка представлява
сложен RC-фильтър, включен между емитерите на транзистори
 T_3 и T_1 . Чрез подбор на съпротивлението на резистора R_7 мож-
да се коригира усилването на схемата, което при посочените сто-
кости на елементите и честота 1 kHz е 80.

Входният импеданс на схемата е $47 \text{ k}\Omega$, а чувствителността
е 1.8 mV за изходно напрежение 140 mV и 45 mV за изход-
напрежение 3.5 V .


Графичният оригинал на печатната платка на предусилвател
е показан на фиг. 6.11, а монтажната схема — на фиг. 6.1
След като се извърши проверка за правилността на монтажа,
помощта на осцилоскоп и тонгенератор се проверява работосп-
особността на предусилвателя. Проверка на честотната характ-
ристика по нормата RIAA се извършва, като се вземе предзи-
характеристиката, показана на фиг. 6.13. Пътищата линия п-
казва теоретичната характеристика, а прекъсваната линия — реа-
ната. За граничните честоти 50 и 2150 Hz са допустими отклон-
ния до -3 dB , а за граничните честоти 500 и 21500 Hz допуст-
мото отклонение е $+3 \text{ dB}$.

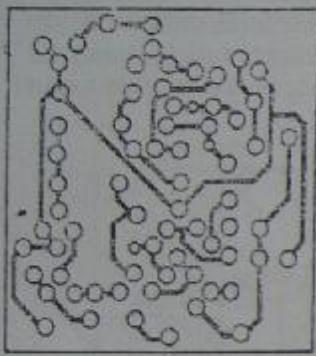

Фиг. 6.11. Печатна платка за предусилвателя

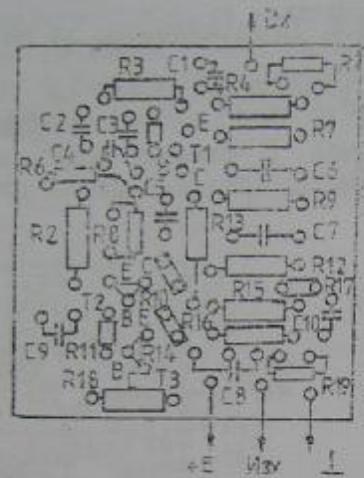

Фиг. 6.12. Монтажна схема за предусилвателя

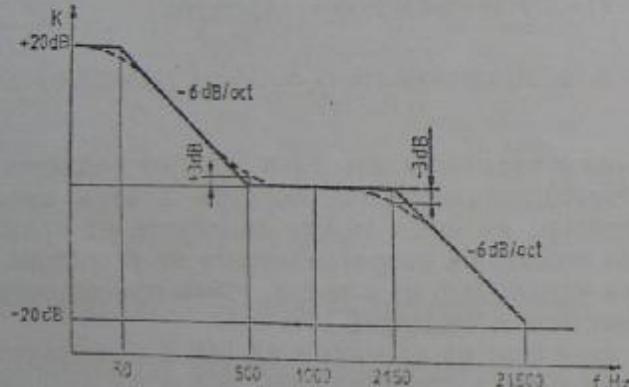


Фиг. 6.13. Честотна характеристика с RIAA корекции

6.1.5. Тонкоректор

Тонкоректорът е неделима част от съвременната усилвателна уредба. С негова помощ музикалната картина се обогатява, става по-пълна, по-живя, по-цялостно се използват възможностите на озвучителните тела и особено на помещенията.

Схемата на тонкоректора е показана на фиг. 6.14. Обхватът му на регулиране е ± 15 dB при 30 Hz и ± 15 dB при 15 kHz. Схемата на този тонкоректор е изградена на принципа на съби-

рателното смесване с използване на два отделни канала за регулируемите честотни ленти. По този начин се постига пълна автономност при регулирането на тона, в резултат на което физиологичното усещане при „повдигането“ или потискането на усилва-

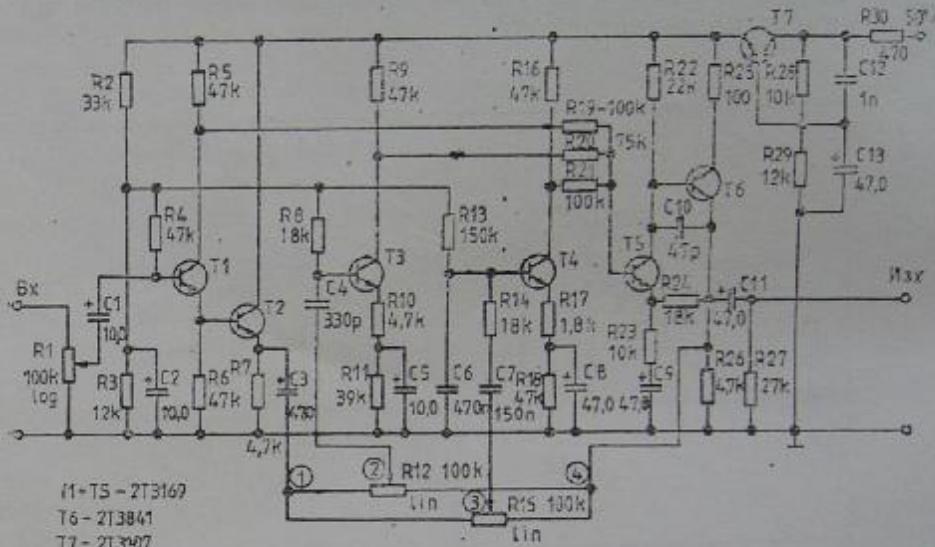

Фиг. 6.14. Тонкоректор


щето за високите или ниските честоти не е съпроводено с чувство за промяна на общата гръмкост на звука.

Първото стъпало, изградено с транзистора T_1 , е честотно-зависимо и, без да усилва, служи за обръщане на фазата на сигнала, който през резистора R_{19} се подава на входа на смесителя, съставен от комплементарната двойка транзистори T_5 и T_6 . Транзисторът T_2 е включен като емитерен повторител, към изхода на който са свързани двета коригиращи потенциометри R_{12} и R_{15} . Другите краища на тези потенциометри са свързани с изхода на тонкоректора (емитера на T_6), където сигналът е с обръната фаза.


„Повдигането“ или потискането за високите честоти става в стъпалото, изградено с транзистора T_3 , а за ниските честоти това става в стъпалото с транзистора T_4 . При средно положение на пъзгачите на потенциометрите схемата има линейна честотна характеристика.

Тонкоректорът се захранва с напрежение 50 V през електроен филтър, изграден с транзистора T_7 . Всички елементи от схемата се монтират върху печатна платка с вида, показан на фиг.

6.15, по начин, показан на фиг. 6.16. При правилен монтаж и изправни елементи схемата заработка веднага и няма нужда от настройка.

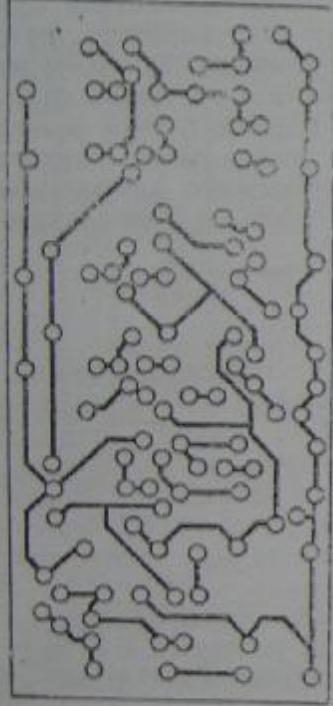

Фиг. 6.15. Печатна платка за тонкоректора

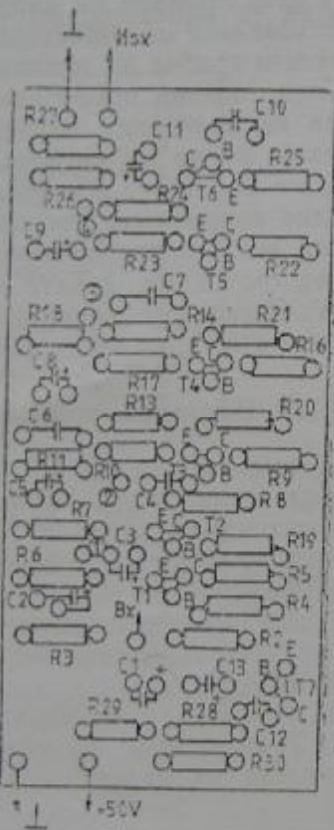


Фиг. 6.16. Монтажна схема за тонкоректора

6.1.6. Защитна схема за високоговорителите

При включване на захранването тази схема забавя включването на озвучителните тела с около 5 s — до установяването на постояннотоковите режими в усилвателя. При изключване на захранването тя веднага изключва озвучителните тела от изхода на усилвателя. Също така при неизправност в крайния мощен усилвател (пробив в транзисторите, късо съединение и др.), ко-

гато в изхода се появява постоянно напрежение, по-високо от 5 V, защитната схема изключва озвучителните тела.

Схемата за защита е показана на фиг. 6.17. При включване на захранването положителното напрежение 33 V се подава през

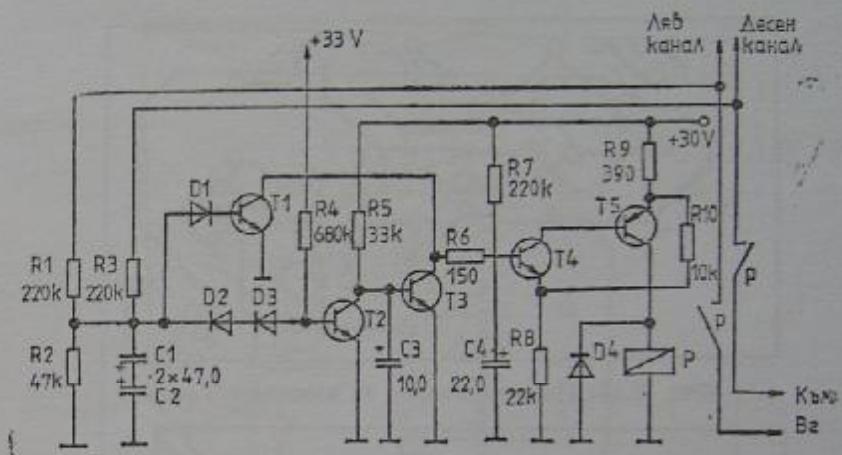


Фиг. 6.17. Защитна схема за високоговорителите

резистора R_4 на базата на транзистора T_2 и той се отпушва. В резултат на това транзисторът T_3 се запушва и от този момент нататък започва зареждането на кондензатора C_4 . Зареждането трае около 5 s, след което транзисторът T_4 се отпушва. Отпушва се и транзисторът T_5 , в колекторната верига на който е включено реле. Релето се задействува и включва озвучителните тела към изхода на крайния усилвател.


При изключване на захранването напрежението 33 V отпада и транзисторът T_2 се запушва. Вследствие на това транзисторът T_3 се отпушва, а това предизвиква прекъсване на веригата на релето чрез съответно запушване на транзисторите T_4 и T_5 .

Евентуално появило се положително напрежение в изхода на усилвателя се подава през делителя $R_1 - R_2$ (レス. $R_3 - R_2$ за другия канал на стереоусилвателя) на базата на транзистора T_1 . Ако това положително напрежение е по-голямо от 5 V, транзисторът T_1 се отпушва, което довежда до запушването на транзисторите T_4 и T_5 и релето и изключва озвучителните тела.

При появя на отрицателно постоянно напрежение в изхода на усилвателя то се подава през същия делител на базата на транзистора T_2 . Когато отрицателното напрежение стане по-голямо от 5 V (по абсолютна стойност), транзисторът T_2 се запушва и релето се изключва отново.

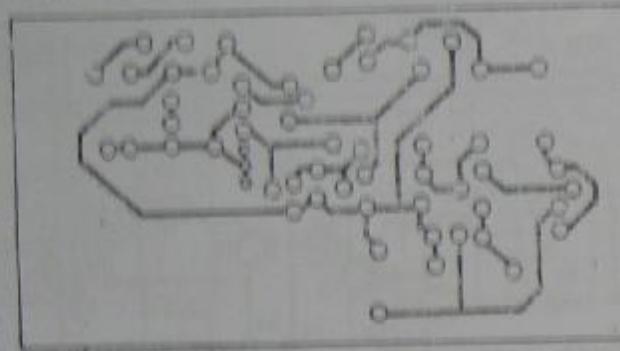

Фиг. 6.18. Печатна платка за защитата

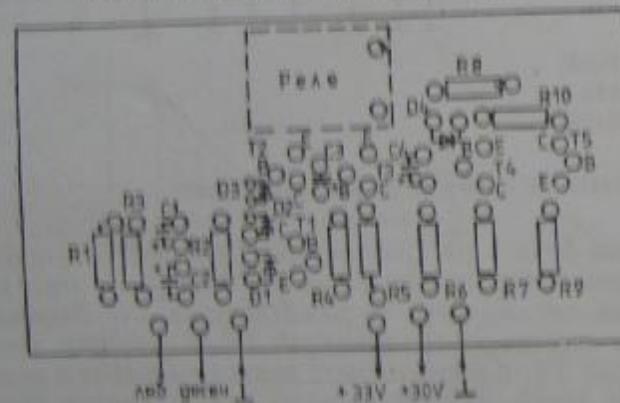

Фиг. 6.19. Монтажна схема за защитата

Двета кондензатора C_1 и C_2 са свързани настъпенно и образуват неполарен кондензатор, който е предиазначен да филтрира нискочестотното напрежение, приложено върху входните делители.

Всички елементи от схемата се монтират върху печатна платка, чийто графичен оригинал е показан на фиг. 6.18. След внимателна проверка на правилността на монтажа съгласно с монтажната схема от фиг. 6.19, на схемата се подава захранващо


напрежение $+30\text{ V}$, като отделно тя се свързва към напрежението $+33\text{ V}$. При включване на захранването релето трябва да се включи след около 5 s . Времето на включване може да се промени чрез промяна на капацитета на кондензатора C_4 или на съпротивлението на резистора R_7 . При изключване на захранването релето трябва да изключи веднага.

След това се проверява действието на защитната схема при появя на постоянни напрежения в изхода на усилвателя, като на двета входа на схемата, към които се включват изходите на крайния усилвател, се подава положително, а след това и отрицателно напрежение със стойност 5 V . И в двета случая релето трябва веднага да изключи озвучителите тела и да се задържи в това състояние, докато на входа има приложено напрежение $\pm 5\text{ V}$. Релето трябва да се включи отново около 5 s след изключването на входното напрежение $\pm 5\text{ V}$.

6.1.7. Нивоиндикатор

За индикране на изходната мощност се използват главно два вида индикатори. На фиг. 6.20 е показана схемата на стрелкови индикатор, която се включва в изхода на крайното стъпало (в точка A). Настройката се прави, като на входа на индикатора се подава еталонен сигнал, съответстващ на максимална изходна мощност, и посредством донастройващия резистор R_8 стрелката на измервателната система се настройва на максимално отклонение.

На фиг. 6.21 е показана схемата на светодиоден нивоиндикатор. Транзисторът T_1 изпълнява ролята на усилвател и служи за ароминка на чувствителността на индикатора. Това става с

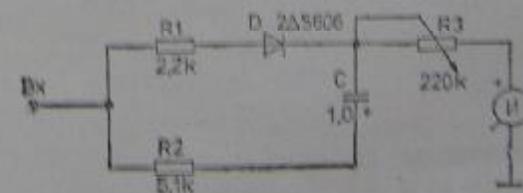


Фиг. 6.20. Стрелкови индикатор на ниво

помощта на превключвателя S , който шунтира резистора R_1 , участвуващ във входния делител на схемата. Позиционната чувствителност е необходимост, практикувана от практиката, тъй като в домашни условия рядко се ползва максималната мощност на

усилватели. При включване на резистора индикаторът в крайно положение (когато свети и последният светодиод) показва максималната мощност на усилвателя (в случая 70 W).

След усилвателното стъпало сигналът се детектира от дио-

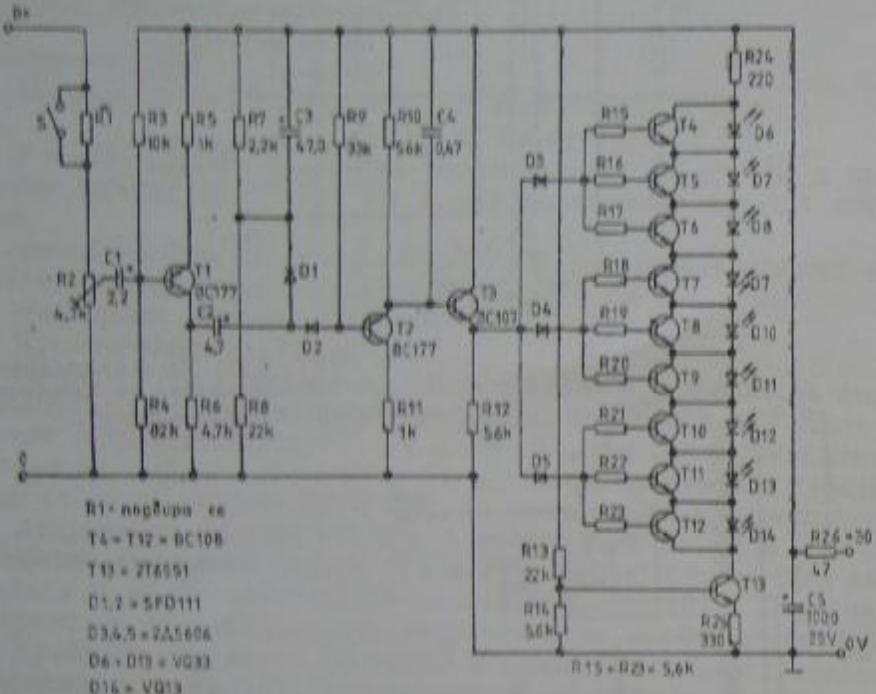


Фиг. 6.21. Светодиоден нивониндикатор

дите $D1$ и $D2$. Полученият управляващ сигнал постъпва на базата на транзистора $T2$, който заедно с $T3$ е свързан като емитерен повторител. Сигналът от изхода на транзистора $T3$ управлява транзисторните ключове за светодиодите. Напрежението в емитера на $T3$ спада пропорционално на нарастването на входния сигнал. Спадането на управляващия сигнал предизвиква последователно отпускане на транзисторите $T4 + T12$, в резултат на което се включват и съответните светодиоди. При увеличаване на входното напрежение последователно светват диодите от $D6$ до $D14$ със стъпка 12,5% по напрежение. Максималното ниво на показанието се намира на границата на включването на последния светодиод.


Елементите от схемата се монтират върху печатна платка,

който графичен оригинал е показан на фиг. 6.22. Монтажната схема е дадена на фиг. 6.23. След проверка на правилността на монтажа с помощта на тонгенератор и волтметър се извършва калибиране на чувствителността на нивониндикатора. За целта

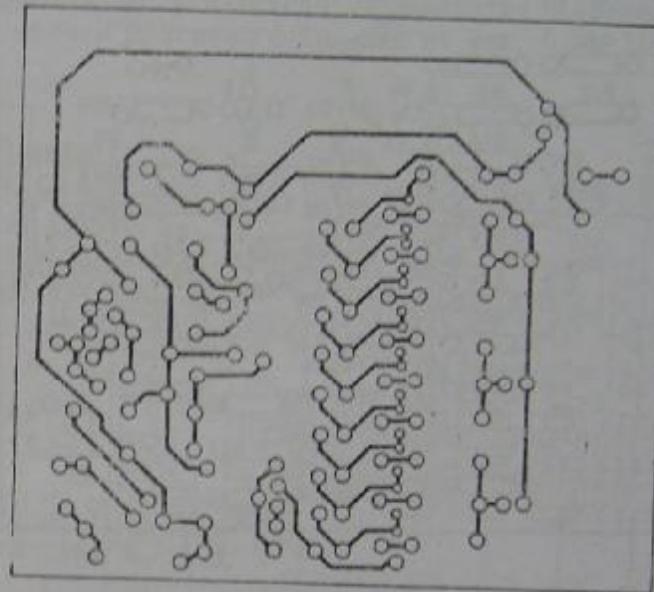

Фиг. 6.22. Печатна платка за светодиодния нивониндикатор

към входа на усилвателя се подава синусоиден сигнал с такава амплитуда, при която в изхода се получава 5,3 V, т. е. 7 W върху товар 4Ω . При това положение ключът за промяна на чувствителността на индикатора се включва и след това чрез донастройващия резистор $R2$ се постига включването на всички светодиоди от $D6$ до $D13$ малко под долната граница на светване и на последния (най-добре е той да бъде червен) светодиод $D14$. След това превключвателят за чувствителността се изключва и напрежението от тонгенератора се увеличава, докато в изхода на усилвателя напрежението се покачи на 16,7 V, което отговаря на изходна мощност 70 W върху товар 4Ω . Чрез подбор на съпротивлението на резистора $R1$ в границите от 7,5 до $10 k\Omega$ е необходимо светодиодите да се включват (запалват) в същата последователност, както и при първия случай.

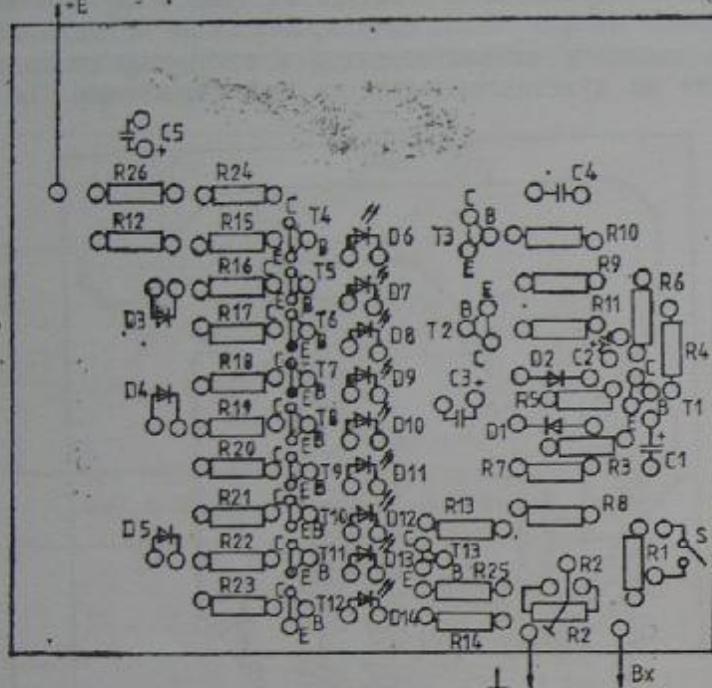


Фиг. 6.23. Монтажна схема за светодиодния нивонидикатор


6.2. УСИЛВАТЕЛНА УРЕДБА 500 W

6.2.1. Токозахраниващ блок

На фиг. 6.24 е показана схемата на нестабилизиран токоизточник за крайното стъпало. Поради голямата изходна мощност може да се използват и два тороидални трансформатора с данни, посочени на схемата. Всички връзки между елементите на този токоизправител трябва да стават с медни проводници със сечение, не по-малко от $2,5 \text{ mm}^2$. Резисторът R (10Ω) е включен, за да осигури по-плавното нарастване на тока през трансформатора при включване на захранването. Контактът $p1$ на релето $P1$ (намиращо се в защитната схема) се затваря и шунтира R , като подава цялото напрежение 220 V към трансформатора няколко секунди след включването на захранването.

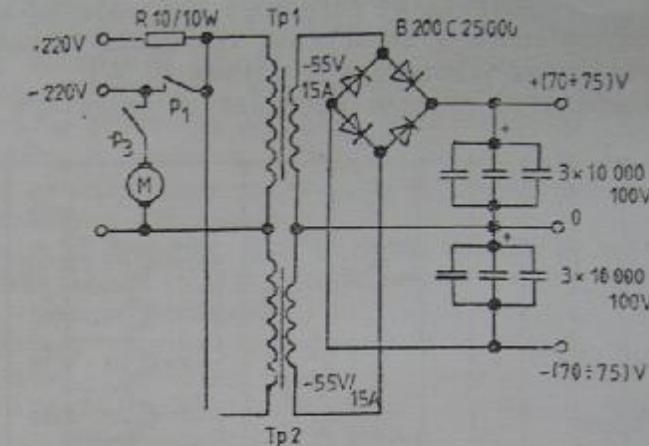

Фиг. 6.24. Нестабилизиран токонизправител за мощното крайно стъпало

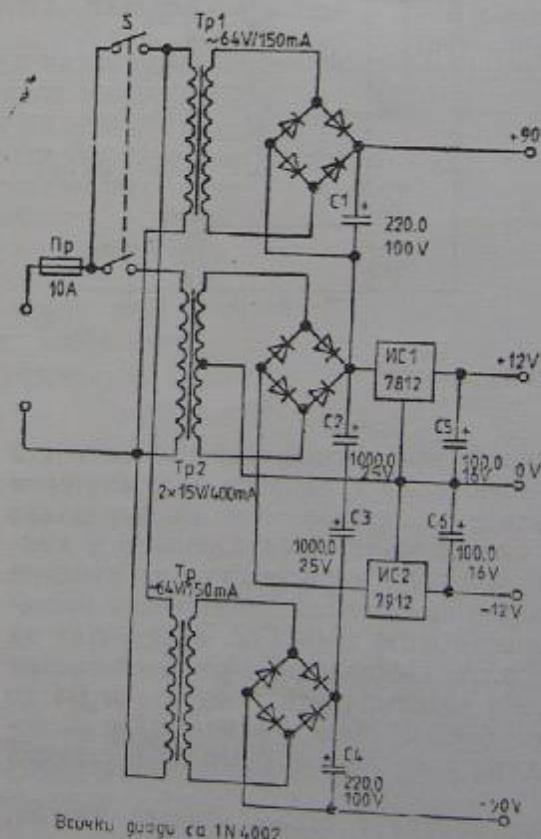

Фиг. 6.25. Токонизправител за останалите схеми

На фиг. 6.25 е показана схемата на токозахранването за входното и драйверното стъпало на крайния усилвател, както и за останалите блокове на уредбата.

6.2.2. Краен мощен усилвател

Параметри

Изходна мощност: $P_{\text{изх}} = 500 \text{ W}$ върху товар 4Ω и 250 W върху товар 8Ω

Коефициент на нелинейни изкривявания: $K_{\text{нл}} < 0,1\%$ в честотния обхват 10—30 000 Hz и при максимална изходна мощност.

Честотен обхват: $\Delta f = 8 \div 100 000 \text{ Hz}$ при неравномерност на амплитудно-честотната характеристика $\pm 3 \text{ dB}$

Динамичен обхват: $>100 \text{ dB}$

Чувствителност: 775 mV

Принципната схема на крайното стъпало е показана на фиг. 6.26. Входното стъпало е изградено с два диференциални усилвателя с транзисторите T_3-T_4 и T_5-T_6 , със съответните генератори на стабилизиран ток с T_1 и T_2 . Драйверното стъпало е съставено от транзисторите T_7 и T_{10} . За увеличаване на усилването по напрежение на това стъпало в колекторите на T_7 и T_{10} са включени динамични товари (T_8 и T_9). Характерно за тези две стъпалала е, че се захранват от отделен токоизточник с по-високо напрежение от захранващото напрежение за крайното стъпало.

Крайното стъпало е изградено с комплементарни паралелно свързани мощни MOS транзистори. N каналните транзистори $T_{11}-T_{13}-T_{15}-T_{17}$ имат в сравнение с P каналните по-малки вътрешни капацитети. С включването на керамичните кондензатори $C_{15} \div C_{22}$ тази несиметрия се компенсира. Използването на четири паралелно свързани сорсови резистора във всяко рамо е продиктувано от желанието за получаване на по-малки изкривявания на сигнала. Естествено може да се използува вместо тях само по един резистор $0,25 \Omega / 4 \text{ W}$, но неговата индуктивност (той се навива от съпротивителен проводник) би увеличила в известна степен изкривяванията.


Диодите $D_{17} \div D_{20}$ ограничават в случай на късо съединение в изхода максималния ток за всеки от транзисторите на около 5 A. Тази защита няма никакво влияние върху качествата на усилвателя.

Общият коефициент на усилване на схемата се определя от съпротивленията на резисторите от веригата на общата отрицателна обратна връзка по формулата

$$K_U = \frac{R_{18} + R_{17}}{R_{18}}$$

и с посочените стойности на тези елементи е около 58.


Елементите от усилвателя се монтират на печатна платка, чийто графичен оригинал е показан на фиг. 6.27. На монтажната

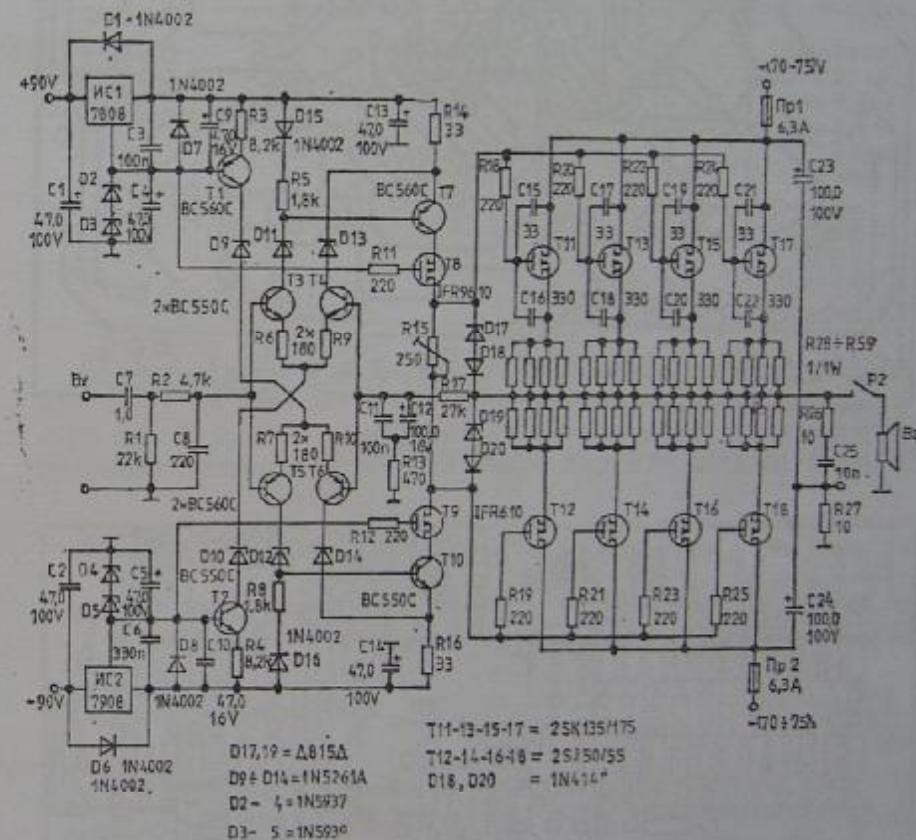


Фиг. 6.26. Краен мощен усилвател 500 W

схема (фиг. 6.28) са показани и проводниците, с които са осъществени някои връзки откъм страна елементи. Крайните транзистори се монтират с винтове и топлопроводяща паста върху голям радиатор, подходящ за изходната мощност и чак след това се свързват със съответните точки от печатната платка. Трябва да се спазват всички изисквания за работа с MOS транзистори.

При настройката се използува захранващото напрежение

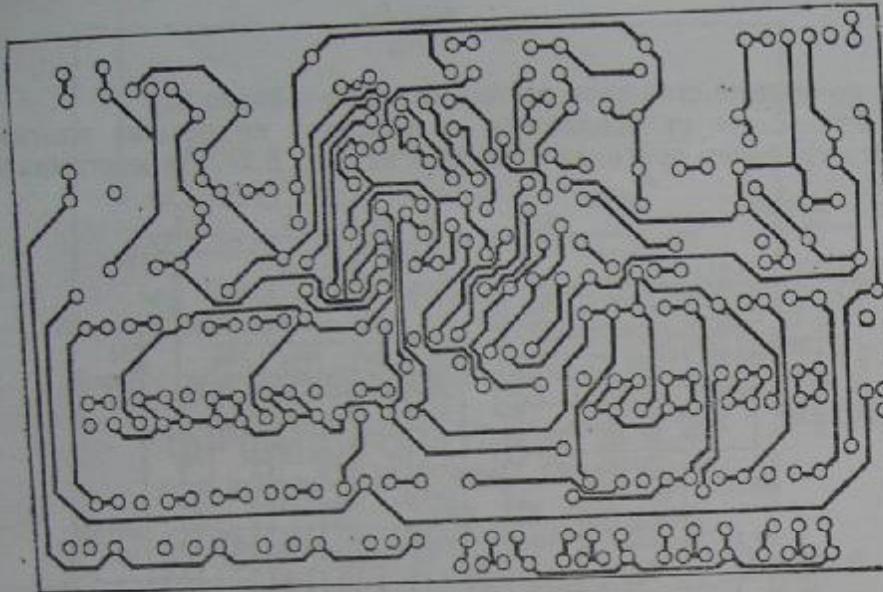

Фиг. 6.27. Печатна платка за усилвателя 500 W

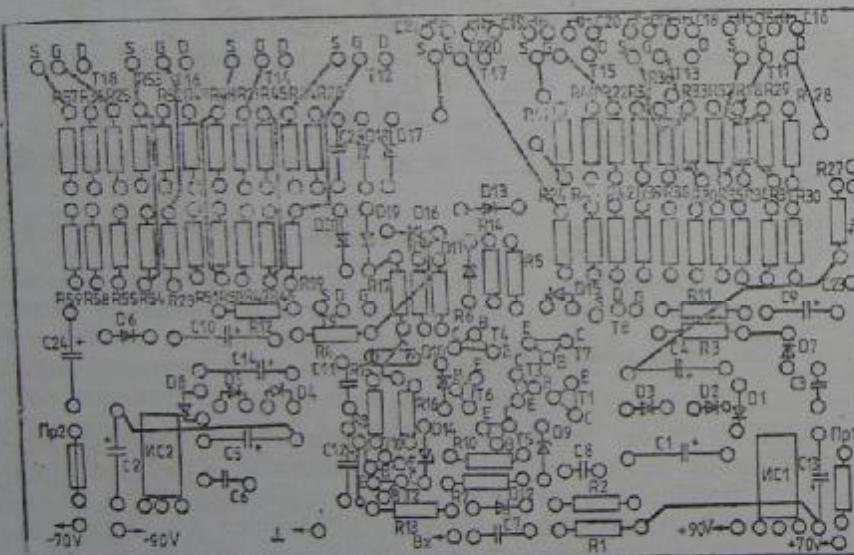


Фиг. 6.28. Монтажна схема за усилвателя 500 W

± 90 V. Двата предпазителя $Pr1$ и $Pr2$ се заместват с резистори със съпротивление $1 \Omega/4$ W. Паралелно на опорните диоди $D3$ и $D4$ се запоява по един резистор със съпротивление $5,6$ k Ω . Преди да се включи захранването, плъзгачът на донастройващия резистор $R15$ се завърта на минимална стойност. След като се включи захранването, с волтметр се измерва напрежението върху един от двата резистора, поставени на мястото на предпазителите. В началото не трябва да има отклонение на стрелката на волтметъра. След това с $R15$ се настройва показание $0,4$ V, което съответствува на ток на покой $0,4$ A или по 100 mA на всеки транзистор.

След това се проверява постоянното напрежение в изхода на усилвателя. Ако то е под ± 30 mV, всичко е наред и спокойно могат да се включат високоговорителите. Махат се допълнително поставените резистори и се поставят предпазителите. С това настройката завършва.

Както се вижда от схемата, напрежението 90 V от нестабилизирания токонизправител се преобразува и стабилизира на 80 V посредством интегрални стабилизатори и подходящи опорни диоди.


6.2.3. Предусилвател

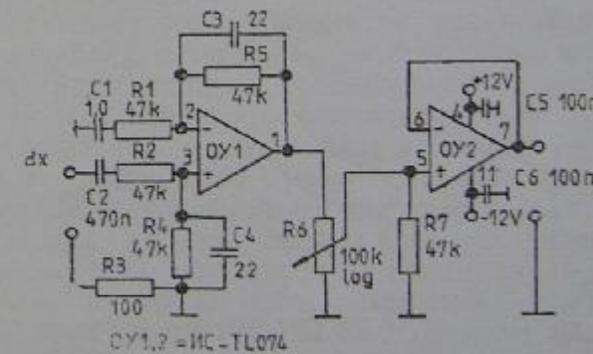


Фиг. 6.29. Предусилвател

Схемата на предусилвателя е показана на фиг. 6.29. Изградена е от два операционни усилвателя. С помощта на потенциометъра $R6$ може да се регулира нивото на входния сигнал. Елементите на предусилвателя се монтират на малка печатна платка

с вида, показан на фиг. 6.30, по начина, показан на фиг. 6.31. Ако монтажът е правилен и елементите са направни, схемата не се нуждае от никакви настройки.

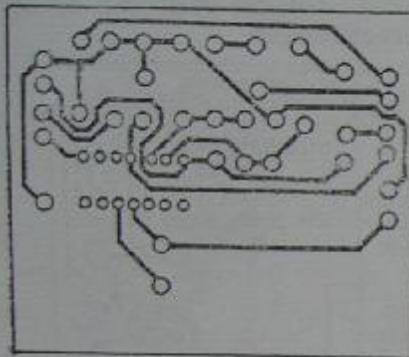


Фиг. 6.30. Печатна платка за предусилвателя

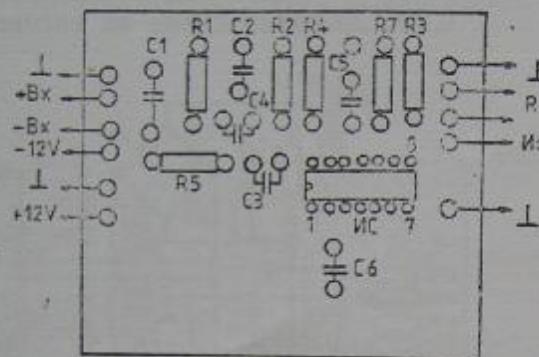

Фиг. 6.31. Монтажна схема за предусилвателя

6.2.4. Тонкоректор

Усилвателната уредба използва 10 канален тонкоректор, наричан още еквалайзер. Особеност на този тонкоректор е последователното свързване на отделните филтърни групи. Схемата на

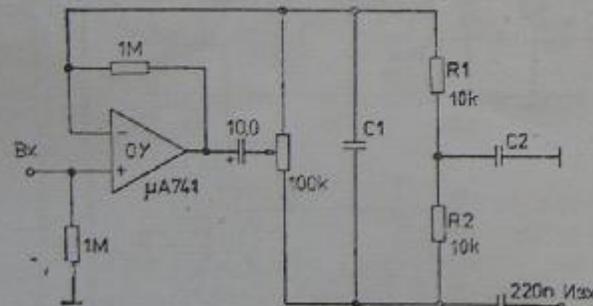

Фиг. 6.32. Схема на филтърната група от тонкоректора


всяка филтърна група за десетте честоти е показана на фиг. 6.32, като само кондензаторите C_1 и C_2 променят стойностите си за различните честоти. Схемата на тонкоректора е показана на фиг. 6.33. Всеки от означените правоъгълници представлява

филтърна група, оразмерена за съответната честота. Капацитетите на C_1 и C_2 , както и комбинациите за получаване на максимално близки до изчислените стойности, са дадени в табл. 2.

Таблица 2

Честота	C_1 , нF	Комбинация	C_2 , нF	Комбинация
33 Hz	2050	$1000+1000$ нF	136	$68+68$ пF
65 Hz	1040	$580+330$ нF	69	$45+22$ пF
125 Hz	540	$470+68$ нF	36	$33+3,3$ пF
250 Hz	270	$220+47$ нF	18	$15+3,3$ пF
500 Hz	135	$100+33$ нF	9	$6,8+2,2$ пF
1 kHz	68	68 нF	4,5	$2,2+2,2$ пF
2 kHz	34	$33+1$ нF	2,25	2,2 пF
4 kHz	17	$15+2,2$ пF	1,13	$1+0,1$ нF
8 kHz	8,5	$6,8+1,5$ нF	0,56	$0,47+0,1$ нF
15 kHz	4,5	4,7 нF	0,3	$0,22+0,068$ пF

С помощта на линейните потенциометри за всеки канал амплитудата на сигнала може да се регулира в широки граници ± 18 dB. В средно положение на плъзгача на потенциометъра се получава линеен ход на честотната характеристика. В областите

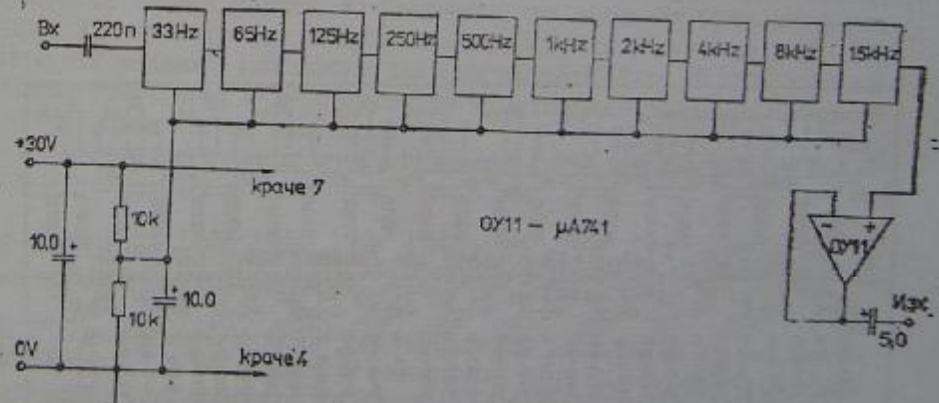


Фиг. 6.33. Схема на многоканален тонкоректор


на непропускане използвани лентови филтри имат коефициент на предаване, равен на единица.

Графичният оригинал на печатната платка е показан на фиг.

6.34, а монтажната схема — на фиг. 6.35. Настройката на схемата се състои в измерването на постоянното напрежение в изхода на всеки операционен усилвател при липса на сигнал. То трябва да е точно равно на 0 V. Самовъзбудждане рядко се полу-

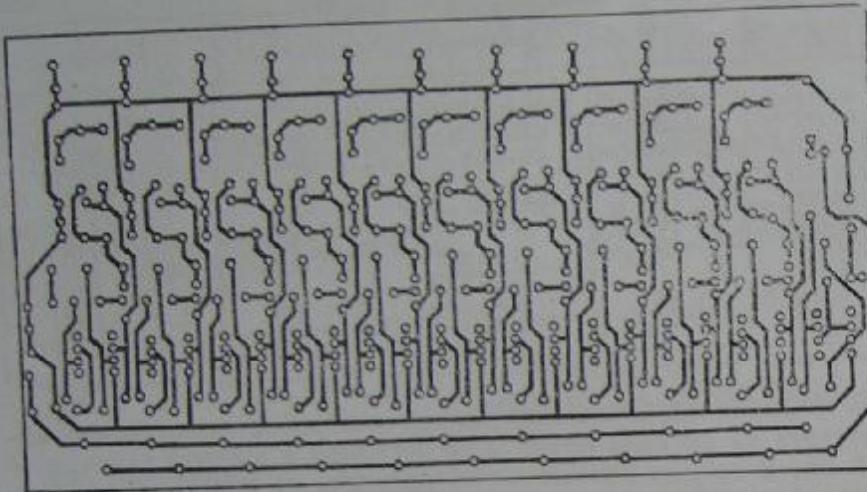


Фиг. 6.34. Печатна платка за тонкоректора

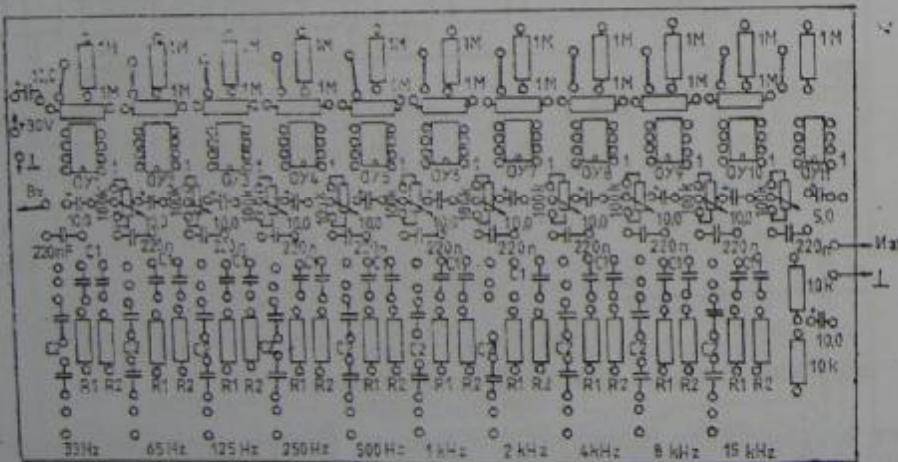

Фиг. 6.35. Монтажна схема за тонкоректора

чава, но ако все пак се появи, то може да се премахне чрез включване на кондензатор с капацитет 10 pF между изхода и инвертиращия вход на възбудения операционен усилвател.


6.2.5. Защитна схема за високоговорителите

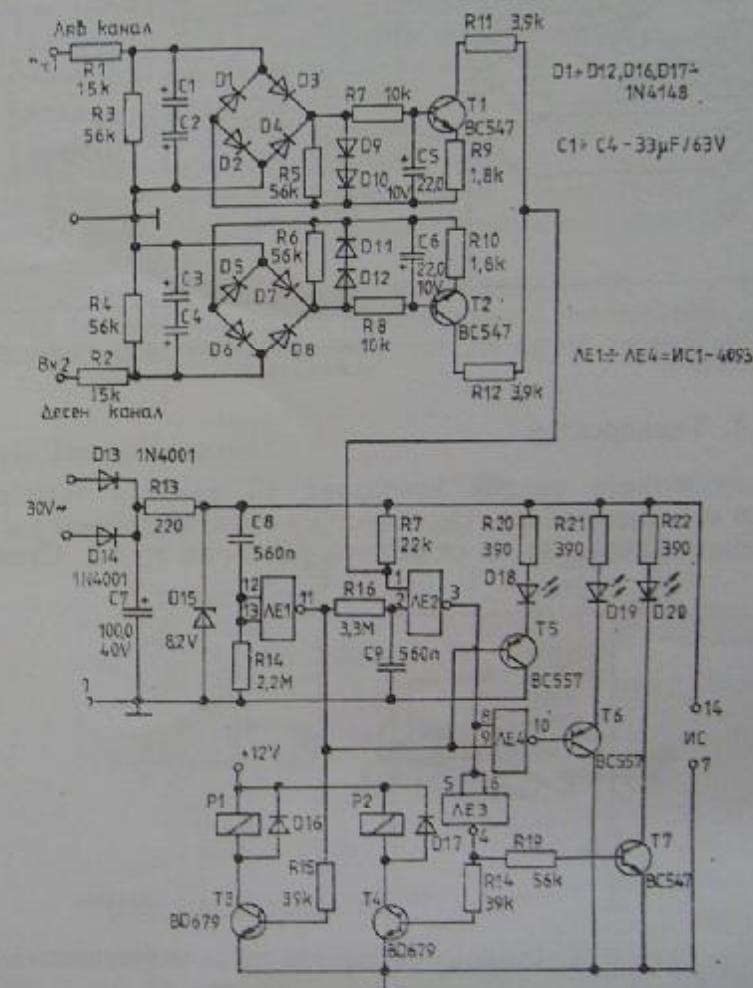


Фиг. 6.36. Защитна схема

Принципната схема на защитата е показана на фиг. 6.36. Захранващо напрежение тази схема получава от трансформатора T_{p2} от токозахранващия блок за входното и драйверното стъпало

на крайния усилвател (фиг. 6.25). Включването на това напрежение служи и като сигнал за включване на захранващото напрежение изобщо за усилвателната уредба. В момента на включване на ключа S (от фиг. 6.25) кондензаторът $C7$ бързо се зарежда,

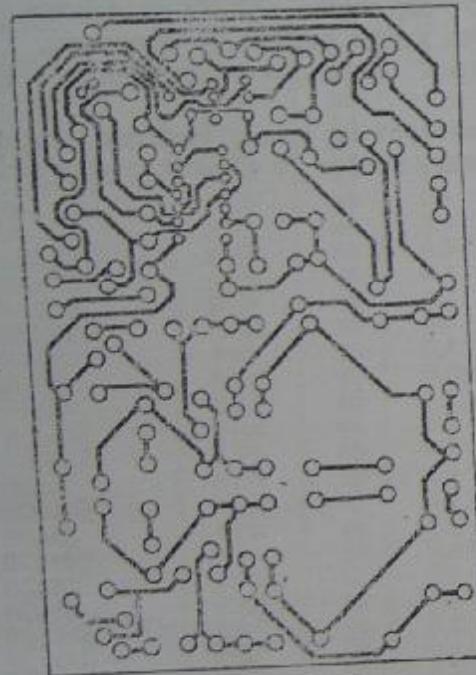

Фиг. 6.37. Печатна платка за защитната схема

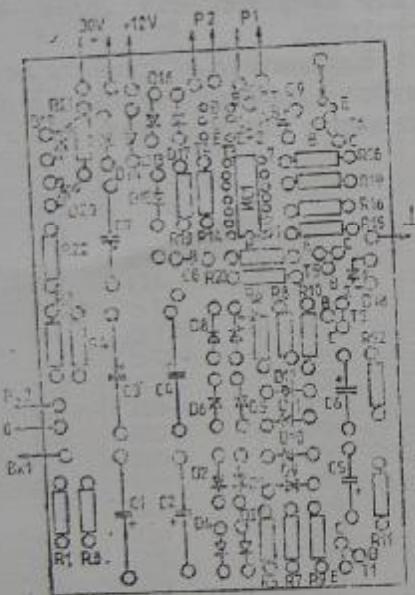

Фиг. 6.38. Монтажна схема за защетната схема

като кондензаторът $C8$ подава на входа на $LE1$ за около 1 с лог. „1“. През това време на изхода на $LE1$ има лог. „0“ и транзисторът $T3$ е запущен, релето $P1$ не е задействувано и токът за първичната намотка на трансформатора от токозахраниващия блок за крайното стъпало (фиг. 6.24) трябва да тече през резистора R , понеже контактът на релето $P1$ е отворен. По този начин става „по-мекото“ включване на трансформатора за крайното стъпало. (Токовете, които проптичат в моментите на включване и изключване в трансформатора, са доста по-големи от номиналните и могат да предизвикат повреди.) Червеният светодиод $D18$ индикира това състояние.

След около 1 с в изхода на $LE1$ се получава лог. „1“, тран-

зисторът $T3$ се отпушва и релето се задействува. Чрез затварянето на контакта $p1$ към мрежовия трансформатор от фиг. 6.24 се подава директно мрежовото напрежение. Червеният светодиод $D18$ загасва, а светва жълтият светодиод $D19$.

След още около 2 с кондензаторът $C9$ се зарежда и подава лог. „1“ на входа на $LE2$, при което на неговия изход се получава лог. „0“. Това предизвиква появата на лог. „1“ в изхода на $LE3$, транзисторът $T4$ се отпушва и релето $P2$ се задействува. Неговият контакт $p2$ (фиг. 6.26) свързва високоговорителите към изхода на крайното стъпало. Същевременно светва зеленият светодиод $D20$, а жълтият загасва. По този начин високоговорителите са защитени от евентуални върхови токове, получаващи се при включване на захранването.

След изключване на захранването върху кондензатора $C7$ спада бързо. През резистора $R17$ на втория вход на $LE2$ се подава лог. „0“, транзисторът $T4$ се запушва и релето $P2$ изключва високоговорителите от изхода на усилвателя. Всички светодиоди загасват. Същевременно се изключва и релето $P1$. Необходимо е контактите на $P1$ да издържат 10 A/220 V, а контактите на релето $P2$ — 16 A/80 V.

Транзисторите $T1$ и $T2$ изграждат защитата на високоговорителите от появя на постоянно напрежение в изхода на усилвателя. Ако се появи такова напрежение, то един от транзисторите $T1$ или $T2$ се отпушва и на входа на $LE2$ се получава лог. „0“. Релето $P2$ веднага изключва високоговорителите. В този случай зеленият светодиод $D20$ изгасва, а жълтият светодиод $D19$ светва, което показва, че има повреда.


Графичният оригинал и монтажната схема на печатната платка са показани на фиг. 6.37 и фиг. 6.38.

6.2.6. Схема за управление на принудителното охлаждане на крайните транзистори


В съвременните мощнни усилватели се използува принудително охлаждане на крайните транзистори, когато температурата им нарасне над допустимата стойност. Това става посредством вентилатори, включвани автоматично от специални схеми. На фиг. 6.39 е показана една такава схема за управление на включването на вентилатор в зависимост от температурата на крайните транзистори, resp. на радиаторите.

Като термодатчици се използват транзисторите $T1$ и $T2$, които се монтират върху радиаторите на крайните транзистори (посредством изолационни шайби и топлопроводяща паста). На-


прежнегото „база—емитер“ на посочения тип транзистори при стайна температура (20°C) и при определен от резистора R_5 колекторен ток е около 625 mV . Това напрежение, както е известно, зависи от температурата и намалява с 2 mV при повишаване на

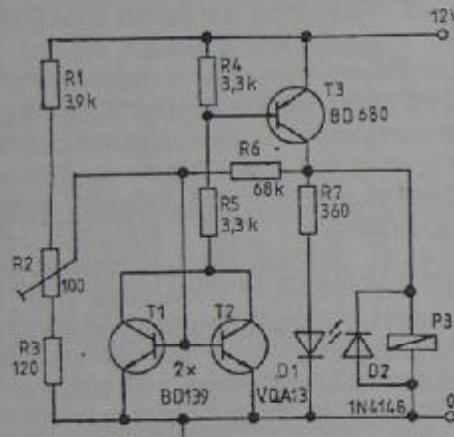

Фиг. 6.39. Схема за включване на вентилатор

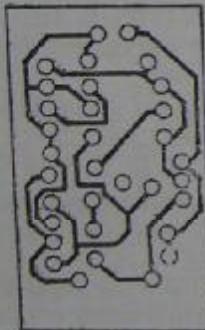

Фиг. 6.40. Печатна платка за схемата за включване на вентилатор

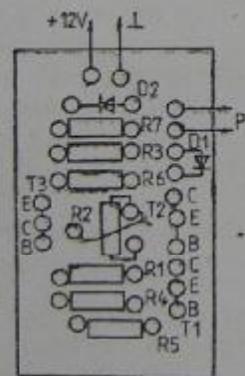

Фиг. 6.41. Монтажна схема за схемата за включване на вентилатор

температурата им стане 50°C , т. е. когато техните напрежения „база—емитер“ са спаднали до 565 mV . В такъв случай се отпуска и транзисторът T_3 и релето се задействува. Неговият контакт $p\beta$ (фиг. 6.24) включва двигателя на вентилатора и това се индикира със светването на светодиода D_1 .

Посредством резистора R_6 от обратната връзка се реализира известен хистерезис ($\pm 5^{\circ}\text{C}$), без който релето би трептяло, когато напрежението „база—емитер“ доближи настроената с R_2 стойност.

Елементите от схемата се монтират на малка печатна платка, чийто графичен оригинал е показан на фиг. 6.40, съгласно с монтажната схема от фиг. 6.41.

температурата с 1°C . Посредством донастройващия резистор R_2 напрежението на базите на T_1 и T_2 може да се установи между 350 и 640 mV . Така например, ако чрез R_2 е определено пред-напрежение 565 mV , тогава транзисторите ще се отпускат, когато

Приложение

Основни параметри на използванието в схемите транзистори

Биполярни транзистори

Транзистор	Тип	U_{CEO} , V	I_C max., A	P_C max., W	h_{ie}	f_T , MHz
BC107	NPN	45	0,1	0,3	125-500	250
BC108	NPN	20	0,1	0,3	125-900	250
BC141	NPN	100	1	3,7	40-100	50
BC142	NPN	80	1	4	>20	50
BC143	PNP	60	1	4	>20	50
BC161	PNP	60	1	3,7	40-250	50
BC177	PNP	45	0,1	0,3	125-260	130
BC177 A	PNP	45	0,1	0,3	125-260	130
BC182	NPN	60	0,2	0,3	125-260	150
BC212	PNP	60	0,2	0,3	125-260	200
BC287B	NPN	45	0,1	0,3	300	85
BC307B	PNP	45	0,1	0,3	240-500	200
BC414B	NPN	45	0,1	0,3	240-500	250
BC416	PNP	45	0,1	0,3	125-260	200
BC429	NPN	60	0,05	0,225	>10	0,5
BC546	NPN	65	0,1	0,4	>220	300
BC546A	NPN	65	0,1	0,4	>220	30
BC546B	NPN	65	0,1	0,5	330	300
BC547	NPN	45	0,1	0,5	220	300
BC547B	NPN	45	0,1	0,5	330	300
BC548	NPN	30	0,1	0,5	220	300
BC548B	NPN	30	0,1	0,5	330	300
BC550C	NPN	50	0,1	0,5	600	300
BC556	PNP	80	0,1	0,5	220	150
BC556A	PNP	80	0,1	0,5	220	150
BC556B	PNP	80	0,1	0,5	330	150
BC557	PNP	50	0,1	0,5	220	150
BC557B	PNP	50	0,1	0,5	830	150
BC558	PNP	30	0,1	0,5	220	150
BC560C	PNP	50	0,1	0,5	600	300
BC839	NPN	100	1	1	40-160	130
BD131	NPN	70	3	15	>40	60
BD132	PNP	45	3	15	>40	60
BD139	NPN	80	1,5	12,5	40-160	50
BD140	PNP	80	1,5	12,5	40-160	75
BD140A	PNP	80	1,5	12,5	40-160	75
BD239C	NPN	115	2	30	>40	3
BD240C	PNP	115	2	30	>40	3
BD249C	NPN	45	25	3	>30	3
BD250	PNP	45	25	3	>20	3
BD679	NPN	80	4	40	>750	1
BD830	PNP	80	1,5	2	63-250	50
BD829	NPN	80	1,5	2	63-250	50
BDV57C	NPN	140	16	200	>1000	
BDV66C	PNP	140	16	200	>1000	
BDX66B	PNP	100	16	150	>1000	0,05 α

Продължение на приложението

Транзистор	Тип	U_{CEO} , V	I_C max., A	P_C max., W	h_{ie}	f_T , MHz
BDX67C	NPN	120	16	150	>1000	0,05 α
BF469	NPN	250	0,1	1,8	>51	60
BF470	PNP	250	0,1	1,8	>50	60
ГТ321А	PNP	60	0,2	0,16	20-60	60
ГТ405А	PNP	75	3	1,2	35-100	20
KD607	NPN	80	10	70	>30	2
KD617	PNP	80	10	70	>30	2
KT315Б	NPN	20	0,1	0,15	50-350	250
KT361А	PNP	20	0,02	0,15	20-90	250
KT361Е	PNP	20	0,02	0,15	50-350	250
KT503Д	NPN	60	0,3	0,5	>40	5
KT605А	NPN	300	0,2	0,4	10-40	80
KT608А	NPN	60	0,4	0,5	20-80	200
KT608Б	NPN	60	0,4	0,5	40-160	200
KT807А	NPN	100	0,5	10	15-45	5
KT808А	NPN	120	10	50	10-50	7
KT814Г	PNP	100	1,5	10	>30	3
KT815Г	NPN	100	1,5	10	>30	3
KT818Г	PNP	90	10	60	12	3
KT819Г	NPN	90	10	50	12	3
KT827Б	NPN	80	20	125	>750	10
KT825Б	PNP	80	20	125	>750	10
KT3108	NPN	25	0,1	0,3	120-800	150
MJ2500	PNP	60	10	150	>1000	
MJ2955	PNP	100	15	150	20-70	
MJ3000	NPN	60	10	150	>1000	
MJE2955	PNP	100	15	150	20-70	
MJE3055	NPN	100	15	115	20-70	0,5
SM2177	PNP	45	0,1	0,3	125-260	130
SM2178	NPN	45	0,1	0,3	125-260	130
SM2159	NPN	200	15	150	35-200	7
SM3160	PNP	200	15	150	35-200	7
TIP141	NPN	80	10	125	>1000	
TIP146	PNP	80	10	125	>1000	
ZTX108	NPN	45	0,1	0,3	>125	115
2N3053	NPN	100	15	115	20-70	0,8
2T3107	NPN	45	0,1	0,3	120-460	150
2T3108	NPN	25	0,1	0,3	120-800	150
2T3157	NPN	45	0,1	0,2	100-460	150
2T3163	NPN	25	0,1	0,2	100-460	150
2T3169	NPN	25	0,1	0,2	180-850	150
2T3501	NPN	20	0,01	0,25	20-150	120
2T3841	PNP	15	0,2	0,15	15-790	300
2T3851	PNP	70	0,1	0,15	>30	50
2T6551	NPN	75	0,5	0,8	26-470	200
2T6821	PNP	60	0,5	0,6	35-470	60

ЛИТЕРАТУРА

Продължение на приложението
MOS транзистори

Транзистор	Тип на канала	U_{DS} , V	I_D , A	P_{max} , W	U_{GS} , V	f_{rp} , MHz
BDS12	P	60	1,5	10		
BD522	N	60	1,5	10		
BS170	N	60	0,12	0,83		
BS250	P	60	0,25	0,83		
2SJ49	P	140	7	100	± 14	3
2SJ50	P	160	7	100	± 14	3
2SJ55	P	180	8	125	± 20	2
2SK134	N	140	7	100	± 14	3
2SK135	N	160	7	100	± 14	3
2SK137	N	180	8	125	± 20	2

1. Барт, П. Hi-Fi схемотехника. С., Техника, 1979.
2. Дасев, К. Електромузикални инструменти. С., Техника, 1974.
3. Йънг, У. Приложение на интегралните операционни усилватели в звукотехниката. С., Техника, 1985.
4. Кинг, Г. Бързо отстраняване на неизправностите в транзисторните устройства. С., Техника, 1977.
5. Клайдън, Д. Експерименти с операционни усилватели. С., Техника, 1983.
6. Клашев, Г., Р. Хофнер. Промишлени електронни схеми. С., Техника, 1984.
7. Конов, К. Интегралните схеми в практиката. С., Техника, 1978.
8. Конов, К. Кратък справочник по цифрови интегрални схеми. С., Техника, 1986.
9. Лазаров, С. Електронни музикални ефекти. С., Техника, 1984.
10. Малъков, С. Обща звукотехника. С., Музика, 1976.
11. Полов, И. Крайни усилватели на стереокомплект „Сириус“. — Млад конструктор, 1979, кн. 9.
12. Рачев, Д. Въпроси на Hi-Fi любителя. С., Техника, 1981.
13. Радио, СССР, 1981, 1983.
14. Радио, телевизия, електроника, 1984, 1985.
15. Савов, А. Нискочестотен усилвател 120 W. — Млад конструктор, 1984, кн. 9.
16. Савов, А. Нискочестотни усилватели. — Млад конструктор, 1985, кн. 2.
17. Степаненко, И. Усилители с полевыми транзисторами. М., Сов. радио, 1981.
18. Тюлиев, Н., Я. Стефанов. Серия статии за нискочестотни усилватели. — Млад конструктор, 1982, кн. 5 до кн. 3, 1983.
19. Урбанский, Б. Электроакустика в вопросах и ответах. М., Радио и связь, 1981.
20. Хинков, П. Стереоусилвател „Проект-79“. — Млад конструктор, 1979, кн. 9 до кн. 5, 1980.
21. Шишков, А. Полупроводниковая техника. С., Техника, 1979.
22. Шишков, А. Полупроводниковая техника. Усилватели и интегралные схемы. С., Техника, 1981.
23. Шишков, А. Транзистори и диоди. С., Техника, 1985.
24. Elektor, 1982, 1984, 1985, 1986.
25. Elektron, 1983.
26. Funkschau, 1980, 1982.
27. Funktechnik, 1982.
28. Praktische Elektronik, 1983.
29. Practical Wireless, 1981.
30. Radio & Electronics World, 1983.
31. Radio Plans, 1985.
32. Radio Fernsehen Elektronik, 1984, 1985.
33. RIM Elektronik Jahrbuch 1981, München, RIM GMBH 1981.
34. Tehniум, 1982, 1983.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор	3
Глава 1. Общи сведения за мощните нискочестотни усилватели	5
1.1. Основни понятия. Параметри на нискочестотните усилватели	5
1.2. Основни схеми на свързване на транзисторите	11
1.3. Крайно стъпало	15
1.3.1. Режими на работа	16
1.3.2. Схеми на двутактни крайни стъпала	19
1.3.3. Определяне на параметрите на крайното стъпало	21
1.3.4. Топлинен режим на транзисторите	24
1.4. Драйверно стъпало	25
1.5. Предусилвателно стъпало	30
1.6. Отрицателна обратна връзка	34
1.7. Изкривявания в нискочестотния усилвател	38
1.7.1. Честотни изкривявания	38
1.7.2. Нелинейни изкривявания	38
1.7.3. Динамични изкривявания	41
1.7.4. Интермодулационни изкривявания	43
1.8. Мерки за подобряване на качествата на усилвателите	44
1.9. Пример за изчисляване на мощен нискочестотен усилвател	50
Глава 2. Схеми на нискочестотни усилватели с биполярни транзистори	60
2.1. Захраниващи схеми за нискочестотни усилватели	60
2.2. Нискочестотен усилвател 10—30 W	61
2.3. Нискочестотен усилвател 40—60 W	65
2.4. Нискочестотен усилвател 50 W	69
2.5. Нискочестотен усилвател 60 W	73
2.6. Нискочестотен усилвател 70 W	76
2.7. Нискочестотен усилвател 80 W	80
2.8. Нискочестотен усилвател 90 W	84
2.9. Нискочестотен усилвател 120 W	87
Глава 3. Схеми на нискочестотни усилватели с операционни усилватели на входа и биполярни крайни транзистори	94
3.1. Нискочестотен усилвател 25 W	94
3.2. Нискочестотен усилвател 30 W	98
3.3. Нискочестотен усилвател 100 W	101
3.4. Нискочестотен усилвател 200 W	105
3.5. Нискочестотен усилвател 200 W	111
3.6. Мощен усилвател клас A+B	114

Глава 4. Нискочестотни усилватели с MOS транзистори в крайното стъпало	119
4.1. Нискочестотен усилвател 9 W	119
4.2. Нискочестотен усилвател 35 W	122
4.3. Нискочестотен усилвател клас А—AB	126
4.4. Нискочестотен усилвател 60 W	130
4.5. Нискочестотен усилвател 250 W	132
Глава 5. Нискочестотни усилватели клас D	138
5.1. Общи сведения и принцип на действие	138
5.2. Усилвател клас D	141
5.3. Мостов нискочестотен D—усилвател за автомобил	143
Глава 6. Усилвателни уредби	147
6.1. Усилвателна уредба 70 W	148
6.1.1. Токозахраниващ блок	148
6.1.2. Краен мощен усилвател	149
6.1.3. Входен предусилвател	153
6.1.4. Предусилвател за магнитна грамофонна доза	155
6.1.5. Тонкоректор	156
6.1.6. Защитна схема за високоговорителите	158
6.1.7. Нивоиндикатор	161
6.2. Усилвателна уредба 500 W	164
6.2.1. Токозахраниващ блок	164
6.2.2. Краен мощен усилвател	166
6.2.3. Предусилвател	169
6.2.4. Тонкоректор	170
6.2.5. Защитна схема за високоговорителите	173
6.2.6. Схема за управление на принудителното охлаждане на крайните транзистори	175
Приложение	178
Литература	181